



**Universidade Federal de Santa Catarina**  
**Centro Tecnológico**  
Departamento de Informática e Estatística  
Curso de Graduação em Ciências da Computação



# Lógica Programável

INE 5348

## Aula 2-T

Revisão de circuitos aritméticos

**Prof. José Luís Güntzel**  
guntzel@inf.ufsc.br

[www.inf.ufsc.br/~guntzel/ine5348/ine5348.html](http://www.inf.ufsc.br/~guntzel/ine5348/ine5348.html)

## 2. Circuitos Aritméticos

### ► Revisão da Adição Binária

#### Adição de Números Sem Sinal

Notação genérica

$$\begin{array}{r} A \\ + B \\ \hline S \end{array}$$

Análise detalhada

$$\begin{array}{r} \dots c_4 c_3 c_2 c_1 \quad \text{transportes (carries)} \\ \dots a_3 a_2 a_1 a_0 \\ + \dots b_3 b_2 b_1 b_0 \\ \hline \dots s_3 s_2 s_1 s_0 \quad \text{resultado} \end{array}$$

## 2. Circuitos Aritméticos

### ► Revisão da Adição Binária

#### Adição de Números Sem Sinal

#### Exemplo 1:

Notação genérica

$$\begin{array}{r} \text{A} \\ + \text{B} \\ \hline \text{S} \end{array}$$

Análise detalhada supondo A e B com 4 bits

$$\begin{array}{r} 0100 \\ + 0110 \\ \hline 1010 \end{array} \begin{array}{l} \text{transportes (carries)} \\ (6) \\ (4) \\ \text{resultado} \end{array}$$

## 2. Circuitos Aritméticos

### ▶ Revisão da Adição Binária

Adição de Números Sem Sinal

Exemplo 2:


		<b>overflow</b>		
			1 1 0 0	transportes ( <i>carries</i> )
A			1 1 0 0	(12)
+ B			+ 0 1 1 0	(6)
<hr/>				
S			0 0 1 0	(18) resultado

Supondo que **A** e **B** sejam números de 4 bits, o resultado **S** ficará obrigatoriamente dentro do intervalo [ 0, 15 ]

## 2. Circuitos Aritméticos

### ► Revisão da Adição Binária


Adicionando os bits menos significativos

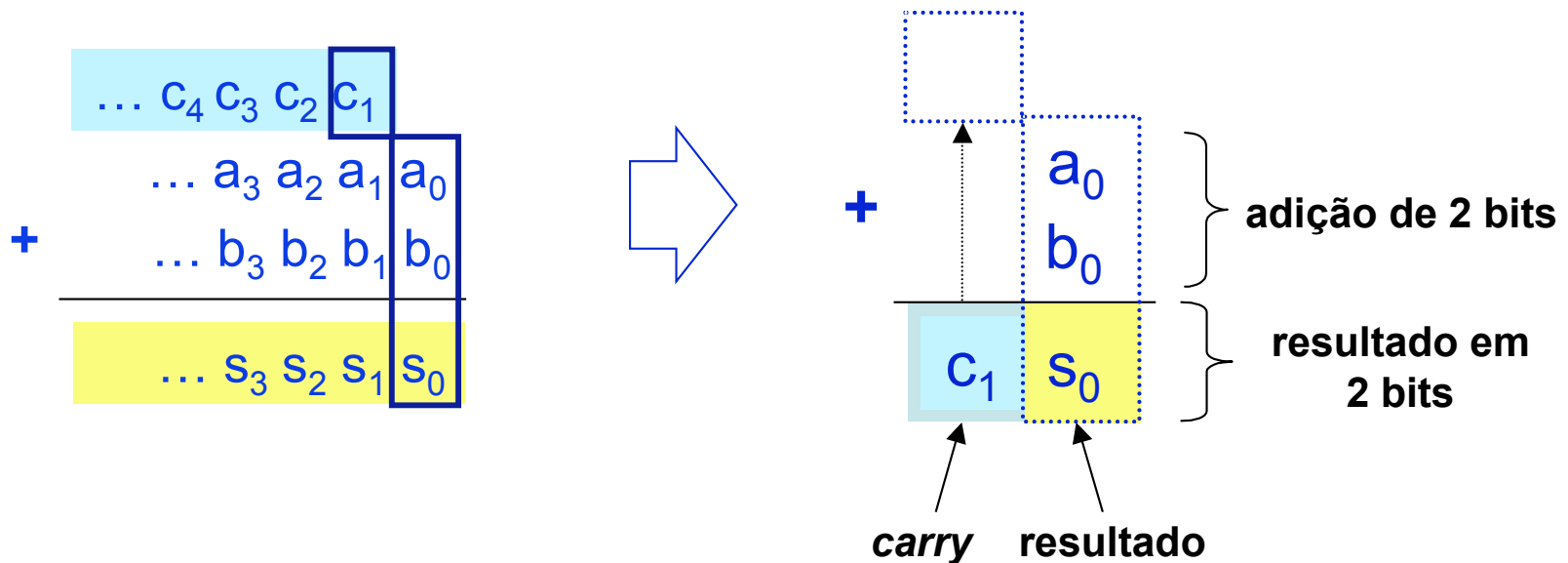

## 2. Circuitos Aritméticos
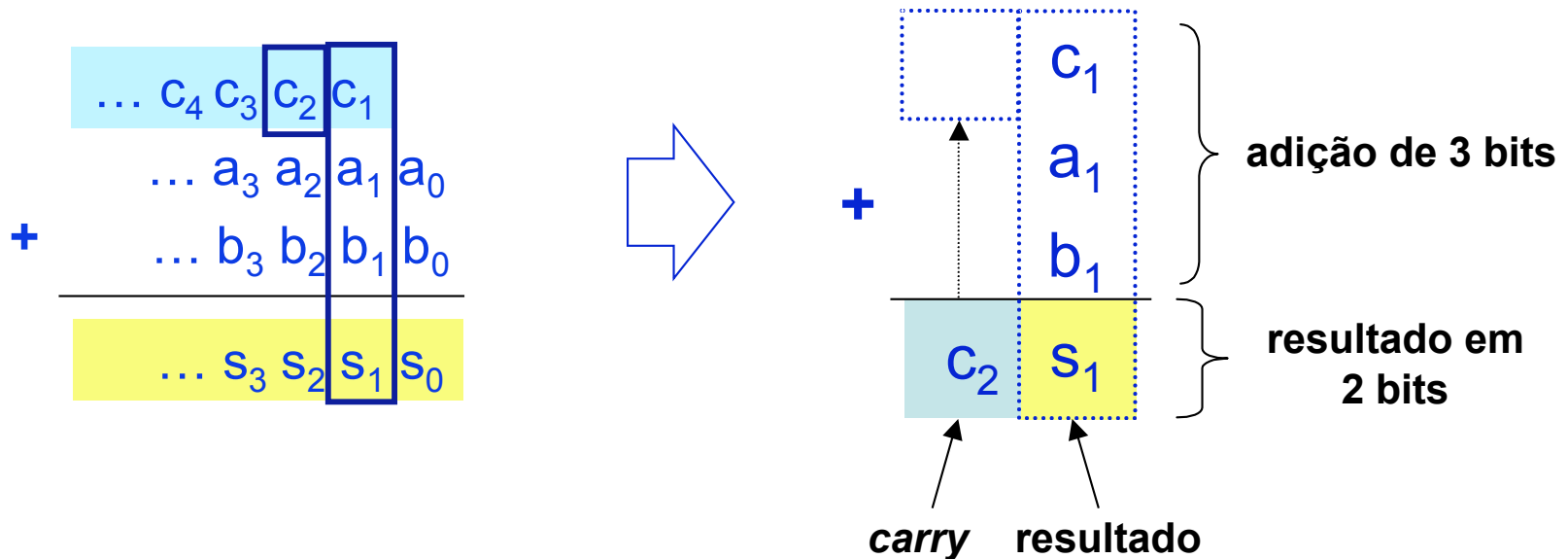
### ► Revisão da Adição Binária


Porém, a partir do 2<sup>a</sup> coluna ...



## 2. Circuitos Aritméticos

### ► Revisão da Adição Binária

Generalizando, a partir do 2ª coluna ...

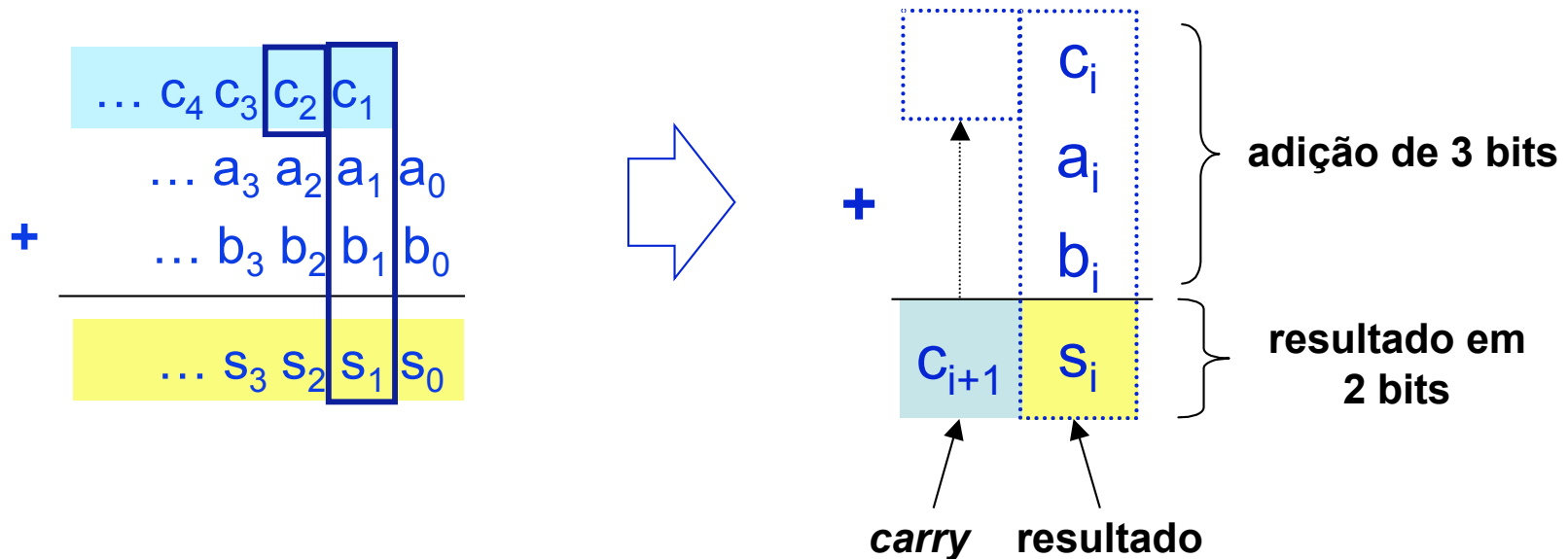


Obs:  $i > 1$

## 2. Circuitos Aritméticos
 
### ► Esquema da Soma Paralela

Considerando dois números (A e B) com 4 bits cada



Note que:




- há um elemento para cada coluna da soma
- o sinal de *overflow* será o *carry* mais significativo ( $c_4$ )



## 2. Circuitos Aritméticos
   
### ▶ **Projetando um Somador Paralelo**

Projetando um circuito para a primeira coluna:  
o “Meio Somador” (*Half-Adder*)



Criação da tabela-verdade:

- Listar todas as combinações de entradas (  $a_0$ ,  $b_0$  )
- Preencher os valores das saídas  $s_0$  e  $c_1$  baseado no resultado da adição entre  $a_0$  e  $b_0$

entradas		saídas	
$a_0$	$b_0$	$c_1$	$s_0$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

## 2. Circuitos Aritméticos


### ▶ **Projetando um Somador Paralelo**

#### O “Meio Somador” (*Half-Adder*)

entradas		saídas	
a0	b0	c1	s0
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$$s0 = \overline{a0} \cdot b0 + a0 \cdot \overline{b0}$$

$$c1 = a0 \cdot b0$$


 


Obs: circuito independente de tecnologia

## 2. Circuitos Aritméticos

### ▶ O Meio Somador (*Half Adder*)

Ou, se preferir

  

$$s0 = \overline{a0} \cdot b0 + a0 \cdot \overline{b0}$$



$$c1 = a0 \cdot b0$$

## 2. Circuitos Aritméticos

### ▶ **Projetando um Somador Paralelo**

Projetando um circuito para as demais colunas:

o “Somador Completo” (*Full-Adder*)

  

Criação da tabela-verdade:

- Listar todas as combinações de entradas ( $c_i$ ,  $a_i$ ,  $b_i$ )
- Preencher os valores das saídas  $s_i$  e  $c_{i+1}$  baseado no resultado da adição entre  $a_i$ ,  $b_i$  e  $c_i$

entradas			saídas	
$c_i$	$a_i$	$b_i$	$c_{i+1}$	$s_i$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

## 2. Circuitos Aritméticos

### ▶ **Projetando um Somador Paralelo** O “Somador Completo” (*Full-Adder*)

entradas			saídas	
$c_i$	$a_i$	$b_i$	$c_{i+1}$	$s_i$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Mapa de Karnaugh para  $c_{i+1}$

$c_{i+1}$	$\bar{a}_i \bar{b}_i$	$\bar{a}_i b_i$	$a_i b_i$	$a_i \bar{b}_i$
$\bar{c}_i$	0	0	1	0
$c_i$	0	1	1	1

$a_i \cdot b_i$

$a_i \cdot c_i$

$b_i \cdot c_i$

$$c_{i+1} = a_i \cdot b_i + a_i \cdot c_i + b_i \cdot c_i$$

## 2. Circuitos Aritméticos

### ▶ **Projetando um Somador Paralelo** O “Somador Completo” (*Full-Adder*)

entradas			saídas	
ci	ai	bi	ci+1	si
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Mapa de Karnaugh para si

si	$\bar{a}_i \bar{b}_i$	$\bar{a}_i b_i$	$a_i b_i$	$a_i \bar{b}_i$
$\bar{c}_i$	0	1	0	1
ci	1	0	1	0

Não é possível simplificar, logo, usaremos todos os produtos do tipo mintermo!

$$s_i = \bar{a}_i \cdot b_i \cdot \bar{c}_i + a_i \cdot \bar{b}_i \cdot \bar{c}_i + \bar{a}_i \cdot \bar{b}_i \cdot c_i + a_i \cdot b_i \cdot c_i$$

## 2. Circuitos Aritméticos

### ▶ **Projetando um Somador Paralelo**

Manipulando a expressão para  $s_i$

$$s_i = \bar{a}_i \cdot \bar{b}_i \cdot \bar{c}_i + a_i \cdot \bar{b}_i \cdot \bar{c}_i + \bar{a}_i \cdot b_i \cdot c_i + a_i \cdot b_i \cdot c_i$$

$$= \bar{c}_i ( \underbrace{\bar{a}_i \cdot b_i + a_i \cdot \bar{b}_i}_{a_i \oplus b_i} ) + c_i ( \underbrace{\bar{a}_i \cdot \bar{b}_i + a_i \cdot b_i}_{\overline{a_i \oplus b_i}} )$$



$$= \bar{c}_i ( a_i \oplus b_i ) + c_i ( \overline{a_i \oplus b_i} )$$

$$= c_i \oplus a_i \oplus b_i$$

Normalmente, se assumem portas xor com duas entradas, o que aliás, corresponde à realidade da implementação em tecnologia CMOS.

## 2. Circuitos Aritméticos

### ▶ O Somador Completo (*Full Adder*)

  

$$s_i = c_i \oplus a_i \oplus b_i$$

$$c_{i+1} = a_i \cdot b_i + a_i \cdot c_i + b_i \cdot c_i$$




## 2. Circuitos Aritméticos

### ▶ O Somador Completo (*Full Adder*)

Uma Outra Versão, usando dois MS...

ai	bi	ci	<i>pi</i>	<i>xi</i>	<i>gi</i>	ci+1	si
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0	0	1
1	0	1	1	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1	1	1

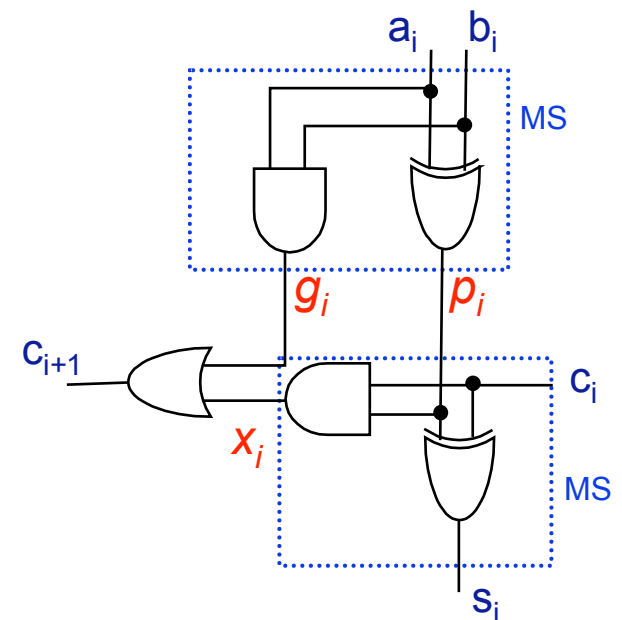


**Vantagem: necessita menos portas lógicas**

## 2. Circuitos Aritméticos
 
### ► Somador Binário Paralelo (de 4 bits)

Considerando dois números (A e B) com 4 bits cada




- Também conhecido como **Somador *Ripple-Carry* (RCA)**
- Note que c<sub>4</sub> e s<sub>3</sub> somente estabilizam depois que c<sub>1</sub>, c<sub>2</sub> e c<sub>3</sub> estabilizarem

## 2. Circuitos Aritméticos
 
### ► Somador Binário Paralelo (de 4 bits)

Versão 2: somente com somadores completos



**O Custo é ligeiramente maior, porém funciona!**

## 2. Circuitos Aritméticos

---

### E se os números que quisermos operar tiverem sinal?

- Precisaremos considerar uma representação que sirva tanto para binários positivos quanto binários negativos
- A representação mais usada, neste caso, é **complemento de 2**
- Lembremos do porquê disto...


## 2. Circuitos Aritméticos

### ► Revisão da Adição Binária

Representação de Números Positivos e Negativos em Binário

#### 1. Representação em sinal-magnitude

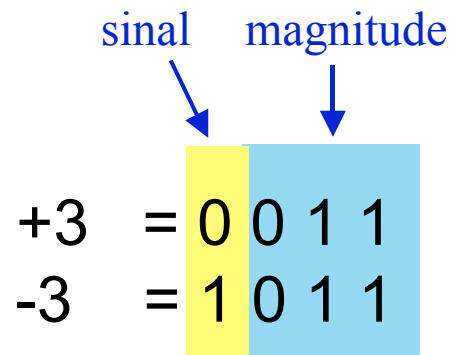Exemplos: +3 e -3 representados com 4 bits




## 2. Circuitos Aritméticos

### ► Revisão da Adição Binária

Representação de Números Positivos e Negativos em Binário

#### 2. Representação em complemento de 1

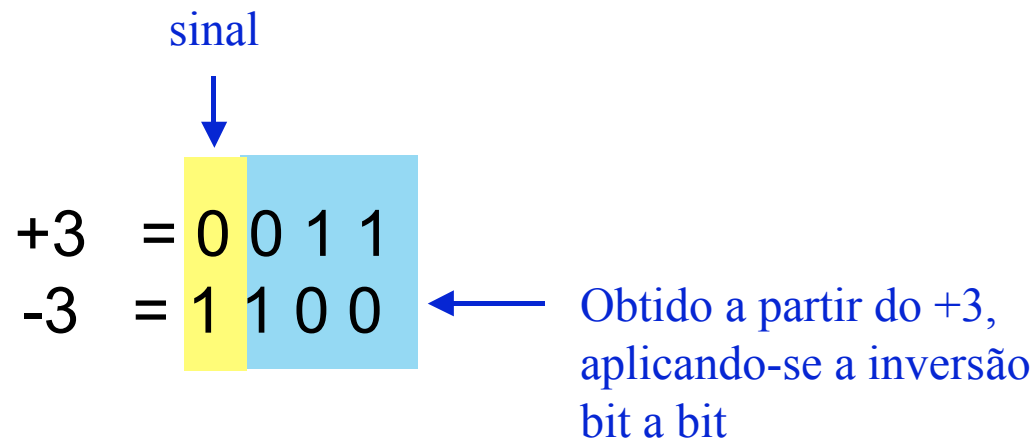Exemplos: +3 e -3 representados com 4 bits




## 2. Circuitos Aritméticos

### ► Revisão da Adição Binária

Representação de Números Positivos e Negativos em Binário

#### 3. Representação em complemento de 2

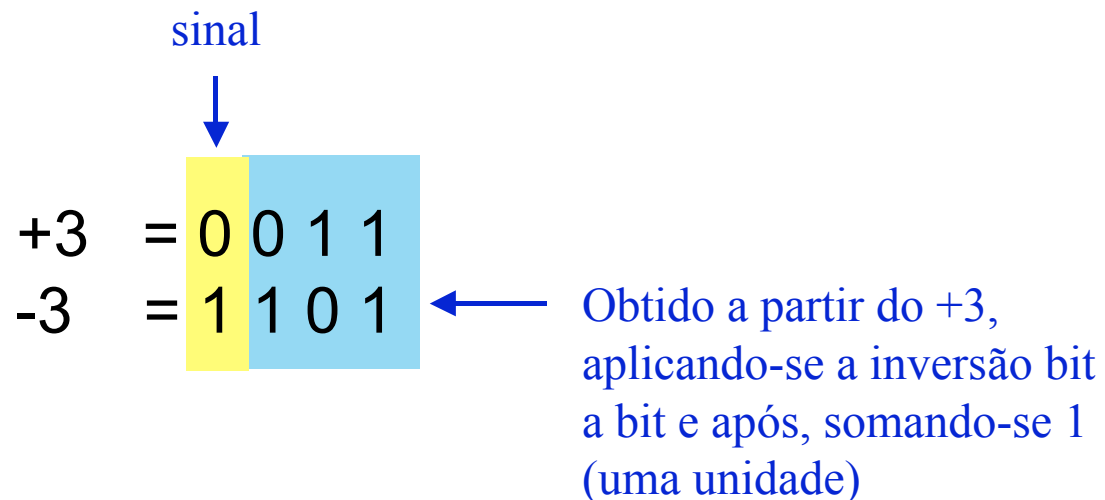Exemplos: +3 e -3 representados com 4 bits



## 2. Circuitos Aritméticos

### ► Revisão da Adição Binária

#### Adição de números binários em complemento de 2

Para os próximos exemplos, considere números com 4 bits (ou seja, o intervalo de representação será [-8,+7])

**Exemplo 1:** dois números positivos, cuja soma  $\in [-8,+7]$

	0 0 0 0		transporte ( <i>carry</i> )
	0 0 1 0	(+2)	
+	0 1 0 0	(+4)	
<hr/>			
	0 1 1 0	(+6)	resultado correto



## 2. Circuitos Aritméticos

### ► Revisão da Adição Binária

#### Adição de números binários em complemento de 2

**Exemplo 2:** dois números negativos, cuja soma seja  $\geq -8$

Apesar deste último *carry* valer 1, não houve *overflow*

	1	1	0	0		transporte ( <i>carry</i> )
		1	1	1	0	(-2)
+		1	1	0	0	(-4)
<hr/>						
	1	0	1	0	(-6)	resultado correto

## 2. Circuitos Aritméticos

### ► Revisão da Adição Binária

#### Adição de números binários em complemento de 2

**Exemplo 3:** um número positivo e um número negativo, tais que o resultado é positivo

Novamente...

	1	1	1	1		transporte ( <i>carry</i> )
		0	1	1	1	(+7)
+		1	1	1	1	(-1)
<hr/>						
		0	1	1	0	(+6) resultado correto

## 2. Circuitos Aritméticos

### ► Revisão da Adição Binária

#### Adição de números binários em complemento de 2

**Exemplo 4:** um número positivo e um número negativo, tais que o resultado é negativo

	0 0 0 1		transporte ( <i>carry</i> )
	1 0 0 1	(-7)	
+	0 0 0 1	(+1)	
<hr/>			
	1 0 1 0	(-6)	resultado correto

## 2. Circuitos Aritméticos

### ► Revisão da Adição Binária

#### Adição de números binários em complemento de 2

**Exemplo 5:** um positivo e um negativo, iguais em módulo

E novamente...

	1	1	1	1	transporte ( <i>carry</i> )
	0	1	0	1	(+5)
+	1	0	1	1	(-5)
<hr/>					
	0	0	0	0	(0) resultado correto

## 2. Circuitos Aritméticos

### ► Revisão da Adição Binária

#### Adição de números binários em complemento de 2

Exemplo 6: 2 números positivos

	0 1 0 0	transporte ( <i>carry</i> )
	0 1 0 0 (+4)	
+	0 1 0 1 (+5)	
<hr/>		
	1 0 0 1 (-7)	<b>Resultado errado !</b>

ocorre *overflow* quando esses 2 bits são diferentes

o resultado excede o intervalo de representação = *overflow*

## 2. Circuitos Aritméticos

### ► Revisão da Adição Binária

#### Adição de números binários em complemento de 2

Exemplo 7: 2 números negativos

	1 0 0 0	transporte ( <i>carry</i> )
	1 1 0 0 (-4)	
+	1 0 1 1 (-5)	
<hr/>		
	0 1 1 1 (+7)	<b>Resultado errado !</b>

ocorre *overflow* quando esses 2 bits são diferentes

o resultado excede o intervalo de representação = *overflow*

## 2. Circuitos Aritméticos

---

### ► Revisão da Adição Binária


#### Adição de números binários em complemento de 2

#### Conclusões:

- Números binários em **complemento de 2** podem ser adicionados como se fossem número binários sem sinal
- Neste caso, a detecção de *overflow* se dá comparando-se os dois últimos sinais de *carry*

## 2. Circuitos Aritméticos
 
### ► Somador Binário Paralelo para Números em Complemento de 2




esquemático de blocos



## 2. Circuitos Aritméticos
 
### ▶ Somador Binário Paralelo (para Números em Complemento de 2)



símbolo no  
nível RT

## 2. Circuitos Aritméticos

---

### ▶ Subtração Binária

#### Princípio Básico

$$A - B = A + (-B)$$

onde **-B** é o número **B** de sinal trocado

## 2. Circuitos Aritméticos

### ▶ Subtração Binária

#### Princípio Básico

Trocar o sinal

equivale a

Determinar o  
complemento de 2

Então


$$A - B = A + (- B) = A + (B \text{ em complemento de } 2)$$

## 2. Circuitos Aritméticos

### ▶ Subtração Binária

Como determinar o complemento de 2 de um número?

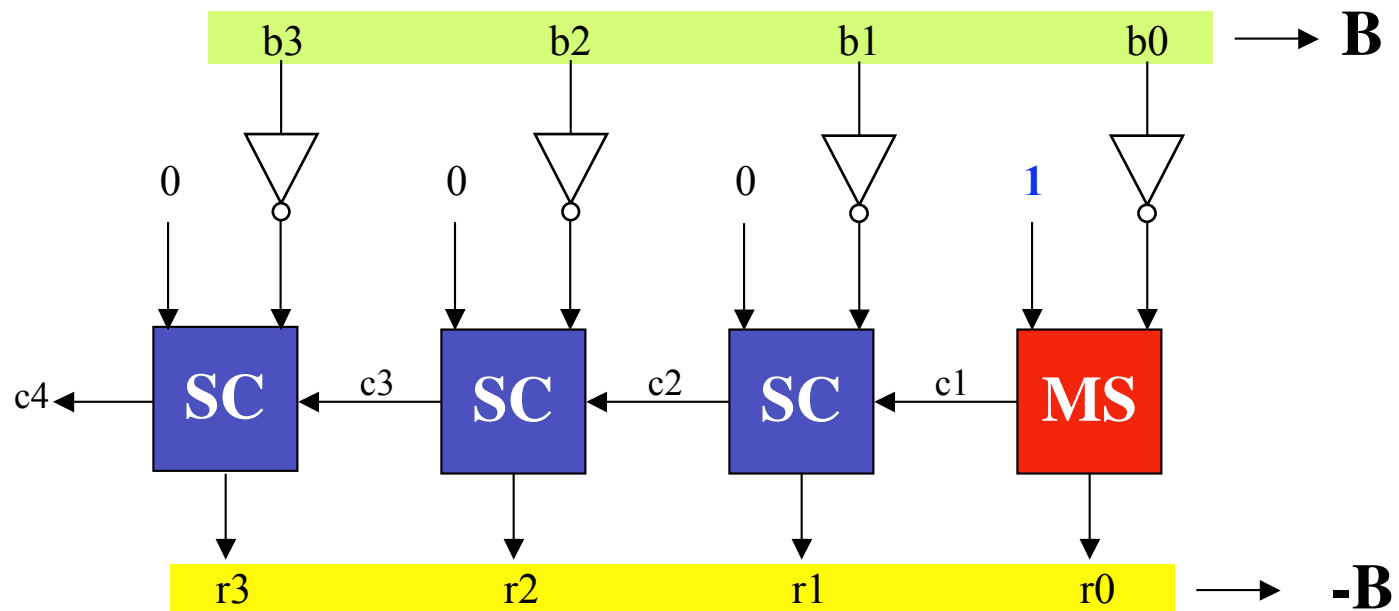
1. Toma-se a representação em sinal-magnitude
2. Inverte-se o número, bit a bit
3. Soma-se 1



## 2. Circuitos Aritméticos

### ▶ Subtração Binária

Outra configuração de circuito...

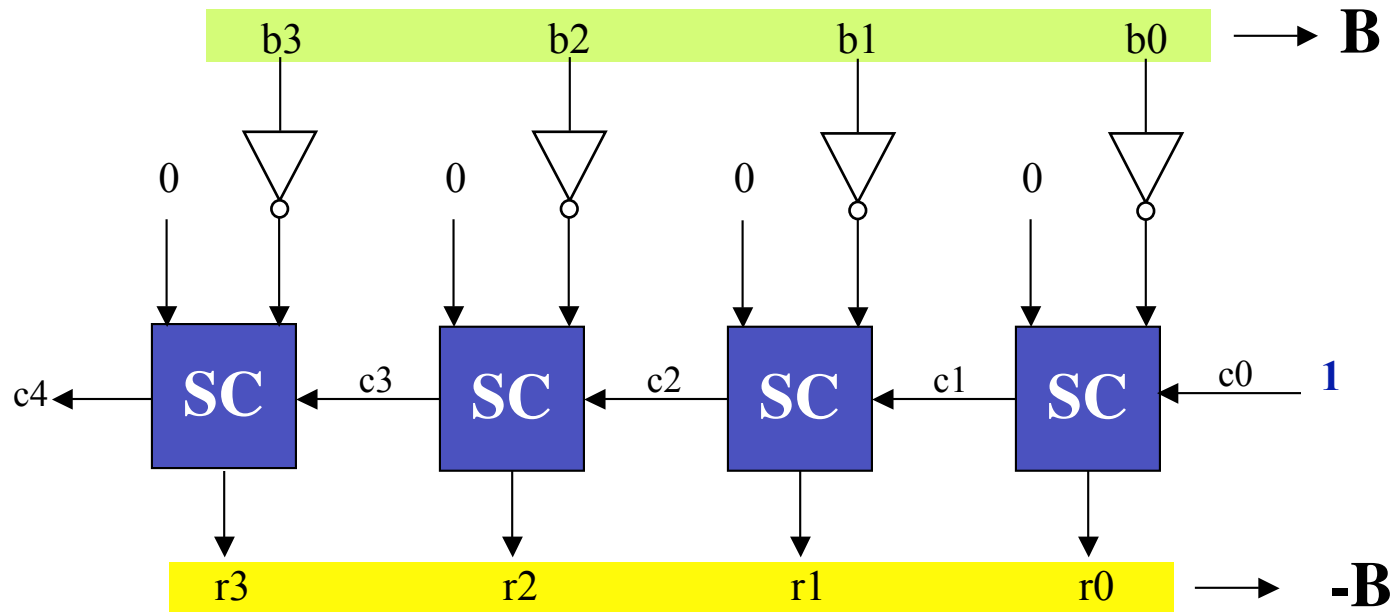

## 2. Circuitos Aritméticos

### ▶ Subtração Binária

Trocar o sinal

equivale a

Determinar o  
complemento de 2

Mas será que isso funciona se o número é negativo e queremos trocar seu sinal? Vejamos um exemplo...

$$1\ 0\ 0\ 1 = -7 \text{ (com 4 bits, complemento de 2)}$$

Aplicando as regras do complemento de 2...

invertendo, bit a bit      0 1 1 0

somando 1      0 1 1 1 = +7 (com 4 bits)


**Funciona !!**

## 2. Circuitos Aritméticos
 
### ▶ Subtração Binária

Voltando à subtração:


$$A - B = A + (B \text{ em complemento de } 2)$$




## 2. Circuitos Aritméticos

### ► Subtrator Binário Paralelo (de 4 bits)

esquemático  
de blocos

 

símbolo no  
nível RT

 




## 2. Circuitos Aritméticos
 
### ► Somador/Subtrator Paralelo

- Seria possível modificar este circuito, de modo que ele possa ser “configurado” para ser somador ou subtrator?




**Resposta: Positivo! Modificações necessárias:**

- Substituir os inversores por “negadores controlados” (xors)
- Controlar o valor de  $c_0$  (0 para adição/1 para subtração)

## 2. Circuitos Aritméticos

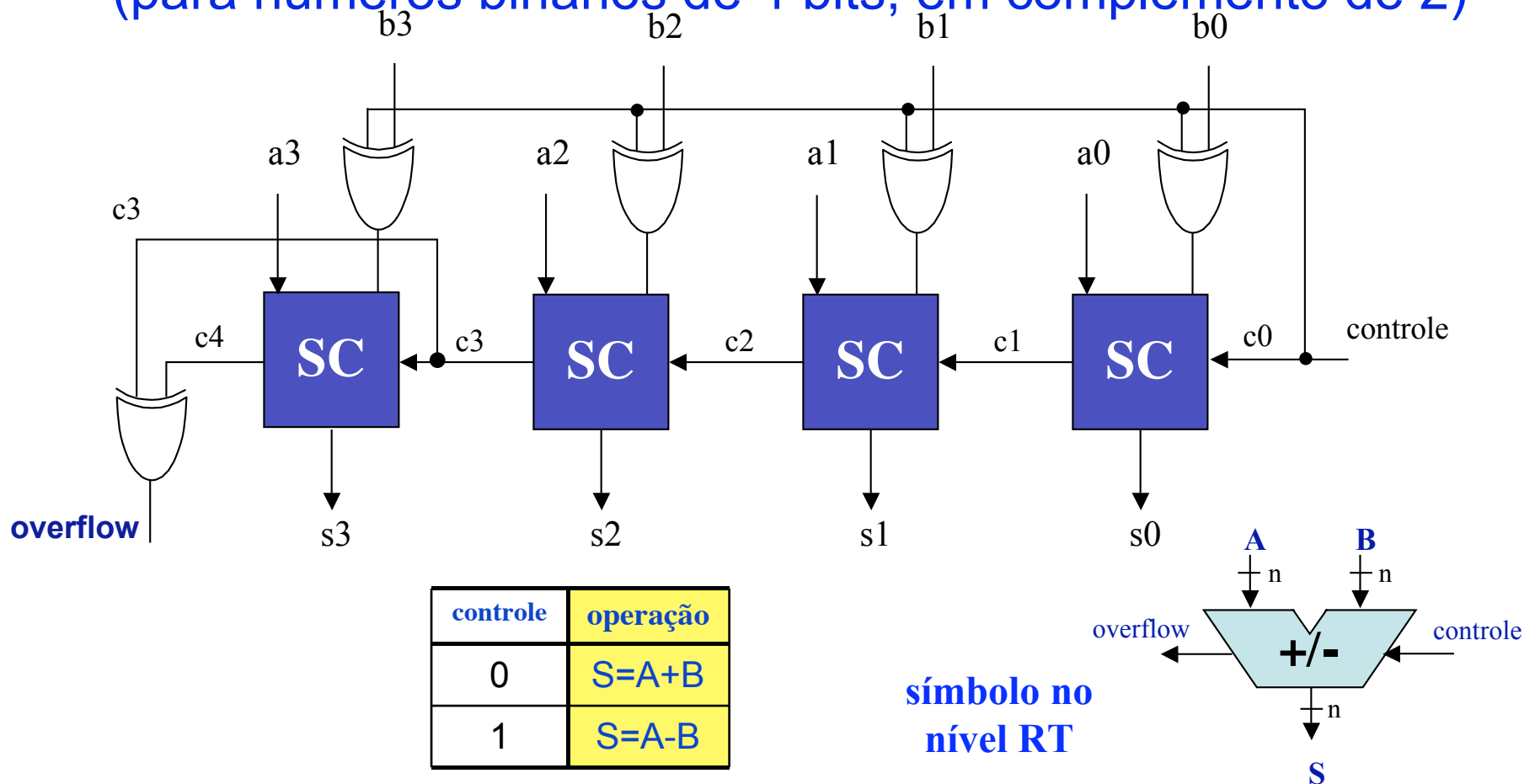
### ► Somador/Subtrator Paralelo

(para números binários de 4 bits, em complemento de 2)



## 2. Circuitos Aritméticos
 
### ► Somador Paralelo Tipo *Ripple Carry*




Suponha que no tempo  $t=0$  um par de valores é aplicado às entradas (A,B):

- O resultado só estará pronto quando todas as saídas tiverem estabilizado
- $s_i$  e  $c_{i+1}$  só estabilizam após  $c_i$  estabilizar
- **Em particular,  $s_3$  e  $c_4$  só estabilizam depois que  $c_3$ ,  $c_2$  e  $c_1$  tiverem estabilizados...**

## 2. Circuitos Aritméticos

 
### ► Analisando a Propagação do *Carry*

Os caminhos críticos em somadores *Ripple Carry* passam pela cadeia de propagação do *carry*



## 2. Circuitos Aritméticos

### ► Analisando a Propagação do *Carry*

 

**Pergunta: será que não é possível alterar a arquitetura do somador, de modo a “quebrar” ou reduzir tal interdependência?**

**A resposta é ...**

**SIM!!!**

## 2. Circuitos Aritméticos

### ► Analisando a Propagação do *Carry*

Há três diferentes casos na propagação do *carry* que são mutuamente exclusivos:

$a_i$	$b_i$	$c_i$	$k_i$	$c_{i+1}$	$s_i$
0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	1	1

#### Caso 1 (sinal *Kill*)

Quando as entradas A e B do somador local são iguais a zero, independentemente do *carry* de entrada, o *carry* de saída será igual a zero e, portanto, o estágio “matará” a propagação do *carry* do estágio anterior.

## 2. Circuitos Aritméticos

### ► Analisando a Propagação do *Carry*

$a_i$	$b_i$	$c_i$	$g_i$	$c_{i+1}$	$s_i$
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1

#### Caso 2 (sinal *Generate*)

Quando as entradas A e B do somador local são iguais a um, independentemente do *carry* de entrada, o *carry* de saída será igual a um e, portanto, haverá geração de *carry* neste estágio.

## 2. Circuitos Aritméticos

### ► Analisando a Propagação do *Carry*

$a_i$	$b_i$	$c_i$	$p_i$	$c_{i+1}$	$s_i$
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	1	1

### Caso 3 (sinal *Propagate*)

Quando uma das entradas, A ou B, do somador local for igual a um e a outra for igual a zero, o *carry* de saída será igual ao *carry* de entrada e, portanto, o *carry* será propagado.



## 2. Circuitos Aritméticos

### ► Analisando a Propagação do *Carry*

Resumindo os três casos do *carry*, temos:

Caso	$a_i$	$b_i$	$c_{i+1}$
Kill ( $k_i$ )	0	0	0
Propagate ( $p_i$ )	0	1	$c_i$
	1	0	$c_i$
Generate ( $g_i$ )	1	1	1

Agora, a idéia é:

- Encontrar uma equação para cada um dos três sinais ( $k_i$ ,  $p_i$  e  $g_i$ )
- Achar as equações de  $s_i$  e  $c_{i+1}$  em função de  $k_i$ ,  $p_i$  e  $g_i$

**Mas qual é a vantagem desta “reestruturação lógica”?**

## 2. Circuitos Aritméticos

### ► Analisando a Propagação do *Carry*

Caso	$a_i$	$b_i$	$c_{i+1}$
<b>Kill (<math>k_i</math>)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Propagate (<math>p_i</math>)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	$c_i$
	<b>1</b>	<b>0</b>	$c_i$
<b>Generate (<math>g_i</math>)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Equações das funções  $k_i$ ,  $p_i$  e  $g_i$  são:

$$k_i = \overline{a_i} \cdot \overline{b_i} = \overline{a_i + b_i}$$

$$p_i = a_i \oplus b_i$$

$$g_i = a_i \cdot b_i$$

## 2. Circuitos Aritméticos

### ► Analisando a Propagação do *Carry*

Caso	$a_i$	$b_i$	$c_{i+1}$
Kill ( $k_i$ )	0	0	0
Propagate ( $p_i$ )	0	1	$c_i$
	1	0	$c_i$
Generate ( $g_i$ )	1	1	1

Então, usando soma de produtos, o *carry out* do estágio  $i$  pode ser definido como:

$$c_{i+1} = g_i + p_i \cdot c_i$$


E a saída “soma” do estágio  $i$  pode ser expressa (em função de  $p_i$  e  $c_i$ ) por:

$$s_i = a_i \oplus b_i \oplus c_i = p_i \oplus c_i$$

## 2. Circuitos Aritméticos
 
### ► Analisando a Propagação do *Carry*

As fórmulas para  $s_i$  e  $c_{i+1}$  geram o mesmo circuito já estudado, com base em dois meio-somadores.



$$p_i = a_i \oplus b_i$$

$$g_i = a_i \cdot b_i$$


$$c_{i+1} = g_i + p_i \cdot c_i$$

$$s_i = p_i \oplus c_i$$


## 2. Circuitos Aritméticos

### ► Comparando o Desempenho das Duas Versões

**Versão 1**

 

**Versão 2**

 

#### **Na versão 2:**

- Se  $g_i=1$  não é preciso esperar pelo valor de  $c_i$  para determinar o valor de  $c_{i+1}$
- Se  $p_i=1$ , então já se sabe *a priori* que  $c_{i+1} = c_i$

## 2. Circuitos Aritméticos

---

### ▶ Somadores Rápidos

Para reduzir-se o atraso na propagação do *carry* as seguintes abordagens podem ser usadas:

1. Reduzir o atraso na geração do *carry* (aplicada nos somadores **Manchester**);
2. Diminuir o atraso da cadeia de propagação do *carry* (aplicada nos somadores *Carry-Lookahead*, *Carry-Select*, *Carry-Skip*, etc.);
3. Mudar o sistema de representação numérica (não será tratado na disciplina).



**Estas soluções investem em desempenho, mas resultam em acréscimo de recursos (número de transistores utilizados).**

## 2. Circuitos Aritméticos

### ► Somadores Manchester *Chain*

**Princípio: usar um circuito mais rápido para propagar a cadeia de *carry*;**



- Este circuito mais rápido pode ser constituído de *Transmission Gates* ou transistores de passagem;
- Como as situações de *kill*, *propagate* e *generate* são mutuamente exclusivas, pode-se construir um conjunto de chaves com a seguinte lógica:
  - Se  $k_i = 1$ , então  $c_{i+1} = 0$
  - Se  $g_i = 1$ , então  $c_{i+1} = 1$
  - Se  $p_i = 1$ , então  $c_{i+1} = c_i$

## 2. Circuitos Aritméticos
  
### ► Somadores Manchester *Chain*

Uma Implementação com transistores de passagem

Controle da Cadeia de Propagação do *Carry* (CC)




Cadeia de propagação do *Carry*



## 2. Circuitos Aritméticos
 
### ► Somadores Manchester Chain

E como seria o somador *Manchester Chain* completo?



Basta modificar o controle da cadeia de propagação do *carry* para que ele calcule também a saída  $S_i$

## 2. Circuitos Aritméticos

### ► Somadores *Carry Lookahead*

Princípio: paralelizar o cálculo dos *carries*

- No extremo, todos os *carries* podem ser computados ao mesmo tempo.
- Para o somador *Carry-Lookahead*, pode-se considerar que não existe mais a exclusividade mútua entre os sinais *generate* e *propagate*.
- Então, a função *propagate* pode ser simplificada para um simples “OU” entre as duas entradas, pois se o nível de soma gera *carry out* ( $g_i = 1$ ), não importa o valor de *propagate*.

## 2. Circuitos Aritméticos

### ► Somadores *Carry Lookahead*

Assim, para o *carry-lookahead* temos que:

$$p_i = a_i + b_i$$
$$c_{i+1} = g_i + p_i \cdot c_i$$

Então:


$$c_1 = g_0 + p_0 \cdot c_0$$
$$c_2 = g_1 + p_1 \cdot (g_0 + p_0 \cdot c_0)$$

Expandindo, segue:

$$c_2 = g_1 + p_1 \cdot g_0 + p_1 \cdot p_0 \cdot c_0$$
$$c_3 = g_2 + p_2 \cdot g_1 + p_2 \cdot p_1 \cdot g_0 + p_2 \cdot p_1 \cdot p_0 \cdot c_0$$
$$c_4 = g_3 + p_3 \cdot g_2 + p_3 \cdot p_2 \cdot g_1 + p_3 \cdot p_2 \cdot p_1 \cdot g_0 + p_3 \cdot p_2 \cdot p_1 \cdot p_0 \cdot c_0$$

## 2. Circuitos Aritméticos

### ► Somadores *Carry Lookahead*

 

## 2. Circuitos Aritméticos

---

### ▶ Somadores *Carry Lookahead*

- Problema com os CLGs: a complexidade da equação do *carry* cresce muito rapidamente!!!
- Para somadores com entradas usando muitos bits, a propagação do *carry* com cadeia *carry-lookahead* é mais lenta que um *ripple carry*.
- Tipicamente, o *carry-lookahead* não é usado para somadores com entradas maiores que 4 bits.

## 2. Circuitos Aritméticos



---

### ▶ Somadores *Carry Lookahead*

- **Solução:** aplicar o *lookahead* em grupos de somadores com, no máximo, 4 bits.
- Funções auxiliares  $P$  e  $G$  são necessárias e indicam, respectivamente:
  - Se  $P = 1$ , então o *carry* é propagado pelo grupo.
  - Se  $G = 1$ , então o grupo gera *carry out*.


## 2. Circuitos Aritméticos

### ► Somadores *Carry Lookahead*

 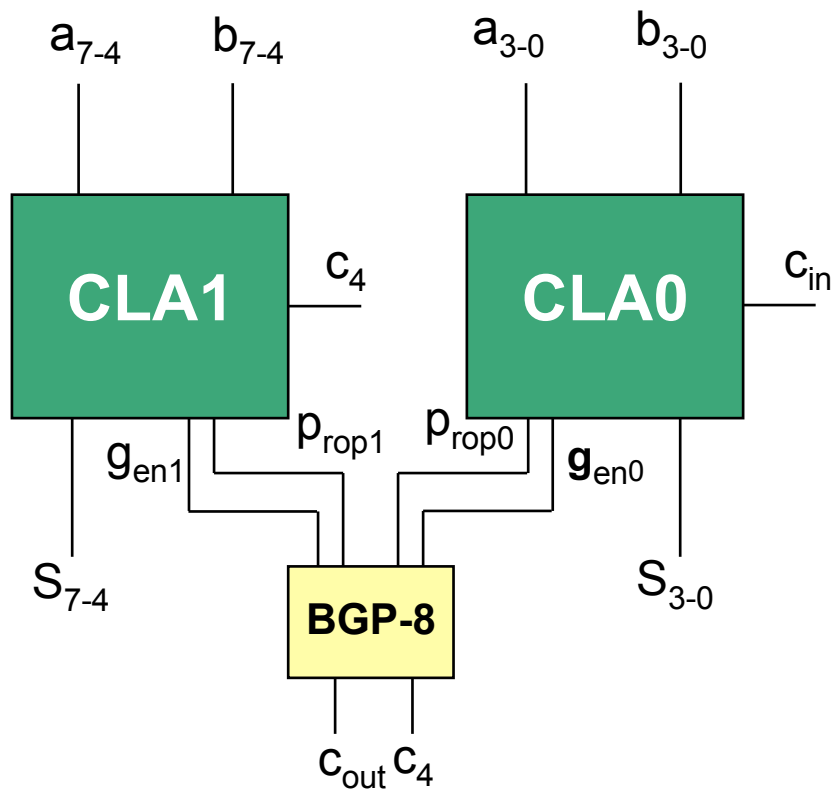

## 2. Circuitos Aritméticos

### ► Somadores *Carry Lookahead*

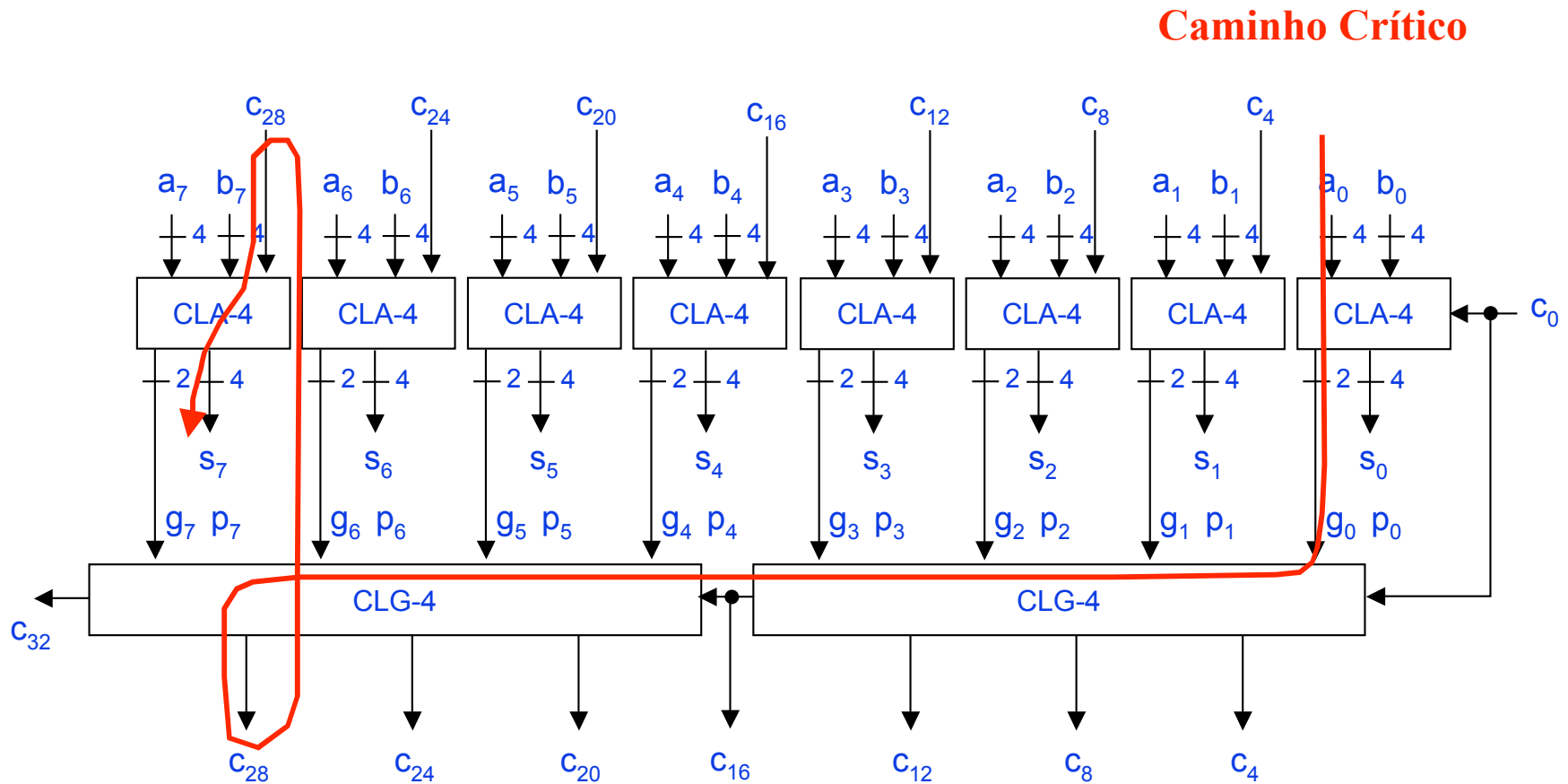



## 2. Circuitos Aritméticos


### ▶ Somadores *Carry Select*

#### Princípios:

- dividir a adição em seções de 4 ou 8 bits
  - realizar a adição de cada seção simultaneamente para os dois casos possíveis (*carry in=0* e *carry in=1*)
- 
- Em cada seção de adição são usados dois somadores (*ripple carry* ou *carry lookahead*) idênticos e um multiplexador
  - O multiplexador seleciona um dos dois resultados, utilizando como controle o *carry out* da seção anterior

## 2. Circuitos Aritméticos
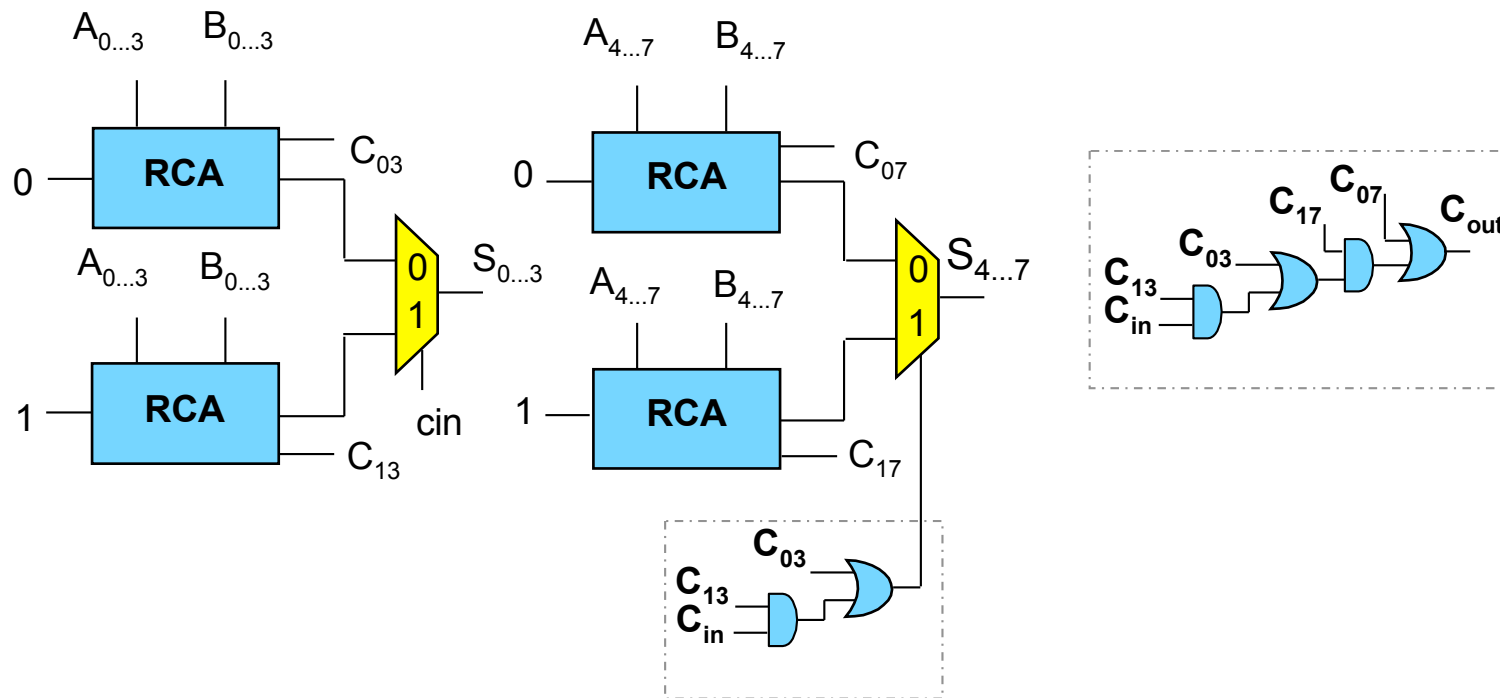
### ► Somadores *Carry Select* com 8 bits (usando somadores RCA...)



## 2. Circuitos Aritméticos

---

### ▶ Somadores *Carry Select*

**Equações utilizadas pelos MUX de cada seção de soma**

$$B1 = C_{in}$$

$$B2 = C03 \text{ or } (C13 \text{ and } C_{IN})$$


$$B3 = C07 \text{ or } (C17 \text{ and } (C03 \text{ or } (C13 \text{ and } C_{IN})))$$

$$B4 = C011 \text{ or } (C111 \text{ and } (C07 \text{ or } (C17 \text{ and } (C03 \text{ or } (C13 \text{ and } C_{IN}))))))$$

$$B4 = C015 \text{ or } (C115 \text{ and } (C011 \text{ or } (C111 \text{ and } (C07 \text{ or } (C17 \text{ and } (C03 \text{ or } (C13 \text{ and } C_{IN})))))))$$

## 2. Circuitos Aritméticos

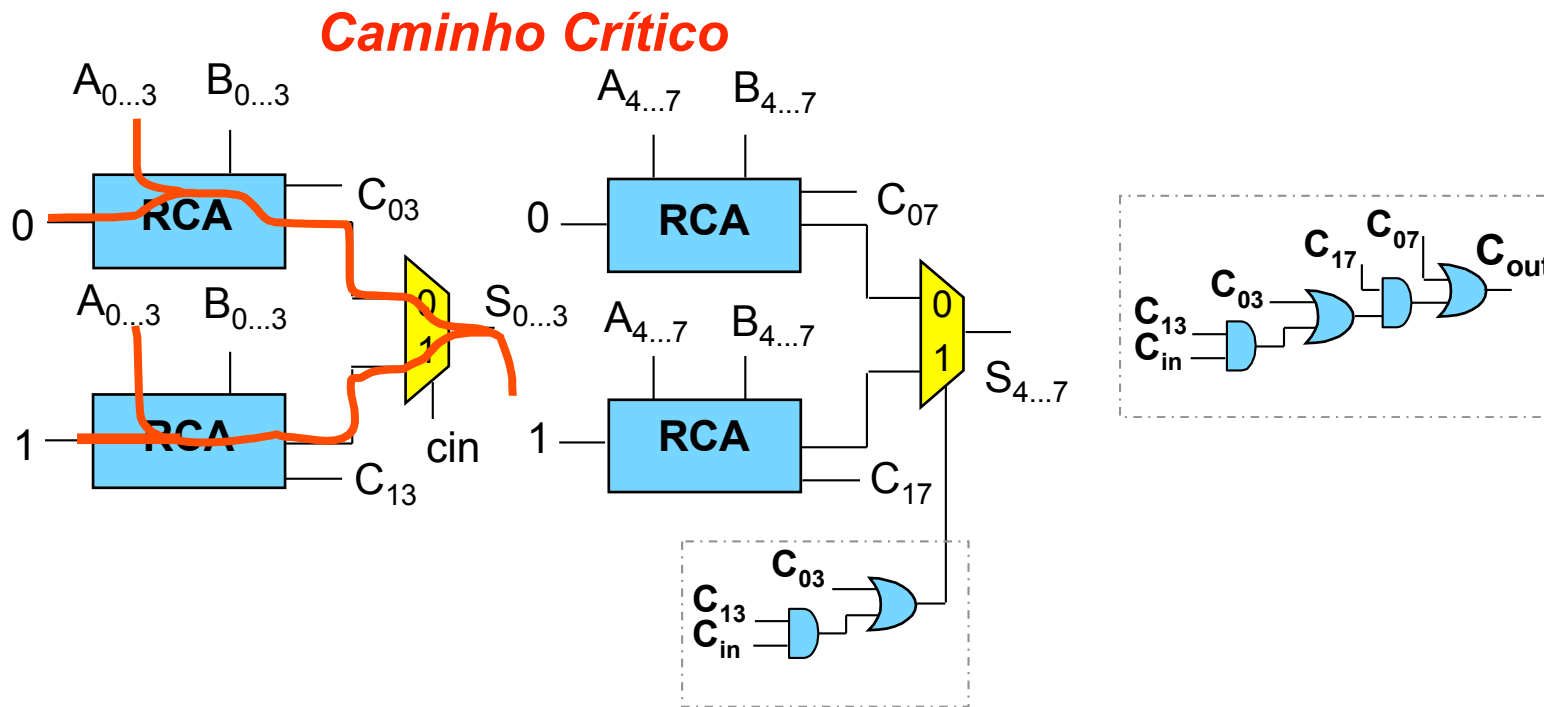
### ► Somadores *Carry Select* com 8 bits



**Atraso crítico = Atraso RCA + Atraso MUX**

## 2. Circuitos Aritméticos
 
### ► Somadores *Carry Select* com 32 bits



**Atraso crítico = Atraso RCA + Atraso Equação + Atraso MUX**