



Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico
Departamento de Informática e Estatística
Curso de Graduação em Ciências da Computação



Lógica Programável

INE 5348

Aula 3

**Comandos de atribuição em VHDL. Processos em VHDL.
Descrição em VHDL de multiplexadores e decodificadores
(com e sem processos), síntese e simulação.**

Prof. José Luís Güntzel
guntzel@inf.ufsc.br

www.inf.ufsc.br/~guntzel/ine5348/ine5348.html

Comandos de Atribuição e Processos em VHDL

▶ Comandos de Atribuição em VHDL

VHDL provê os seguintes comandos de atribuição:

- **Simple**
 - **Sinal selecionado** (*selected signal assignment*)
 - **Sinal condicional** (*conditional signal assignment*)
 - **Geração** (*for generate statement*)
 - **If-then-else** (*if-then-else statement*)
 - **Case** (*case statement*)
- } Usados dentro de processos


Comandos de Atribuição e Processos em VHDL

▶ Usando Atribuição com Sinal Selecionado

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
  
ENTITY mux2para1 IS  
PORT ( sel, a, b : IN STD_LOGIC;  
      y : OUT STD_LOGIC);  
END mux2para1;
```

```
ARCHITECTURE comportamento OF mux2para1 IS  
BEGIN  
  WITH sel SELECT  
    y <= a WHEN '0',  
      b WHEN OTHERS;  
END comportamento;
```

Multiplexador 2:1

 

- Deve haver um “WHEN” para cada valor possível de sel
- y foi declarado como STD_LOGIC, logo, pode valer 0, 1, Z, -

Comandos de Atribuição e Processos em VHDL

▶ Usando Atribuição com Sinal Selecionado


```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY mux4para1 IS  
PORT ( a, b, c, d : IN STD_LOGIC;  
      sel: IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);  
      y : OUT STD_LOGIC);  
END mux4para1;
```

```
ARCHITECTURE comportamento OF mux4para1 IS  
BEGIN  
  WITH sel SELECT  
    y <= a WHEN "00",  
      b WHEN "01",  
      c WHEN "10",  
      d WHEN OTHERS;  
END comportamento;
```

INE/CTC/UFSC
Lógica Programável - semestre 2007/2

Multiplexador 4:1

 

sel(1)	sel(0)	y
0	0	a
0	1	b
1	0	c
1	1	d

Comandos de Atribuição e Processos em VHDL

▶ Usando *Package* para Definir um Componente

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY mux4para1 IS  
PORT ( a, b, c, d : IN STD_LOGIC;  
       sel: IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);  
       y : OUT STD_LOGIC);  
END mux4para1;
```

```
ARCHITECTURE comportamento OF mux4para1 IS
```

```
BEGIN  
  WITH sel SELECT  
    y <= a WHEN "00",  
        b WHEN "01",  
        c WHEN "10",  
        d WHEN OTHERS;  
END comportamento;
```

A declaração de **componente** permite que esta entidade seja usada como um subcircuito em outro código VHDL...

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
PACKAGE mux4para1_package IS  
  COMPONENT mux4para1 IS  
    PORT ( a, b, c, d : IN STD_LOGIC;  
          sel: IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);  
          y : OUT STD_LOGIC);  
  END COMPONENT;  
END mux4para1_package;
```

Comandos de Atribuição e Processos em VHDL

▶ Usando *Package* para Definir um Componente

Repare que não foi necessário definir as interfaces do componente...

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
LIBRARY work;
USE work.mux4para1_package.all; } Declaração do componente
                                } mux4para1

ENTITY mux16para1 IS
PORT ( e : IN STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 15);
      sel: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
      y : OUT STD_LOGIC);
END mux16para1;

ARCHITECTURE estrutura OF mux16para1 IS
    SIGNAL m: STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 3);
BEGIN
    Mux1: mux4para1 PORT MAP
        ( e(0), e(1), e(2), e(3), sel(1 DOWNTO 0), m(0) );
    Mux2: mux4para1 PORT MAP
        ( e(4), e(5), e(6), e(7), sel(1 DOWNTO 0), m(1) );
    Mux3: mux4para1 PORT MAP
        ( e(8), e(9), e(10), e(11), sel(1 DOWNTO 0), m(2) );
    Mux4: mux4para1 PORT MAP
        ( e(12), e(13), e(14), e(15), sel(1 DOWNTO 0), m(3) );
    Mux5: mux4para1 PORT MAP
        ( m(0), m(1), m(2), m(3), sel(1 DOWNTO 0), y );
END estrutura;
```

Comandos de Atribuição e Processos em VHDL


▶ Usando Atribuição com Sinal Selecionado

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY dec2para4 IS
PORT ( a : IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
      En : IN STD_LOGIC;
      y : OUT STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 3) );
END dec2para4;

ARCHITECTURE comportamento OF dec2para4 IS
  SIGNAL Ena : STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
BEGIN
  Ena <= En & a; -- concatenação dos sinais a e enable
  WITH Ena SELECT
    Y <= "1000" WHEN "100",
        "0100" WHEN "101",
        "0010" WHEN "110",
        "0001" WHEN "111",
        "0000" WHEN OTHERS;
END comportamento;
```

Decodificador 2:4

 

En	a1	a0	y0	y1	y2	y3
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1


Comandos de Atribuição e Processos em VHDL

▶ Usando Atribuição com Sinal Condicional

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
  
ENTITY mux2para1 IS  
PORT ( sel, a, b : IN STD_LOGIC;  
      y : OUT STD_LOGIC);  
END mux2para1;
```

```
ARCHITECTURE comportamento OF mux2para1 IS  
BEGIN  
    y <= a WHEN sel = '0' ELSE b;  
END comportamento;
```

Multiplexador 2:1

 

Comandos de Atribuição e Processos em VHDL

▶ Usando Atribuição com Sinal Condicional

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY prioridade IS  
PORT ( w : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0);  
      y : OUT STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNT0  
0);  
      z : OUT STD_LOGIC);
```

```
END prioridade;
```

```
ARCHITECTURE comportamento OF prioridade IS  
BEGIN
```

```
    y <= "11" WHEN w(3) = '1' ELSE  
        "10" WHEN w(2) = '1' ELSE  
        "01" WHEN w(1) = '1' ELSE  
        "00";  
    z <= '0' WHEN w = "0000" ELSE '1';
```

```
END comportamento;
```

Codificador de prioridade 4:2

w3	w2	w1	w0	y1	y0	z
0	0	0	0	X	X	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	X	0	1	1
0	1	X	X	1	0	1
1	X	X	X	1	1	1

Note que há uma prioridade na avaliação dos "WHENs"

Pergunta: qual das duas atribuições acima ocorre primeiro?

Comandos de Atribuição e Processos em VHDL

▶ Usando Atribuição com Sinal Selecionado

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY prioridade IS
PORT ( w : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
      y : OUT STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
      z : OUT STD_LOGIC);
END prioridade;

ARCHITECTURE comportamento OF prioridade IS
BEGIN
    WITH w SELECT
        y <= "00" WHEN "0001",
            "01" WHEN "0010",
            "01" WHEN "0011",
            "10" WHEN "0100",
            "10" WHEN "0101",
            "10" WHEN "0110",
            "10" WHEN "0111",
            "11" WHEN OTHERS;

    WITH w SELECT
        z <= '0' WHEN '0000',
            '1' WHEN OTHERS;
END comportamento;
```

Codificador de prioridade 4:2

w3	w2	w1	w0	y1	y0	z
0	0	0	0	X	X	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	X	0	1	1
0	1	X	X	1	0	1
1	X	X	X	1	1	1

Não há prioridade. É necessário descrever todas as opções.
(Resulta em um código deselegante...)

Comandos de Atribuição e Processos em VHDL

▶ Usando Atribuição com Sinal Condicional

Comparador de 4 bits

(1ª versão, para números sem sinal)

```
LIBRARY ieee;
```

```
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
USE ieee.std_logic_unsigned.all;
```

← Permite que sinais STD_LOGIC_VECTOR sejam tratados como números binários sem sinal com os operadores relacionais de VHDL

```
ENTITY comp IS
```

```
PORT ( A, B : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
```

```
      AigualB, AmaiorB, AmenorB : OUT STD_LOGIC);
```

```
END comp;
```

```
ARCHITECTURE comportamento OF comp IS
```


```
BEGIN
```

```
    AigualB <= '1' WHEN A=B ELSE '0';
```

```
    AmaiorB <= '1' WHEN A>B ELSE '0';
```

```
    AmenorB <= '1' WHEN A<B ELSE '0';
```

```
END comportamento;
```

 

Comandos de Atribuição e Processos em VHDL


▶ Usando Atribuição com Sinal Condicional

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
USE ieee.std_logic_arith.all;
```

Comparador de 4 bits
(2ª versão, para números com sinal)

```
ENTITY comp IS  
PORT ( A, B : IN SIGNED (3 DOWNTO 0);  
      AigualB, AmaiorB, AmenorB : OUT STD_LOGIC);  
END comp;
```
 
```
ARCHITECTURE comportamento OF comp IS  
BEGIN  
  AigualB <= '1' WHEN A=B ELSE '0';  
  AmaiorB <= '1' WHEN A>B ELSE '0';  
  AmenorB <= '1' WHEN A<B ELSE '0';  
END comportamento;
```



Comandos de Atribuição e Processos em VHDL

▶ Usando Atribuição com Geração

Estrutura regular:
usar “for generate”...

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
LIBRARY work;
USE work.mux4para1_package.all; } Declaração do componente
                                } mux4para1

ENTITY mux16para1 IS
PORT ( e : IN STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 15);
      sel: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0);
      y : OUT STD_LOGIC);
END mux16para1;

ARCHITECTURE estrutura OF mux16para1 IS
    SIGNAL m: STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 3);
BEGIN
    Mux1: mux4para1 PORT MAP
        ( e(0), e(1), e(2), e(3), sel(1 DOWNT0 0), m(0) );
    Mux2: mux4para1 PORT MAP
        ( e(4), e(5), e(6), e(7), sel(1 DOWNT0 0), m(1) );
    Mux3: mux4para1 PORT MAP
        ( e(8), e(9), e(10), e(11), sel(1 DOWNT0 0), m(2) );
    Mux4: mux4para1 PORT MAP
        ( e(12), e(13), e(14), e(15), sel(1 DOWNT0 0), m(3) );
    Mux5: mux4para1 PORT MAP
        ( m(0), m(1), m(2), m(3), sel(3 DOWNT0 2), y );
END estrutura;
```

Comandos de Atribuição e Processos em VHDL

▶ Usando Atribuição com Geração

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
LIBRARY work;
USE work.mux4para1_package.all;

ENTITY mux16para1 IS
PORT ( e : IN STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 15);
      sel: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0);
      y : OUT STD_LOGIC);
END mux16para1;

ARCHITECTURE estrutura OF mux16para1 IS
    SIGNAL m: STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 3);
BEGIN
    G1: FOR i IN 0 TO 3 GENERATE
        Muxes: mux4para1 PORT MAP (
            e(4*i), e(4*i+1), e(4*i+2), e(4*i+3), sel(1 DOWNT0 0), m(i) );
    END GENERATE;
    Mux5: mux4para1 PORT MAP ( m(0), m(1), m(2), m(3), sel(3 DOWNT0 2), y );
END estrutura;
```

i é uma variável definida automaticamente, com escopo limitado ao “FOR GENERATE”

Comandos de Atribuição e Processos em VHDL

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY dec2para16 IS
PORT ( a : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0);
      En : IN STD_LOGIC;
      y : OUT STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 15) );
END dec2para16;

ARCHITECTURE comportamento OF dec2para16 IS
  COMPONENT dec2para4
    PORT ( a : IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNT0 0);
          En : IN STD_LOGIC;
          y : OUT STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 3) );
  END COMPONENT;
  SIGNAL m: STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 3);
BEGIN
  G1: FOR i IN 0 TO 3 GENERATE
    Dec_direita: dec2para4 PORT MAP ( a(1 DOWNT0 0), m(i), y(4*i TO 4*i+3) );
    G2: IF i=3 GENERATE
      Dec_esquerda: dec2para4 PORT MAP( a(i DOWNT0 i-1) , En, m );
    END GENERATE;
  END GENERATE;
END comportamento;
```

Usando Atribuição com Geração

**Um decodificador 4 para 16,
construído de maneira
hierárquica**

Comandos de Atribuição e Processos em VHDL

▶ Experimento da Aula de Hoje

Descrever em VHDL e sintetizar (para dispositivo Stratix) as versões de mux 4:1 especificadas na tabela abaixo. Preencher os dados solicitados e procurar justificar os resultados. Simular ao menos uma das versões.

Versão de mux4:1	nº de LEs	Atraso crítico	Caminho crítico	Dispositivo selecionado
1. Equação lógica				
2. Hierárquica (a partir de mux2:1 feito com equação)				
3. Sinal selecionado (slide 4)				
4. Sinal condicional				
5. Processo (c/ IF THEN ELSE)				
6. Processo (c/ CASE)				

Repetir (em casa) o experimento, porém selecionando dispositivo da família Flex10K...

Comandos de Atribuição e Processos em VHDL

▶ **Processos**

- **Usados para gerar uma avaliação seqüencial (não concorrente) de atribuições.**
- **O processo é concorrente em relação aos outros elementos da arquitetura.**
- **A ordem das atribuições passa a ser relevante.**
- **É usado dentro da arquitetura.**
- **Precisa de uma lista de sinais de sensibilização. Quanto um sinal de sensibilização muda de valor, o processo “acorda” e se torna ativo.**
- **As atribuições que aparecem dentro do processo não são visíveis de fora do processo até que todas as atribuições do processo tenham sido avaliadas.**

Comandos de Atribuição e Processos em VHDL

▶ Usando Processo

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
  
ENTITY mux2para1 IS  
PORT ( sel, a, b : IN STD_LOGIC;  
       y : OUT STD_LOGIC);  
END mux2para1;
```

```
ARCHITECTURE comportamento OF mux2para1 IS  
BEGIN
```

```
    PROCESS (a, b, sel) -- lista de sensibilização
```

```
    BEGIN
```

```
        IF sel = '0' THEN
```

```
            y <= a;
```

```
        ELSE
```

```
            y <= b;
```


```
        END IF;
```

```
    END PROCESS;
```

```
END comportamento;
```

Lógica Programável - semestre 2007/2

Multiplexador 2:1

 

Prof. José Luís Güntzel

Comandos de Atribuição e Processos em VHDL

▶ Usando Processo (2ª versão)

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY mux2para1 IS  
PORT ( sel, a, b : IN STD_LOGIC;  
      y : OUT STD_LOGIC);  
END mux2para1;
```

```
ARCHITECTURE comportamento OF mux2para1 IS  
BEGIN
```

```
    PROCESS (a, b, sel)  -- lista de sensibilização
```

```
    BEGIN
```

```
        y <= a;
```

```
        IF sel = '1' THEN
```


```
            y <= b;
```

```
        END IF;
```

```
    END PROCESS;
```

```
END comportamento;
```

Multiplexador 2:1

 

Comandos de Atribuição e Processos em VHDL

▶ Usando Processo e Atribuição com Sinal Condicional

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY prioridade IS
PORT ( w : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0);
      y : OUT STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNT0 0);
      z : OUT STD_LOGIC);
END prioridade;

ARCHITECTURE comportamento OF prioridade IS
BEGIN
  PROCESS (w)
  BEGIN
    IF w(3) = '1' THEN
      y <= "11";
    ELSIF w(2) = '1' THEN
      y <= "10";
    ELSIF w(1) = '1' THEN
      y <= "01";
    ELSE
      y <= "00";
    END IF;
  END PROCESS;
  z <= '0' WHEN w = "0000" ELSE '1';
END comportamento;
```

Codificador de prioridade 4:2

w3	w2	w1	w0	y1	y0	z
0	0	0	0	X	X	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	X	0	1	1
0	1	X	X	1	0	1
1	X	X	X	1	1	1

Comandos de Atribuição e Processos em VHDL

▶ Usando Processos

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

(Uma versão alternativa)

```
ENTITY prioridade IS  
PORT ( w : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);  
      y : OUT STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);  
      z : OUT STD_LOGIC);  
END prioridade;
```

```
ARCHITECTURE comportamento OF prioridade IS  
BEGIN
```

```
    PROCESS (w)  
    BEGIN  
        y <= "00";  
        IF w(1) = '1' THEN y <= "01"; END IF;  
        IF w(2) = '1' THEN y <= "10"; END IF;  
        IF w(3) = '1' THEN y <= "11"; END IF;  
  
        z <= '1';  
        IF w = "0000" THEN z <= '0'; END IF;  
    END PROCESS;
```

```
END comportamento;
```

Codificador de prioridade 4:2

w3	w2	w1	w0	y1	y0	z
0	0	0	0	X	X	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	X	0	1	1
0	1	X	X	1	0	1
1	X	X	X	1	1	1

Comandos de Atribuição e Processos em VHDL

▶ Usando Processos

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY compara IS
PORT ( a, b : IN STD_LOGIC;
      AeqB : OUT STD_LOGIC);
END compara;

ARCHITECTURE comportamento OF compara IS
BEGIN
  PROCESS (a,b)
  BEGIN
    IF a = b THEN
      AeqB <= '1';
    END IF;
  END PROCESS;
END comportamento;
```

Comparador de 1 bit

Onde está o erro?

Comandos de Atribuição e Processos em VHDL

▶ Usando Processos

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY compara IS
PORT ( a, b : IN STD_LOGIC;
      AeqB : OUT STD_LOGIC);
END compara;

ARCHITECTURE comportamento OF compara IS
BEGIN
  PROCESS (a,b)
  BEGIN
    AeqB <= '0';
    IF a = b THEN
      AeqB <= '1';
    END IF;
  END PROCESS;
END comportamento;
```

Comparador de 1 bit

Versão correta

Comandos de Atribuição e Processos em VHDL

▶ Usando Processo e Case

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY mux2para1 IS  
PORT ( sel, a, b : IN STD_LOGIC;  
      y : OUT STD_LOGIC);  
END mux2para1;
```

```
ARCHITECTURE comportamento OF mux2para1 IS
```

```
BEGIN
```

```
  PROCESS (a, b, sel)  -- lista de sensibilização
```

```
  BEGIN
```

```
    CASE sel IS
```

```
      WHEN '0' => y <= a;
```


```
      WHEN OTHERS => y <= b;
```

```
    END CASE;
```

```
  END PROCESS;
```

```
END comportamento;
```

Multiplexador 2:1

 

Comandos de Atribuição e Processos em VHDL


▶ Usando Processo

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY dec2para4 IS
PORT ( a : IN STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0);
      En : IN STD_LOGIC;
      y : OUT STD_LOGIC_VECTOR (0 TO 3) );
END dec2para4;

ARCHITECTURE comportamento OF dec2para4 IS
BEGIN
  PROCESS (a, En)
  BEGIN
    IF En = '1' THEN
      CASE a IS
        WHEN "00" => y <= "1000";
        WHEN "01" => y <= "0100";
        WHEN "10" => y <= "0010";
        WHEN OTHERS => y <= "0001";
      END CASE;
    ELSE
      y <= "0000";
    END IF;
  END PROCESS;
END comportamento;
```

Decodificador 2:4

 

En	a1	a0	y0	y1	y2	y3
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

Prof. José Luís Güntzel

Comandos de Atribuição e Processos em VHDL

▶ Usando Processo

Descrição de uma ULA (equivalente ao TTL74381)

Funcionalidade:

Operação	Controle ('sel')	Saída ('F')
Clear	0 0 0	0 0 0 0
B – A	0 0 1	B – A
A – B	0 1 0	A – B
ADD	0 1 1	A + B
XOR	1 0 0	A XOR B
OR	1 0 1	A OR B
AND	1 1 0	A AND B
Preset	1 1 1	1 1 1 1

Comandos de Atribuição e Processos em VHDL

▶ Usando Processo

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;

ENTITY ula74381 IS
PORT ( s : IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
      A, B : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
      F : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0));
END ula74381;

ARCHITECTURE comportamento OF ula74381 IS
BEGIN
  PROCESS (s, A, B)
  BEGIN
    CASE s IS
      WHEN "000" => F <= "0000";
      WHEN "001" => F <= B - A;
      WHEN "010" => F <= A - B;
      WHEN "011" => F <= A + B;
      WHEN "100" => F <= A XOR B;
      WHEN "101" => F <= A OR B;
      WHEN "110" => F <= A AND B;
      WHEN OTHERS => F <= "1111";
    END CASE;
  END PROCESS;
END comportamento;
```