



Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico
Departamento de Informática e Estatística
Curso de Graduação em Ciências da Computação



Lógica Programável

INE 5348

Aula 4

Revisão de latches, flip-flops e registradores. Descrição de latches, flip-flops e registradores com VHDL. Síntese e simulação.

Prof. José Luís Güntzel
guntzel@inf.ufsc.br

www.inf.ufsc.br/~guntzel/ine5348/ine5348.html

Latches, Flip-flops e Registradores


Observação Importante

A teoria sobre o funcionamento de latches, flip-flops e registradores está detalhada nos capítulos 4 e 5 da apostila “**Introdução aos Sistemas Digitais**”, de José Luís Güntzel e Francisco Assis do Nascimento, a qual encontra-se disponível gratuitamente em formato PDF no endereço www.ufpel.edu.br/~guntzel/isd/isd.html

Latches, Flip-flops e Registradores

O Latch RS

símbolo

 

circuito com portas nor

 


tabela de transição
de estados



R	S	Q_{t+1}	comentário
0	0	Q_t	mantém estado anterior
0	1	1	estado set
1	0	0	estado reset
1	1	-	proibido

Latches, Flip-flops e Registradores

O Latch RS: análise dinâmica (1)

Supondo que:

  1. em $t=t_0$ se faça $R=1$ e $S=0$
2. e em $t=t_1$ se faça $R=0$ e $S=0$





Latches, Flip-flops e Registradores

O Latch RS: análise dinâmica (2)

Supondo que:

  1. em $t=t_0$ se faça $R=0$ e $S=1$
2. e em $t=t_1$ se faça $R=0$ e $S=0$



Latches, Flip-flops e Registradores

O Latch RS: resumo do funcionamento

R	S	Q	Q'	ação
1	0	0	1	vai para o estado reset
0	0	0	1	mantém o estado reset (= mantém estado anterior)
0	1	1	0	vai para o estado set
0	0	1	0	mantém o estado set (= mantém estado anterior)
1	1	0	0	estado proibido

**tabela de transição
de estados**

R	S	Q_{t+1}	comentário
0	0	Q_t	mantém estado anterior
0	1	1	estado set
1	0	0	estado reset
1	1	-	proibido

Latches, Flip-flops e Registradores

O Latch RS: resumo do funcionamento

Diagrama de estados


 


tabela de transição de estados

R	S	Q_{t+1}
0	0	Q_t
0	1	1
1	0	0
1	1	-

Latches, Flip-flops e Registradores


O Latch RS:

 

R	S	Q_{t+1}
0	0	Q_t
0	1	1
1	0	0
1	1	-

tabela de transição
de estados

Exemplo 4.2 da apostila

 

Latches, Flip-flops e Registradores

O Latch RS Controlado

símbolo


 


tabela de transição
de estados

circuito com portas nor e and

 

C	R	S	Q_{t+1}	comentário
0	X	X	Q_t	mantém estado anterior
1	0	0	Q_t	mantém estado anterior
1	0	1	1	estado set
1	1	0	0	estado reset
1	1	1	-	proibido

Latches, Flip-flops e Registradores

O Latch RS Controlado: resumo do funcionamento

Diagrama de estados

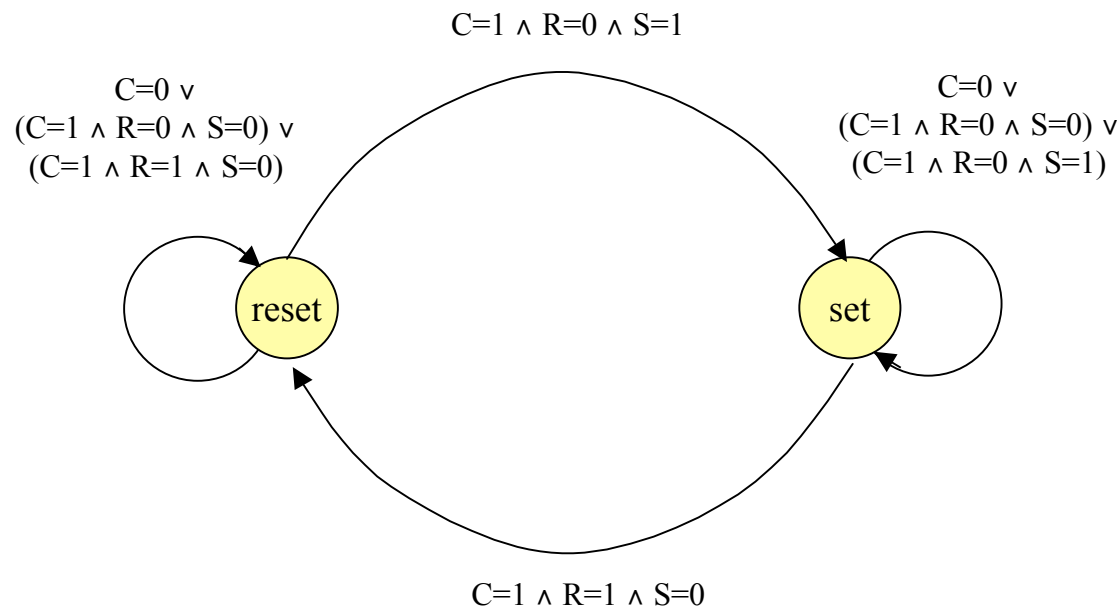



tabela de transição de estados

C	R	S	Q_{t+1}
0	X	X	Q_t
1	0	0	Q_t
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	-

Latches, Flip-flops e Registradores


O Latch RS Controlado

Exemplo 4.3 da apostila

 

C	R	S	Q_{t+1}
0	X	X	Q_t
1	0	0	Q_t
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	-


tabela de transição
de estados

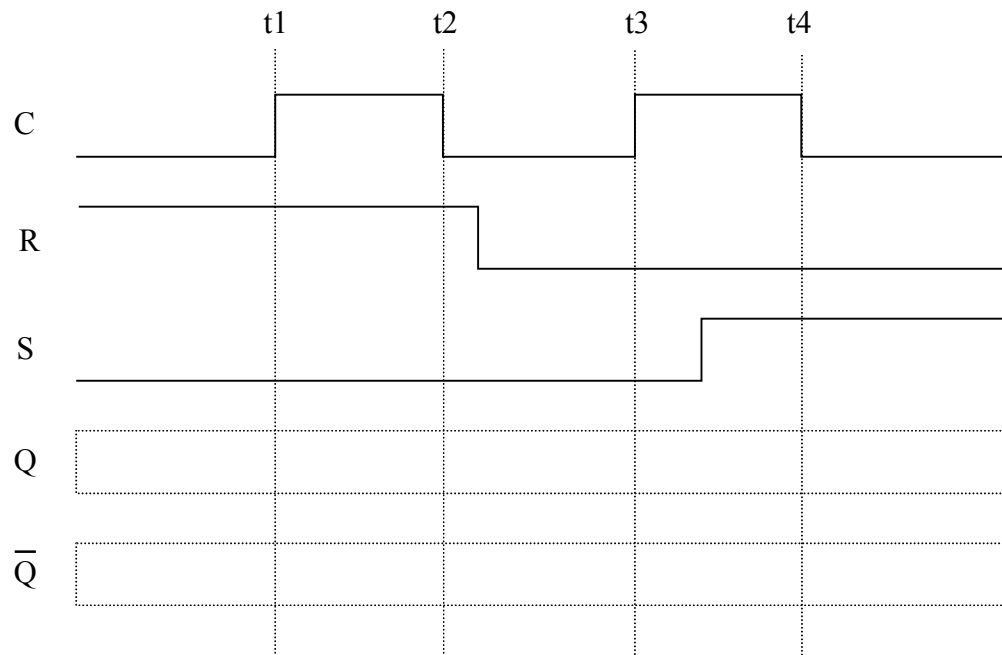

Latches, Flip-flops e Registradores

O Latch D

símbolo

 

circuito a partir do latch RS controlado

 



tabela de transição
de estados

C	D	Q_{t+1}	comentário
0	X	Q_t	mantém estado anterior
1	0	0	estado reset
1	1	1	estado set

Latches, Flip-flops e Registradores

O Latch D

Exemplo 4.4 da apostila

 

C	D	Q_{t+1}
0	X	Q_t
1	0	0
1	1	1


 


tabela de transição
de estados

Latches, Flip-flops e Registradores

Latches com ativação em lógica complementar

Latch RS

 


símbolo

C	R	S	Q_{t+1}
1	X	X	Q_t
0	0	0	Q_t
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	-

tabela de transição
de estados

Latch D

 

símbolo


C	D	Q_{t+1}
1	X	Q_t
0	0	0
0	1	1

tabela de transição
de estados


Latches, Flip-flops e Registradores

O Flip-flop D mestre-escravo

circuito

 

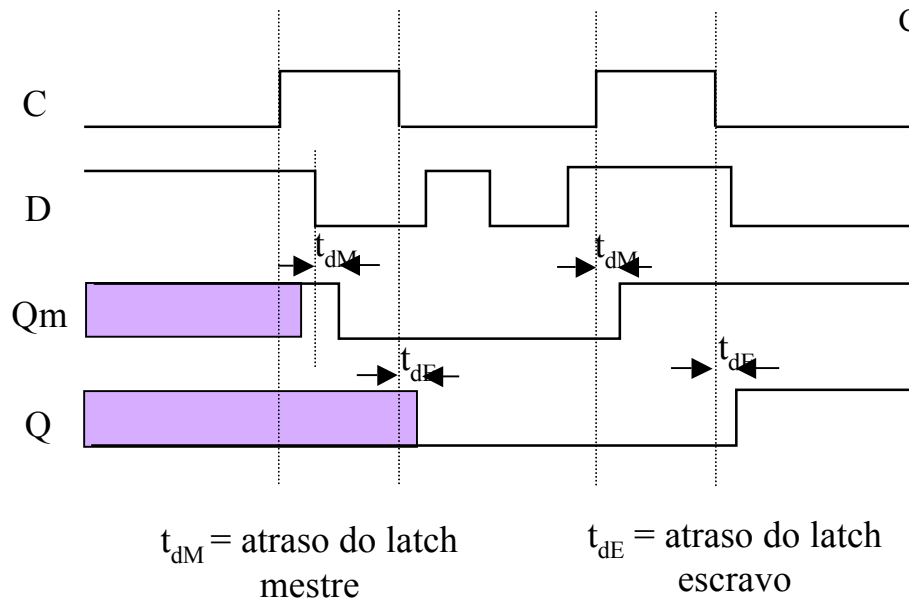análise dinâmica
(exemplo de funcionamento)




Considerando uma implementação com portas CMOS, necessita **38 transistores:**
 $2 \times 18 + 2 = 38$


Latches, Flip-flops e Registradores

O Flip-flop D mestre-escravo

Exemplo 4.7 da apostila

 

C	D	Q_{t+1}
0	X	Q_t
1	0	0
1	1	1

 

Latches, Flip-flops e Registradores

O Flip-flop D disparado pela borda ascendente (ou Flip-flop D sensível à borda ascendente)

símbolo


 


tabela de transição de estados

C	D	Q_{t+1}
$\neq \uparrow$	X	Q_t
\uparrow	0	0
\uparrow	1	1

circuito com portas nand

 


necessita 24 transistores

Latches, Flip-flops e Registradores


O Flip-flop D disparado pela borda ascendente

Exemplo 4.8 da apostila

 

C	D	Q_{t+1}
$\neq \uparrow$	X	Q_t
\uparrow	0	0
\uparrow	1	1

tabela de transição
de estados

 

Latches, Flip-flops e Registradores

O Flip-flop JK (disparado pela borda ascendente)

símbolo

 



tabela de transição de estados

C	J	K	Q_{t+1}
$\neq \uparrow$	X	X	Q_t
\uparrow	0	0	Q_t
\uparrow	0	1	0
\uparrow	1	0	1
\uparrow	1	1	$\overline{Q_t}$

Latches, Flip-flops e Registradores

O Flip-flop JK (disparado pela borda ascendente)

Exemplo 4.9 da apostila

 

C	J	K	Q_{t+1}
$\neq \uparrow$	X	X	Q_t
\uparrow	0	0	Q_t
\uparrow	0	1	0
\uparrow	1	0	1
\uparrow	1	1	$\overline{Q_t}$


 


tabela de transição de estados

Latches, Flip-flops e Registradores

Flip-flops disparados pela borda descendente (ou Flip-flops sensíveis à borda descendente)

Flip-flop D

 


símbolo

C	D	Q_{t+1}
$\neq \downarrow$	X	Q_t
\downarrow	0	0
\downarrow	1	1

tabela de transição
de estados

Flip-flop JK

 

símbolo


C	J	K	Q_{t+1}
$\neq \downarrow$	X	X	Q_t
\downarrow	0	0	Q_t
\downarrow	0	1	0
\downarrow	1	0	1
\downarrow	1	1	$\overline{Q_t}$

tabela de transição
de estados

Latches, Flip-flops e Registradores

Flip-flops com set e reset assíncronos

Exemplo 4.11 da apostila

 

C	D	Q_{t+1}
$\neq \uparrow$	X	Q_t
\uparrow	0	0
\uparrow	1	1


 


tabela de transição de estados

Latches, Flip-flops e Registradores

Flip-flops com set e reset assíncronos

Exemplo 4.12 da apostila

 

C	J	K	Q_{t+1}
$\neq \downarrow$	X	X	Q_t
\downarrow	0	0	Q_t
\downarrow	0	1	0
\downarrow	1	0	1
\downarrow	1	1	$\overline{Q_t}$

 



tabela de transição de estados

Latches, Flip-flops e Registradores

Tempo de Preparação - t_{su} (*setup time*)

Tempo de Manutenção - t_h (*hold time*)

 Atraso de Propagação - t_d ou t_p (*propagation delay*)




Latches, Flip-flops e Registradores

► Latch D (ativado por nível lógico alto)

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY latchD IS
PORT ( D, clk : IN STD_LOGIC;
      Q : OUT STD_LOGIC);
END latchD;

 ARCHITECTURE comportamento OF latchD IS
BEGIN
  PROCESS (D, clk)
  BEGIN
    IF clk = '1' THEN
      Q <= D;
    END IF;
  END PROCESS;
END comportamento;
```



C	D	Q_{t+1}
0	X	Q_t
1	0	0
1	1	1


Latches, Flip-flops e Registradores

► Flip-flop D (disparado pela borda ascendente)

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY ffD IS  
PORT ( D, clk : IN STD_LOGIC;  
      Q : OUT STD_LOGIC);  
END ffD;
```
 
```
ARCHITECTURE comportamento OF ffD IS  
BEGIN  
  PROCESS (clk)  
  BEGIN  
    IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN  
      Q <= D;  
    END IF;  
  END PROCESS;  
END comportamento;
```



C	D	Q_{t+1}
$\neq \uparrow$	X	Q_t
\uparrow	0	0
\uparrow	1	1

Atributo: refere-se a troca de nível de clk


Latches, Flip-flops e Registradores

▶ Flip-flop D (disparado pela borda ascendente) - Versão 2

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY ffD IS  
PORT ( D, clk : IN STD_LOGIC;  
      Q :      OUT STD_LOGIC);  
END ffD;
```
 
```
ARCHITECTURE comportamento OF ffD IS  
BEGIN  
  PROCESS  
  BEGIN  
    WAIT UNTIL clk'EVENT AND clk = '1';  
    Q <= D;  
  END PROCESS;  
END comportamento;
```



A lista de sensibilização é omitida

O Uso de WAIT UNTIL especifica implicitamente que somente o relógio faz parte da lista de sensibilização

Latches, Flip-flops e Registradores

▶ WAIT UNTIL

- Para efeitos de síntese de circuitos, **WAIT UNTIL** somente pode ser usado se ele for a **primeira atribuição do processo**
- Na verdade, **'EVENT** é redundante no comando **WAIT UNTIL** e portanto poderíamos simplificar para

WAIT UNTIL clk='1';

o que se refere ao sinal **clk** se tornar igual a “1”

- Entretanto, algumas ferramentas de síntese de circuitos a partir de VHDL exigem a inclusão do atributo **“EVENT”**

Latches, Flip-flops e Registradores

► Flip-flop D (com reset assíncrono ativado com lógica negada)

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY ffd IS  
PORT ( D, Resetn, clk : IN STD_LOGIC;  
       Q : OUT STD_LOGIC);  
END ffd;
```

```
ARCHITECTURE comportamento OF ffd IS  
BEGIN
```

```
    PROCESS (Resetn, clk)  
    BEGIN
```


```
        IF Resetn = '0' THEN  
            Q <= '0' ;
```

```
        ELSIF clk'EVENT AND clk = '1' THEN  
            Q <= D;
```

```
        END IF;
```

```
    END PROCESS;
```

```
END comportamento;
```

 

Primeiro testa se o reset assíncrono está ativado (pois é um sinal de mais alta hierarquia)


Latches, Flip-flops e Registradores

▶ Flip-flop D (com reset síncrono ativado com lógica negada)

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY ffd IS  
PORT ( D, clear, clk : IN STD_LOGIC;  
       Q : OUT STD_LOGIC);  
END ffd;
```
 
```
ARCHITECTURE comportamento OF ffd IS  
BEGIN  
  PROCESS (clk)  
  BEGIN  
    IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN  
      IF clear = '0' THEN  
        Q <= '0';  
      ELSIF  
        Q <= D;  
      END IF;  
    END PROCESS;  
  END comportamento;
```




A ativação do reset está condicionada ao sinal clk estar passando pela borda ascendente (ou seja, este sinal é síncrono)

Latches, Flip-flops e Registradores

Registradores

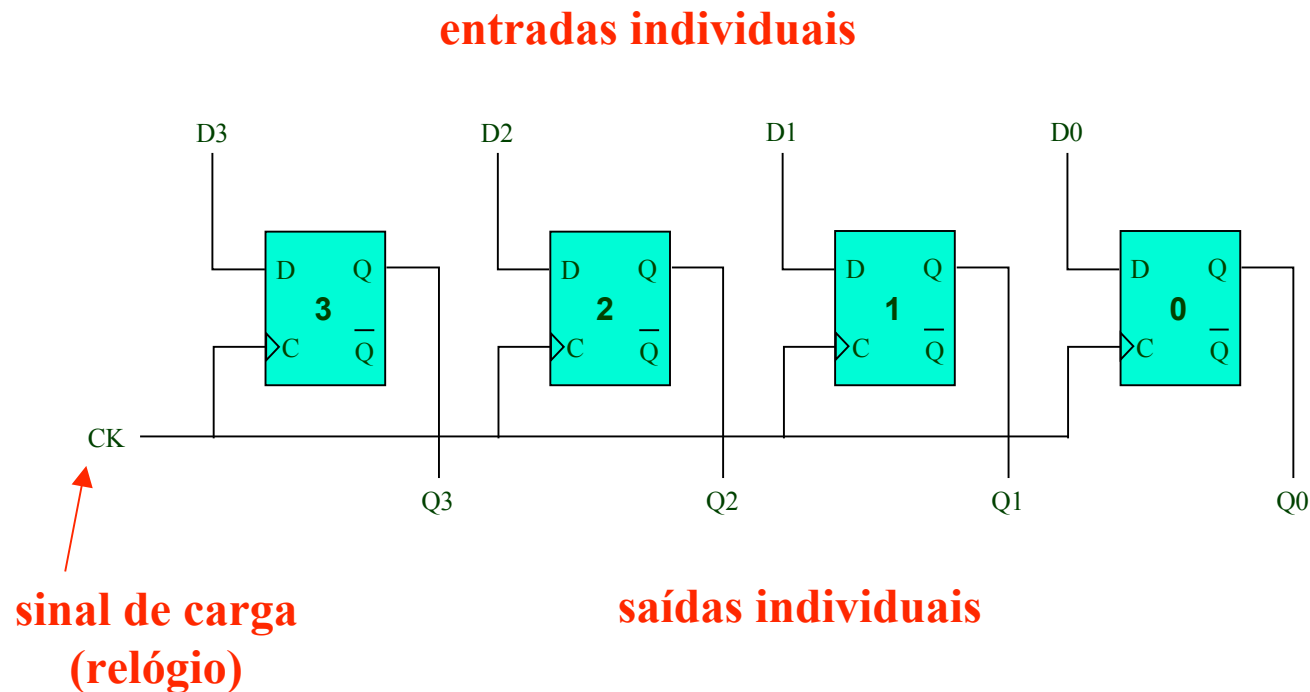
Registrador com carga paralela (versão 1)



Latches, Flip-flops e Registradores

▶ Registradores

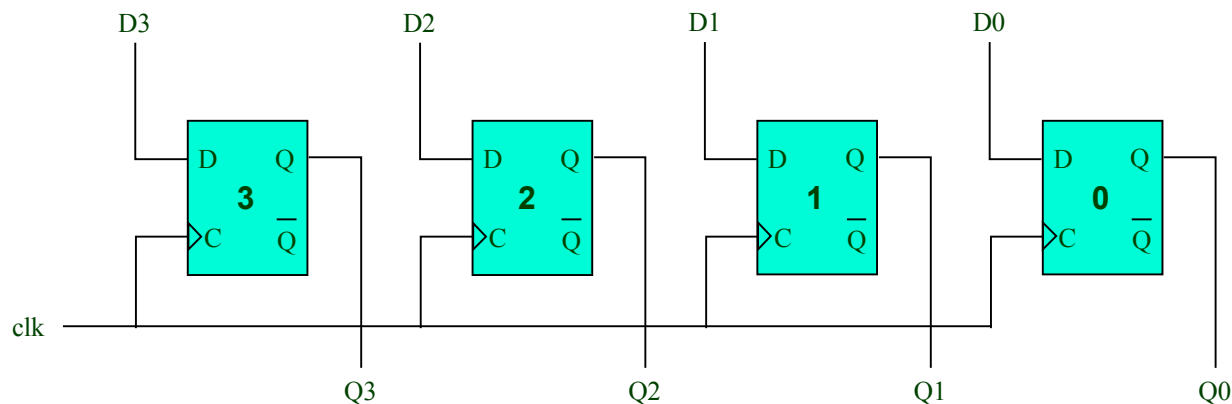Usando explicitamente flip-flops do tipo D




Uma abordagem possível para se descrever um registrador de vários bits é criar uma entidade que instancia flip-flops na quantidade desejada. Vejamos...

Latches, Flip-flops e Registradores

▶ Registradores (Usando explicitamente flip-flops do tipo D)

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
  
ENTITY ffD IS  
  PORT ( D, clk : IN STD_LOGIC;  
        Q :      OUT STD_LOGIC);  
END ffD;
```
 
```
ARCHITECTURE comportamento OF ffD IS  
BEGIN  
  PROCESS (clk)  
  BEGIN  
    IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN  
      Q <= D;  
    END IF;  
  END PROCESS;  
END comportamento;
```



Latches, Flip-flops e Registradores

▶ Registrador de 4 bits (com flip-flops do tipo D)


```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY reg4b IS
PORT ( clk : IN STD_LOGIC;
      D : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
      Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0));
END reg4b;

ARCHITECTURE estrutura OF reg4b IS

COMPONENT ffd
PORT ( D, clk : IN STD_LOGIC; Q : OUT STD_LOGIC);
END COMPONENT;

 BEGIN
  ffd0: ffd PORT MAP (D(0), clk, Q(0));
  ffd1: ffd PORT MAP (D(1), clk, Q(1));
  ffd2: ffd PORT MAP (D(2), clk, Q(2));
  ffd3: ffd PORT MAP (D(3), clk, Q(3));
END estrutura;
```




Latches, Flip-flops e Registradores

▶ Registrador de 4 bits (versão não hierárquica)

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY reg4b IS  
PORT ( clk : IN STD_LOGIC;  
      D : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);  
      Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0));  
END reg4b;
```
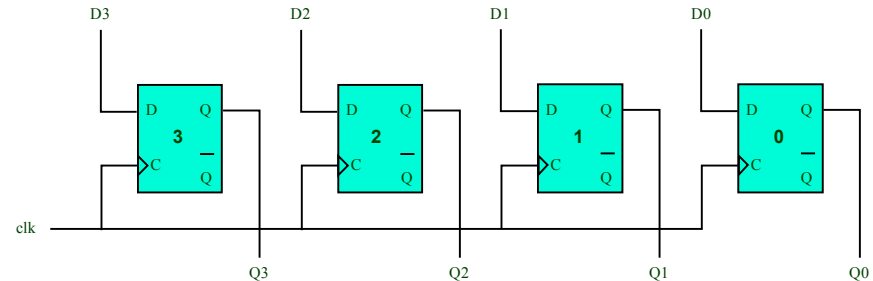
```
ARCHITECTURE comportamento OF reg4b IS  
BEGIN  
  PROCESS (clk)  
  BEGIN  
    IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN  
      Q <= D;  
    END IF;  
  END PROCESS;  
END comportamento;
```



Latches, Flip-flops e Registradores

▶ Registrador de 4 bits (versão com reset assíncrono)


```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY reg4b IS  
PORT ( Resetn, clk : IN STD_LOGIC;  
      D : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);  
      Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0));  
END reg4b;
```

```
ARCHITECTURE comportamento OF reg4b IS  
BEGIN  
  PROCESS (clk)  
  BEGIN  
    IF Resetn = '0' THEN  
      Q <= "0000";  
    ELSIF clk'EVENT AND clk = '1' THEN  
      Q <= D;  
    END IF;  
  END PROCESS;  
END comportamento;
```

Latches, Flip-flops e Registradores

 
Registrador com carga paralela (versão 2)



carga
CK

**sinal de carga
separado do relógio**



símbolo

 

Latches, Flip-flops e Registradores

Registrador com carga paralela (versão 2)

Exemplo 5.1 da apostila

 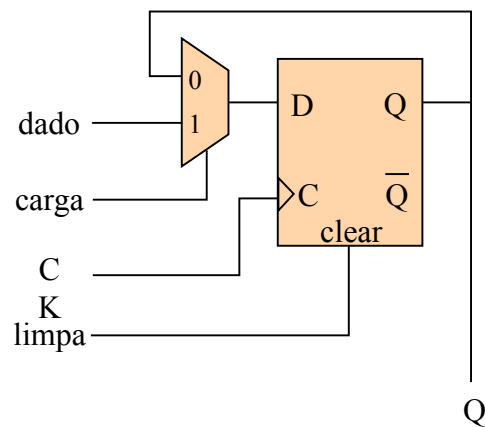


Latches, Flip-flops e Registradores

▶ Registrador de 4 bits (versão não hierárquica com carga)

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY reg4b IS  
PORT ( clk, carga : IN STD_LOGIC;  
      D :          IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);  
      Q :          OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0));  
END reg4b;
```
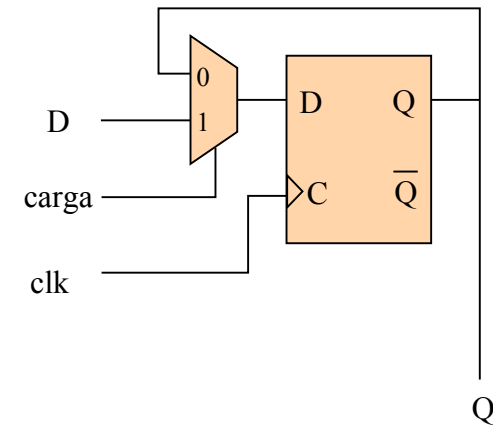
```
ARCHITECTURE comportamento OF reg4b IS  
BEGIN  
  PROCESS (clk)  
  BEGIN  
    IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN  
      IF carga='1' THEN  
        Q <= D;  
      END IF;  
    END IF;  
  END PROCESS;  
END comportamento;
```



Latches, Flip-flops e Registradores

▶ Registrador de 32 bits (versão não hierárquica, c/ carga)

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY reg32b IS
PORT ( clk, carga : IN STD_LOGIC;
      D :          IN STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0);
      Q :          OUT STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0));
END reg32b;

ARCHITECTURE comportamento OF reg32b IS
BEGIN
  PROCESS (clk)
  BEGIN
    IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
      IF carga='1' THEN
        Q <= D;
      END IF;
    END IF;
  END PROCESS;
END comportamento;
```


Latches, Flip-flops e Registradores

► Generalizando para N bits

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY regn IS
GENERIC (N : INTEGER := 16);
PORT ( Resetn, clk, carga : IN    STD_LOGIC;
      D :                   IN    STD_LOGIC_VECTOR (N-1 DOWNTO 0);
      Q :                   OUT   STD_LOGIC_VECTOR (N-1 DOWNTO 0));
END regn;

ARCHITECTURE comportamento OF regn IS
BEGIN
  PROCESS (clk, Resetn)
  BEGIN
    IF Resetn = '0' THEN
      Q <= (OTHERS => '0');
    ELSIF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
      IF carga='1' THEN
        Q <= D;
      END IF;
    END IF;
  END PROCESS;
END comportamento;
```

Latches, Flip-flops e Registradores

▶ Experimento 1

Descrever em VHDL, sintetizar e simular para FPGAs Stratix o seguinte registrador:

Aproveitar a descrição VHDL da transparência anterior.


Levantar as seguintes informações:

- Número de LEs
- Características temporais

Latches, Flip-flops e Registradores

Registrador de deslocamento (à direita)


Exemplo 5.2 da apostila

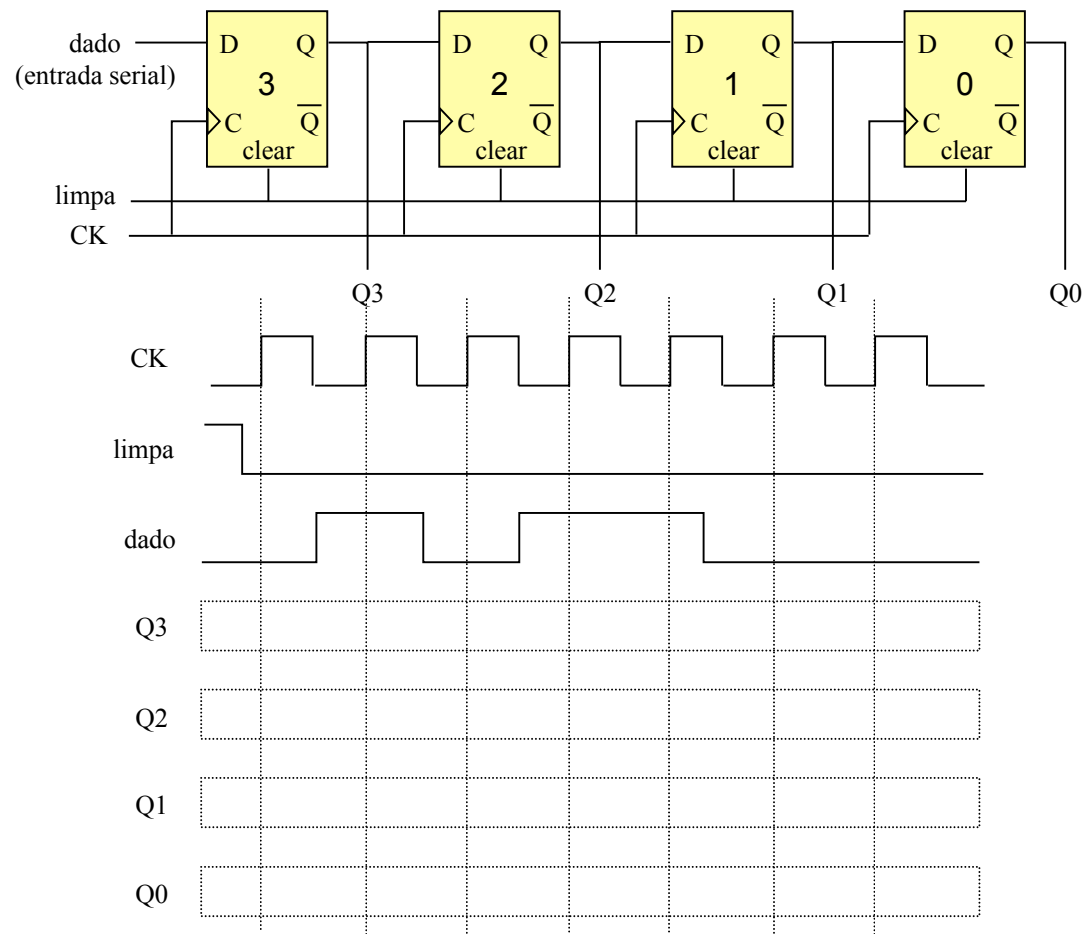

Latches, Flip-flops e Registradores


Registrador de deslocamento (à esquerda)

Exemplo 5.3 da apostila

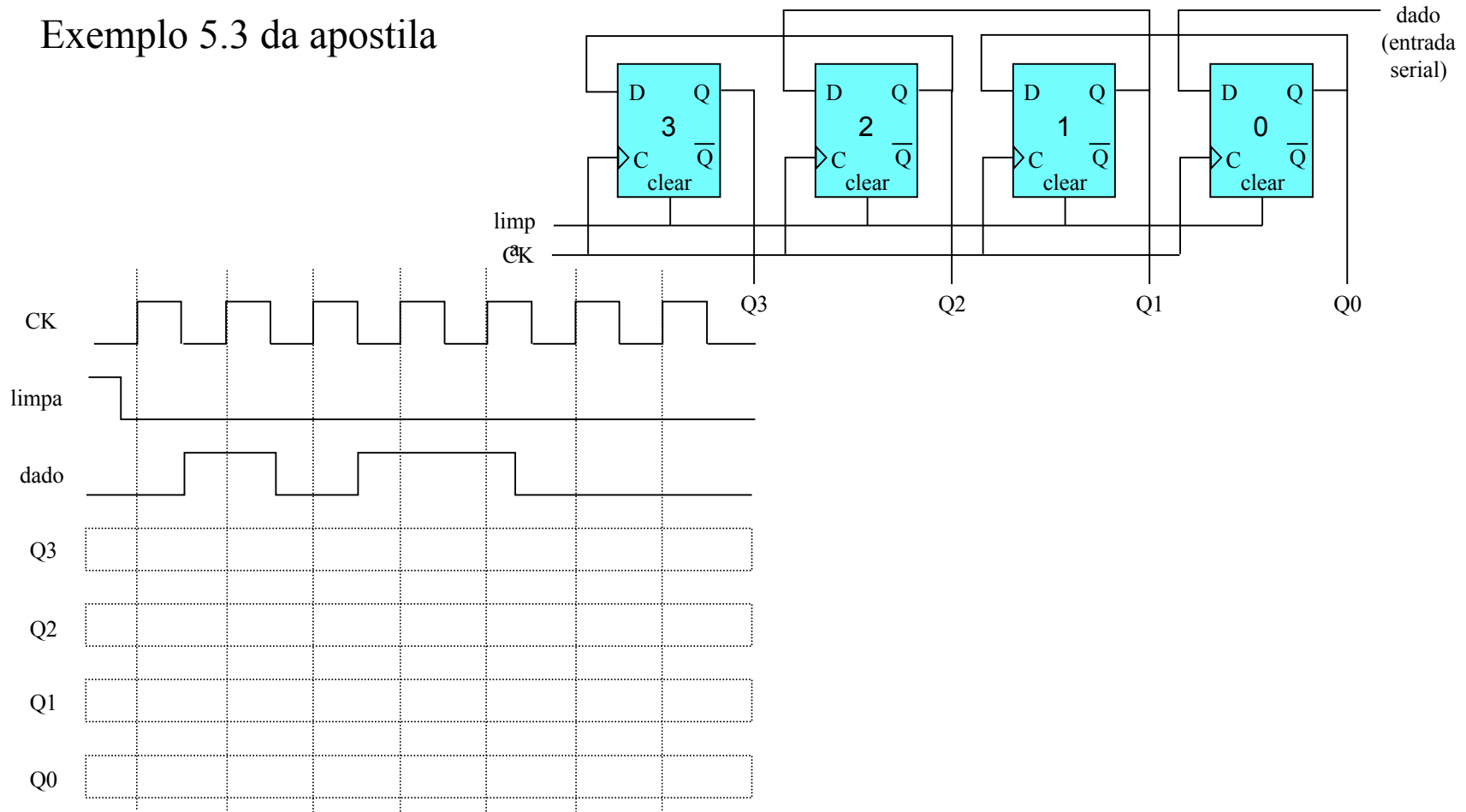

Latches, Flip-flops e Registradores

 Registrador de deslocamento com carga paralela




clear	CK	C1	C0	operação
0	$\neq \uparrow$	X	X	mantém conteúdo
0	\uparrow	0	0	mantém conteúdo
0	\uparrow	0	1	desloca à esquerda
0	\uparrow	1	0	desloca à direita
0	\uparrow	1	1	carga paralela
1	X	X	X	zera conteúdo

Latches, Flip-flops e Registradores

▶ Registrador-Deslocador

 - Uma alternativa para se descrever um registrador-deslocador é utilizar a hierarquia
- Suponha que se deseje usar o circuito abaixo como componente básico



Então, descrevendo-o em VHDL...


Latches, Flip-flops e Registradores

▶ Registrador-Deslocador (componente básico)

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY muxffd IS  
PORT ( D0, D1, sel, clk: IN STD_LOGIC;  
       Q : OUT STD_LOGIC );  
END muxffd;
```
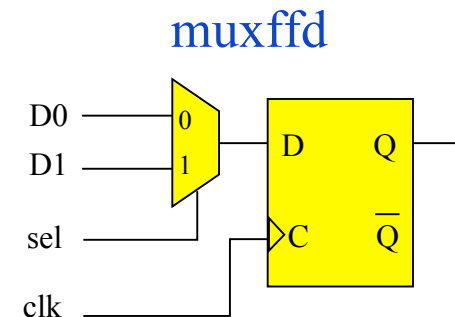
```
ARCHITECTURE comportamento OF muxffd IS  
BEGIN  
  PROCESS  
  BEGIN  
    WAIT UNTIL clk'EVENT AND clk = '1';  
    IF sel = '0' THEN  
      Q <= D0;  
    ELSE  
      Q <= D1;  
    END IF;  
  END PROCESS;  
END comportamento;
```



Latches, Flip-flops e Registradores

▶ Registrador-Deslocador (de 4 bits, hierárquico)

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY shift4 IS
```

```
    PORT ( R                : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
```

```
          carga, serial, clk : IN STD_LOGIC;
```

```
          Q                : BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) );
```

```
END shift4;
```

Por que
“BUFFER”?

```
ARCHITECTURE estrutura OF shift4 IS
```

```
    COMPONENT muxffd
```

```
        PORT ( D0, D1, sel, clk : IN STD_LOGIC;
```

```
              Q                : OUT STD_LOGIC );
```

```
    END COMPONENT;
```

```
BEGIN
```


```
    estagio3: muxffd PORT MAP ( serial, R(3), carga, clk, Q(3) );
```

```
    estagio2: muxffd PORT MAP ( Q(3), R(2), carga, clk, Q(2) );
```

```
    estagio1: muxffd PORT MAP ( Q(2), R(1), carga, clk, Q(1) );
```

```
    estagio0: muxffd PORT MAP ( Q(1), R(0), carga, clk, Q(0) );
```

```
END estrutura;
```

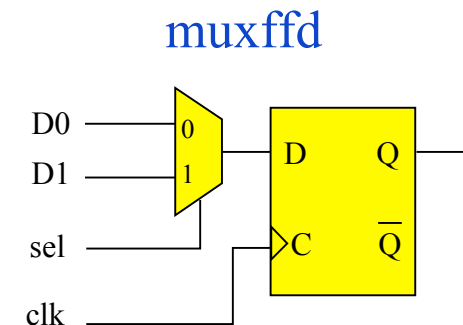

Latches, Flip-flops e Registradores

► Modos Possíveis para os Sinais que são Portas de Entidade

Modo	Uso
IN	Para sinal que é entrada de entidade
OUT	Para sinal que é saída de entidade. O valor do sinal não pode ser usado dentro da entidade (i.e., o sinal só pode aparecer à esquerda de uma atribuição)
INOUT	Para sinal que é tanto entrada quanto saída de entidade
BUFFER	Para sinal que é saída de entidade. O valor do sinal pode ser usado dentro da entidade (i.e., o sinal pode aparecer tanto à esquerda quanto à direita de uma atribuição)

Latches, Flip-flops e Registradores

▶ Registrador-Deslocador (de 4 bits, nao hierárquico)

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY shift4 IS
```

```
    PORT ( R                : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);  
          carga, serial, clk : IN STD_LOGIC;  
          Q                : BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) );
```

```
END shift4;
```

```
ARCHITECTURE comportamento OF shift4 IS
```

```
BEGIN
```

```
    PROCESS
```

```
    BEGIN
```

```
        WAIT UNTIL clk'EVENT AND clk = '1' ;
```

```
        IF carga = '1' THEN
```

```
            Q <= R;
```

```
        ELSE
```

```
            Q(0) <= Q(1);
```

```
            Q(1) <= Q(2);
```


```
            Q(2) <= Q(3);
```

```
            Q(3) <= serial;
```

```
        END IF;
```

```
    END PROCESS;
```

```
END comportamento;
```

 

O que acontece se invertermos a ordem destas atribuições?

Latches, Flip-flops e Registradores

▶ Registrador-Deslocador (com n bits, não hierárquico)

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY shiftn IS
```

```
    GENERIC ( N : INTEGER := 8 );
```

```
    PORT ( R          : IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0);
```

```
          carga, serial, clk : IN STD_LOGIC;
```

```
          Q          : BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0) );
```

```
END shiftn;
```

```
ARCHITECTURE comportamento OF shiftn IS
```

```
BEGIN
```

```
    PROCESS
```

```
    BEGIN
```

```
        WAIT UNTIL clk'EVENT AND clk = '1' ;
```

```
        IF carga = '1' THEN
```

```
            Q <= R;
```

```
        ELSE
```

```
            Genbits: FOR i IN 0 TO N-2 LOOP
```

```
                Q(i) <= Q(i+1);
```


```
            END LOOP;
```

```
            Q(N-1) <= w;
```

```
        END IF;
```

```
    END PROCESS;
```

```
END comportamento;
```

 

Latches, Flip-flops e Registradores

▶ FOR LOOP x FOR GENERATE

FOR LOOP: usado para gerar um conjunto de atribuições seqüenciais (logo, usado dentro de processos)

FOR GENERATE: usado para gerar um conjunto de atribuições concorrentes (logo, usado dentro de bloco, mas fora de processos)

Latches, Flip-flops e Registradores

▶ Experimento 2

Descrever em VHDL, sintetizar e simular para FPGAs Stratix o um registrador de deslocamento para a direita da transparência anterior.

Acrescentar um reset assíncrono ativado com lógica direta.


Levantar as seguintes informações:

- Número de LEs
- Características temporais

Latches, Flip-flops e Registradores

Registrador contador (1 bit)


Exemplo 5.4 da apostila

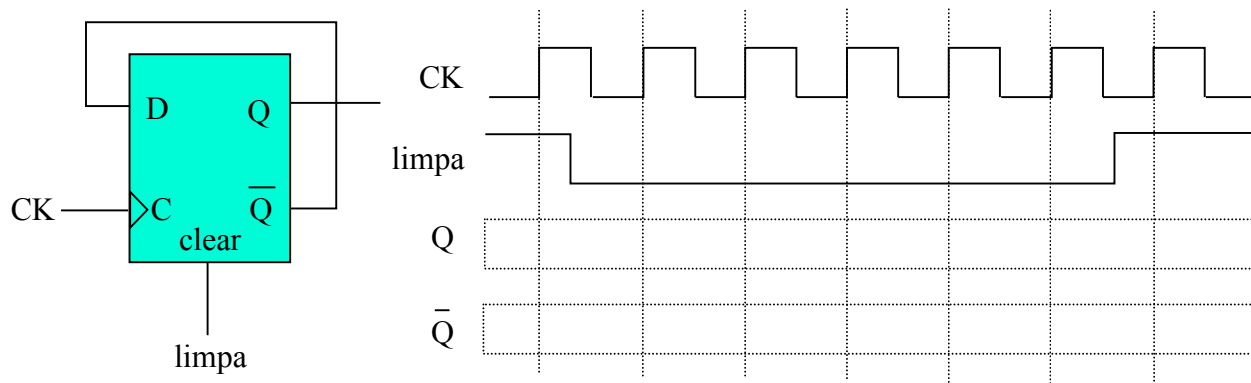

Latches, Flip-flops e Registradores

Registrador contador (3 bits)


Exemplo 5.5 da apostila

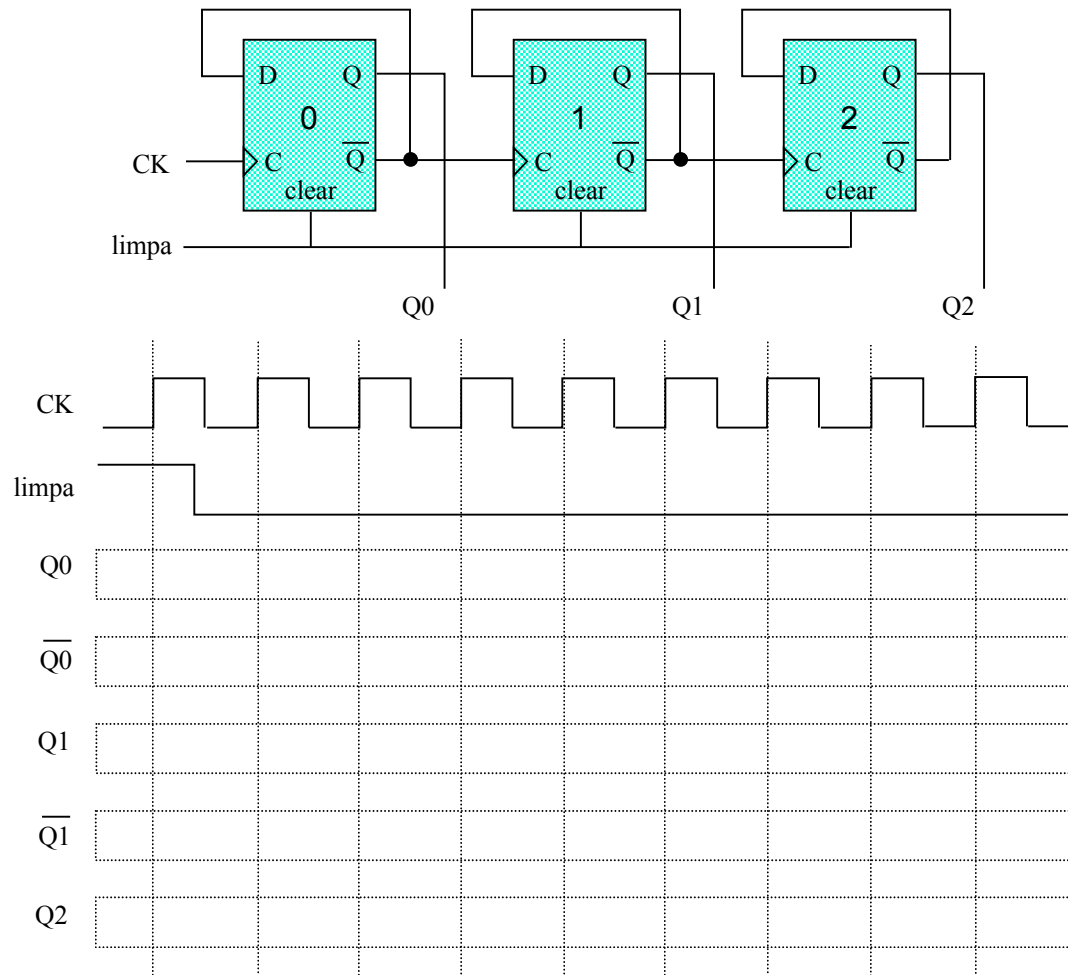

Latches, Flip-flops e Registradores

▶ Contador Assíncrono (*ripple*) de 3 bits

Usando flip-flops D – versão 2

 

- Para descrever este tipo de contador em VHDL usando hierarquia, iremos instanciar o flip-flop D
- Porém, a descrição do flip-flop D em VHDL deve conter ambas saídas, Q e NQ

Latches, Flip-flops e Registradores


► Flip-flop D (versão 2)

Com saídas Q e NQ

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY ffDv2 IS
PORT ( D, clk, limpa : IN STD_LOGIC;
      Q, NQ : OUT STD_LOGIC);
END ffDv2;

 ARCHITECTURE comportamento OF ffDv2 IS
BEGIN
  PROCESS (clk, limpa)
  BEGIN
    IF limpa='1' THEN
      Q <= '0';  NQ <= '1';
    ELSIF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
      Q <= D;  NQ <= not D;
    END IF;
  END PROCESS;
END comportamento;
```



Latches, Flip-flops e Registradores

▶ Contador Assíncrono (*ripple*) de 3 bits

(Usando o flip-flop versão 2)


```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY cont3b IS
PORT ( clk, limpa : IN STD_LOGIC;
      Aout : OUT STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0));
END cont3b;

ARCHITECTURE estrutura OF cont3b IS
    SIGNAL NQ0, NQ1, NQ2 : STD_LOGIC;

    COMPONENT ffDv2
    PORT ( D, clk, limpa: IN STD_LOGIC; Q, NQ : OUT STD_LOGIC);
    END COMPONENT;

 BEGIN
    ffD0: ffDv2 PORT MAP (NQ0, clk, limpa, Aout(0), NQ0);
    ffD1: ffDv2 PORT MAP (NQ1, NQ0, limpa, Aout(1), NQ1);
    ffD2: ffDv2 PORT MAP (NQ2, NQ1, limpa, Aout(2), NQ2);
END estrutura;
```



Latches, Flip-flops e Registradores

▶ Contador Assíncrono (*ripple*) de 4 bits

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY contador IS
PORT ( clk, limpa , carga : IN      STD_LOGIC;
      Q                    : OUT    STD_LOGIC_VECTOR( 3 DOWNTO 0 ) );
END contador ;

ARCHITECTURE comportamento OF contador IS
    SIGNAL conta : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) ;
BEGIN
    PROCESS (clk, limpa)
    BEGIN
        IF limpa = '0' THEN
            conta <= "0000";
        ELSIF ( clk'EVENT AND clk = '1' ) THEN
            IF carga = '1' THEN
                conta <= conta + 1;
            ELSE
                conta <= conta; → Não é necessário
                                   (apenas por clareza...)
            END IF;
        END IF;
    END PROCESS;
    Q <= conta;
END comportamento;
```

Latches, Flip-flops e Registradores

▶ Contador Assíncrono (*ripple*) de n bits

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;      (Com carga paralela e usando sinais do tipo "integer")

ENTITY contnb IS
PORT ( R           : IN           INTEGER RANGE 0 TO 15;
      clk, limpa , carga : IN           STD_LOGIC;
      Q           : BUFFER INTEGER RANGE 0 TO 15 );
END contnb ;

ARCHITECTURE comportamento OF contnb IS
BEGIN
  PROCESS (clk, limpa)
  BEGIN
    IF limpa = '0' THEN
      Q <= 0;
    ELSIF ( clk'EVENT AND clk = '1' ) THEN
      IF carga = '1' THEN
        Q <= R;
      ELSE
        Q <= Q + 1;
      END IF;
    END IF;
  END PROCESS;
END comportamento;
```

Latches, Flip-flops e Registradores

Experimento 3

Descrever em VHDL, sintetizar e simular para FPGAs Stratix o um registrador contador da transparência anterior.

Levantar as seguintes informações:

- Número de LEs
- Características temporais