



Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico
Departamento de Informática e Estatística
Curso de Graduação em Ciências da Computação



Sistemas Digitais

INE 5406

Aula 10-P

Descrição em VHDL, síntese e simulação de um sistema digital completo (BO + BC).

Prof. José Luís Güntzel
guntzel@inf.ufsc.br

www.inf.ufsc.br/~guntzel/ine5406/ine5406.html

Sistema Digital Completo (BO + BC)

▶ Experimento 1: Setup Experimental

1. Na pasta Meus_documentos, criar uma pasta com o seu nome (p. ex., “Paulo”). Na pasta “Paulo”, criar uma pasta com nome de “multiplicador”. Dentro da pasta “multiplicador”, criar uma pasta com nome “BO”
2. Acessar o sítio “www.inf.ufsc.br/~guntzel/ine5406/aula10P/acompletar/BO” e baixar os arquivos VHDL para a pasta “BO” recém criada.
3. Abrir o Quartus II e criar um projeto na pasta “BO”, selecionando “bo.vhd” como toplevel. Escolher o dispositivo FPGA EP2C35F672C6 e selecionar o ModelSim-Altera como EDA Simulation Tool.

4. Prestar atenção nas explicações que seguirão nos próximos slides

Sistema Digital Completo (BO + BC)

▶ Experimento 1: Setup Experimental (cont.)

5. **Completar o arquivo “bo.vhd”**. Obs: no BO, o comprimento dos dados será $n=4$.
6. Compilar o projeto criado.
7. A partir do Quartus II, chame o ModelSim-Altera e inicie uma simulação com atrasos (“Gate-level Simulation”).
8. Criar um arquivo de estímulos, nomeando-o “[estimulosbo.do](#)”. Preparar os estímulos para simular a operação 3×4 (i.e., $A=3$ e $B=4$).

Sistema Digital Completo (BO + BC)

▶ Experimento 2: Setup Experimental

1. Dentro da pasta “multiplicador”, criar uma pasta com nome “BC”
2. Acessar o sítio “www.inf.ufsc.br/~guntzel/ine5406/aula10P/acompletar/BC” e baixar o arquivo “bc.vhd” para a pasta “BC” recém criada.
3. Abrir o Quartus II e criar um projeto na pasta “BC”, selecionando “bc.vhd” como toplevel. Escolher o dispositivo FPGA EP2C35F672C6 e selecionar o ModelSim-Altera como EDA Simulation Tool.
4. Prestar atenção nas explicações que seguirão nos próximos slides

Sistema Digital Completo (BO + BC)

▶ Experimento 2: Setup Experimental (cont.)

5. Completar o arquivo “bc.vhd”.
6. Compilar o projeto criado.
7. A partir do Quartus II, chame o ModelSim-Altera e inicie uma simulação com atrasos (“Gate-level Simulation”).
8. Criar um arquivo de estímulos, nomeando-o “estimulosbc.do”. Preparar os estímulos para simular a operação 3 x 4 (i.e., A=3 e B=4).

Sistema Digital Completo (BO + BC)


▶ Experimento 3: Setup Experimental

- 1 Na pasta “multiplicador”, criar um arquivo VHDL chamado “multiplicador.vhd”. Este arquivo deve juntar o BO e o BC já simulados. Ainda na pasta “multiplicador”, criar um projeto “multiplicador”, escolhendo “multiplicador.vhd” como toplevel. Escolher o dispositivo FPGA EP2C35F672C6 e selecionar o ModelSim-Altera como EDA Simulation Tool.
- 2 Compilar o projeto criado.
- 3 A partir do Quartus II, chame o ModelSim-Altera e inicie uma simulação com atrasos (“Gate-level Simulation”).
- 4 Criar um arquivo de estímulos, nomeando-o “estimulos.do”. Preparar os estímulos para simular a operação 3 x 4 (i.e., A=3 e B=4).

Sistema Digital Completo (BO + BC)

▶ Código VHDL (incompleto) do BO do Multiplicador



Estrutura de Arquivos

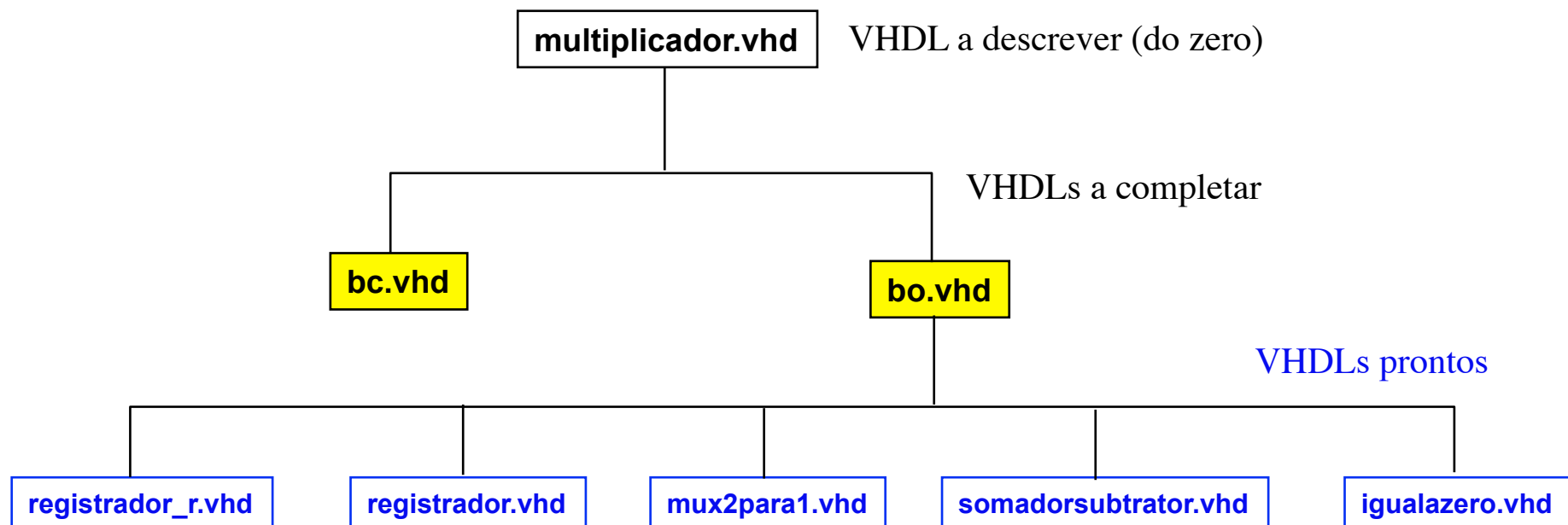

Sistema Digital Completo (BO + BC)



► Especificações: Comportamento e Interfaces
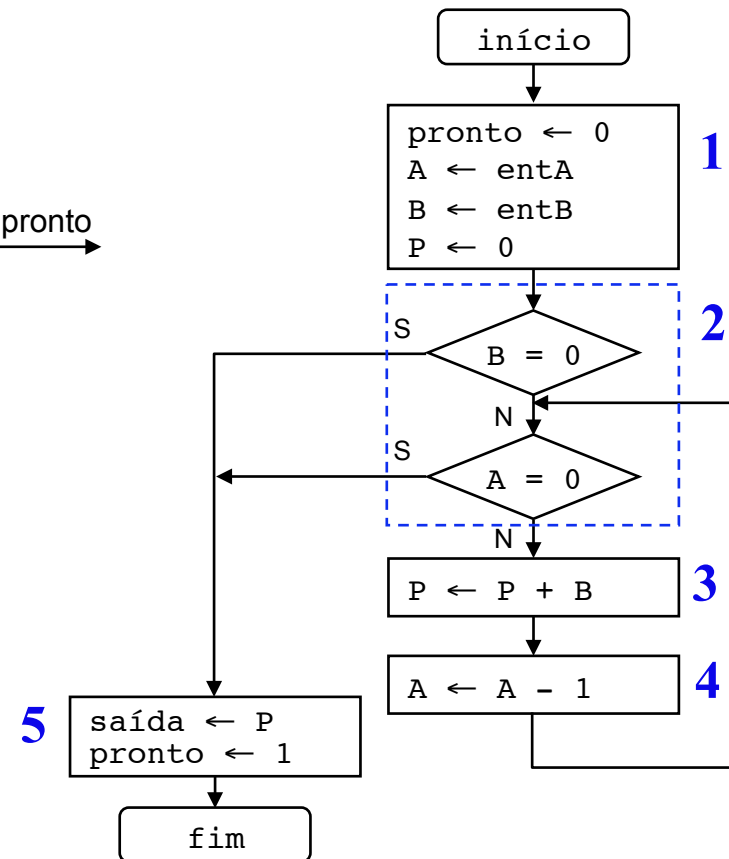 
```
início
pronto ← 0;
A ← entA;
B ← entB;
P ← 0;
Se B ≠ 0 então
Enquanto A ≠ 0 faça
    início
        P ← P + B;
        A ← A - 1;
    fim
saída ← P;
pronto ← 1;
fim
```





Sistema Digital Completo (BO + BC)

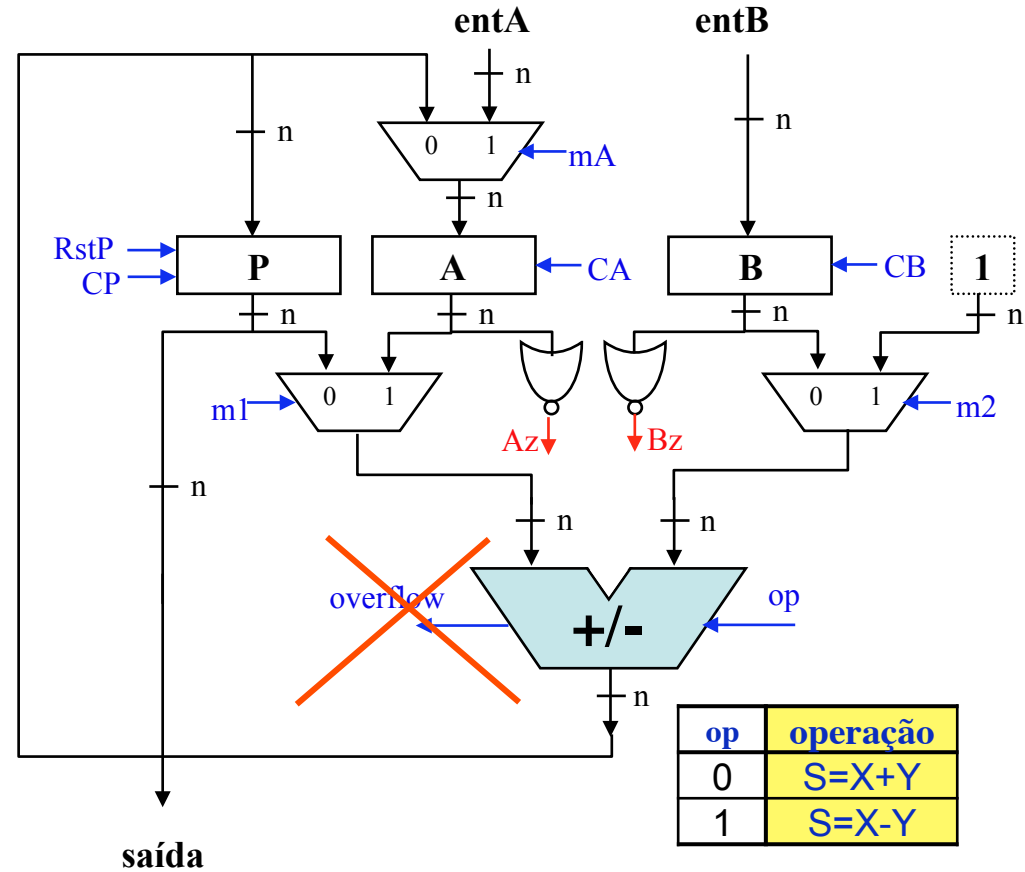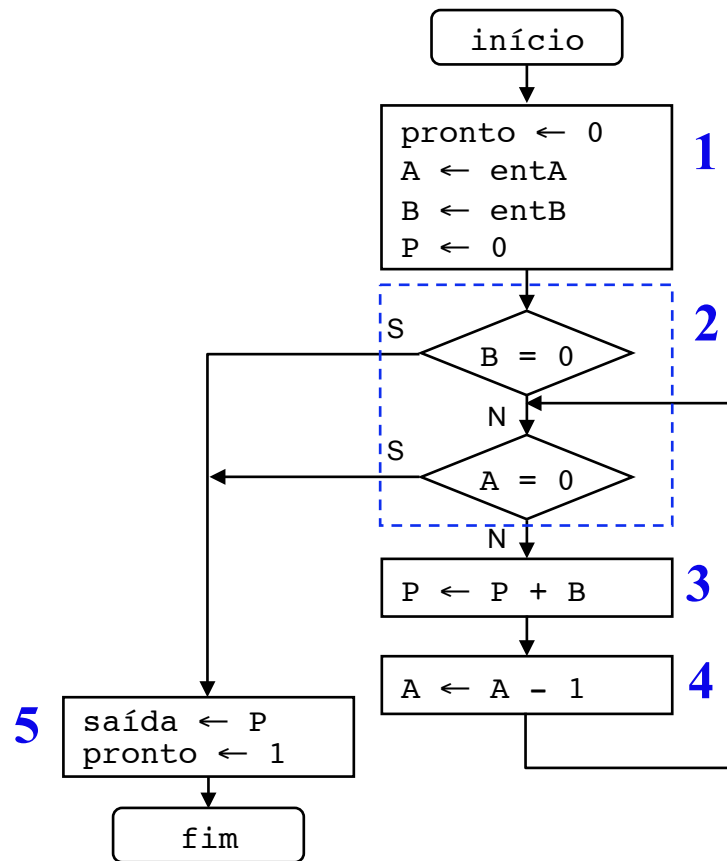▶ Algoritmo e Bloco Operativo Visando Custo Mínimo



Sistema Digital Completo (BO + BC)

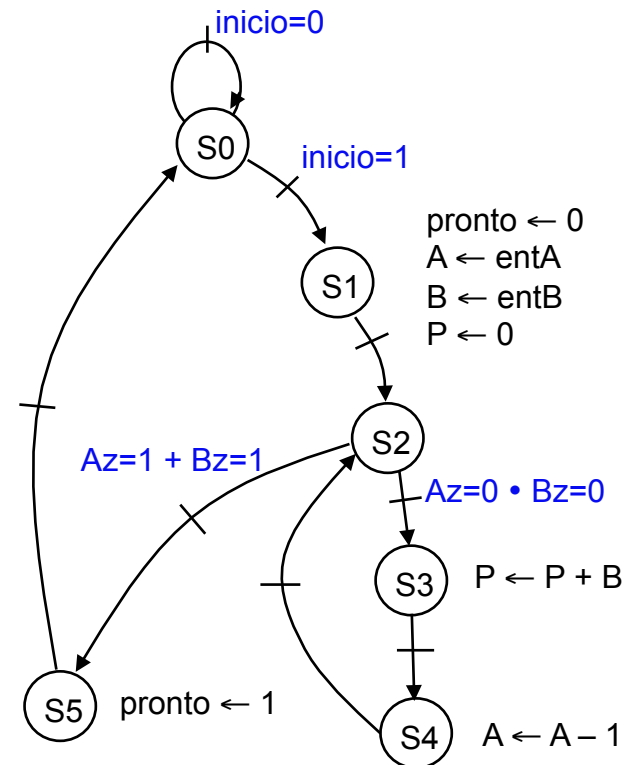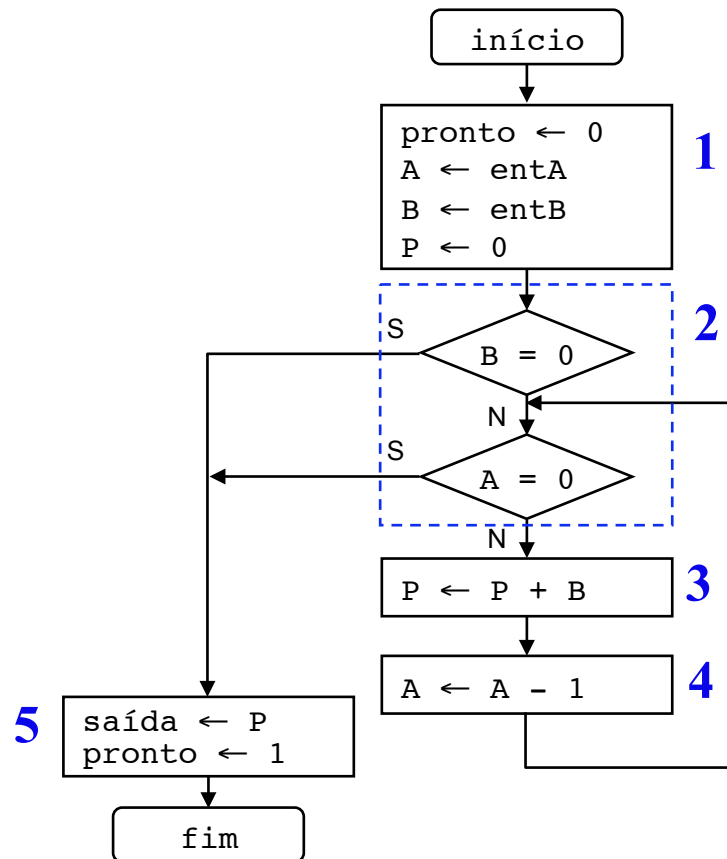
► Bloco de Controle Visando Custo Mínimo (Moore) Diagrama de Estados e FSMD



Sistema Digital Completo (BO + BC)

► Bloco de Controle Visando Custo Mínimo

Tabela de Saídas (Assumindo Moore)

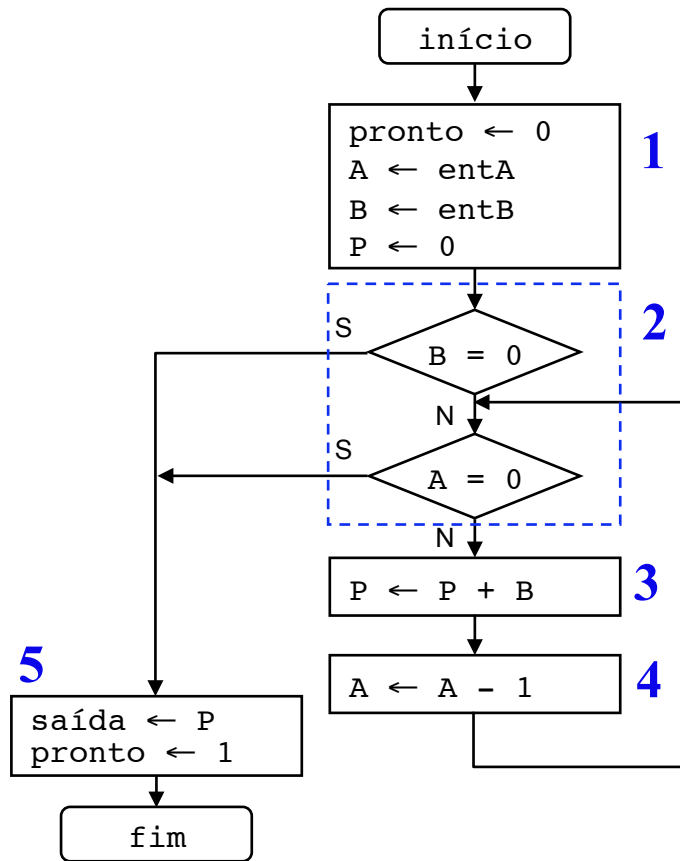

Estado	Reg. P		Reg. A			Somador/Sub			Saída	
	RstP	CP	mA	CA	CB	m1	m2	op	lib	pronto
S0	0	0	-	0	0	-	-	-	0	-
S1	1	0	1	1	1	-	-	-	0	0
S2	0	0	-	0	0	-	-	-	0	0
S3	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0
S4	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0
S5	0	0	-	0	0	-	-	-	1	1

1 sinal

1 sinal

1 sinal

RstP = mA = cB

CP

CA = op = m1 = m2

lib = pronto


4 sinais

Sistema Digital Completo (BO + BC)


► Bloco de Controle Visando Custo Mínimo

Tabela de Saídas e FSMD

Solução da aula teórica

 


Estado	Reg. P		Reg. A			Somador/Sub			Saída
	RstP	CP	mA	CA	CB	m1	m2	op	pronto
S0	0	0	-	0	0	-	-	-	1
S1	1	0	1	1	1	-	-	-	0
S2	0	0	-	0	0	-	-	-	0
S3	0	1	-	0	0	0	0	0	0
S4	0	0	0	1	0	1	1	1	0
S5	0	0	-	0	0	-	-	-	1

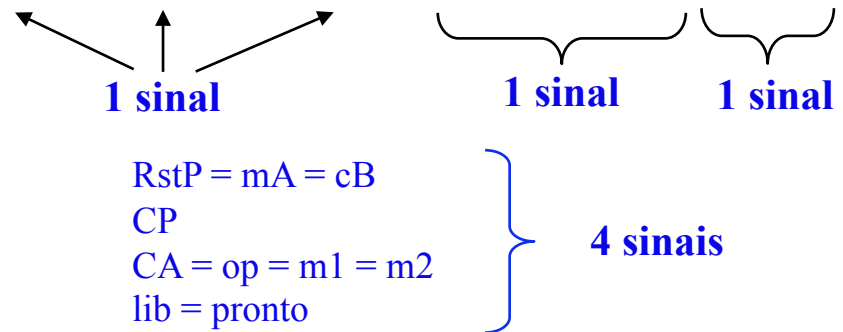


Sistema Digital Completo (BO + BC)

► Bloco de Controle Visando Custo Mínimo

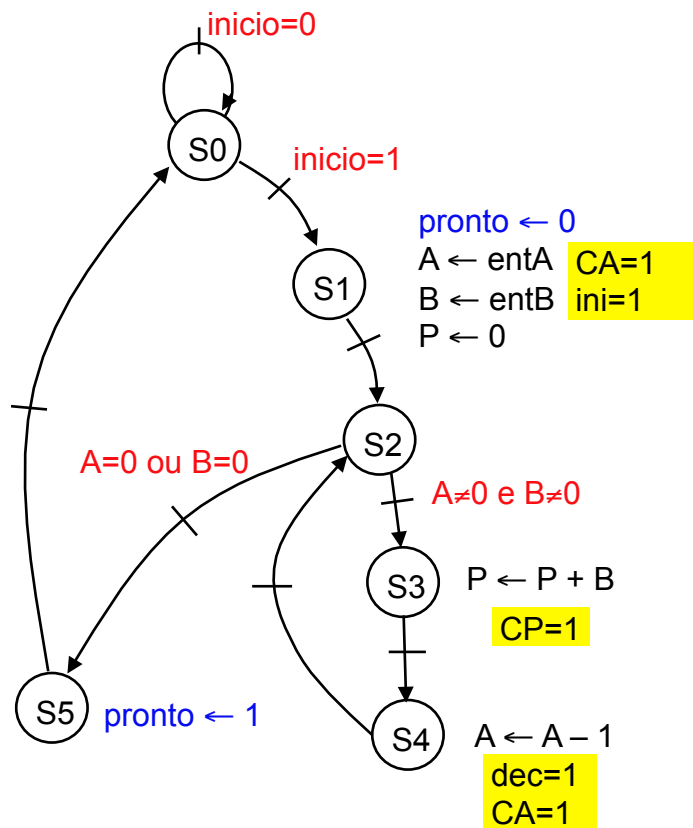Solução que adotaremos para descrever em VHDL: don't cares = 0




Estado	Reg. P		Reg. A			Somador/Sub			Saída
	RstP	CP	mA	CA	CB	m1	m2	op	pronto
S0	0	0	-	0	0	-	-	-	1
S1	1	0	1	1	1	-	-	-	0
S2	0	0	-	0	0	-	-	-	0
S3	0	1	-	0	0	0	0	0	0
S4	0	0	0	1	0	1	1	1	0
S5	0	0	-	0	0	-	-	-	1

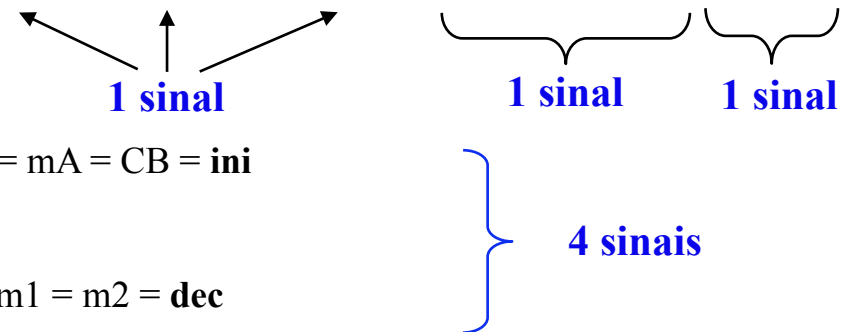

Sistema Digital Completo (BO + BC)

► Bloco de Controle Visando Custo Mínimo

FSMD/FSM

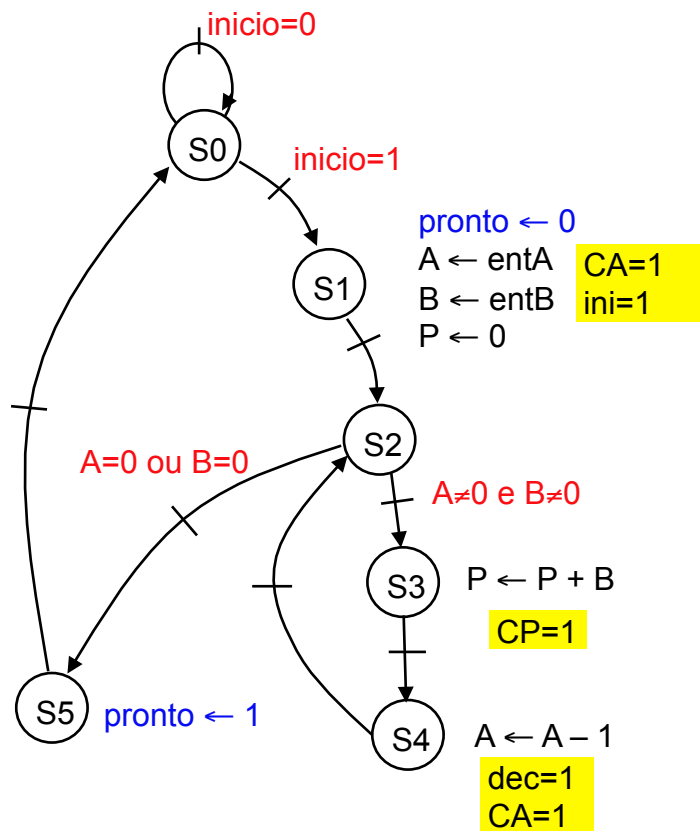


Estado	ini	CP	CA	dec
S0	0	0	0	0
S1	1	0	1	0
S2	0	0	0	0
S3	0	1	0	0
S4	0	0	1	1
S5	0	0	0	0

$RstP = mA = CB = ini$
CP
CA
 $op = m1 = m2 = dec$

Sistema Digital Completo (BO + BC)

► Bloco de Controle Visando Custo Mínimo

FSM

 


Estado	ini	CP	CA	dec
S0	0	0	0	0
S1	1	0	1	0
S2	0	0	0	0
S3	0	1	0	0
S4	0	0	1	1
S5	0	0	0	0

$RstP = mA = CB = ini$
CP
CA
 $op = m1 = m2 = dec$

Sistema Digital Completo (BO + BC)

► Interfaces do Multiplicador


Obs: assumiremos dados com 4 bits.

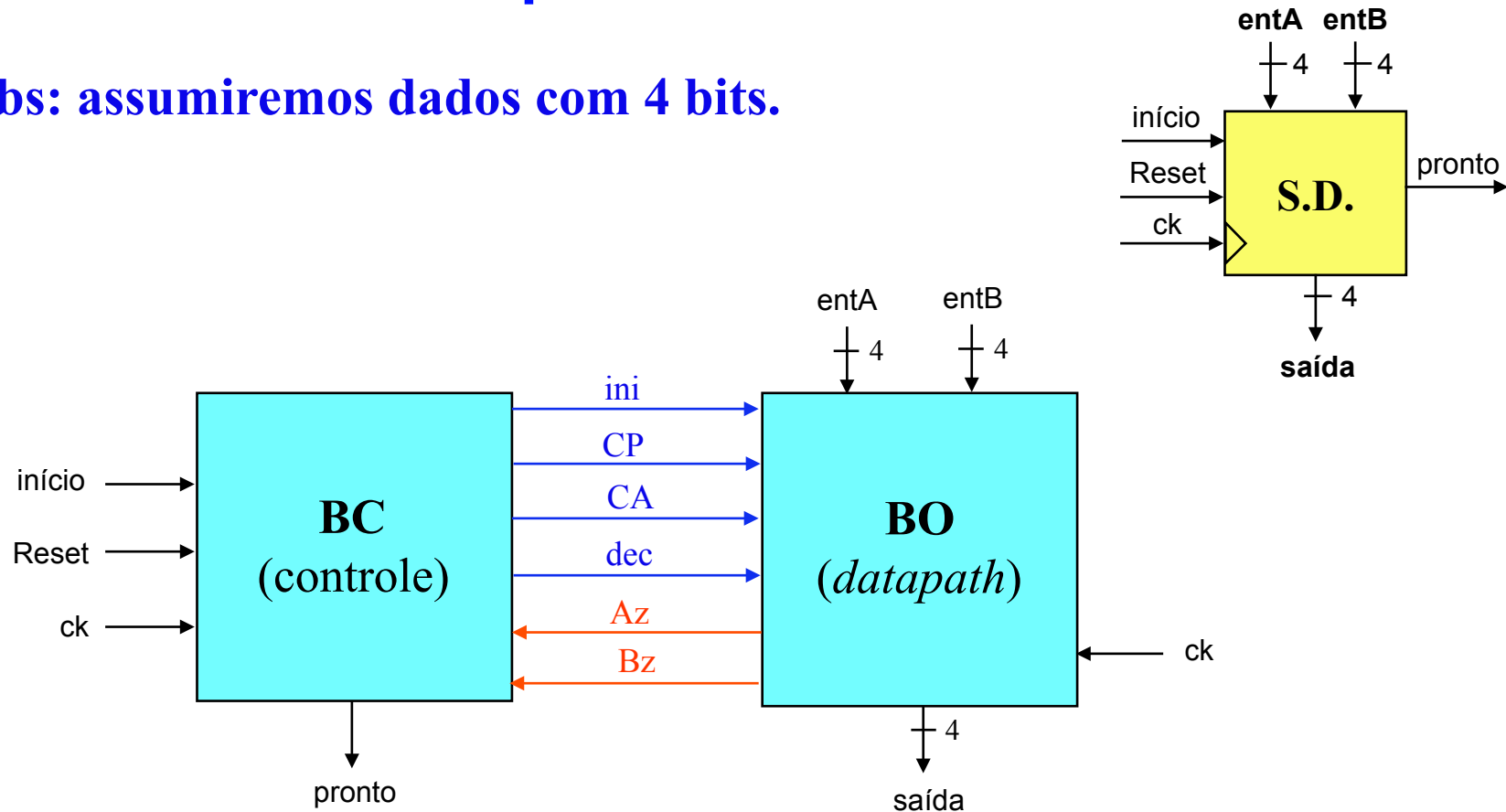

Sistema Digital Completo (BO + BC)

► Interfaces do Multiplicador


Obs: assumiremos dados com 4 bits.

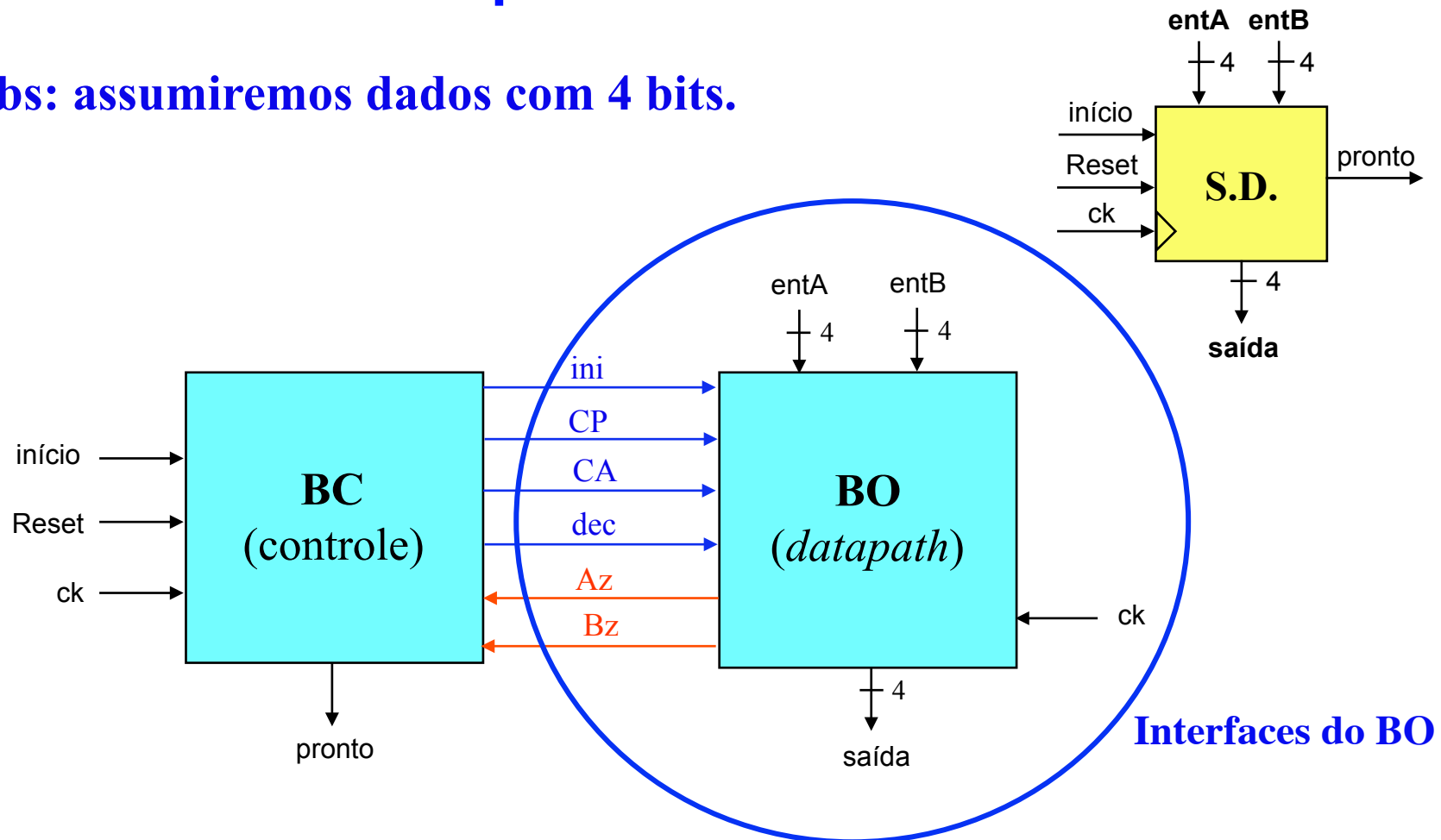


Sistema Digital Completo (BO + BC)

▶ Interfaces do BO na Solução da Aula Teórica

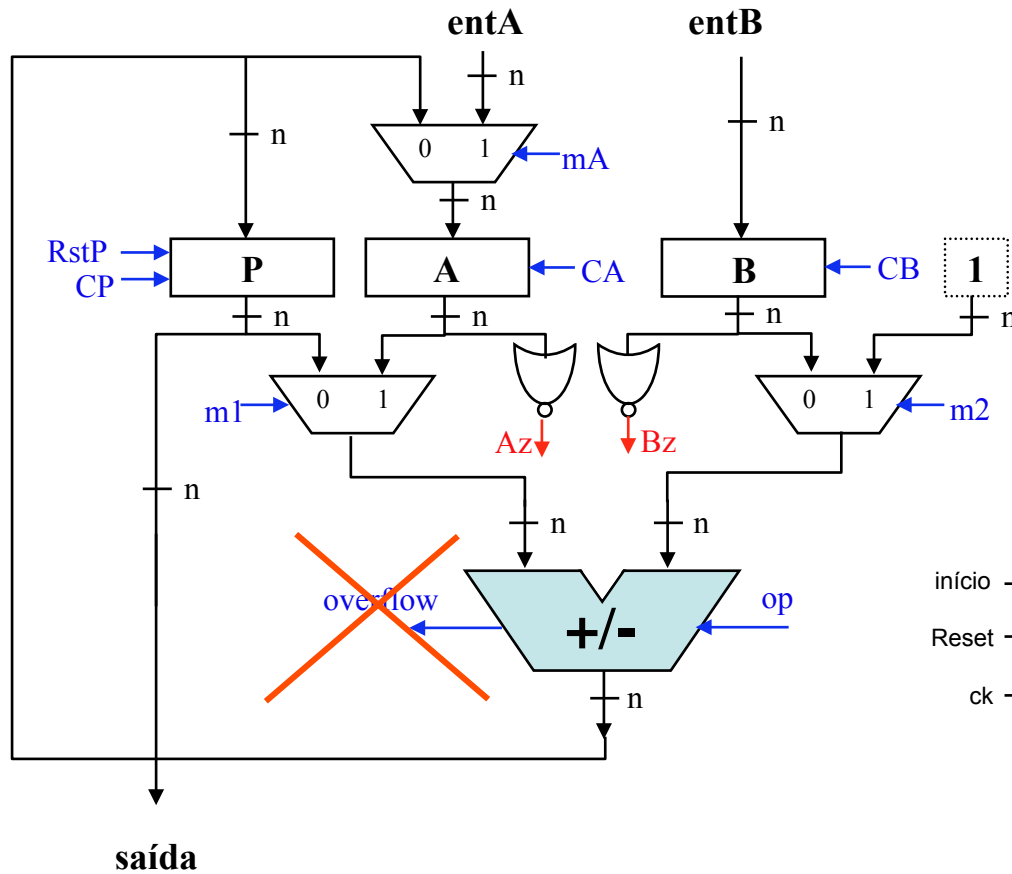Agrupamento (e novos nomes dos sinais de controle)




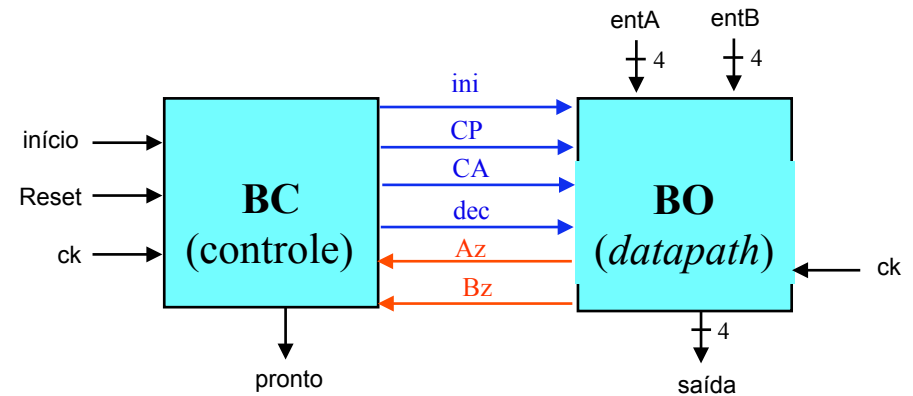RstP = mA = CB = ini
 CP
 CA
 op = m1 = m2 = dec




Sistema Digital Completo (BO + BC)

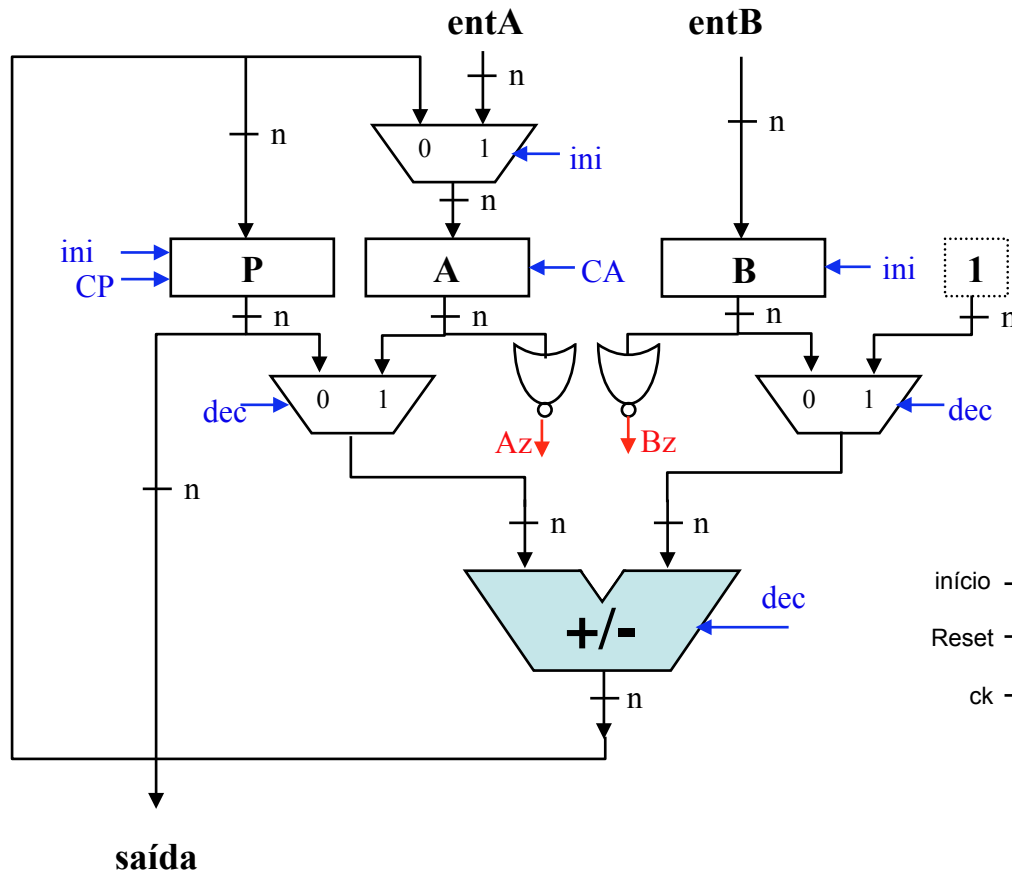▶ Interfaces do BO para Descrever em VHDL




Agrupamento (e novos nomes dos sinais de controle)

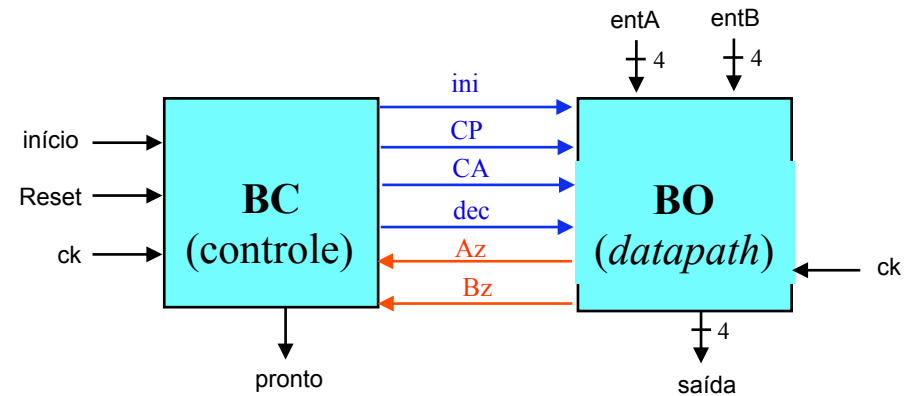RstP = mA = CB = ini
 CP
 CA
 op = m1 = m2 = dec



Sistema Digital Completo (BO + BC)

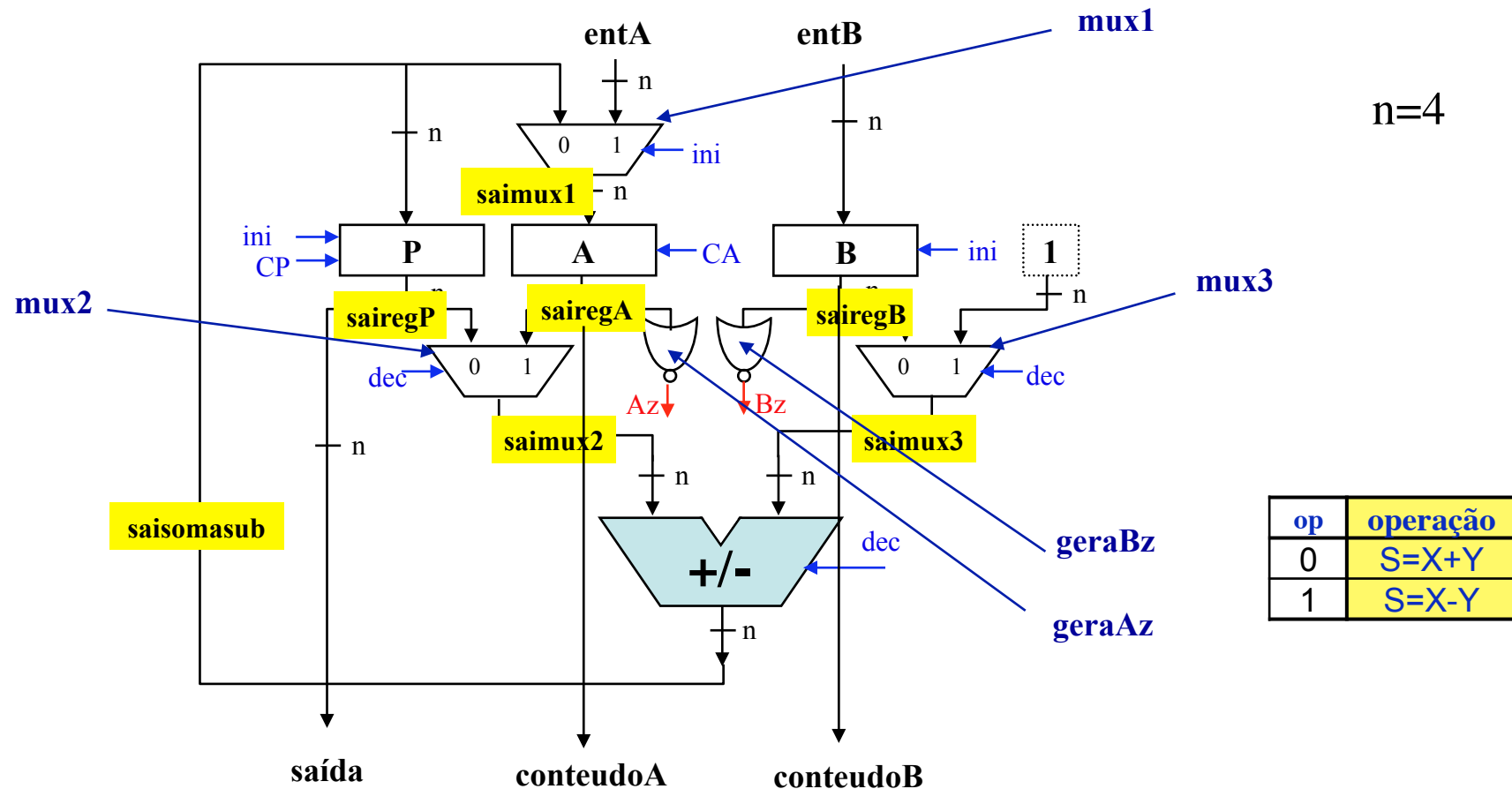
► Nomes para os Sinais e Componentes do BO (Usados nos arquivos VHDL fornecidos)



Sistema Digital Completo (BO + BC)

▶ Código VHDL (incompleto) do BO do Multiplicador

Estrutura de Arquivos

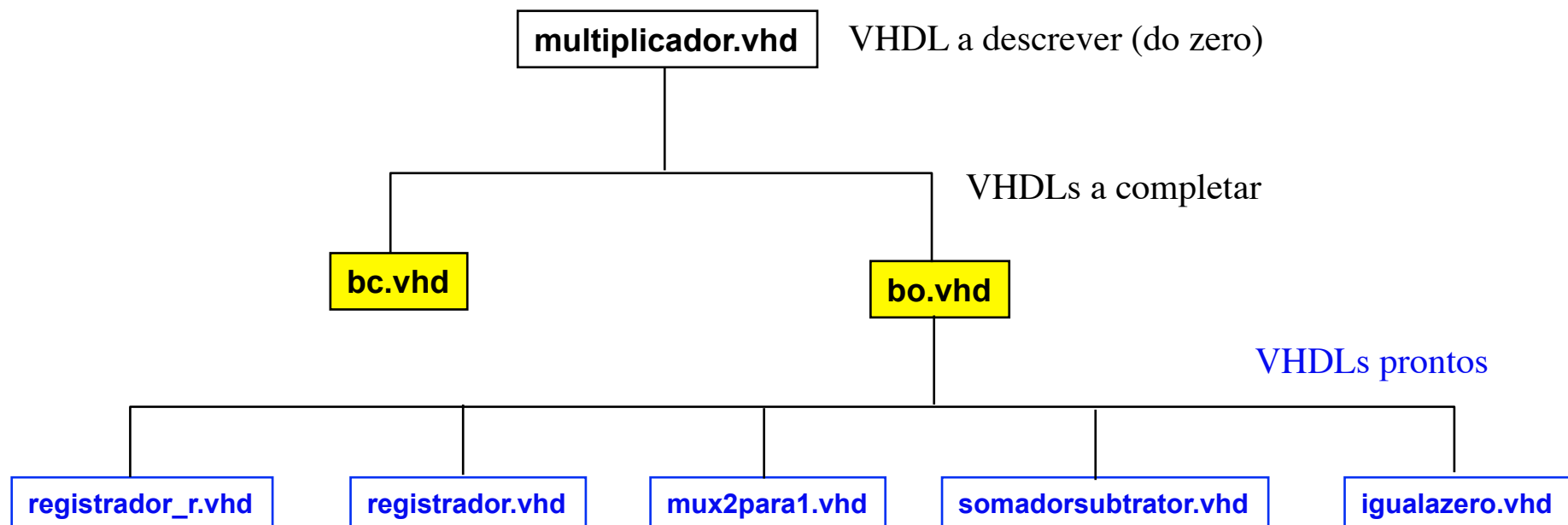

Sistema Digital Completo (BO + BC)

▶ Código VHDL (incompleto) do BO do Multiplicador

```
ENTITY bo IS
PORT (clk : IN STD_LOGIC;
      ini, CP, CA, dec : IN STD_LOGIC;
      entA, entB : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
      Az, Bz : OUT STD_LOGIC;
      saida, conteudoA, conteudoB : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0));
END bo;
```

-- comentarios

ARCHITECTURE estrutura OF bo IS

```
    COMPONENT registrador_r IS
    PORT (clk, reset, carga : IN STD_LOGIC;
          d : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
          q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0));
    END COMPONENT;
```

```
    COMPONENT registrador IS
    PORT (clk, carga : IN STD_LOGIC;
          d : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
          q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0));
```

```
    END COMPONENT;
    COMPONENT mux2para1 IS
    PORT ( a, b : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
          sel: IN STD_LOGIC;
          y : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0));
    END COMPONENT;
```

Sistema Digital Completo (BO + BC)

▶ Código VHDL (incompleto) do BO do Multiplicador

```
COMPONENT somadorsubtrator IS
PORT (a, b : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
      op: IN STD_LOGIC;
      s : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0));
END COMPONENT;
```

```
COMPONENT igualazero IS
PORT (a : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
      igual : OUT STD_LOGIC);
END COMPONENT;
```

```
SIGNAL saimux1, saimux2, saimux3, sairegP, sairegA, sairegB, saisomasub: STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
```

BEGIN

```
mux1: mux2para1 PORT MAP ( );
regP: registrador_r PORT MAP ( );
regA: registrador PORT MAP ( );
regB: registrador PORT MAP ( );
mux2: mux2para1 PORT MAP ( );
mux3: mux2para1 PORT MAP ( );
somasub: somadorsubtrator PORT MAP ( );
geraAz: igualazero PORT MAP ( );
geraBz: igualazero PORT MAP ( );
```

a completar

```
saida <= sairegP;
conteudoA <= sairegA;
conteudoB <= sairegB;
```


END estrutura;

Sistema Digital Completo (BO + BC)

▶ Planejando a Simulação do BO

Simular 3 x 4: entA = 3, entB = 4 (ao final, A=0 e P=12)

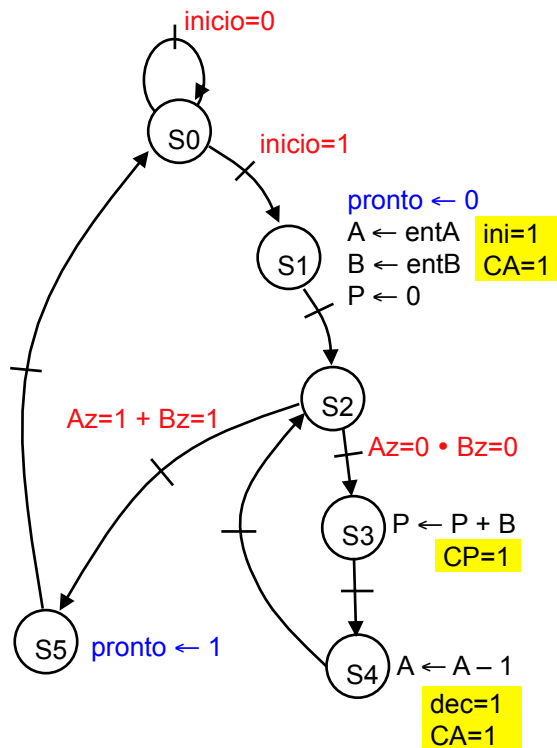Conteúdo dos registradores e valor de Az para a execução de 3x4




	S0	S1	S2	S3	S4	S2	S3	S4	S2	S3	S4	S2	S5
A	X	X	3	3	3	2	2	2	1	1	1	0	0
B	X	X	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
P	X	0	0	0	4	4	4	8	8	8	12	12	12
Az	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

- Os valores desta tabela devem ser confrontados com o resultado da simulação do BO projetado.
- Para realizar a simulação do BO é necessário determinar com precisão os valores dos sinais de comando ini, CA, CP e dec para cada estado (basta olhar a FSM ao lado...)

Sistema Digital Completo (BO + BC)

▶ Planejando a Simulação do BO

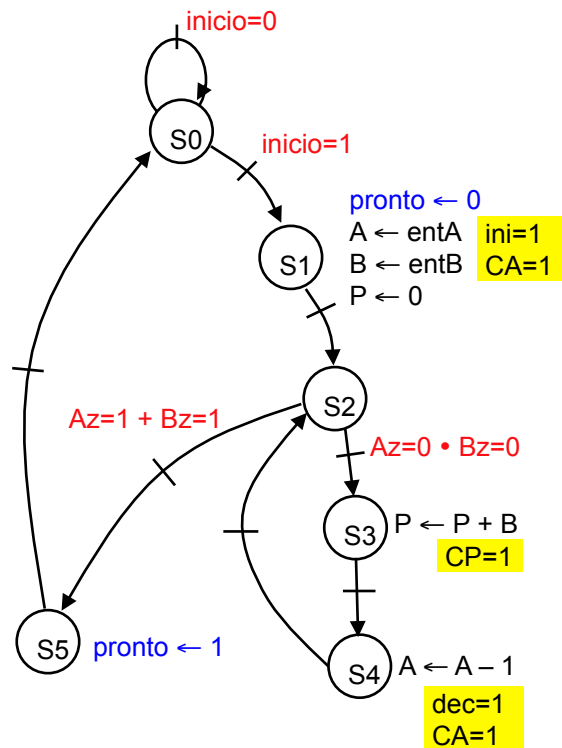Simular 3 x 4: entA = 3, entB = 4 (ao final, A=0 e P=12)



Sinais de comando (devem ser usados para simular o BO)

	S0	S1	S2	S3	S4	S2		S4	S2	S3	S4	S2	S5
ini	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
CP	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
dec	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0

Conteúdo dos registradores (e valor do sinal de status Az)

	S0	S1	S2	S3	S4	S2	S3	S4	S2	S3	S4	S2	S5
A	X	X	3	3	3	2	2	2	1	1	1	0	0
B	X	X	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
P	X	0	0	0	4	4	4	8	8	8	12	12	12
Az	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0


Sistema Digital Completo (BO + BC)

▶ Simulação do BO: arquivo de estímulos

```
force /clk 0 0ns, 1 10ns -r 20ns
force /entA 0011 0ns
force /entB 0100 0ns
force /ini 0 0ns, 1 20ns, 0 40ns
force /cA 0 0ns, 1 20ns, 0 40ns, 1 80ns, 0 100ns, 1 140ns, 0 160ns, 1 200ns, 0 220ns
force /cP 0 0ns, 1 60ns, 0 80ns, 1 120ns, 0 140ns, 1 180ns, 0 200ns
force /dec 0 0ns, 1 80ns, 0 100ns, 1 140ns, 0 160ns, 1 200ns, 0 220ns
```


Sistema Digital Completo (BO + BC)

 ▶ Simulação do BO: Formas de Onda Resultantes



Sistema Digital Completo (BO + BC)

 ▶ Simulação do BO: Formas de Onda Resultantes





Sistema Digital Completo (BO + BC)

► Interfaces do Multiplicador

Obs: assumiremos dados com 4 bits.


Interfaces do BC

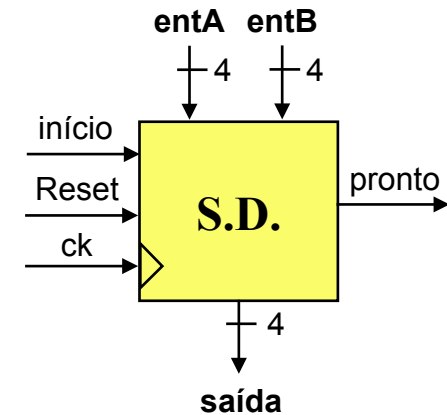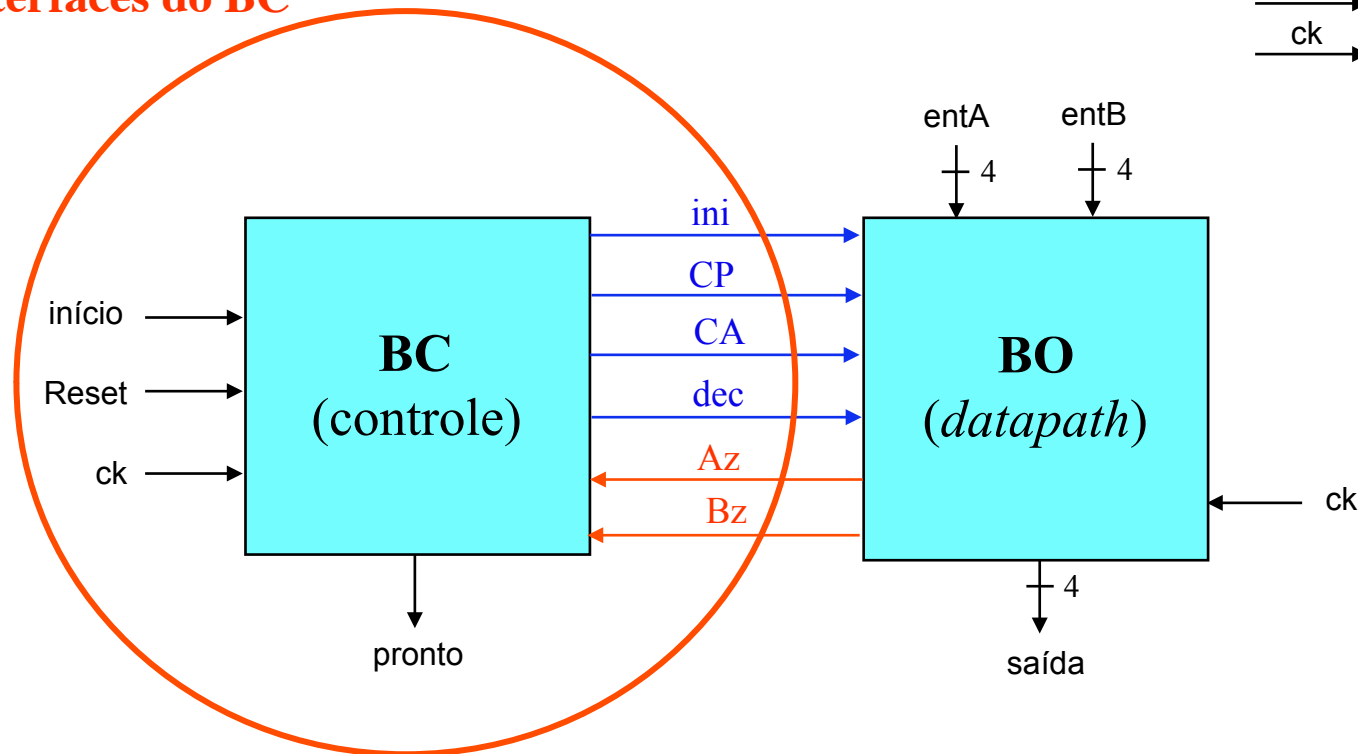

Sistema Digital Completo (BO + BC)

► Bloco de Controle Visando Custo Mínimo

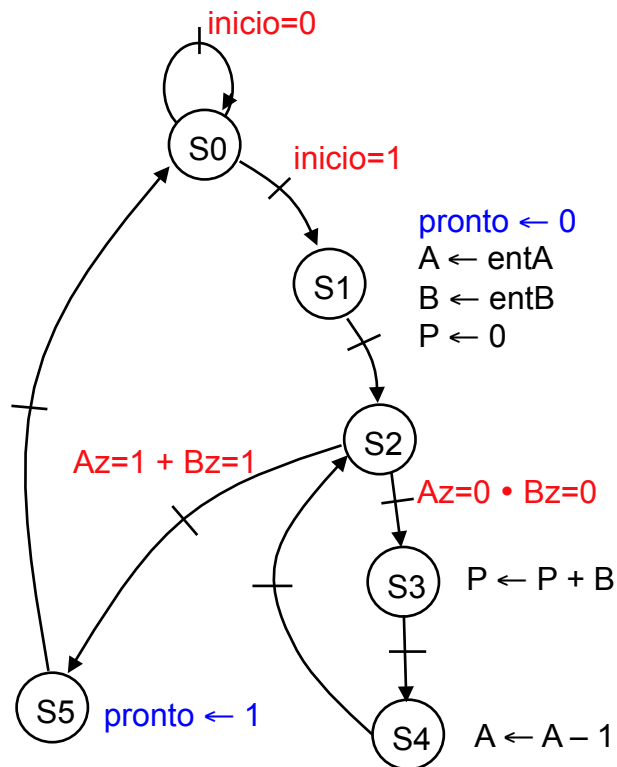Interfaces de Controle, FSMD e Tabela de Transição de Estados




Estado atual	Entradas			Próx. Estado
	início	BZ	AZ	
S0	0	-	-	S0
	1	-	-	S1
S1	-	-	-	S2
S2	-	0	0	S3
	-	0	1	S5
	-	1	0	S5
	-	1	1	S5
S3	-	-	-	S4
S4	-	-	-	S2
S5	-	-	-	S0

Sistema Digital Completo (BO + BC)

► Bloco de Controle Visando Custo Mínimo

Tabela de Transição de Estados e FSM

 


Estado atual	Entradas			Próx. Estado
	início	BZ	AZ	
S0	0	-	-	S0
	1	-	-	S1
S1	-	-	-	S2
S2	-	0	0	S3
	-	0	1	S5
	-	1	0	S5
	-	1	1	S5
S3	-	-	-	S4
S4	-	-	-	S2
S5	-	-	-	S0

Sistema Digital Completo (BO + BC)

► Bloco de Controle Visando Custo Mínimo

Tabela de Saídas (e FSMs)

 

Estado	ini	CP	CA	dec	pronto
S0	0	0	0	0	0
S1	1	0	1	0	0
S2	0	0	0	0	0
S3	0	1	0	0	0
S4	0	0	1	1	0
S5	0	0	0	0	1

Sinais de comando (ini, CP, CA, dec) and saída (pronto)

Sistema Digital Completo (BO + BC)

▶ Código VHDL do BC do Multiplicador

```
ENTITY bc IS
PORT (Reset, clk, inicio : IN STD_LOGIC;
      Az, Bz : IN STD_LOGIC;
      pronto : OUT STD_LOGIC;
      ini, CA, dec, CP: OUT STD_LOGIC );
END bc;

-- comentarios

ARCHITECTURE estrutura OF bc IS
    TYPE state_type IS (S0, S1, S2, S3, S4, S5 );
    SIGNAL state: state_type;
BEGIN
    -- Logica de proximo estado (e registrador de estado)
    PROCESS (clk, Reset)
    BEGIN
        if(Reset = '1') THEN
            state <= S0 ;
        ELSIF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN
            CASE state IS
                WHEN S0 =>
                    -- completar
                WHEN S1 =>
                    -- completar
                WHEN S2 =>
                    -- completar
```

a completar

Sistema Digital Completo (BO + BC)

▶ Código VHDL do BC do Multiplicador

```
-- completar WHEN S3 =>  
  
-- completar WHEN S4 =>  
  
-- completar WHEN S5 =>
```

a completar

```
END CASE;  
END IF;  
END PROCESS;
```

Continua na próxima transparência...

Sistema Digital Completo (BO + BC)

▶ Código VHDL do BC do Multiplicador

```
-- Logica de saida
PROCESS (state)
BEGIN
    CASE state IS
        WHEN S0 =>
            ini <= '0';
            CA <= '0';
            dec <= '0';
            CP <= '0';
            pronto <= '0';
```

```
        WHEN S1 =>
            -- completar

        WHEN S2 =>
            -- completar

        WHEN S3 =>
            -- completar

        WHEN S4 =>
            -- completar


        WHEN S5 =>
            -- completar
```

```
    END CASE;
END PROCESS;
END estrutura;
```

a completar

Sistema Digital Completo (BO + BC)

▶ Planejando a Simulação do BC

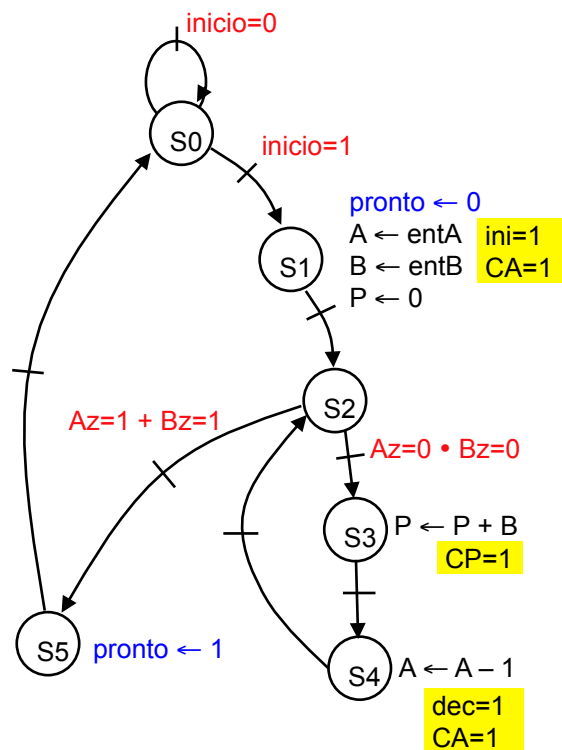

Sinais de entrada usados pelo BC para decidir trocas de estados

	S0	S1	S2	S3	S4	S2	S3	S4	S2	S3	S4	S2	S5
Az	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
início	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conteúdo dos registradores (para acompanhamento da execução...)

	S0	S1	S2	S3	S4	S2	S3	S4	S2	S3	S4	S2	S5
A	X	X	3	3	3	2	2	2	1	1	1	0	0
B	X	X	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
P	X	X	0	0	4	4	4	8	8	8	12	12	12

Sinais de comando que devem ser gerados pelo BC


	S0	S1	S2	S3	S4	S2	S3	S4	S2	S3	S4	S2	S5
ini	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
CP	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
dec	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0

Sistema Digital Completo (BO + BC)

▶ Planejando a Simulação do BC

Sinais de entrada usados pelo BC para decidir trocas de estados

	S0	S1	S2	S3	S4	S2	S3	S4	S2	S3	S4	S2	S5
Az	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ini cio	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

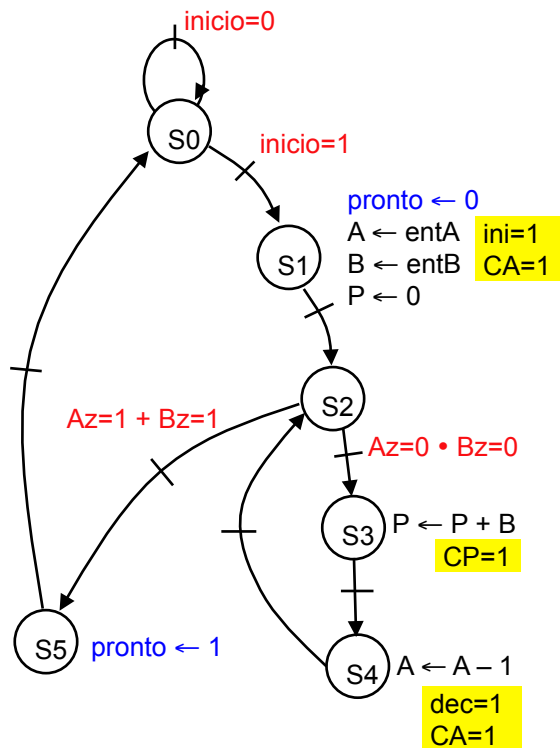

Conteúdo dos registradores (para acompanhamento da execução...)


A	X	3	3	3	2	2	2	1	1	1	0	0	0
B	X	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
P	X	0	0	4	4	4	8	8	8	12	12	12	12

ini	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
CP	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
dec	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0

Sinais de comando que devem ser gerados pelo BC para a execução de 3x4 (comparar com o resultado da simulação do BC)

Sistema Digital Completo (BO + BC)

▶ Simulação do BC


 


Sistema Digital Completo (BO + BC)

▶ Confrontando as Simulações de BO e de BC (p/ 3x4)

Resultado da simulação do BO

Resultado da simulação do BC

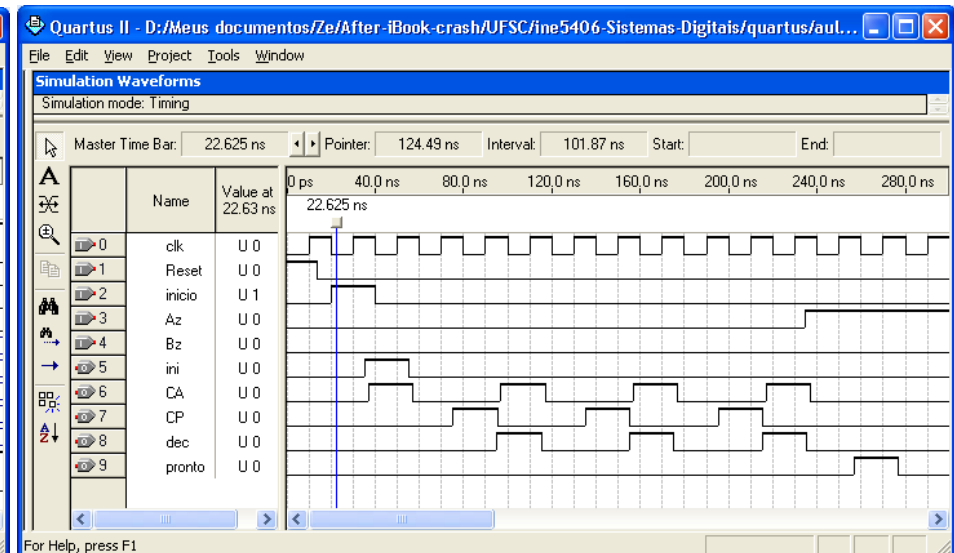 

Sistema Digital Completo (BO + BC)

▶ Outros Experimentos (p/ Casa)

- Repetir as simulações de BO, BC e multiplicador para os seguintes operandos (entA x entB)
 - 4 x 3
 - 3 x 6
- O que ocorreu com o resultado da segunda operação acima?
- Modifique o VHDL de modo que este problema não ocorra mais.
- Tornar o código VHDL parametrizável, com relação ao número de bits dos operandos