



Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico
Departamento de Informática e Estatística
Curso de Graduação em Ciências da Computação



Sistemas Digitais

INE 5406

Aula 10-T

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT. Aumentando o Nível de Abstração. Estudo de caso e Exploração do Espaço de Soluções: multiplicador por somas sucessivas (sol.1- custo mínimo).

Prof. José Luís Güntzel
guntzel@inf.ufsc.br

www.inf.ufsc.br/~guntzel/ine5406/ine5406.html

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ **Aumentando o Nível de Abstração**

Maior abstração permite:

- Tratar problemas mais complexos
- Explorar o espaço de soluções possível

Aplicação:

- Quando o problema que se deseja solucionar pode ser apresentado como um algoritmo

Formas de representação:

- Fluxograma
- Trecho de código em pseudocódigo ou em alguma linguagem (ex.: C, C++, Java, SystemC)

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Aspectos a Serem Considerados no Projeto

1. Custo de Implementação (Fabricação)
2. Desempenho
3. Consumo de Energia
4. Testabilidade
5. Tolerância (ou Robustez) a Falhas

A otimização simultânea destas variáveis é difícil, pois muitas são conflitantes entre si. Vejamos o porquê.

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Aspectos a Serem Considerados no Projeto

1. Custo de Implementação (Fabricação)

- Depende do número de transistores, quantidade de conexões, número de pinos de E/S e tipo de encapsulamento.
- Área do chip: quanto maior a área, menor o rendimento do processo de fabricação (“*yield*”).

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Aspectos a Serem Considerados no Projeto

2. Desempenho

- O atraso crítico determina a máxima frequência de funcionamento.
- Para atingir uma meta de desempenho o projetista pode:
 - Escolher uma tecnologia de fabricação (CMOS) mais recente, com transistores menores (e portanto, mais cara).
 - Otimizar o projeto elétrico e/ou lógico.
 - Mudar a arquitetura do sistema, aumentando/inserindo paralelismo
 - Alterar o algoritmo, aumentando o grau de paralelismo.

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Aspectos a Serem Considerados no Projeto

3. Consumo de Energia

- Importantíssimo para aplicações portáteis, pois determina a duração da bateria (tecnologia de armazenamento de energia não evolui com a mesma rapidez que a Microeletrônica).
- Dissipação do calor do chip requer um projeto térmico cuidadoso e pode incorrer em custos extras com encapsulamento especial (mais caro) e ventilação forçada (“*cooler*”).

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Aspectos a Serem Considerados no Projeto

4. Testabilidade

- No circuito integrado não se tem acesso aos pontos internos, apenas aos pinos de E/S.
- Geralmente, é necessário inserir modificações e até mesmo blocos de hardware que facilitem o teste do sistema digital.
- A fase de teste corresponde a aprox. 50% do custo total de desenvolvimento de um chip.

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto de Sistemas Digitais para Aplicações Específicas

Colocação do Problema

Dado um algoritmo (i.e., uma descrição comportamental), projetar um **SD** (sistema digital) capaz de implementá-lo, atendendo às restrições e aos requisitos de projeto, no que se refere a:

1. Custo de Implementação
2. Desempenho
3. Consumo de Energia
4. Testabilidade
5. Tolerância (ou Robustez) a Falhas

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto de Sistemas Digitais para Aplicações Específicas

Exemplo 1: Considere o seguinte algoritmo

```
início
  pronto ← 0;
  A ← entA;
  B ← entB;
  P ← 0;
  Se B ≠ 0 então
  Enquanto A ≠ 0 faça
    início
      P ← P + B;
      A ← A - 1;
    fim
  mult ← P;
  pronto ← 1;
fim
```

OBS: o algoritmo poderia estar descrito em C, C++, Java, SystemC etc, ou já estar representado sob a forma de uma FSMD

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT


▶ Projeto de Sistemas Digitais para Aplicações Específicas

Exemplo 1: Uma especificação melhorada

Comportamento

```
início
  pronto ← 0;
  A ← entA;
  B ← entB;
  P ← 0;
  Se B ≠ 0 então
  Enquanto A ≠ 0 faça
    início
      P ← P + B;
      A ← A - 1;
    fim
  mult ← P;
  pronto ← 1;
fim
```

Interfaces

 

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto de Sistemas Digitais para Aplicações Específicas

Exemplo 1: Informações contidas em um algoritmo


```
início
  pronto ← 0;           Sinal de controle (de saída) é inicializado com zero
  A ← entA;           Valores das entradas "entA" e "entB" são atribuídos a variáveis A e B
  B ← entB;
  P ← 0;             Variável auxiliar é inicializada com zero
  Se B ≠ 0 então     Testes (geram sinais de status para o BC)
  Enquanto A ≠ 0 faça
    início
      P ← P + B;     Variáveis são usadas em operações aritméticas
      A ← A - 1;
    fim
  mult ← P;          Resultado da operação é disponibilizado na saída de dados
  pronto ← 1;       Sinal de controle (de saída) é setado para indicar o término
fim
```

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto de Sistemas Digitais para Aplicações Específicas

 Exemplo 1: Informações contidas em um algoritmo

```
início
  pronto ← 0;
  A ← entA;
  B ← entB;
  P ← 0;
  Se B ≠ 0 então
  Enquanto A ≠ 0 faça
    início
      P ← P + B;
      A ← A - 1;
    fim
  mult ← P;
  pronto ← 1;
fim
```



Um algoritmo contém informações sobre:

- As operações que devem ser realizadas sobre os dados (usadas no projeto do B.O.)
- O fluxo de execução (usadas no projeto do B.C.)


O algoritmo pode ser representado graficamente por meio de um **fluxograma** ou por uma **FSMD**

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto de Sistemas Digitais para Aplicações Específicas

 Exemplo 1

```
início
pronto ← 0;
A ← entA;
B ← entB;
P ← 0;
Se B ≠ 0 então
Enquanto A ≠ 0 faça
  início
  P ← P + B;
  A ← A - 1;
  fim
mult ← P;
pronto ← 1;
fim
```



Neste algoritmo:

- Há variáveis que servem para armazenar dados (A, B, P)
- Há variáveis que são apenas interfaces de entrada e saída (entA, entB, mult, pronto)
- Deve haver UFs para realizar as operações especificadas
- Associados aos testes deve existir sinais de status que o B.C. Usa para tomar as decisões

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto de Sistemas Digitais para Aplicações Específicas

Exemplo de Algoritmo

```
início
  pronto ← 0;
  A ← entA;
  B ← entB;
  P ← 0;
  Se B ≠ 0 então
  Enquanto A ≠ 0 faça
    início
      P ← P + B;
      A ← A - 1;
    fim
  mult ← P;
  pronto ← 1;
fim
```


- Até aqui, nada foi especificado a respeito do desempenho e do custo da implementação
- Explorando a relação custo x desempenho: Uma operação por ciclo de relógio x várias operações por ciclo.

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do Bloco Operativo Visando Custo Mínimo

 Exemplo 1: Projetar um BO para o SD que implementa o algoritmo abaixo, assumindo que:

- Este SD deve possuir duas entradas de dados
- O custo de implementação deve ser mínimo
- O SD não precisa ter alto desempenho (e não há restrição quanto ao desempenho mínimo necessário)




```
início
pronto ← 0;
A ← entA;
B ← entB;
P ← 0;
Se B ≠ 0 então
Enquanto A ≠ 0 faça
  início
  P ← P + B;
  A ← A - 1;
  fim
mult ← P;
pronto ← 1;
fim
```

 
4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do Bloco Operativo Visando Custo Mínimo

Solução 1: Reestruturando o Algoritmo para custo mínimo



 - Iremos assumir que somente uma operação ocorre por ciclo de relógio
- As operações que podem ocorrer em paralelo estão em uma mesma caixa... (observe que "pronto" é uma saída de controle.)




4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do Bloco Operativo Visando Custo Mínimo

Solução 1: Unidades Funcionais (UFs) Necessárias

 - Operações necessárias: “+” e “-” (na verdade, seria um decremento, mas vamos assumir subtração)
- As operações “+” e “-” são usadas em ciclos de relógio diferentes. Logo, poderemos usar **um somador/subtrator**, que é mais barato que um somador mais um subtrator




4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT



▶ Projeto do Bloco Operativo Visando Custo Mínimo

Solução 1: Custo de UFs *Versus* Custo de UFs Combinadas

Somador de 4 bits

 


Subtrator de 4 bits

  

Somador/Subtrator de 4 bits

 4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT


▶ Projeto do Bloco Operativo Visando Custo Mínimo Calculando o Custo do Somador/Subtrator



4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do Bloco Operativo Visando Custo Mínimo


Calculando o Custo do Somador/Subtrator

 


4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do Bloco Operativo Visando Custo Mínimo


Calculando o Custo do Somador/Subtrator

 

Algumas Implementações CMOS para a xor

 

16 transistores

 


12 transistores
(necessita de 2 inversores)


4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do Bloco Operativo Visando Custo Mínimo


Calculando o Custo do Somador/Subtrator

 

Algumas Implementações CMOS para a xor

 

8 transistores

 


6 transistores
(é a mais usada)

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do Bloco Operativo Visando Custo Mínimo

Calculando o Custo do Somador/Subtrator

 

Custo do Somador/subtrator, por bit:

- 3 portas xor: $3 \times 6 = 18$ transistores
- 3 portas nand de duas entradas: $3 \times 4 = 12$ transistores
- Logo, custo de um bit = 30 transistores (ignorando-se a xor que calcula o overflow)


Custo de um somador/subtrator de n bits: $30n$ transistores

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do Bloco Operativo Visando Custo Mínimo

Solução 1: Registradores

 - Há três variáveis (p/ dados): **A**, **B** e **P**
- Iremos considerar que **mult** é apenas uma saída de dados (e portanto, não necessita de um registrador)
- Quantos registradores serão necessários?
Será preciso fazer uma “análise do tempo de vida das variáveis”...



4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT


▶ Projeto do Bloco Operativo Visando Custo Mínimo

Solução 1: Registradores

Análise do tempo de vida das variáveis:

A análise acima considera que uma variável está “viva” desde o ciclo de relógio subsequente ao ciclo no qual ela recebe um valor novo até o último ciclo no qual ela é consultada. (“Janelas podem ocorrer...”)

	1	2	3	4	5	6
A		X	X	X	X	
B		X	X	X	X	
P		X	X	X	X	X

 

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do Bloco Operativo Visando Custo Mínimo


Solução 1: Registradores

Análise do tempo de vida das variáveis:

	1	2	3	4	5	6
A		X	X	X	X	
B		X	X	X	X	
P		X	X	X	X	X

as variáveis A, B e P são escritas na borda de relógio que encerra o passo 1 e dá início ao passo 2

 O número máximo de variáveis simultaneamente “vivas” é 3. Logo, são necessários 3 registradores. Chamemo-los de A, B e P.





4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do Bloco Operativo Visando Custo Mínimo

Dúvida: não dá para reduzir o número de passos?
(e com isto, reduzir também o custo do BC?)

Resposta: sim!

 
 
Se usarmos dois comparadores, poderemos realizar os passos 2 e 3 em um único estado



  4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT


▶ Projeto do Bloco Operativo Visando Custo Mínimo

Solução 1: Novo Fluxograma e FSMD equivalente




4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do Bloco Operativo Visando Custo Mínimo

 

Solução 1: elementos para o BO:


 
- 1 somador/subtrator
- 3 registradores com carga paralela, A, B e P, sendo P com reset assíncrono
- Rede de interconexão apropriada



op	operação
0	$S = X + Y$
1	$S = X - Y$

  4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do Bloco Operativo Visando Custo Mínimo




4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do Bloco Operativo Visando Custo Mínimo

Verificação do Funcionamento

 Exemplo: $entA = 3$, $entB = 4$ (ao final, $A=0$ e $P=12$)




Conteúdo dos registradores (e valor do sinal de status Az)

	S0	S1	S2	S3	S4	S2	S3	S4	S2	S3	S4	S2	S5
A	X	X	3	3	3	2	2	2	1	1	1	0	0
B	X	X	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
P	X	X	0	0	4	4	4	8	8	8	12	12	12
Az	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Tempo de execução: 12 ciclos de relógio (+ nº de ciclos em que ficar em S0)

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Cálculo do Custo do Bloco Operativo


 


- somador/subtrator de n bits: **30n transistores**
- E o resto?


4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Estimativa do Custo do Bloco Operativo

Custo do Mux 2:1 em CMOS

  

14 ou 12 transistores

 


6 ou 4 transistores
(mais usado)

 
4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Estimativa do Custo do Bloco Operativo

Custo de um Flip-flop D mestre-escravo CMOS



 18 ou 20 transistores
(eventualmente, podemos considerar somente um inversor para o clock de todos os bits)




OBS: para set ou reset assíncrono, adicionar 2 transistores

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Estimativa do Custo do Bloco Operativo

Custo de um Flip-flop D mestre-escravo CMOS com habilitação de carga paralela

18+4= 22 transistores

 


OBS: para set ou reset assíncrono, adicionar 2 transistores

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Estimativa do Custo do Bloco Operativo


Resumo

Componente RT	Custo
Somador	24n
Subtrator	26n
Somador/subtrator	30n
Mux 2:1	4n
Registrador com carga paralela (+4 transistores para set ou reset assíncrono)	18n
Registrador com carga paralela controlada (+4 transistores para set ou reset assíncrono)	22n

 

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Estimativa do Custo do Bloco Operativo

 


Custo do BO 1	Custo
1 Somador/subtrator	30n
3 Muxes 2:1	$3 \times 4n = 12n$
2 Registradores com carga paralela controlada	$2 \times 22n = 44n$
1 Registrador com carga paralela controlada e reset assíncrono	26n
Total	112n

Estimativa de custo para o BC:

- Número de estados: 5 ou 6
- Número de sinais de controle = 8

 4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Estimativa do Desempenho do Bloco Operativo



Se $n = 4$ bits:



- Maior inteiro sem sinal: 15 ($\Rightarrow 1111$)
- Pior caso: $A=15, B \neq 0$
- Sequência de execução: S1, 15 x[S2,S3,S4], S2, S5 = **48 ciclos de relógio**

Generalizando para n bits:

- Maior inteiro sem sinal: $2^n - 1$
- Pior caso: $A = 2^n - 1, B \neq 0$
- Sequência de execução: S1, $(2^n - 1) \times$ [S2,S3,S4], S2, S5 = $3 \times (2^n - 1) + 3$ ciclos de relógio = **3×2^n ciclos de relógio**

  4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do Bloco de Controle Visando Custo Mínimo Diagrama de Estados (Assumindo Moore)




Note que as condições " $Az + Bz$ " e " $\overline{Az} \cdot \overline{Bz}$ " são complementares.

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do Bloco de Controle Visando Custo Mínimo

Tabela de Transição de Estados (Assumindo Moore)


 


Estado atual	Entradas			Próx. Estado
	início	BZ	AZ	
S0	0	-	-	S0
	1	-	-	S1
S1	-	-	-	S2
S2	-	0	0	S3
	-	0	1	S5
	-	1	0	S5
	-	1	1	S5
S3	-	-	-	S4
S4	-	-	-	S2
S5	-	-	-	S0

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT


▶ Projeto do Bloco de Controle Visando Custo Mínimo

Tabela de Saídas (Assumindo Moore)

  

 4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do Bloco de Controle Visando Custo Mínimo Tabela de Saídas (Assumindo Moore)



Estado	Reg. P		Reg. A			Somador/Sub			Saída
	RstP	CP	mA	CA	CB	m1	m2	op	pronto
S0	0	0	-	0	0	-	-	-	1
S1	1	0	1	1	1	-	-	-	0
S2	0	0	-	0	0	-	-	-	0
S3	0	1	-	0	0	0	0	0	0
S4	0	0	0	1	0	1	1	1	0
S5	0	0	-	0	0	-	-	-	1

1 sinal

1 sinal

$RstP = mA = CB$

CP

$CA = op = m1 = m2$

pronto

4 sinais