



Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico
Departamento de Informática e Estatística
Curso de Graduação em Ciências da Computação



Sistemas Digitais

INE 5406

Aula 11-T

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT. Estudo de caso e Exploração do Espaço de Soluções: multiplicador por somas sucessivas (sol.2- máx. desempenho) e multiplicador por somas e deslocamentos (sol.3).

Prof. José Luís Güntzel
guntzel@inf.ufsc.br


www.inf.ufsc.br/~guntzel/ine5406/ine5406.html

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do BO Visando Máximo Desempenho

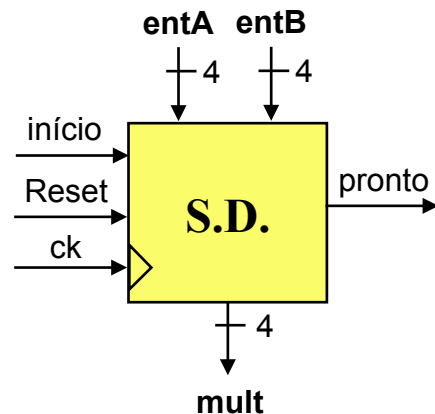Exemplo 1: Projetar um BO para o SD que implementa o algoritmo abaixo, assumindo que:

- O SD possua duas entradas de dados
- **O SD precisa ter alto desempenho**
- Não há restrição quanto ao custo




```
início
pronto ← 0;
A ← entA;
B ← entB;
P ← 0;
Se B ≠ 0 então
Enquanto A ≠ 0 faça
  início
  P ← P + B;
  A ← A - 1;
  fim
mult ← P;
pronto ← 1;
fim
```

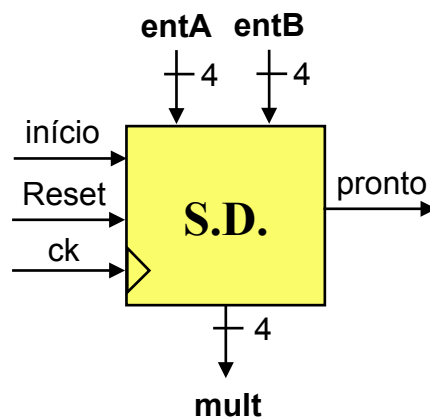4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT


▶ Projeto do BO Visando Máximo Desempenho

Solução 2: Reestruturando o Algoritmo para máximo desempenho



```
início
pronto ← 0;
A ← entA;
B ← entB;
P ← 0;
Se B ≠ 0 então
Enquanto A ≠ 0 faça
  início
  P ← P + B;
  A ← A - 1;
  fim
mult ← P;
pronto ← 1;
fim
```

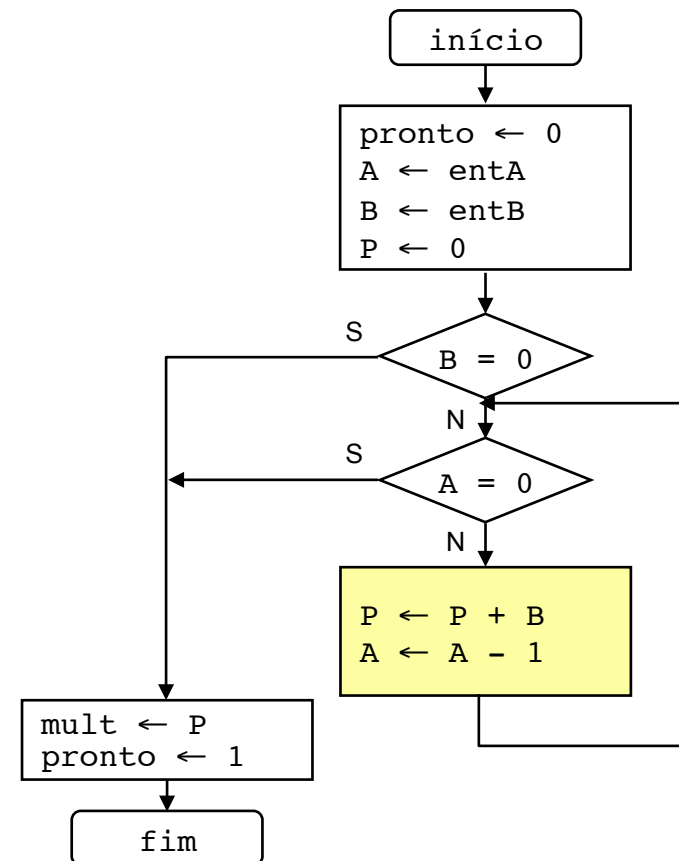- Para aumentar o desempenho, tentaremos realizar mais de uma operação por ciclo de relógio (i.e., exploraremos o paralelismo existente no algoritmo)



4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do BO Visando Máximo Desempenho


Solução 2: Registradores

Análise do tempo de vida das variáveis:

	1	2	3	4
A		X	X	
B		X	X	
P		X	X	X



as variáveis A, B e P são escritas na borda de relógio que encerra o passo 1 e dá início ao passo 2

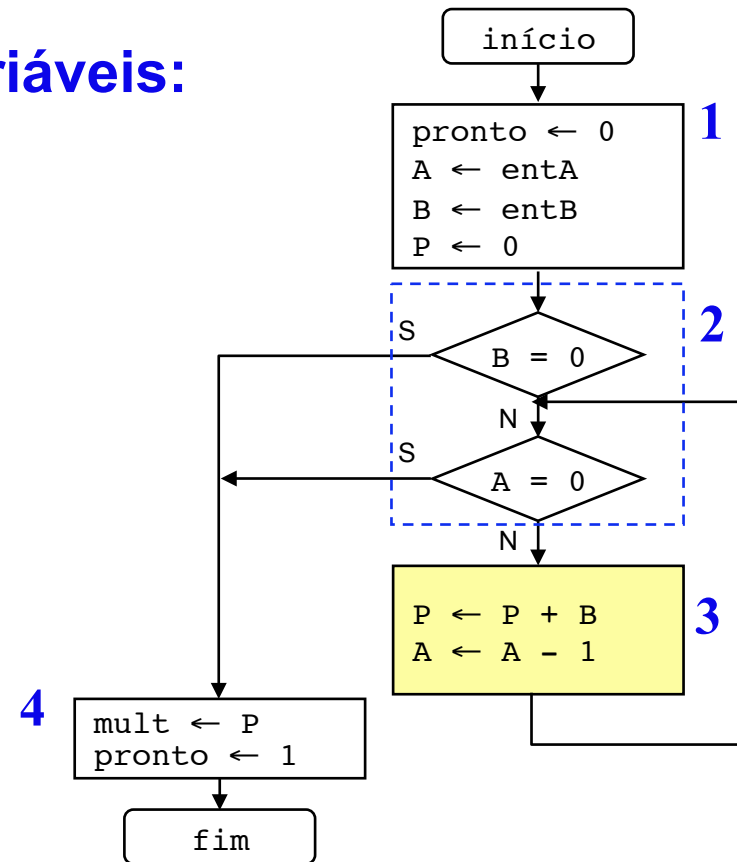São necessários **3 registradores (A, B e P)**.



 
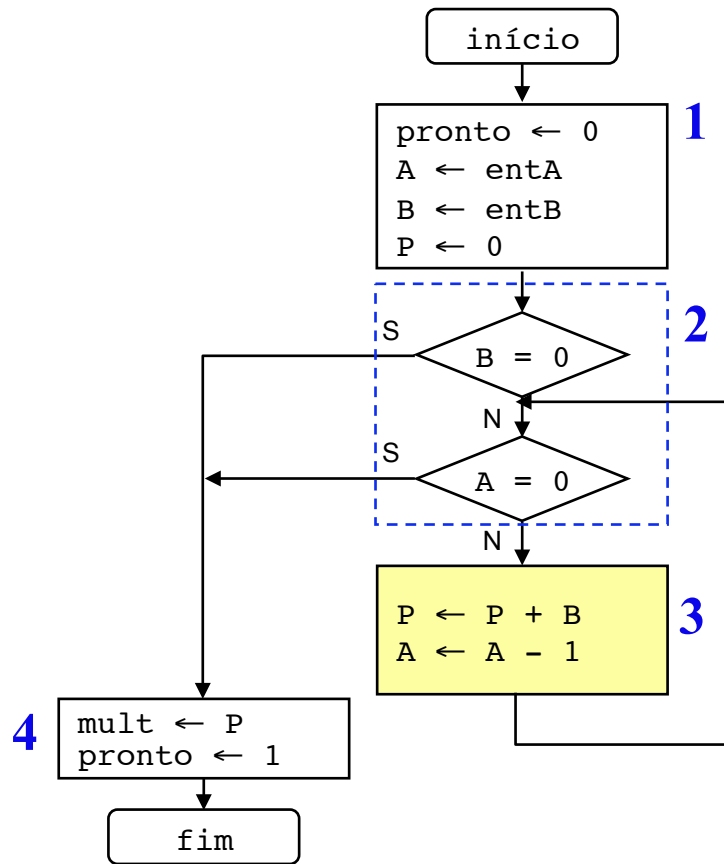
4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do BO Visando Máximo Desempenho Fluxograma e FSMD equivalente



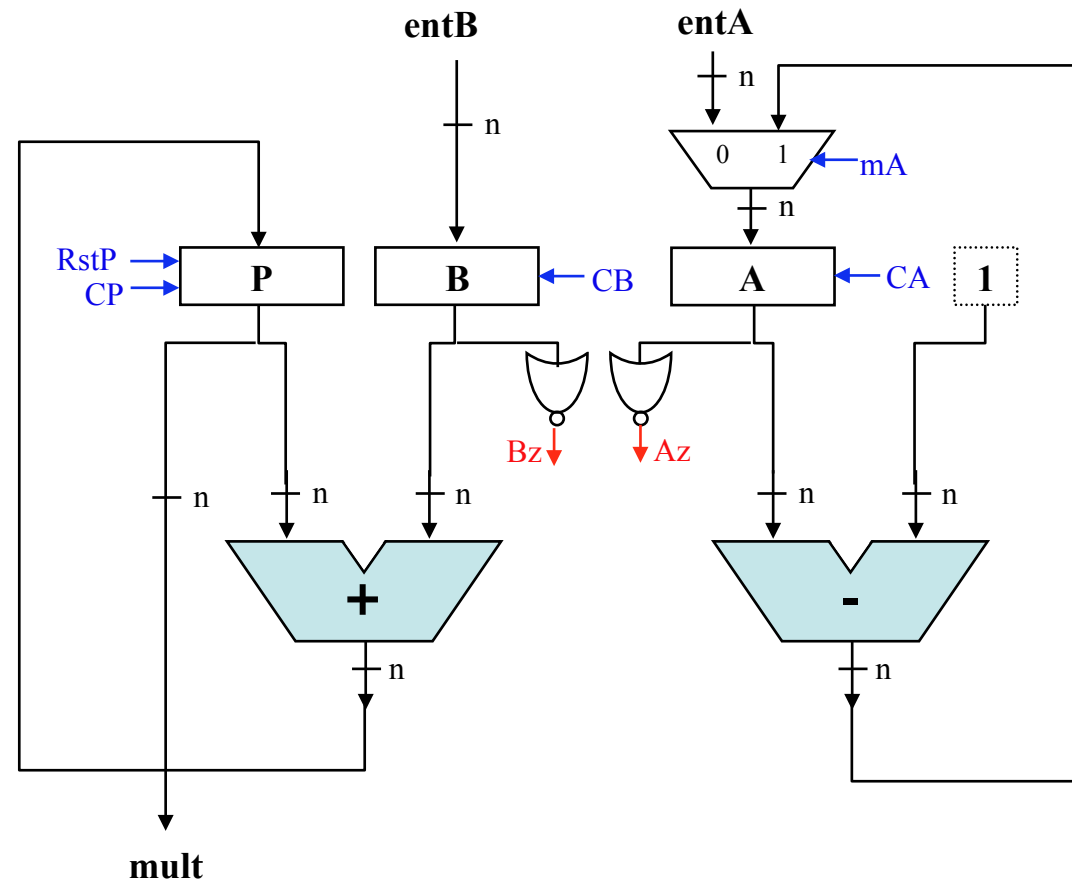 
4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do BO Visando Máximo Desempenho



4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Estimativa do Custo do BO da Solução 2

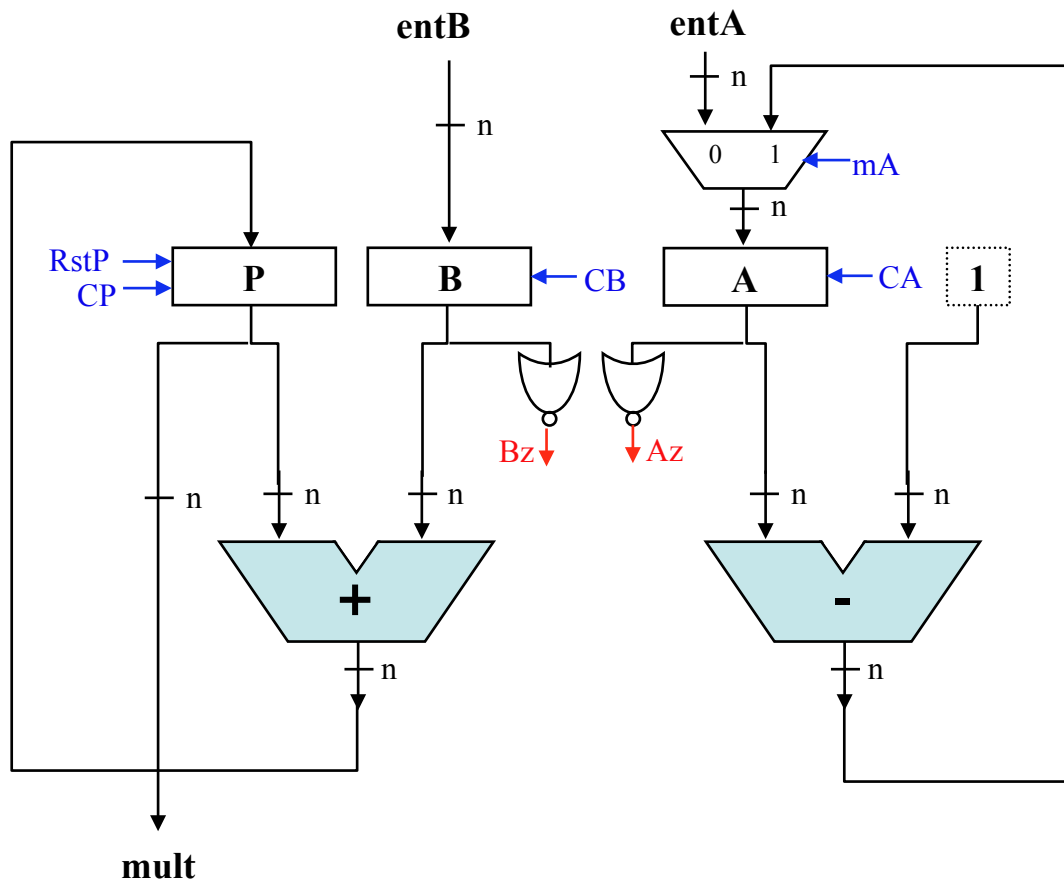


Custo do BO 2	Custo
1 Somador	24n
1 Subtrator	26n
1 Mux 2:1	4n
2 Registradores com carga paralela controlada	2x22n=44n
1 Registrador com carga paralela controlada e reset assíncrono	26n
Total	124n

Estimativa de custo para o BC:

- Número de estados: 4 ou 5
- Número de sinais de controle = 5

 4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Estimativa do Desempenho do BO da Solução 2



Se $n = 4$ bits:

- Maior inteiro sem sinal: 15 ($\Rightarrow 1111$)
- Pior caso: $A=15, B \neq 0$
- Sequência de execução: S1, 15x(S2,S3), S2, S4 = **33 ciclos de relógio**
- **BO 1 = 48 ciclos**

Generalizando para n bits:

- Maior inteiro sem sinal: $2^n - 1$
- Pior caso: $A = 2^n - 1, B \neq 0$
- Sequência de execução: S1, $(2^n - 1) \times (S2, S3), S2, S4 = 2 \times (2^n - 1) + 3 \approx \mathbf{2^{n+1}}$ **ciclos de relógio**
- **BO 1 = $\sim 3 \times 2^n$ ciclos de relógio**

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Comparação Solução 1 x Solução 2

Quesito	BO 1	BO 2
Característica	Custo mínimo	Máximo desempenho
Custo do BO (nº de transistores)	112n	124n
Tempo de Execução (nº de ciclos de relógio)	~ 3x 2ⁿ	~ 2x 2ⁿ
Impacto no BC nº de estados nº de sinais de controle	6 9 (4)	5 5 (?)



A exploração do paralelismo inerente ao algoritmo resultou em:

- Redução do número de passos de execução (redução do número de estados). No caso estudado, a aceleração foi de 1,5x.
- Maior custo do BO. No caso estudado, +10%.
- Menor número de sinais de controle necessários (indício de redução do custo do BC)

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do BC para a Solução 2


Diagrama de Estados (Assumindo Moore)

 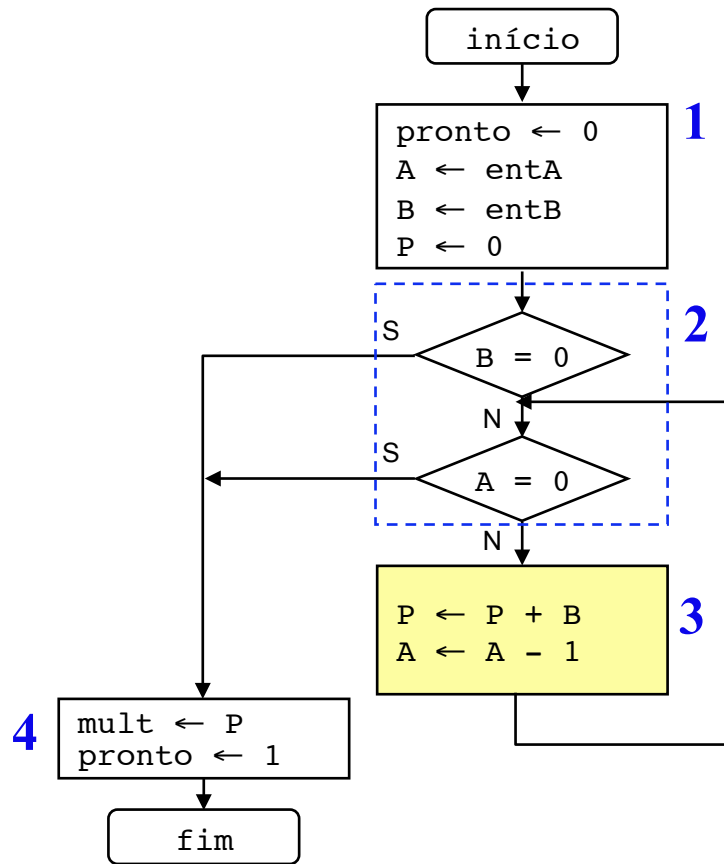

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do BC para a Solução 2

Tabela de Transição de Estados (Assumindo Moore)


 


Estado atual	Entradas			Próx. Estado
	início	BZ	AZ	
S0	0	-	-	S0
	1	-	-	S1
S1	-	-	-	S2
S2	-	0	0	S3
	-	0	1	S4
	-	1	0	S4
	-	1	1	S4
S3	-	-	-	S2
S4	-	-	-	S0

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do BC para a Solução 2


Tabela de Saídas (Assumindo Moore)

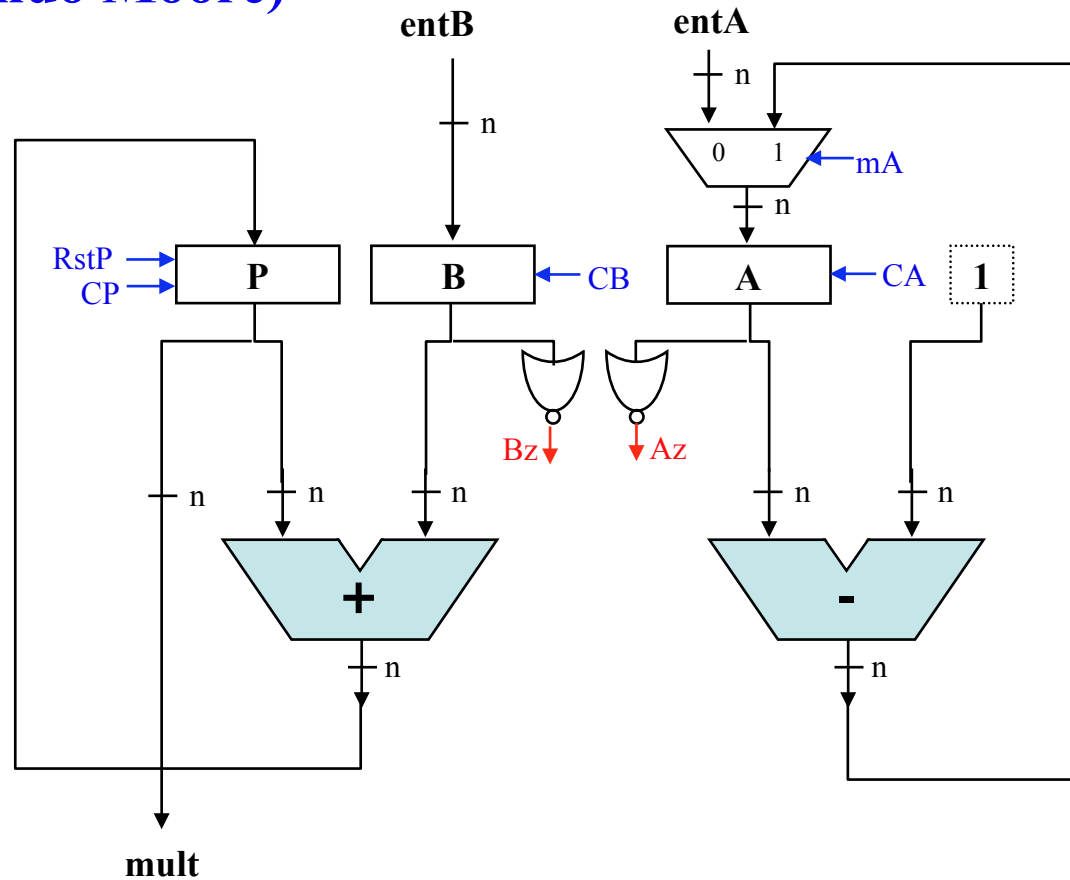 

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do BC para a Solução 2

Tabela de Saídas (Assumindo Moore)

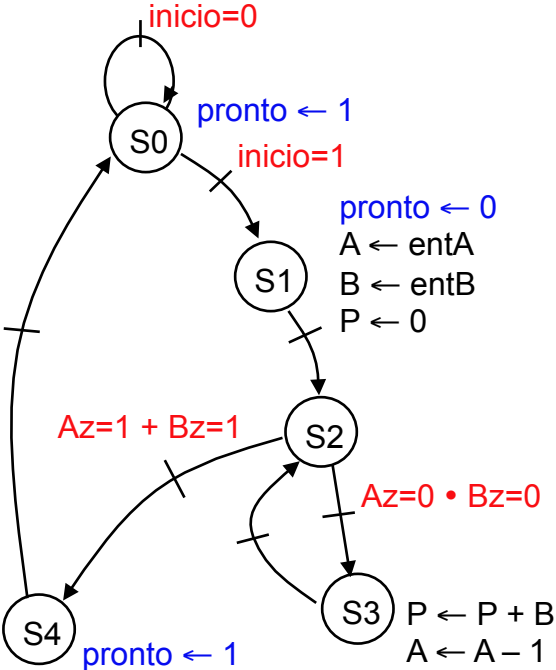

Estado	Reg. P		Reg. A		saída	
	RstP	CP	mA	CA	CB	pronto
S0	0	0	-	0	0	1
S1	1	0	1	1	1	0
S2	0	0	-	0	0	0
S3	0	1	0	1	0	0
S4	0	0	-	0	0	1

1 sinal

RstP = mA = CB
CA
CP
pronto


4 sinais

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Exploração Algorítmica

O desempenho do algoritmo utilizado nas soluções 1 e 2 é dependente da ordem em que os operandos são tomados...

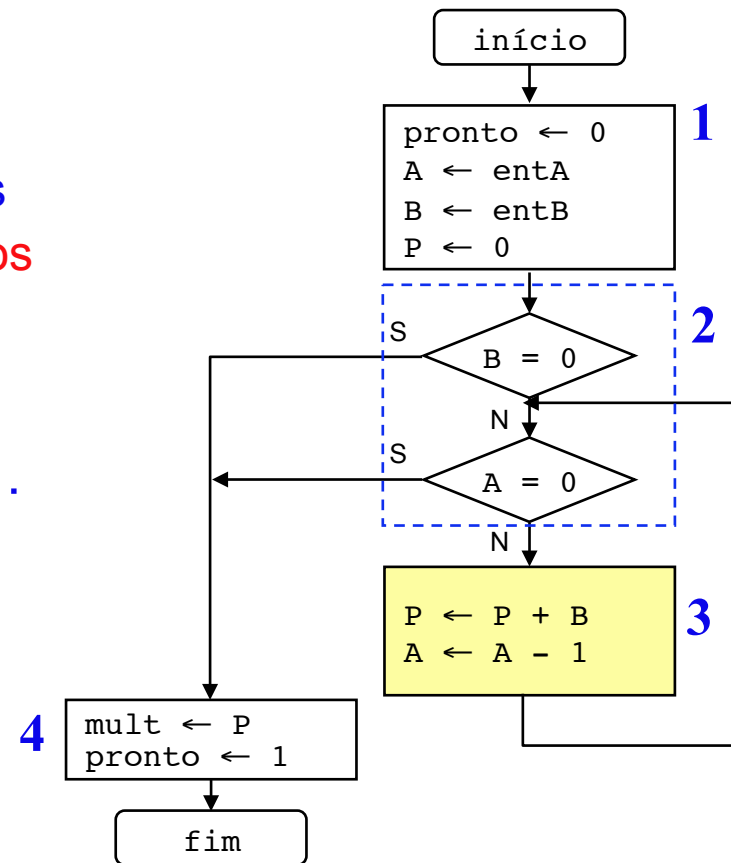- Considerando a solução 2 e $n=4$ bits:
 - $A=1$ e $B=15$ (1×15) executa em 4 passos
 - $A=15$ e $B=1$ (15×1) executa em 33 passos
- **Solução:** projetar outro algoritmo, tentando explorar características inerentes ao problema a ser resolvido...
- **Exigência:** necessário conhecer detalhadamente o problema a ser resolvido



4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Exploração Algorítmica

Multiplicação de Inteiros (Binários) Sem Sinal

Exemplos Numéricos:

Com Decimais

$$\begin{array}{r} \\ x \\ \hline \\ + \\ \\ \hline \\ \\ \hline \end{array}$$

multiplicando
multiplicador
produtos parciais
resultado

Com Binários

$$\begin{array}{r} \\ x \\ \hline \\ + \\ \\ \\ \hline \end{array}$$

multiplicando
multiplicador
produtos parciais
resultado

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Exploração Algorítmica

Multiplicação de Inteiros Binários Sem Sinal: o algoritmo de somas e deslocamentos

Explorando as características do problema:

- Gerar n produtos parciais
- Somar n produtos parciais
- n = número de bits do multiplicador (logo, tempo de execução independe dos dados, exceto quando operando =0)


		1 0 0 1	multiplicando
x		1 0 1 1	multiplicador
		<hr/>	
		1 0 0 1	} produtos parciais
		1 0 0 1 -	
		0 0 0 0 - -	
		1 0 0 1 - - -	
		<hr/>	
		1 1 0 0 0 1 1	resultado

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Exploração Algorítmica

Multiplicação de Inteiros Binários Sem Sinal: o algoritmo de somas e deslocamentos

 - Problema: somador capaz de somar n operandos de uma vez é demasiado caro
- Solução: realizar $n-1$ passos de soma. As somas parciais são armazenadas em uma variável acumuladora.




	1 0 0 1	multiplicando
x	1 0 1 1	multiplicador
<hr/>		
+	1 0 0 1	Produto 1
	0 0 0 0	AC
<hr/>		
+	1 0 0 1	AC
	1 0 0 1 -	Produto2
<hr/>		
+	1 1 0 1 1	AC
	0 0 0 0 - -	Produto3
<hr/>		
+	0 1 1 0 1 1	AC
	1 0 0 1 - - -	Produto4
<hr/>		
	1 1 0 0 0 1 1	AC=resultado

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Exploração Algorítmica

Multiplicação de Inteiros Binários Sem Sinal: o algoritmo de somas e deslocamentos

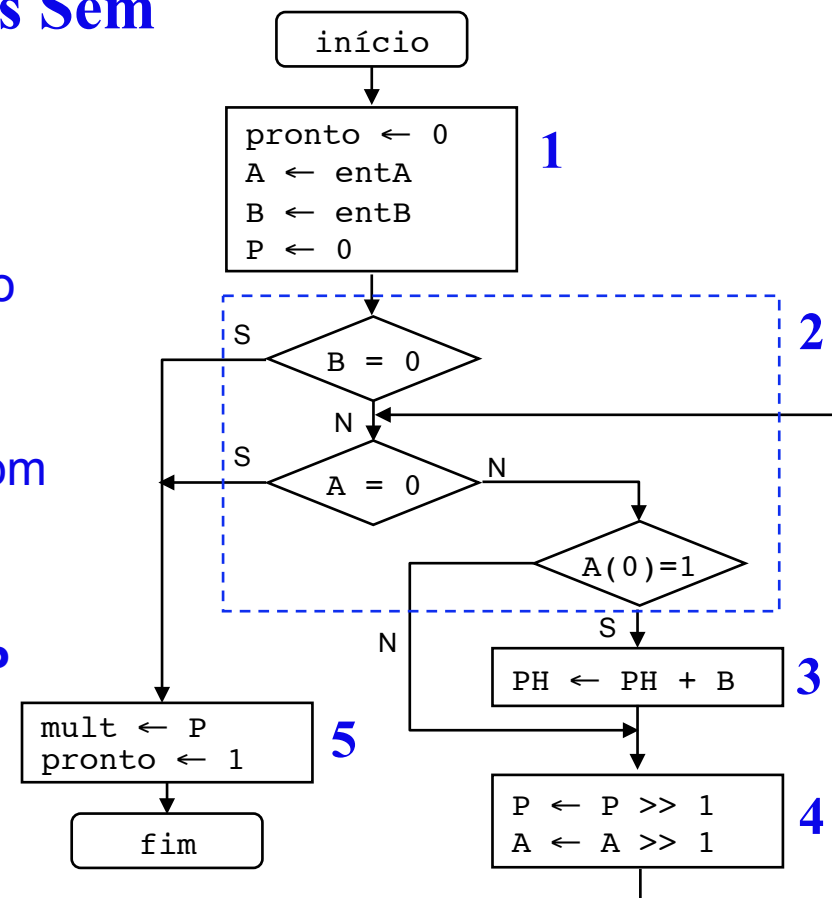
- **A** recebe o multiplicador, **B** o multiplicando
- **P** armazena as somas parciais. Usa um registrador com $2n$ bits, dividido em parte alta (**PH**) e parte baixa (**PL**), cada uma com n bits (não ocorrerá *overflow*)
- **A(0)** é o bit menos significativo de **A**
- “**P** >>1” significa deslocar o conteúdo de **P** um bit para a direita (normalmente, injetando um “0” pela esquerda)



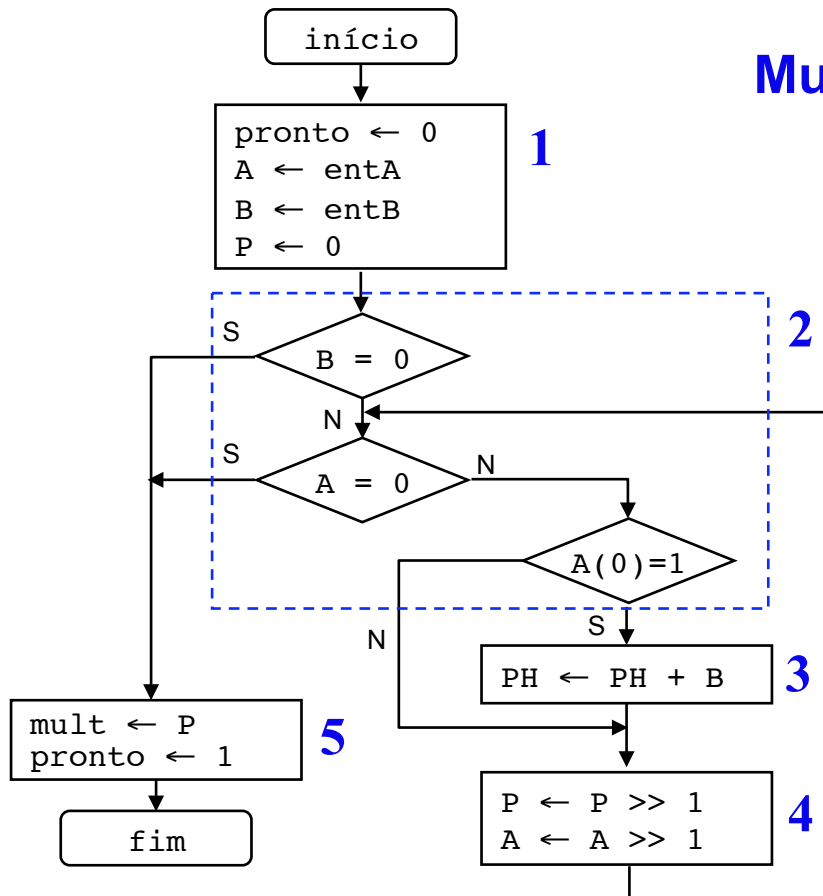4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Exploração Algorítmica

Teste de Mesa do Algoritmo de Multiplicação por Somas e Deslocamentos




	A	B	PH	PL
1	1011	1001	0000	0000
3.1				
4.1				
3.2				
4.2				
4.3				
3.4				
4.4				

Obs: no teste acima, o passo 2 foi omitido por falta de espaço.

 4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Exploração Algorítmica

Teste de Mesa do Algoritmo de Multiplicação por Somas e Deslocamentos




	A	B	PH	PL
1	1011	1001	0000	0000
3.1	-	-	1001	0000
4.1	0101	-	0100	1000
3.2	-	-	1101	1000
4.2	0010	-	0110	1100
4.3	0001	-	0011	0110
3.4	-	-	1100	0110
4.4	0000	-	0110	0011

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Exploração Algorítmica

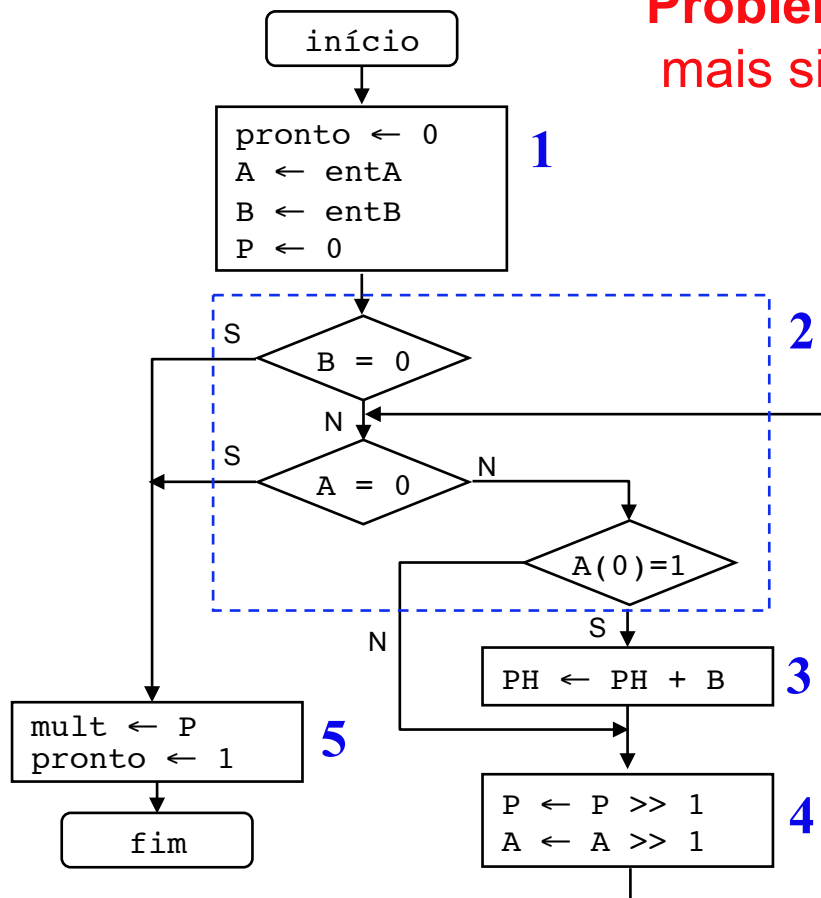Problema com esta solução: e se o ou os bits mais significativos de "A" fossem "0"? Exemplo.



	A	B	PH	PL
1	0011	1001	0000	0000
3.1	-	-	1001	0000
4.1	0001	-	0100	1000
3.2	-	-	1101	1000
4.2	0000	-	0110	1100
4.3				
4.4				

Neste ponto A=0. Porém, "P" ainda deveria ser deslocado para a direita mais duas vezes...


Solução: usar um contador-decrementador, ao invés de testar se A(0)=1.

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Exploração Algorítmica


Multiplicação de Inteiros Binários Sem Sinal: o algoritmo de somas e deslocamentos, **versão corrigida**

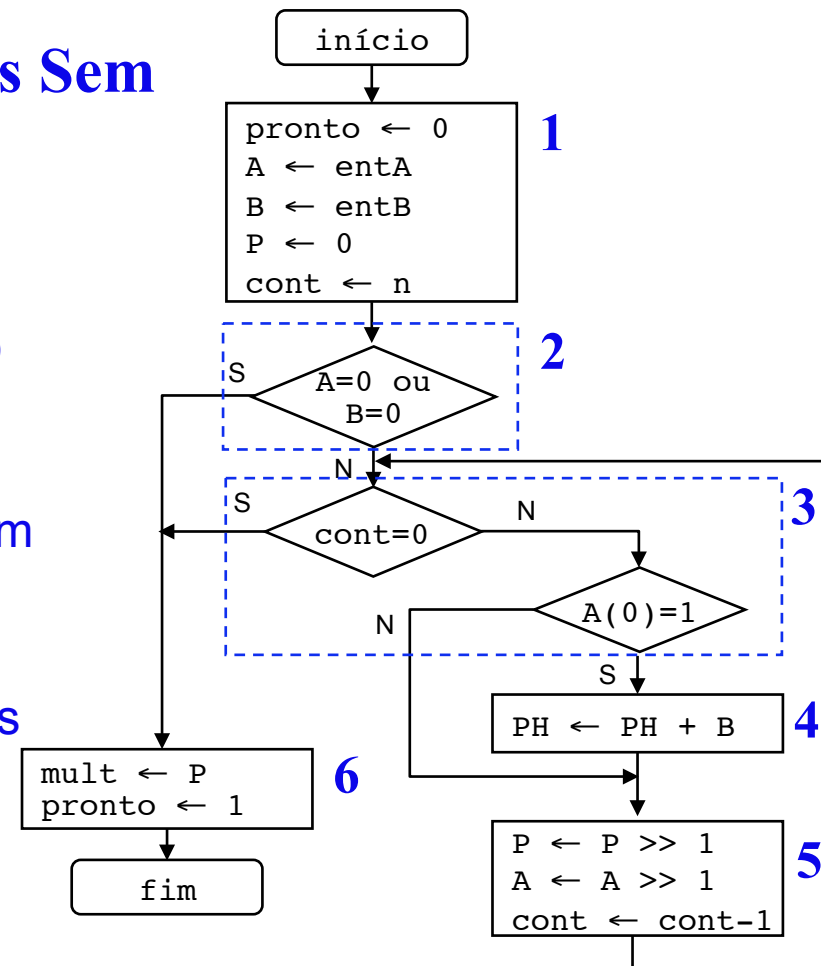- **A** recebe o multiplicador, **B** o multiplicando
- **P** armazena as somas parciais. Usa um registrador com $2n$ bits, dividido em parte alta (**PH**) e parte baixa (**PL**), cada uma com n bits (não ocorrerá *overflow*)
- A variável **cont** é inicializada com uma constante que representa o número de bits do operando multiplicador (n , neste caso)



4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Exploração Algorítmica

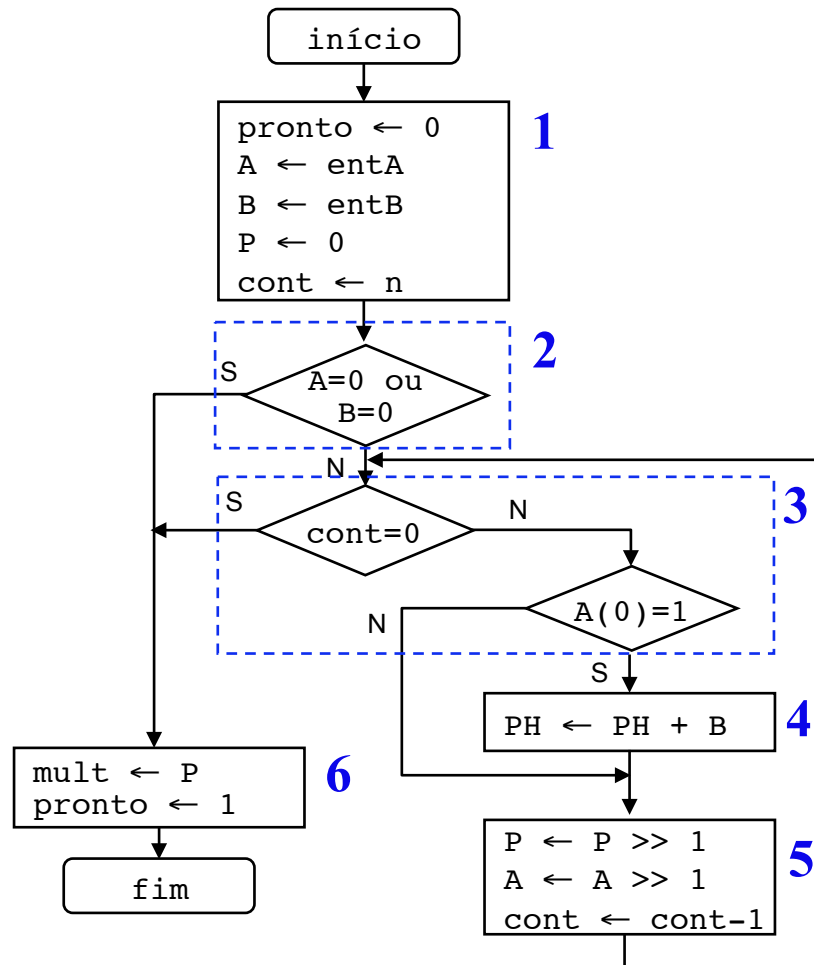

	A	B	PH	PL	cont
1	0011	1001	0000	0000	100
4.1	-	-	1001	0000	100
5.1	0001	-	0100	1000	011
4.2	-	-	1101	1000	011
5.2	0000	-	0110	1100	010
5.3	0000	-	0011	0110	001
5.4	0000	-	0001	1011	000

Agora a resposta está correta! $3 \times 9 = 27$

Obs: no teste acima, os passos 2 e 3 foram omitidos por falta de espaço.

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do BO 3


Solução 3: Somas e Deslocamentos

Análise do tempo de vida das variáveis:

	1	2	3	4	5	6
A		X	X	X	X	
B		X	X	X	X	
P		X	X	X	X	X
cont		X	X	X	X	

as variáveis A, B, P e cont são escritas na borda de relógio que encerra o passo 1 e dá início ao passo 2

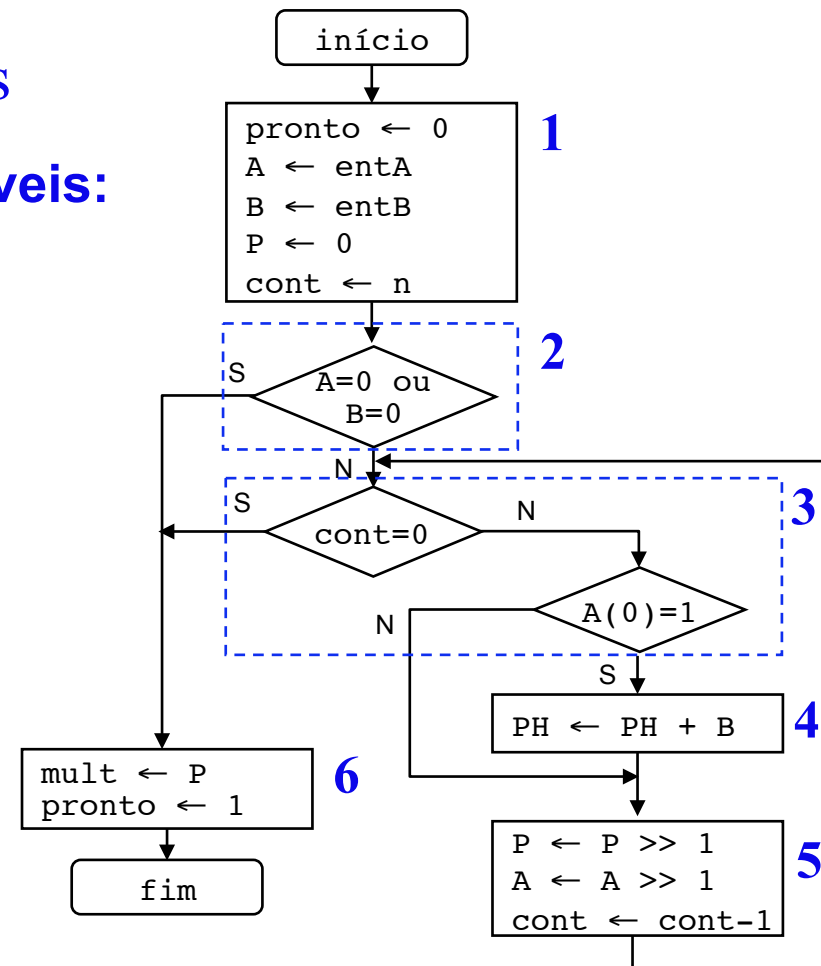São necessários **4 registradores (A, B, P e count)**.




4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do BO 3

Solução 3: Somas e Deslocamentos



Unidades Funcionais (UFs) Necessárias

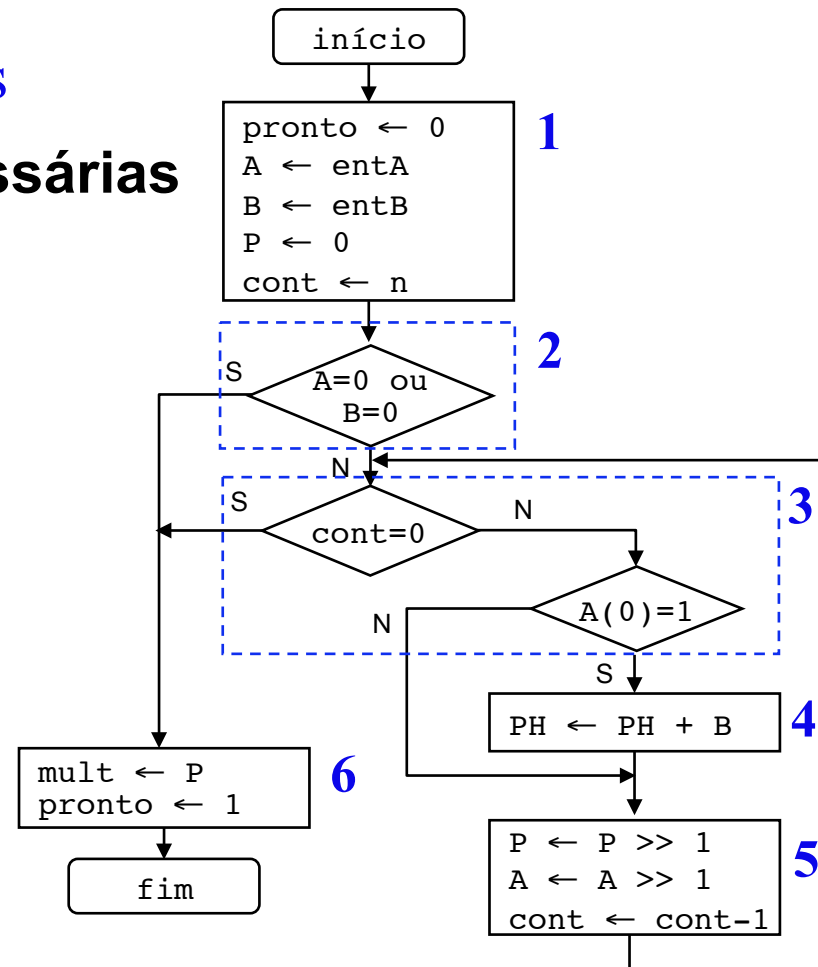- Para a adição “PH+B” usaremos um **somador**
- Para os deslocamentos à direita, adotaremos **registradores de deslocamento** (para P e A)
- “cont” será implementado por um **registrador-decrementador com carga paralela**, para que possa ser inicializado com a constante n .




4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do BO 3

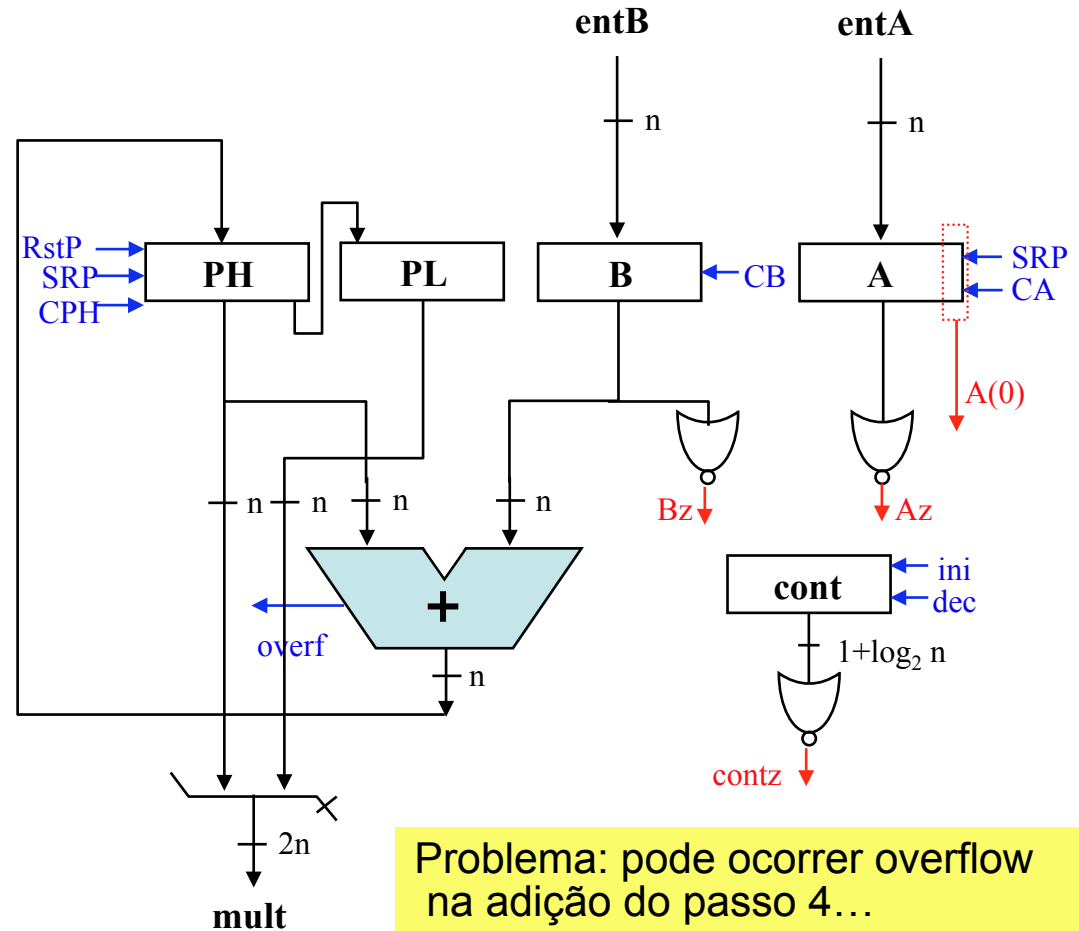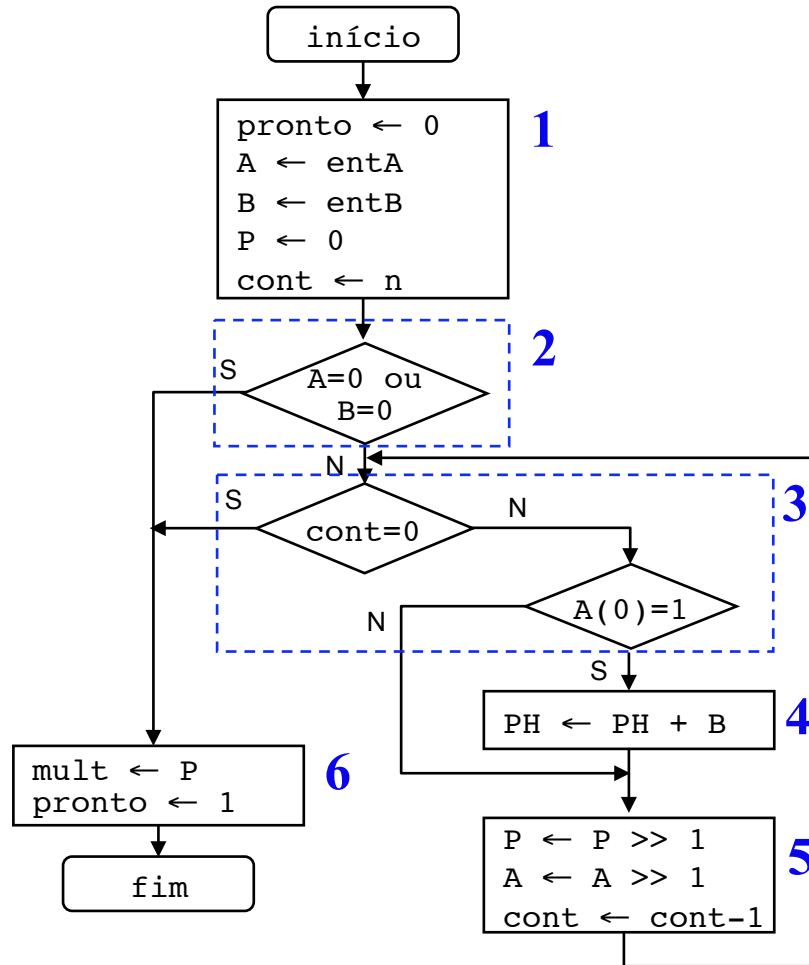


4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do BO 3

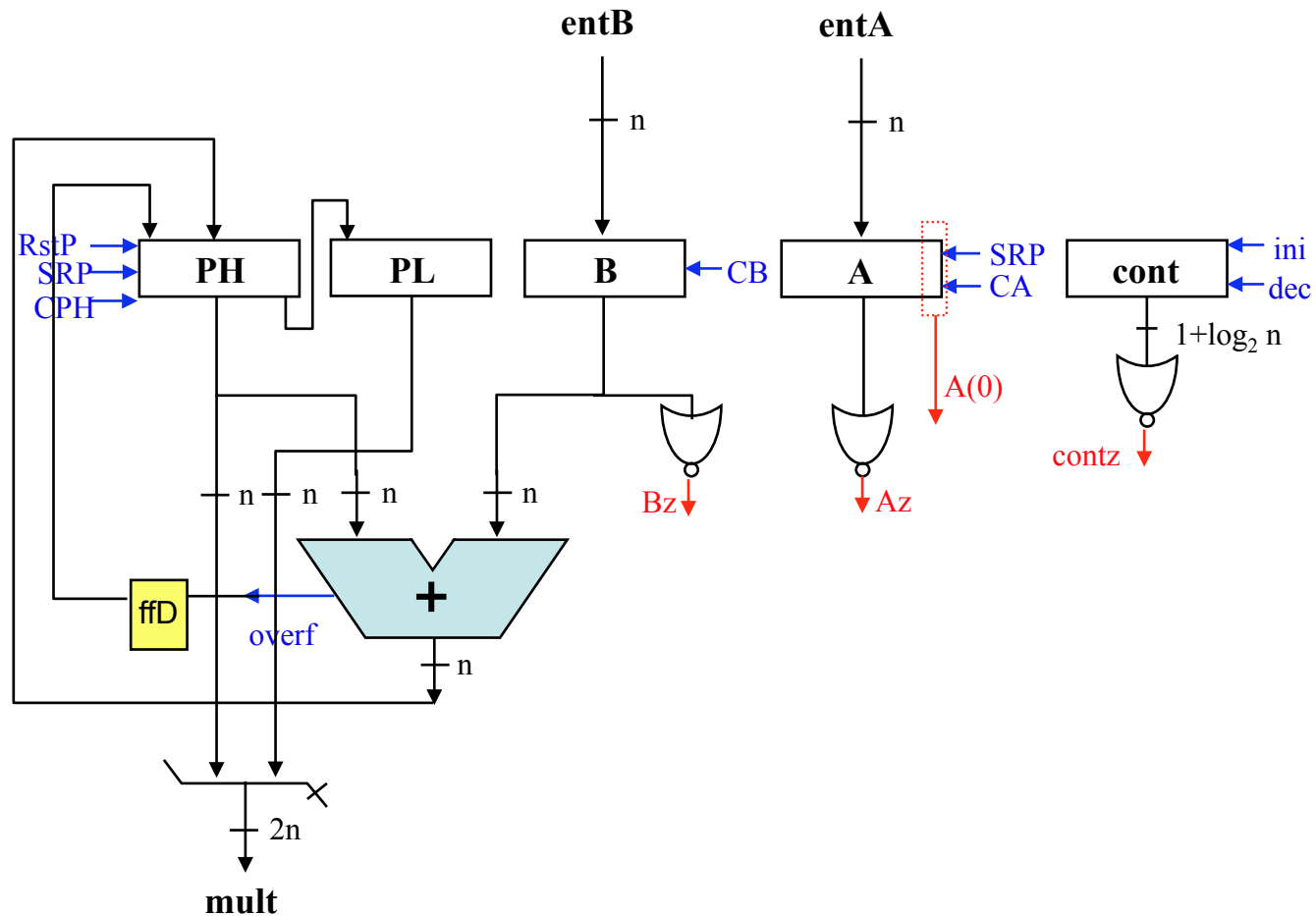

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Estimativa do Custo do BO da Solução 3

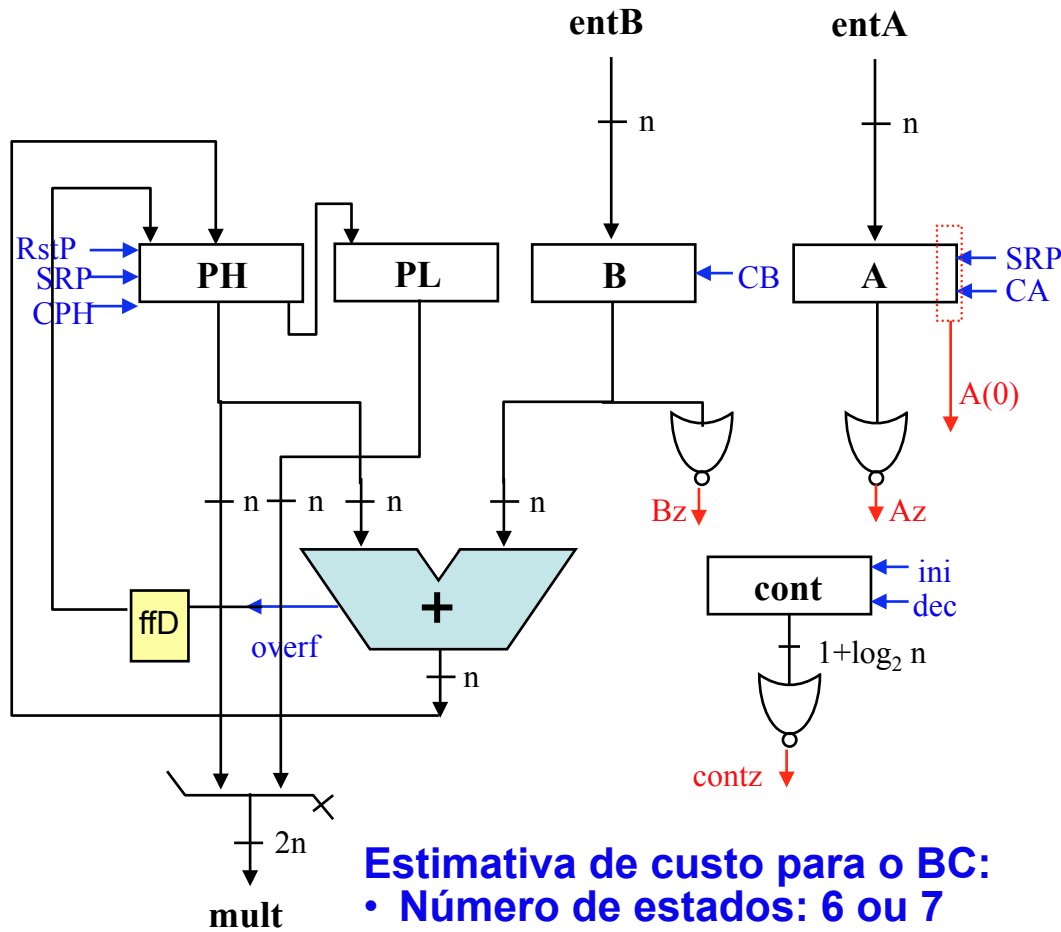

Estimativa de custo para o BC:

- Número de estados: 6 ou 7
- Número de sinais de controle = 8

Custo do BO 3	Custo
1 Somador	24n
1 Registrador com carga paralela controlada (B)	22n
1 Registrador de deslocamento com carga paralela controlada (A)	26n
1 Registrador de deslocamento com carga paralela controlada e reset assíncrono	30n
1 Registrador de deslocamento com reset assíncrono	26n
1 registrador contador-decrementador	$24x(1+\log_2 n)$
Total	$128n + 24x(1+\log_2 n)$

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Comparação Solução 1 x Solução 2 x Solução 3

Quesito	BO 1	BO 2	BO 3
Característica	Custo mínimo	Máximo desempenho	Algoritmo otimizado
Custo do BO (nº de transistores)	112n	124n	128n + 24x(1+log₂n)
Tempo de Execução (nº de ciclos de relógio)	~ 3x 2ⁿ	~ 2x 2ⁿ	~ 3n
Impacto no BC			
nº de estados	6	5	7
nº de sinais de controle	9 (4)	5 (?)	8
n=8: Custo do BO	896	992	1.120
n=16: Custo do BO	1.792	1.984	2.168
n= 8: nº de ciclos de relógio	768	512	24
n=16: nº de ciclos de relógio	196.608	131.072	48



4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ **Comparação Solução 1 x Solução 2 x Solução 3** **Algumas Conclusões**

- Alterações nos níveis mais abstratos do projeto tendem a ter maior impacto nos quesitos de custo, desempenho, consumo de energia, testabilidade, robustez etc.
- O número de estados pode ser considerado como indicativo grosseiro do custo de implementação da FSM, mas a estimativa mais precisa do custo só é obtida após a otimização da FSM.
- O número de estados **não** pode ser considerado como indicativo do desempenho do sistema digital como um todo.
- Para se analisar o desempenho do sistema digital é preciso analisar o algoritmo que está sendo implementado (levando em conta os casos extremos).

 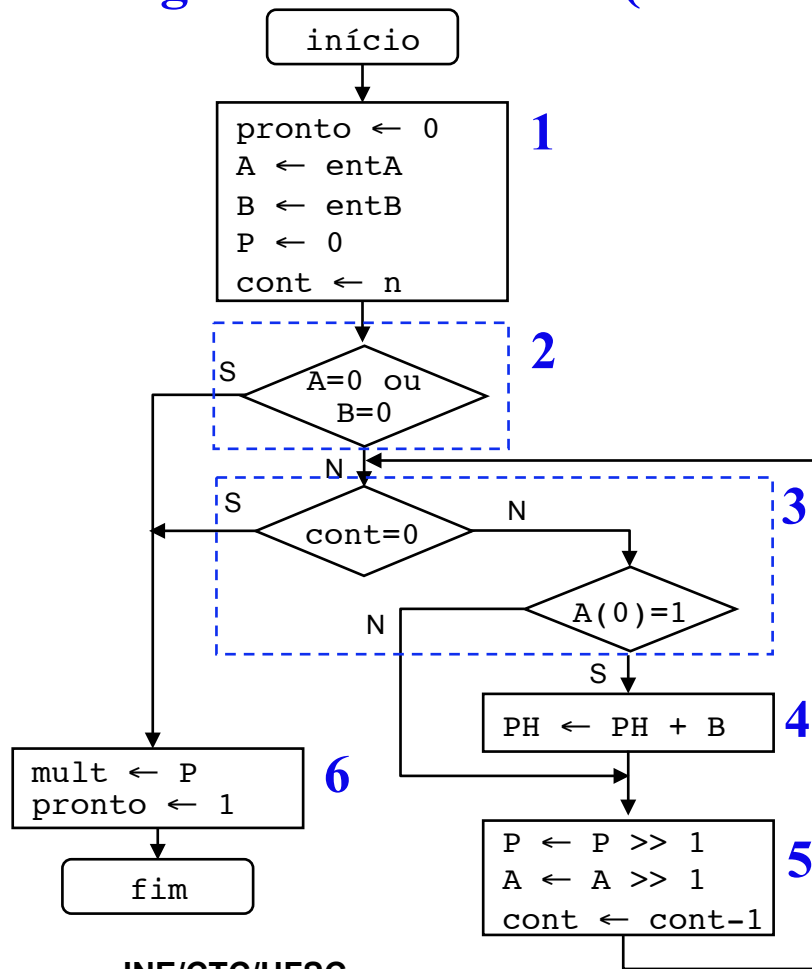4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do BC para a Solução 3 Diagrama de Estados (Assumindo Moore)




4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Multiplicação com Circuito Combinacional

O Multiplicador Matricial

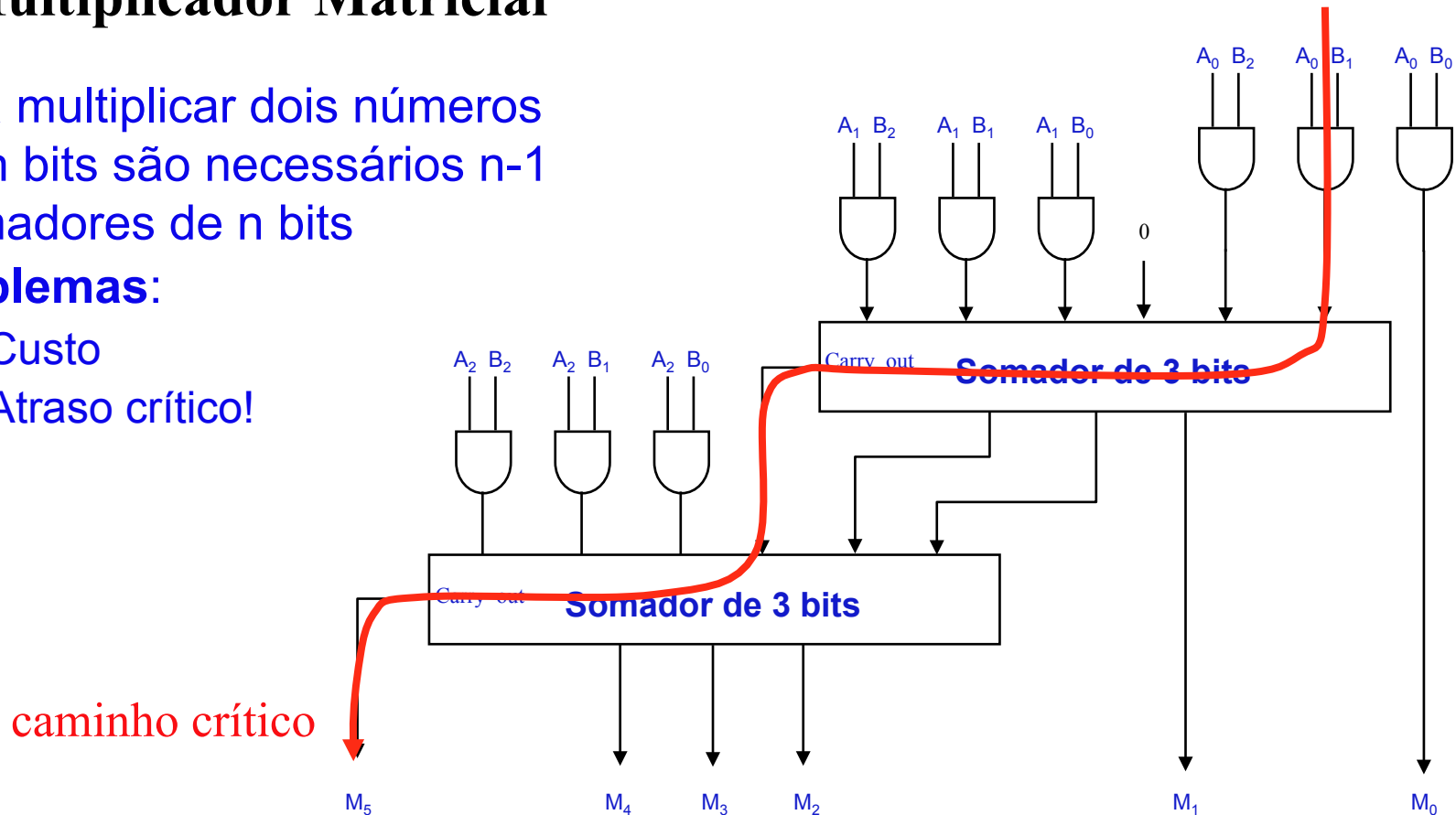- Para multiplicar dois números de n bits são necessários $n-1$ somadores de n bits
- **Problemas:**
 - Custo
 - Atraso crítico!




4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Multiplicação com Circuito Combinacional

O Multiplicador Matricial *Pipeline*

 
- **Passo 1:** todos os produtos parciais são gerados
- **Passo 2:** os produtos parciais são somados de dois em dois
- **Passo 3:** os resultados do passo anterior são somados de dois em dois
- ...



4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Multiplicação com Circuito Combinacional

O Multiplicador Matricial *Pipeline*

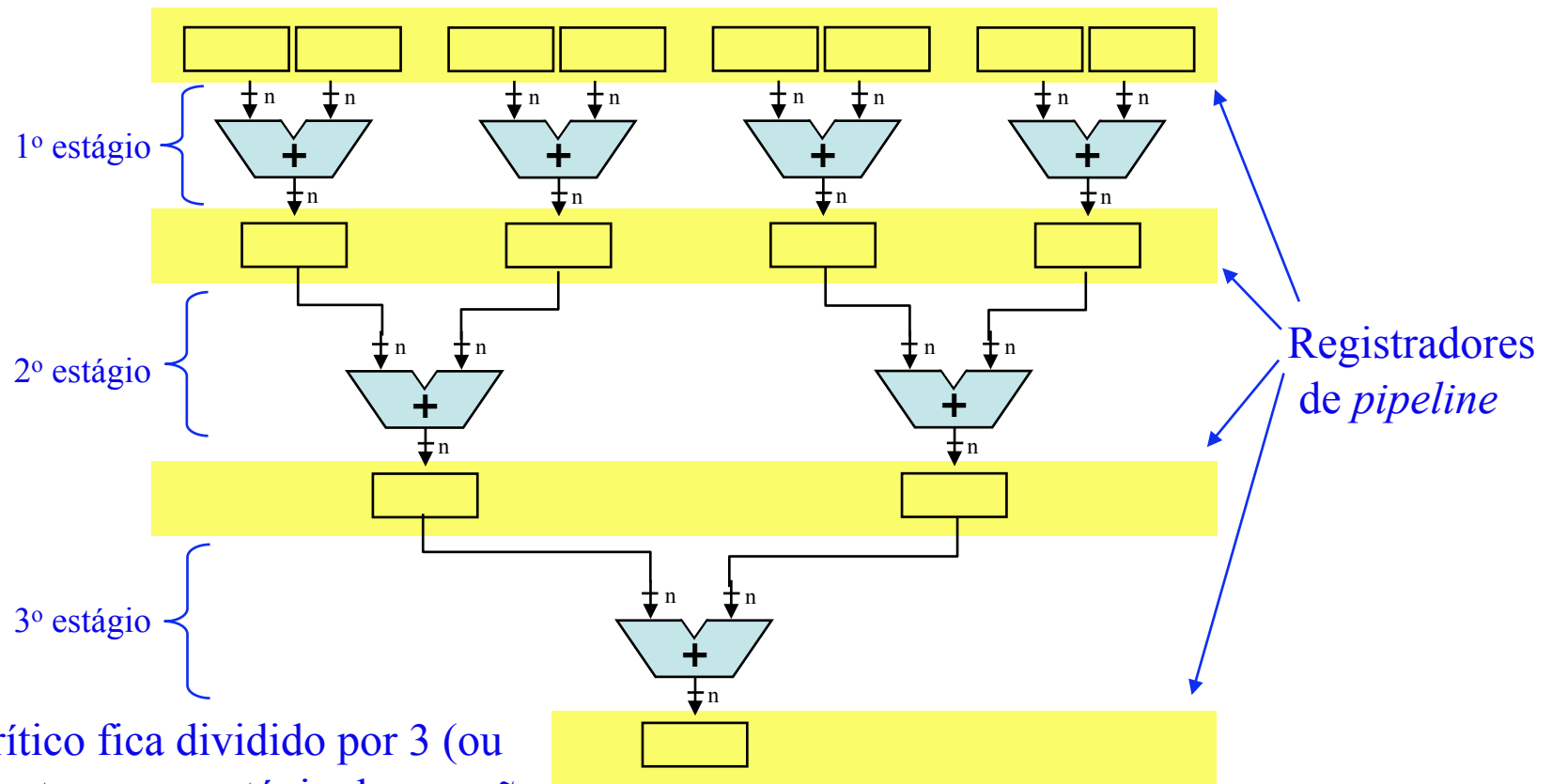

O atraso crítico fica dividido por 3 (ou por 4 se contarmos o estágio de geração dos produtos parciais)