



Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico
Departamento de Informática e Estatística
Curso de Graduação em Ciências da Computação



Sistemas Digitais

INE 5406

Aula 12-T

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT. Análise de *Timing* de um SD, Barramentos x Multiplexadores, Registradores x Banco de Registradores.


Prof. José Luís Güntzel
guntzel@inf.ufsc.br

www.inf.ufsc.br/~guntzel/ine5406/ine5406.html

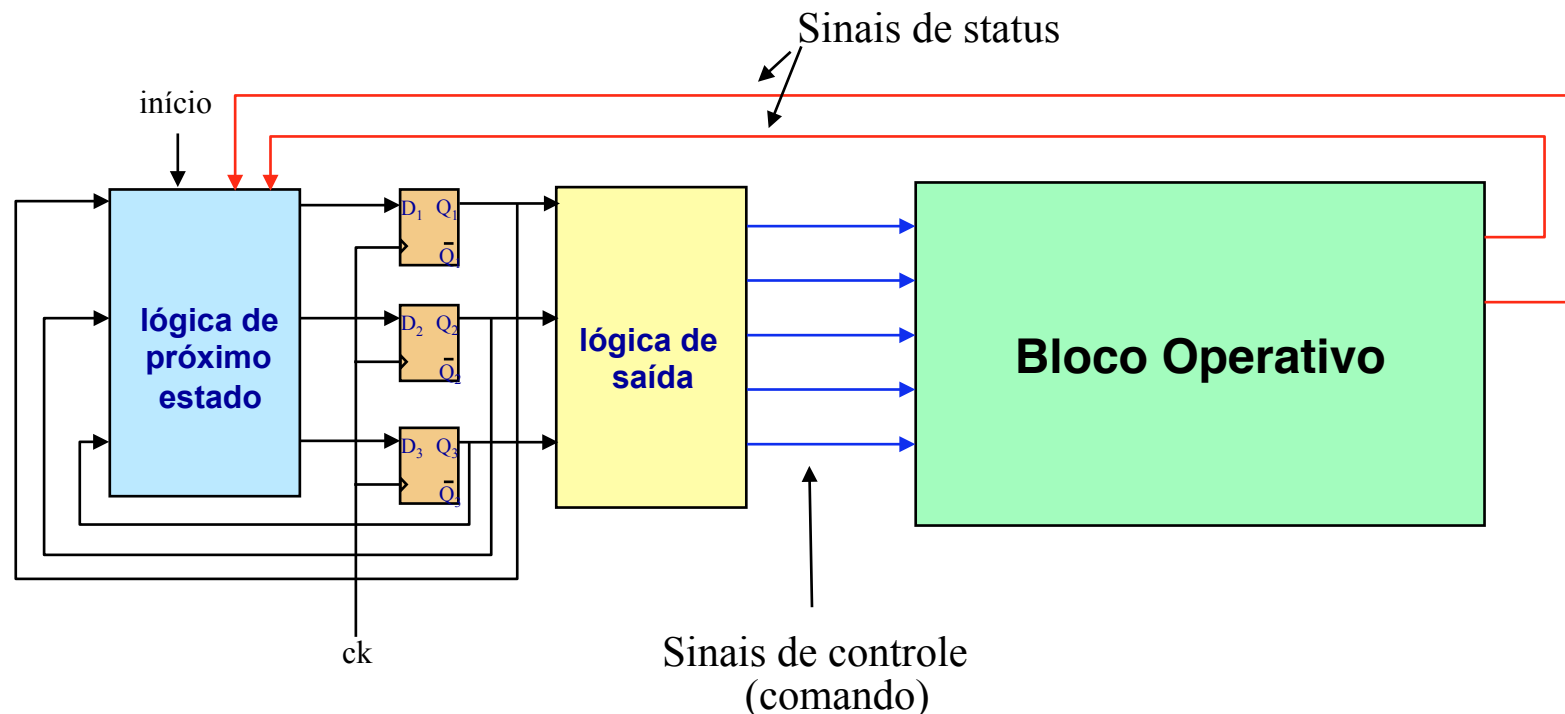4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ **Análise de *Timing***


Objetivo: encontrar o caminho mais longo entre dois registradores quaisquer (considerando BC & BO)



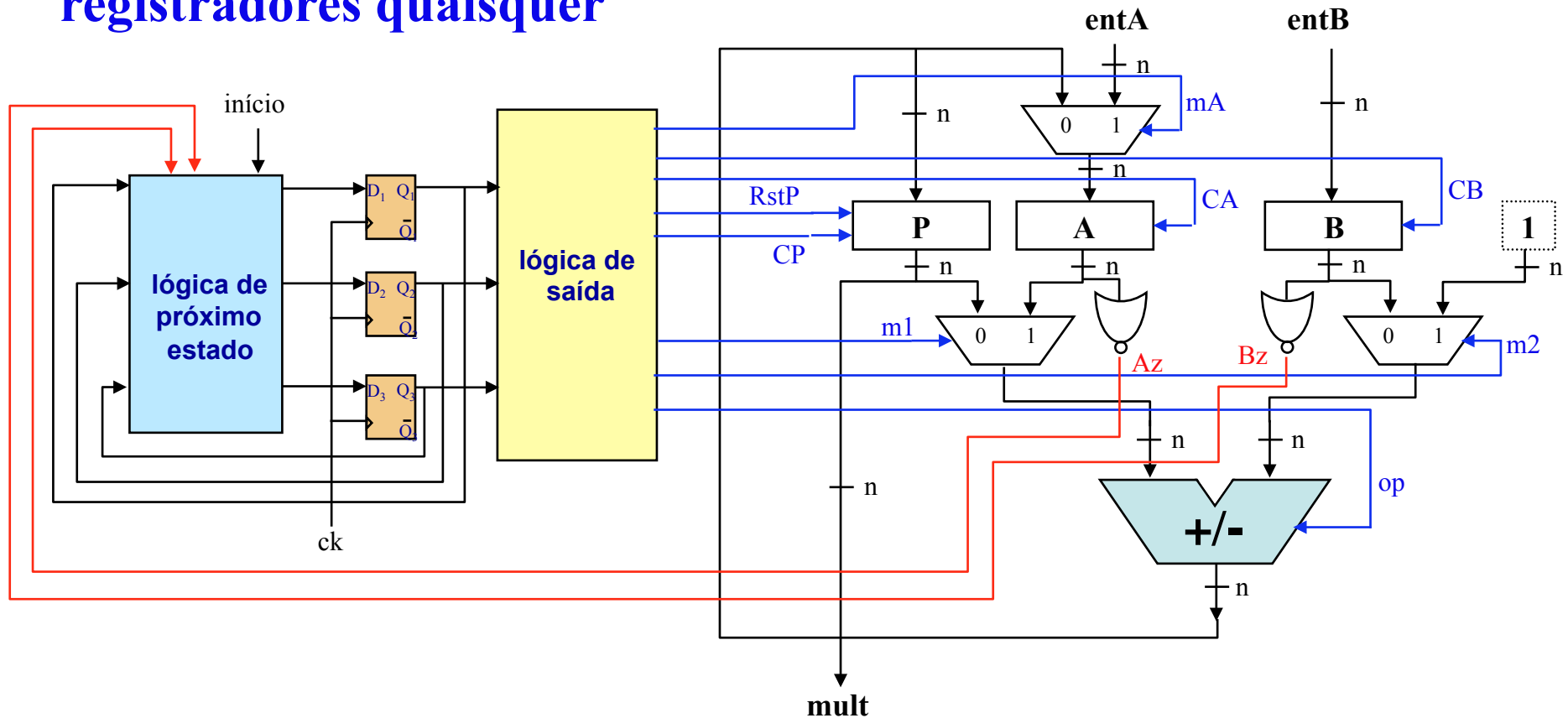4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT


▶ Análise de *Timing*

Objetivo: encontrar o caminho mais longo entre dois registradores quaisquer



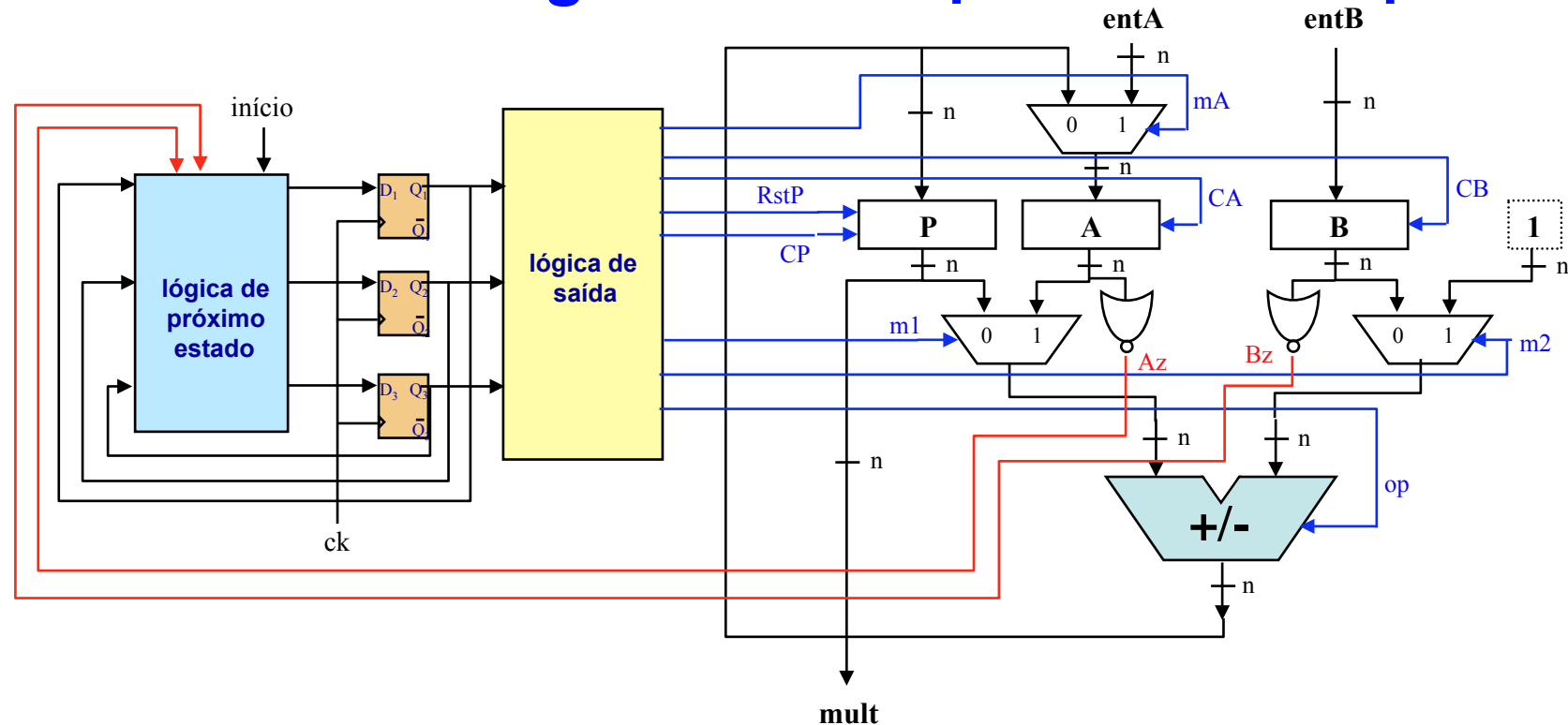4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Análise de *Timing*: Premissas para este exemplo




Supor que todos os registradores (inclusive o de estados):

- São disparados pela borda de subida de *ck*
- Apresentam mesmas características temporais, i.e., *tco*, *tsu* e *th*

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Análise de *Timing*: Reg_estado → Reg_estado

3 caminhos com mesmo atraso

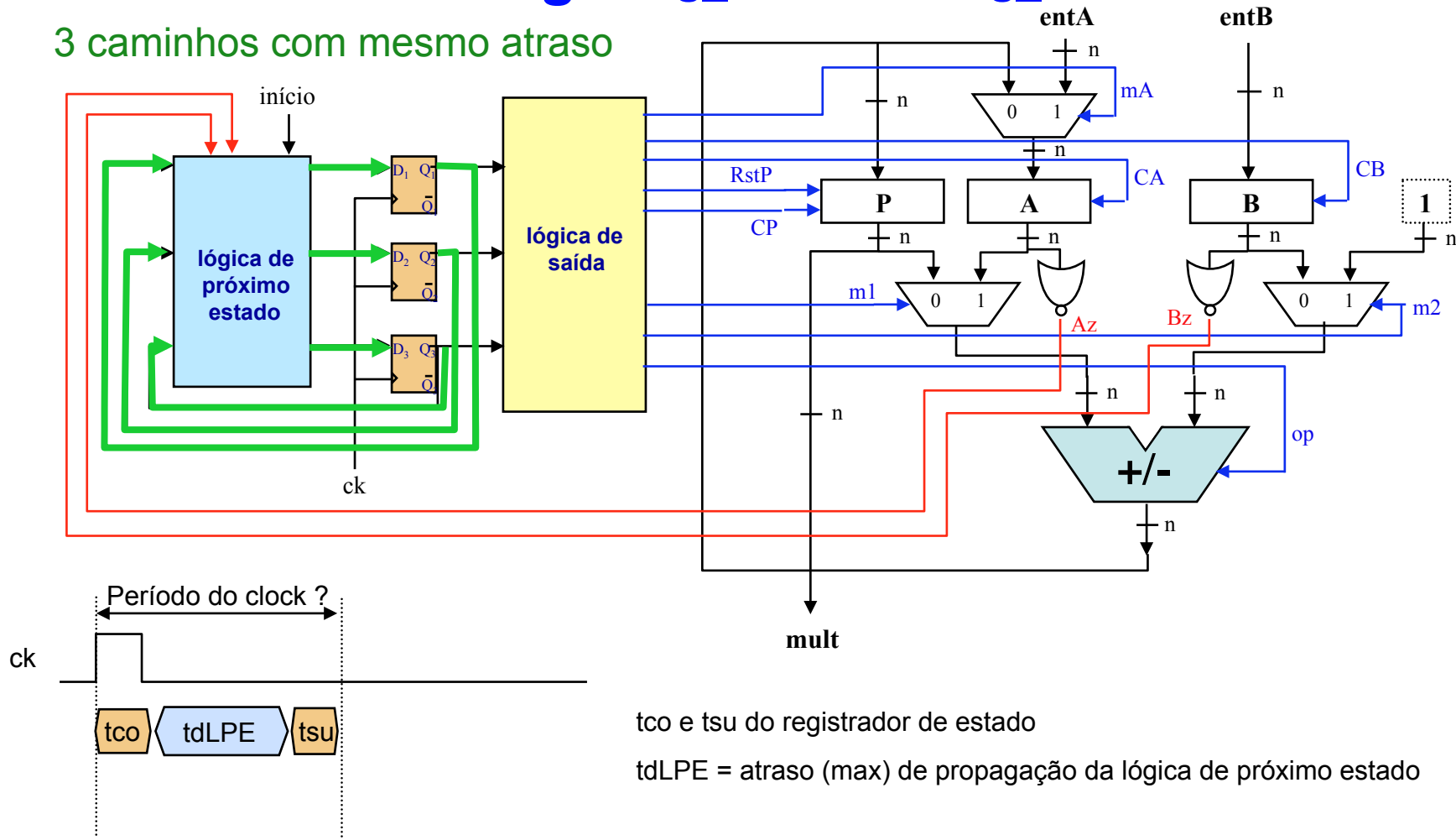


tco e tsu do registrador de estado

tdLPE = atraso (max) de propagação da lógica de próximo estado

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Análise de *Timing*: Bloco operativo → Reg_estado


2 caminhos com mesmo atraso

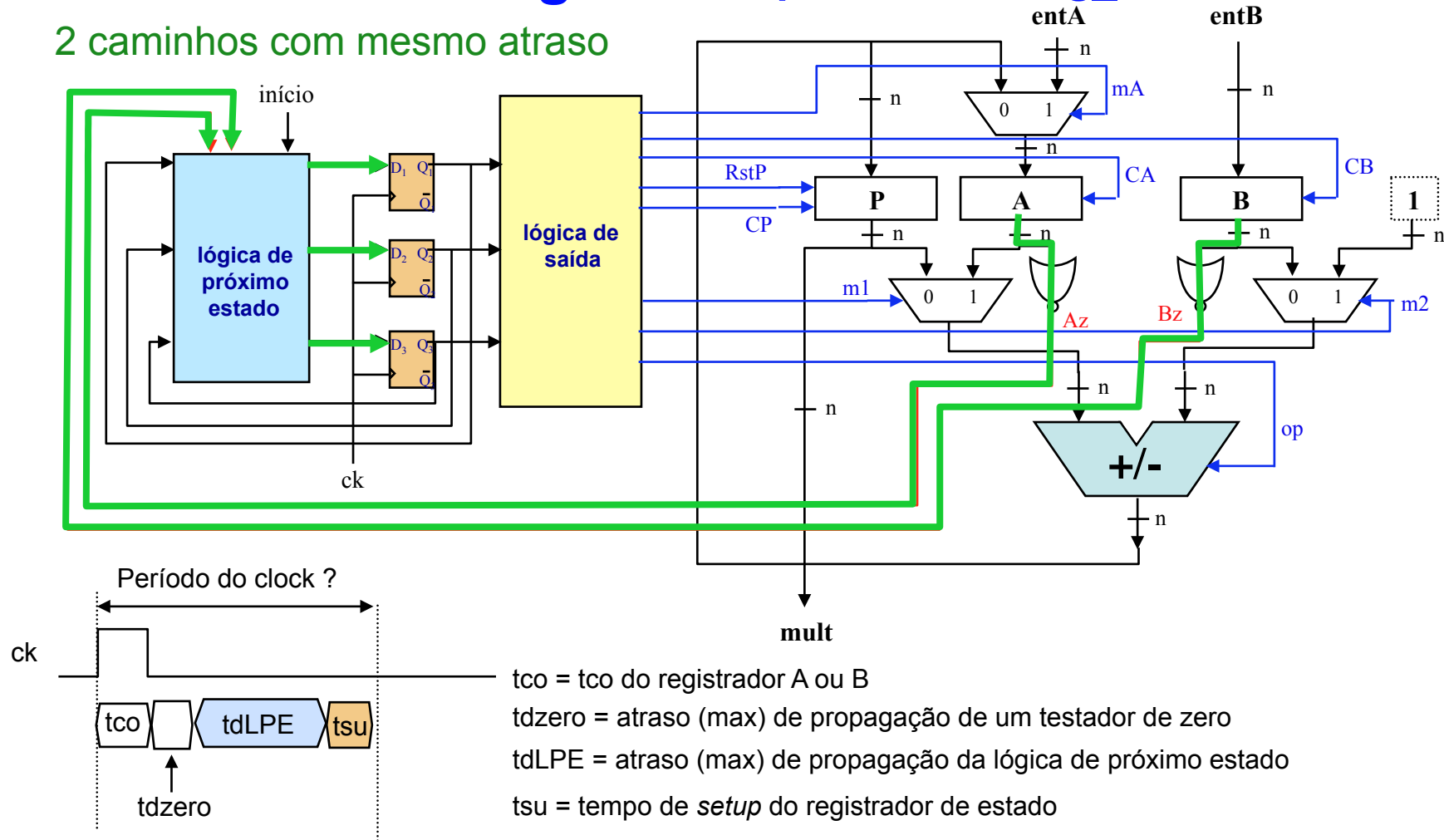

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Análise de *Timing*: Reg_estado → Bloco operativo (1)


4 caminhos com mesmo atraso

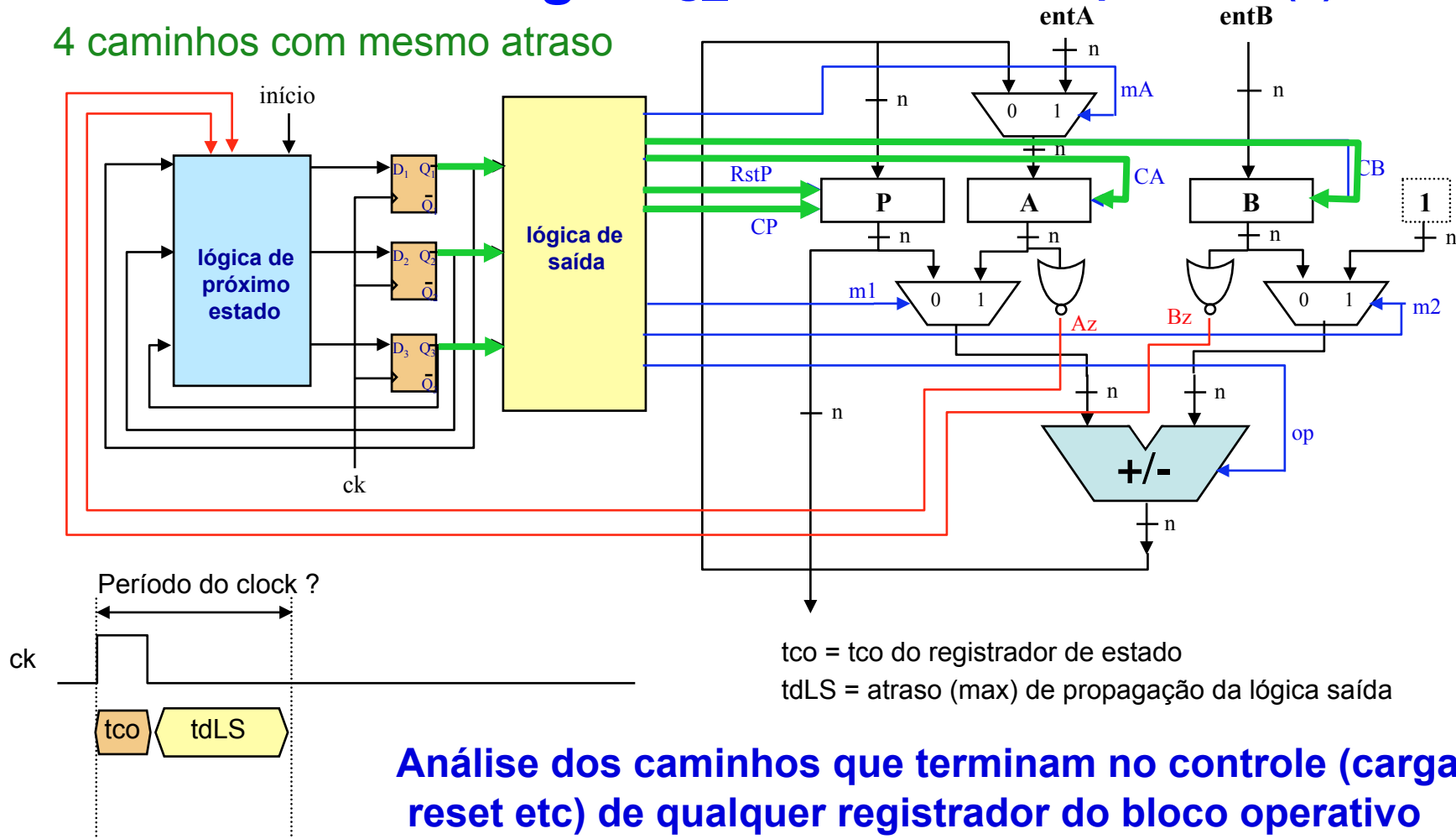

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Análise de *Timing*: Reg_estado → Bloco operativo (2)


2 caminhos com mesmo atraso

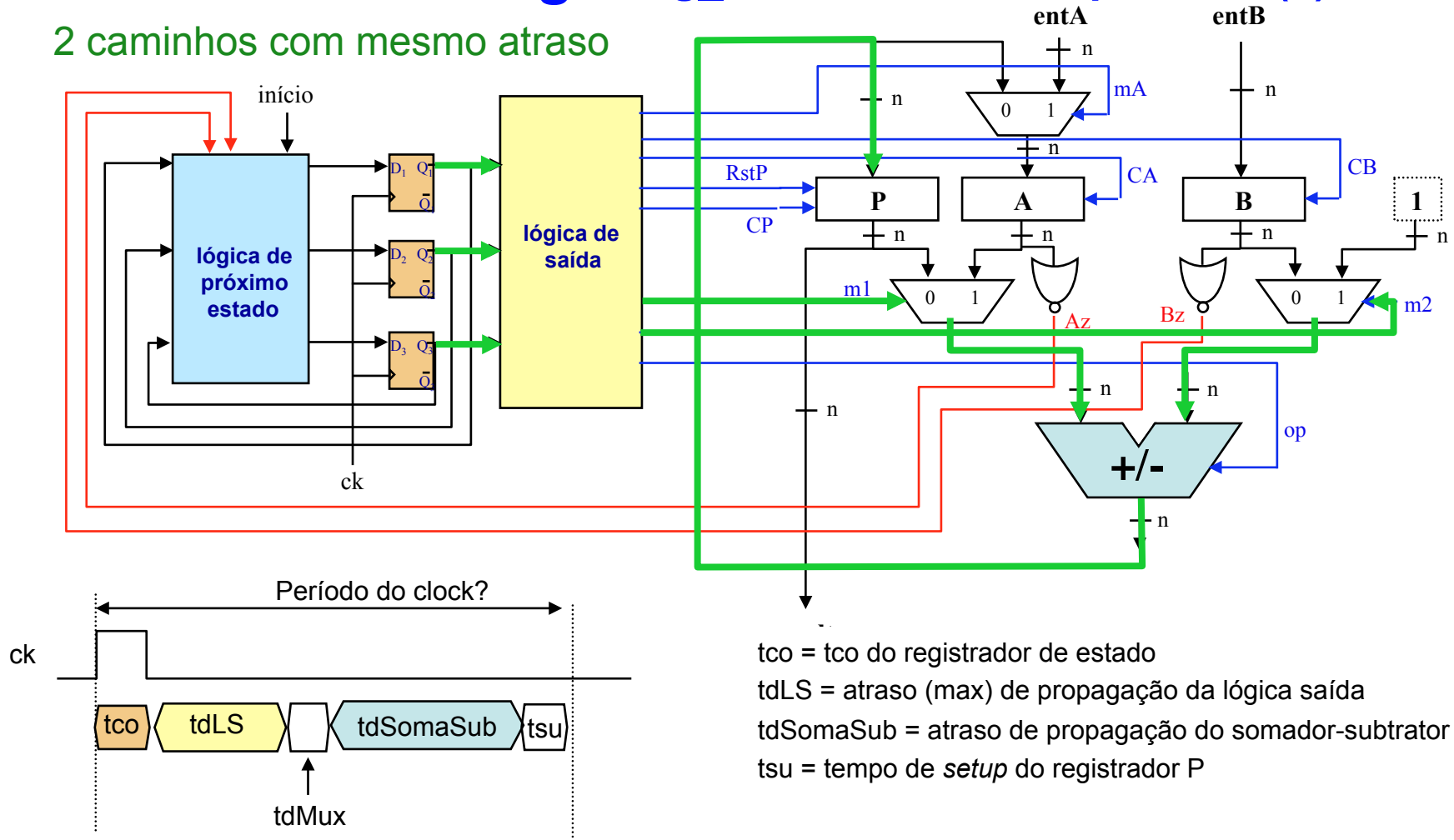

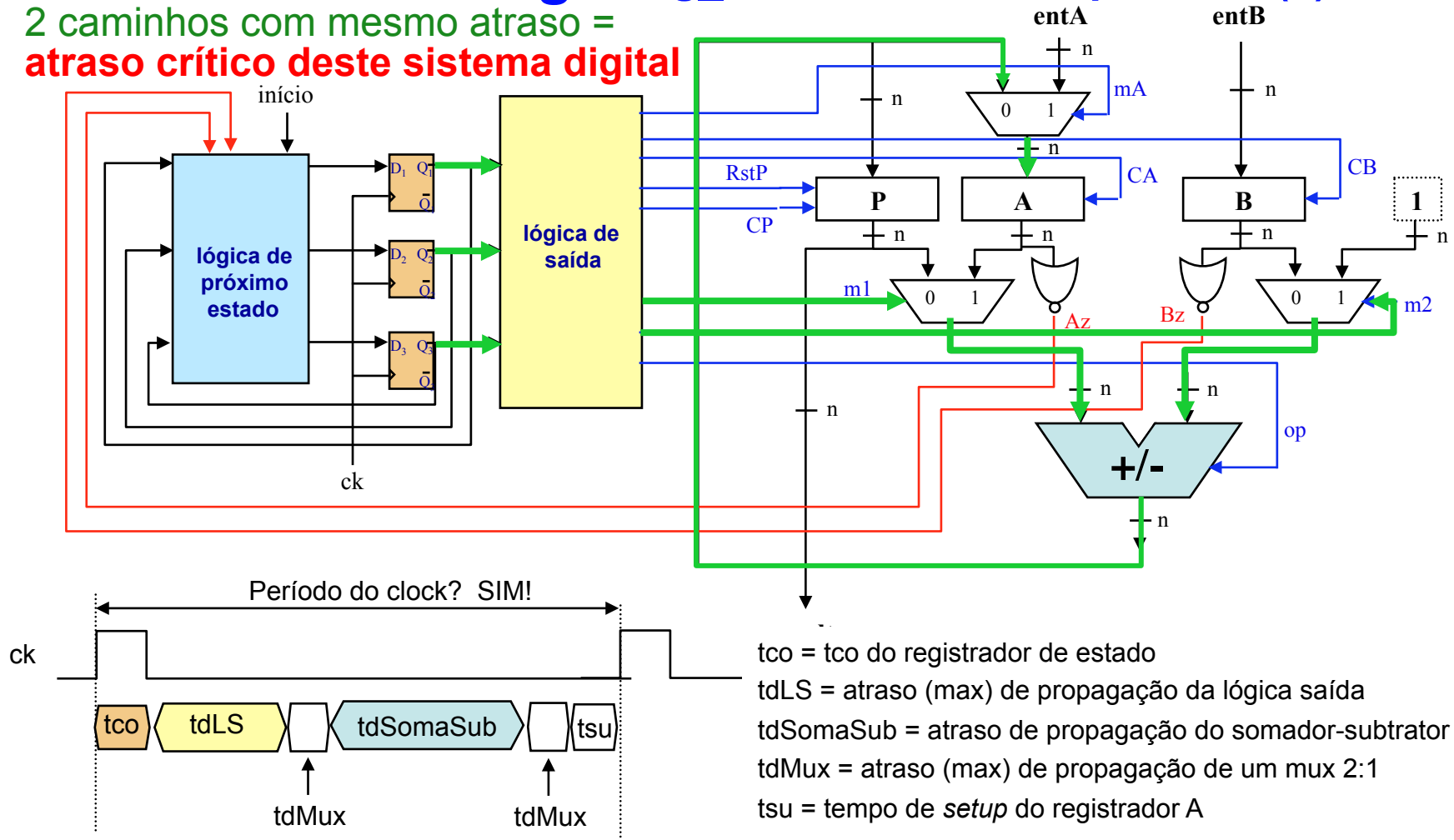4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Análise de *Timing*: Reg_estado → Bloco operativo (3)


2 caminhos com mesmo atraso =
atraso crítico deste sistema digital



4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ BO com Multiplexadores

4 sinais para controlar o acesso à UF

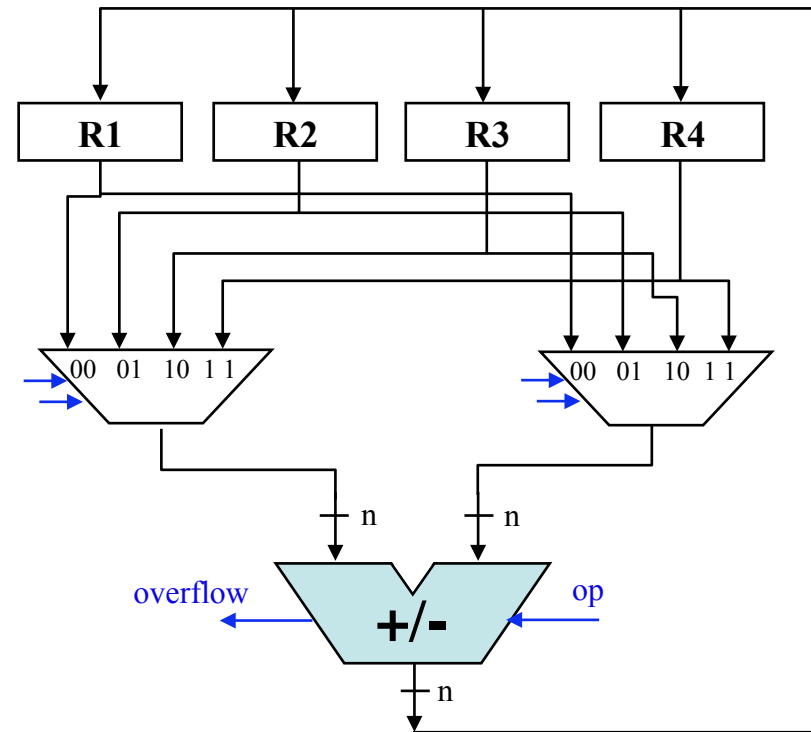


4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Barramentos x Multiplexadores

Porém:

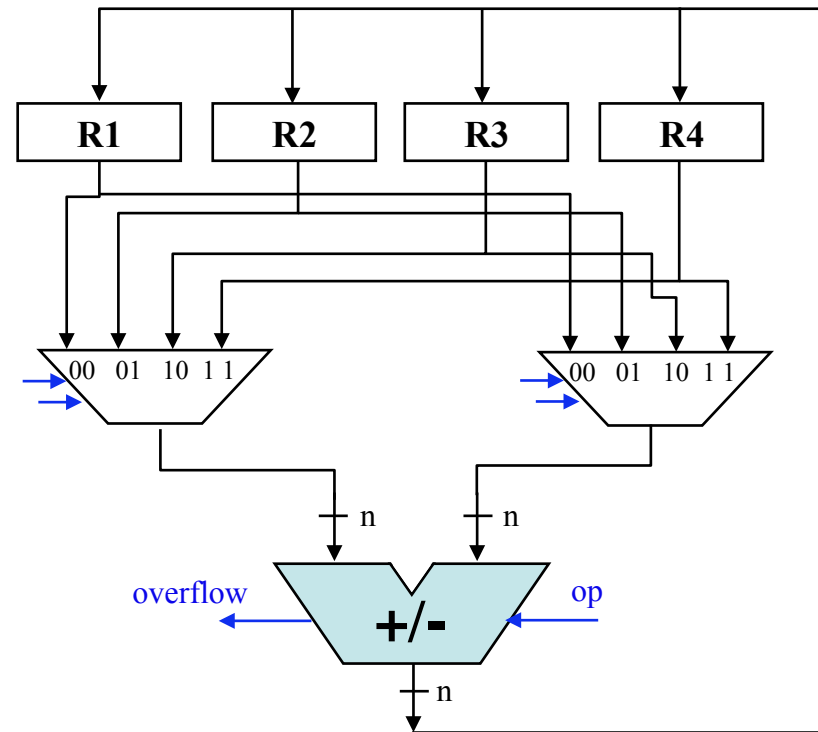- Se qualquer registrador pode ser fonte ou destino de dados para ambas as entradas da UF
- E se somente dois registradores servem de operandos para a UF (a cada ciclo de relógio)




4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Barramentos x Multiplexadores

- Então, é melhor usar barramentos (um por entrada da UF)!
- Usar chaves tri-state, pois somente um registrador pode escrever no barramento, por vez (i.e., por ciclo de relógio)

8 sinais para controlar o acesso à UF!

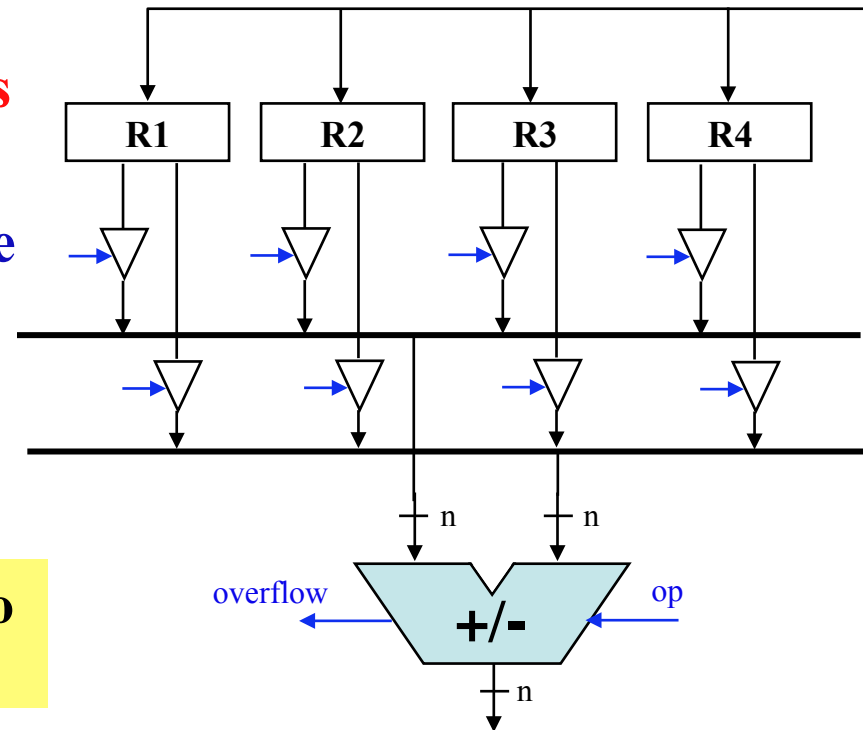


4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Barramentos x Multiplexadores

- Porém, somente um registrador pode escrever no barramento, por vez (i.e., por ciclo de relógio)
- Logo, usar *tri-state*

8 sinais de controle

 

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT


▶ Registradores x Banco de Registradores

- Se houver uma quantidade grande de registradores (≥ 4)
- Se somente um registrador está conectado a cada entrada da UF, por vez (i.e., por ciclo de relógio)
- Então, é possível reduzir custo da rede de interconexão agrupando os registradores em um “banco de registradores”

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Registradores x Banco de Registradores

 Exemplo 2: Banco de registradores de um microprocessador




- 2 “portas” de leitura e 1 “porta” de escrita (há um sinal p/ habilitar escrita)
- Quantos registradores há neste banco de registradores?
- Qual o comprimento (ou tamanho) dos dados?

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Registradores x Banco de Registradores

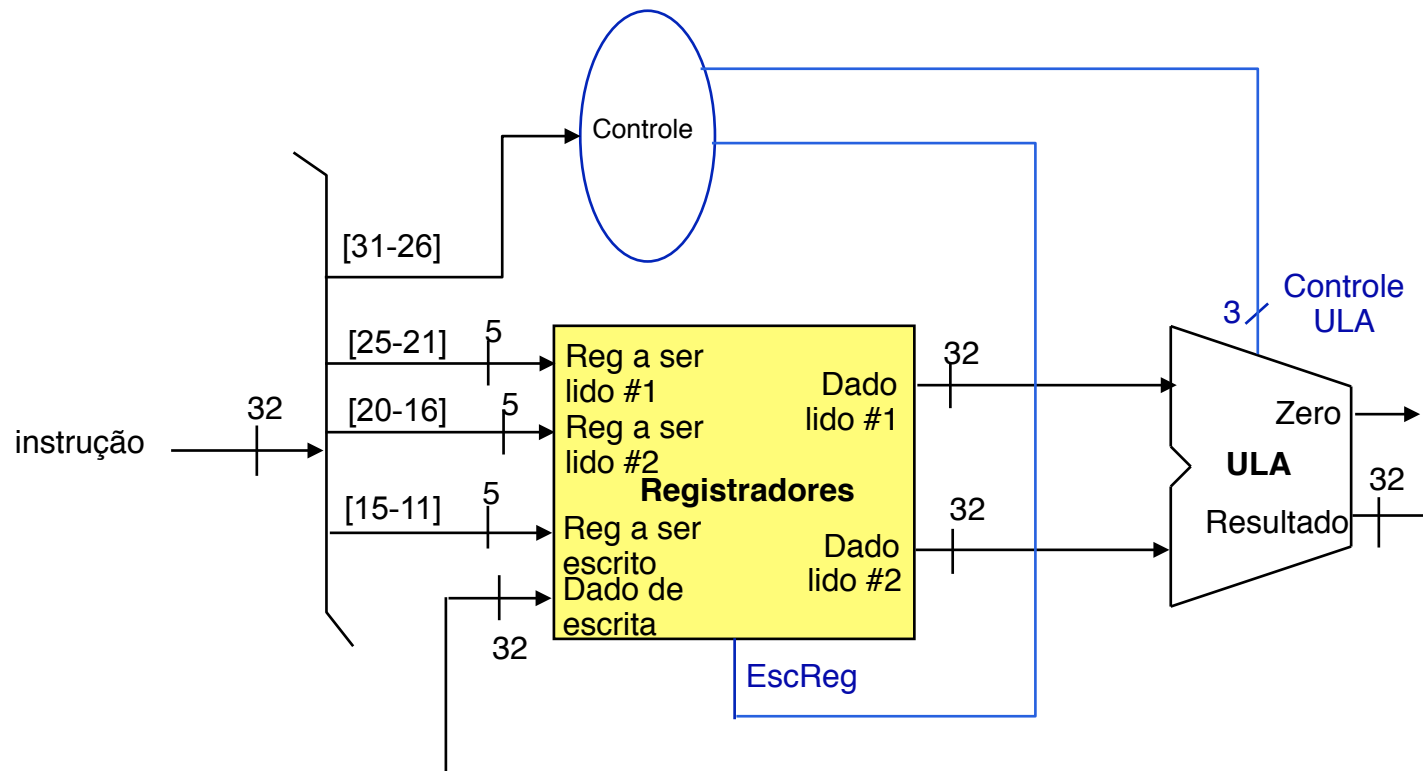Exemplo 2: Banco de registradores de um microprocessador



4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Instruções: o Processador MIPS

Referência


PATTERSON, David A.; HENNESSY, John L. “Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface”, 3rd edition, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, California, USA, 2007.

Edições mais antigas também servem!

 4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Instruções: o Processador MIPS


- todas as instruções têm 32 bits
- todas têm opcode de 6 bits
- o modo de endereçamento é codificado juntamente com o opcode



 4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Instruções formato R: add, sub, or, and

- opcode = 0
- “funct” define a operação a ser feita pela ALU
- “shamt” (shift amount) é usado em instruções de deslocamento




Simbólico (exemplo): `add $s1, $s2, $s3` ($\$s1 \leftarrow \$s2 + \$s3$)

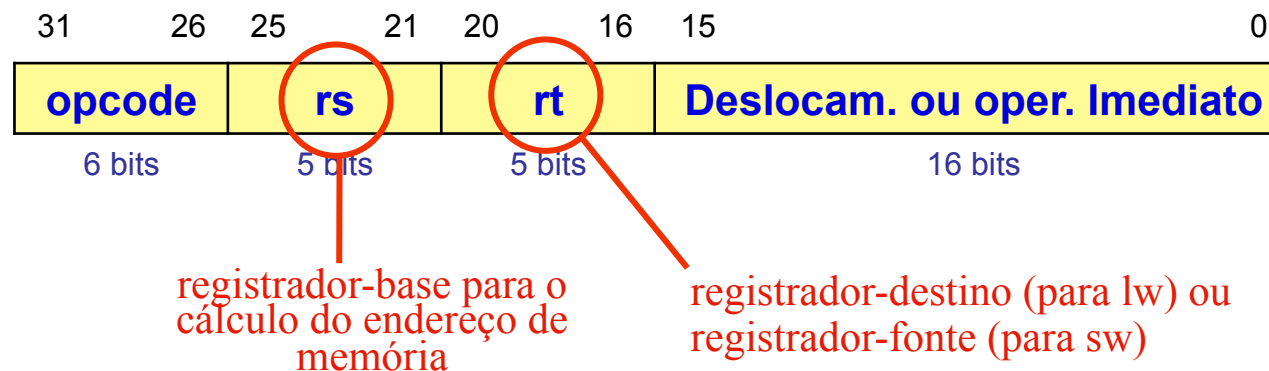4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Instruções formato I: load word (lw) e store word (sw)

- load word (lw): opcode = 35
- store word (sw): opcode = 43



Simbólico

lw \$s1, deslocam(\$s2) ($\$s1 \leftarrow \text{Mem}[\$s2 + \text{deslocam}]$)


sw \$s1, deslocam(\$s2) ($\text{Mem}[\$s2 + \text{deslocam}] \leftarrow \$s1$)

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Instrução formato I: Desvio Condicional

beq: branch on equal

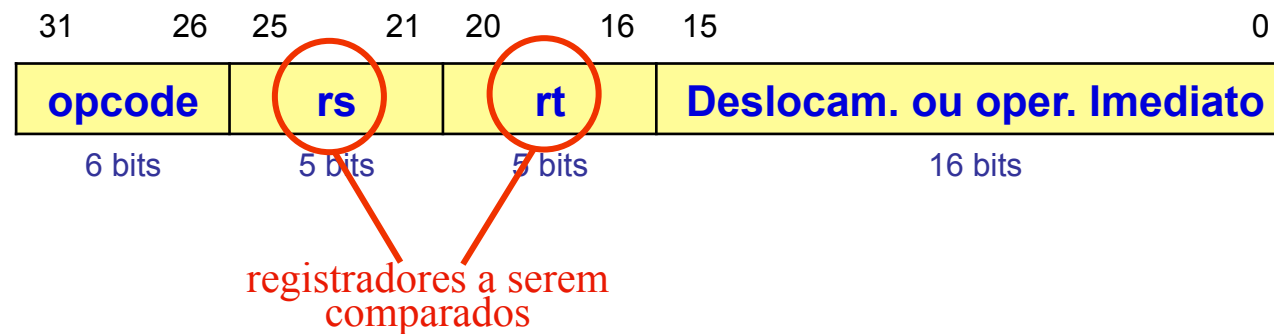- Opcode = 4
- Campo deslocamento usado para calcular o endereço-alvo
- Se o conteúdo do registrador cujo endereço está no campo rs for igual ao conteúdo do registrador cujo endereço está em rt, então salta para a posição endereço+PC+4



Simbólico


```
beq $s1, $s2, deslocam ( if ($s1== $s2) then PC←PC+4+deslocam)
```

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Instrução formato J: Desvio Incondicional

j: jump

 - Opcode = 2
- Campo deslocamento usado para calcular o endereço-alvo
- Se o conteúdo do registrador cujo endereço está no campo rs for igual ao conteúdo do registrador cujo endereço está em rt, então salta para a posição endereço+PC+4




Simbólico

j endereço (PC ← endereço)

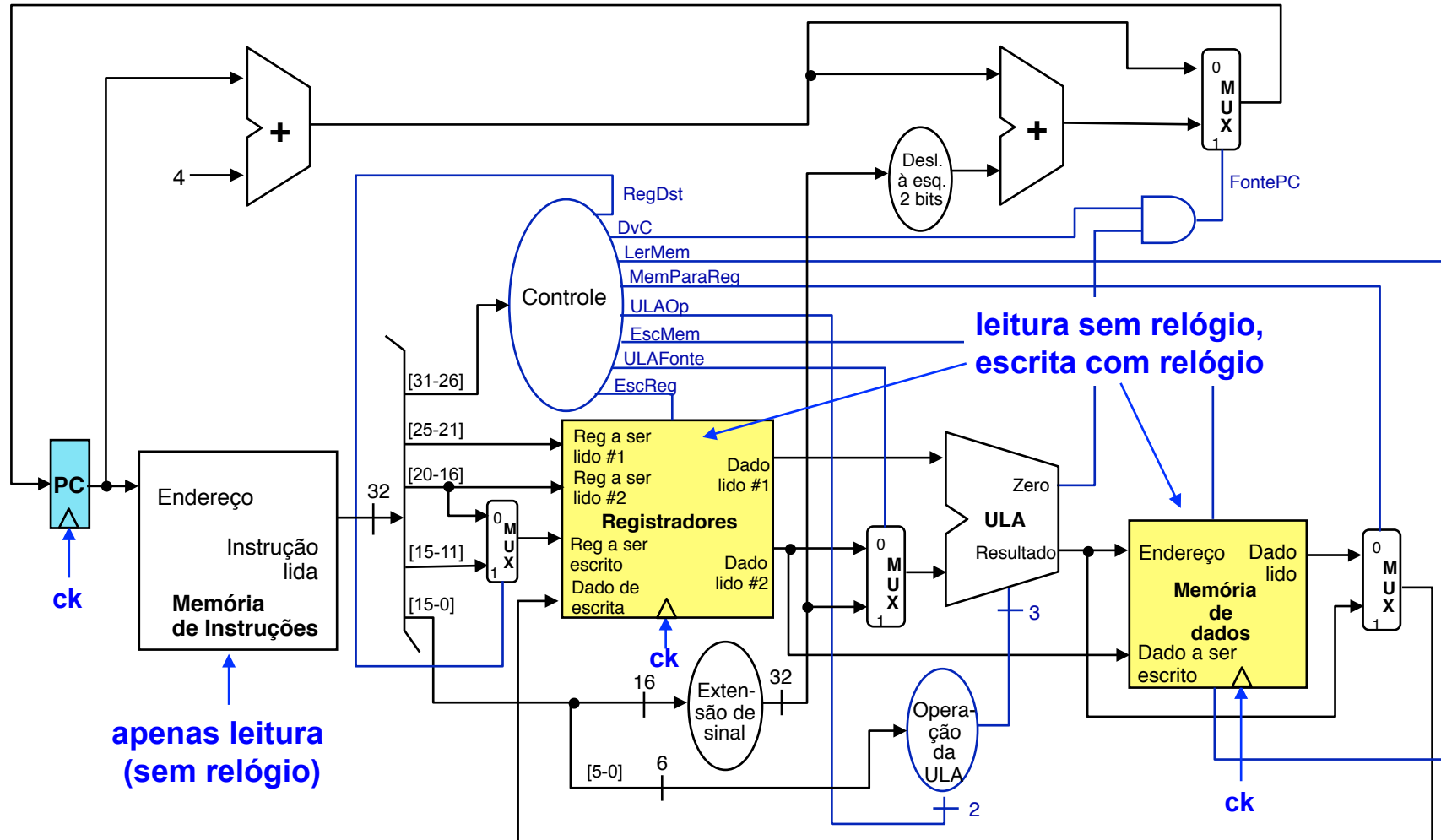4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ O Processador MIPS (Monociclo): BO + BC



4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ **Execução de uma Instrução Tipo R**

Seja uma instrução tipo R, como por exemplo add \$t1, \$t2, \$t3:


Podemos imaginar que esta instrução é executada em 4 etapas:

- 1. Busca da instrução (na memória de instruções) e incremento do PC**
- 2. Leitura de dois registradores (no caso, \$t2 e \$t3, ou Rs e Rt) e geração dos sinais de controle para o resto do bloco operativo (decodificação da instrução)**
- 3. Operação na ULA**
- 4. Escrita (do resultado da operação realizada na ULA) no registrador destino (\$t1 ou Rd)**

Como estes passos ocorrem dentro do mesmo ciclo de relógio (regime monociclo), a ordem real irá depender do atraso de cada componente.

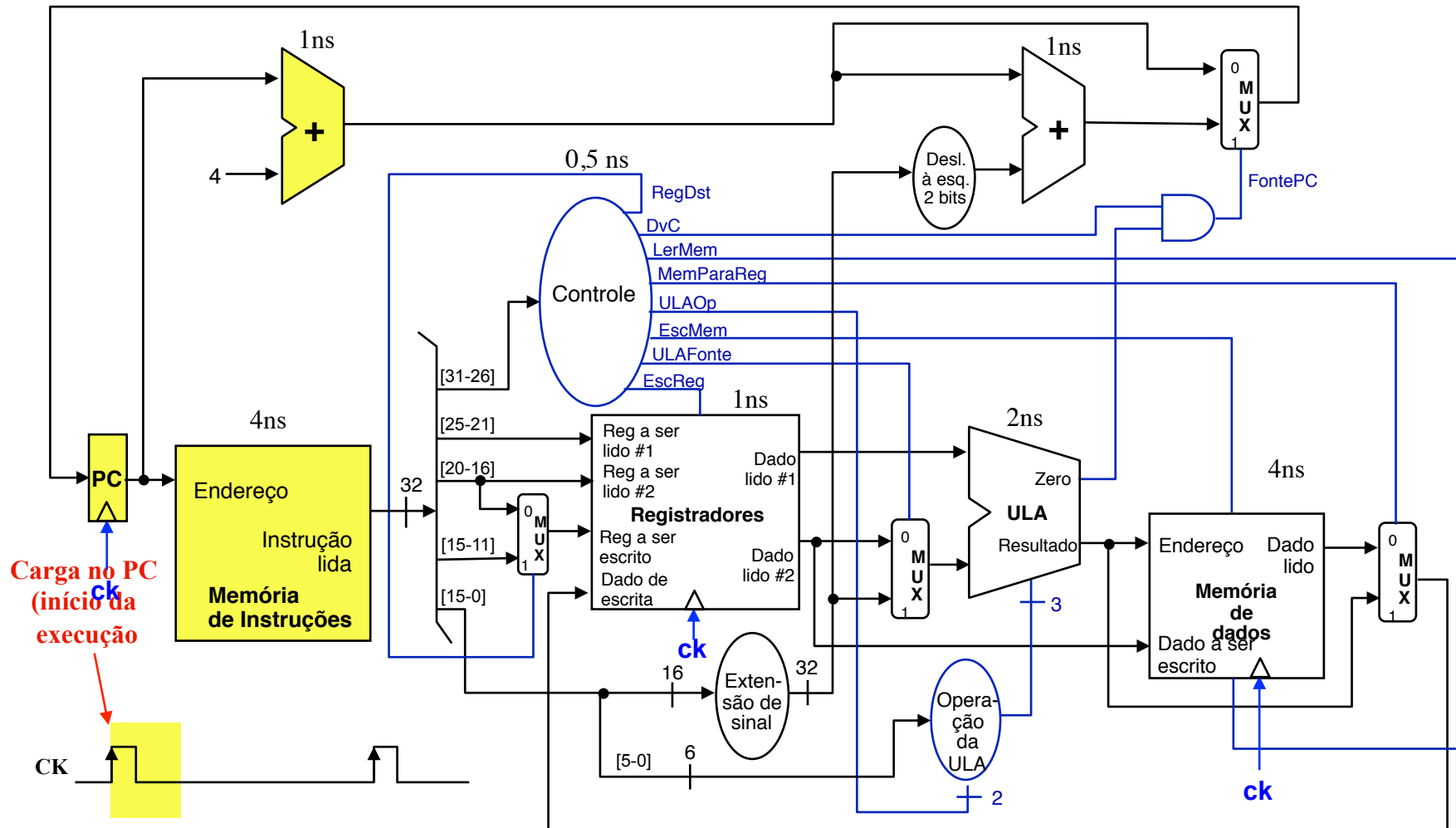
4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Instrução Tipo R: busca da instrução e cálculo de PC+4



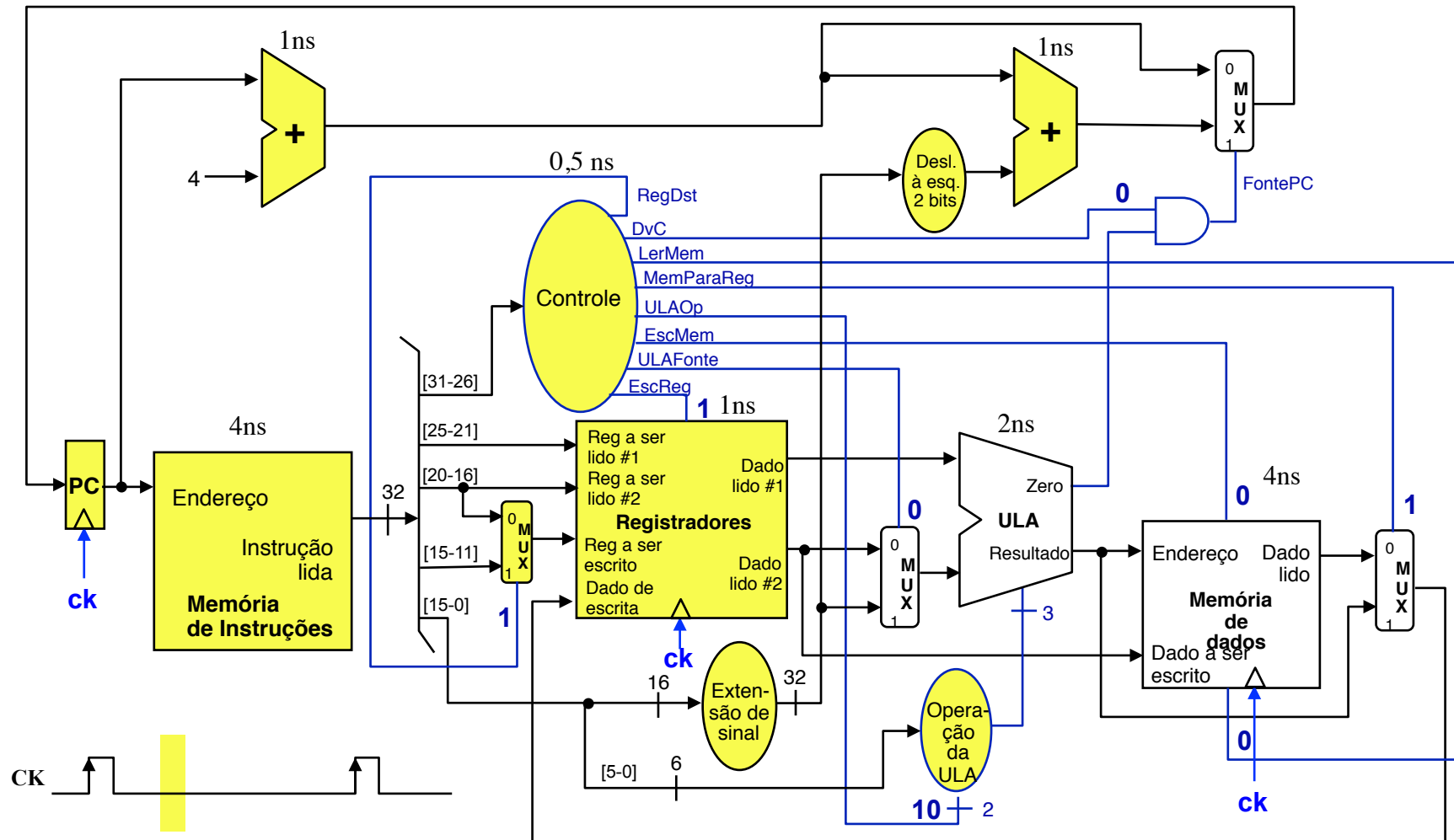
4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Instrução Tipo R: leit. de Rs e Rt e geração sinais de controle



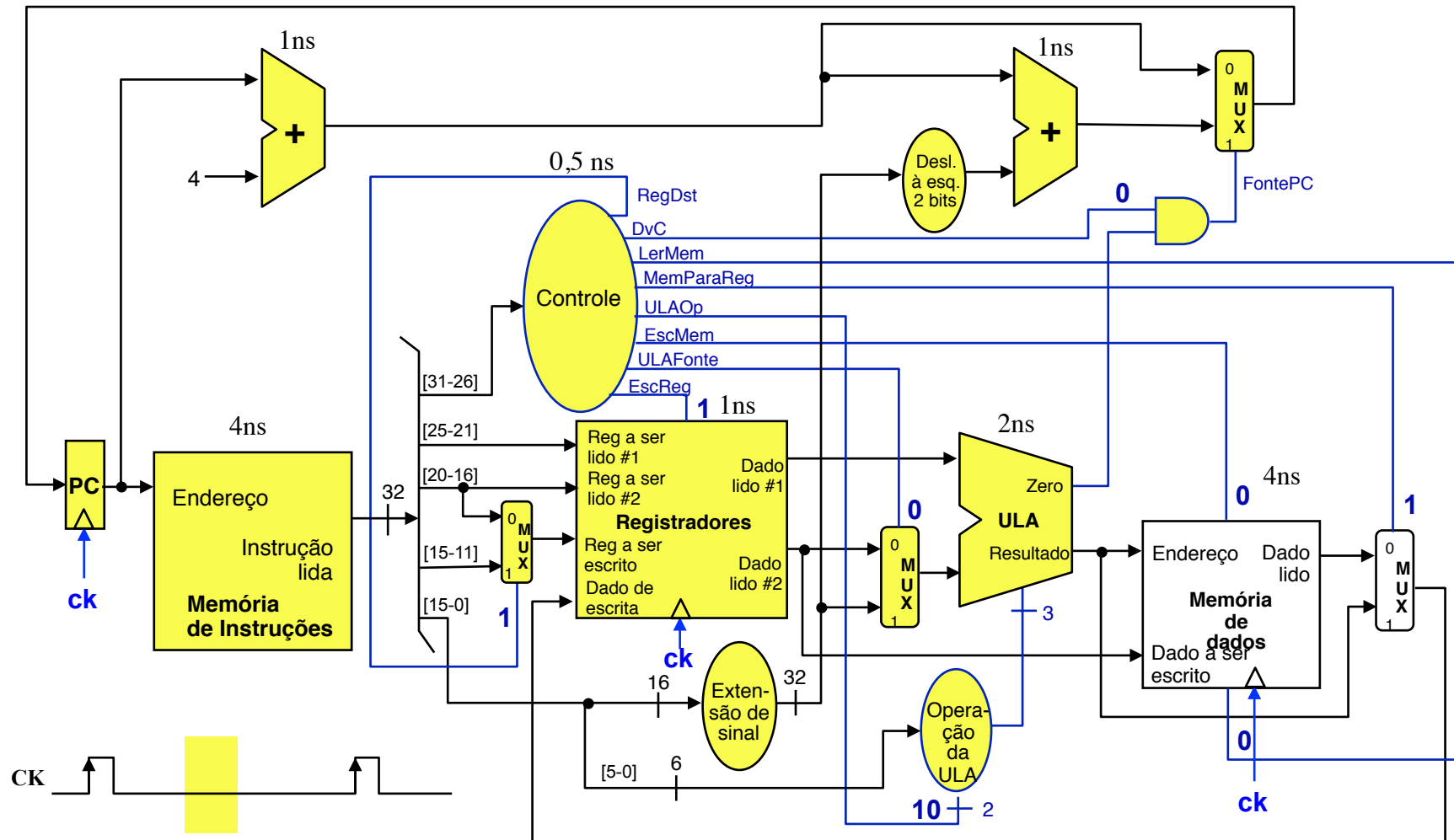
4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Instrução Tipo R: operação na ULA (depende de “funct”)



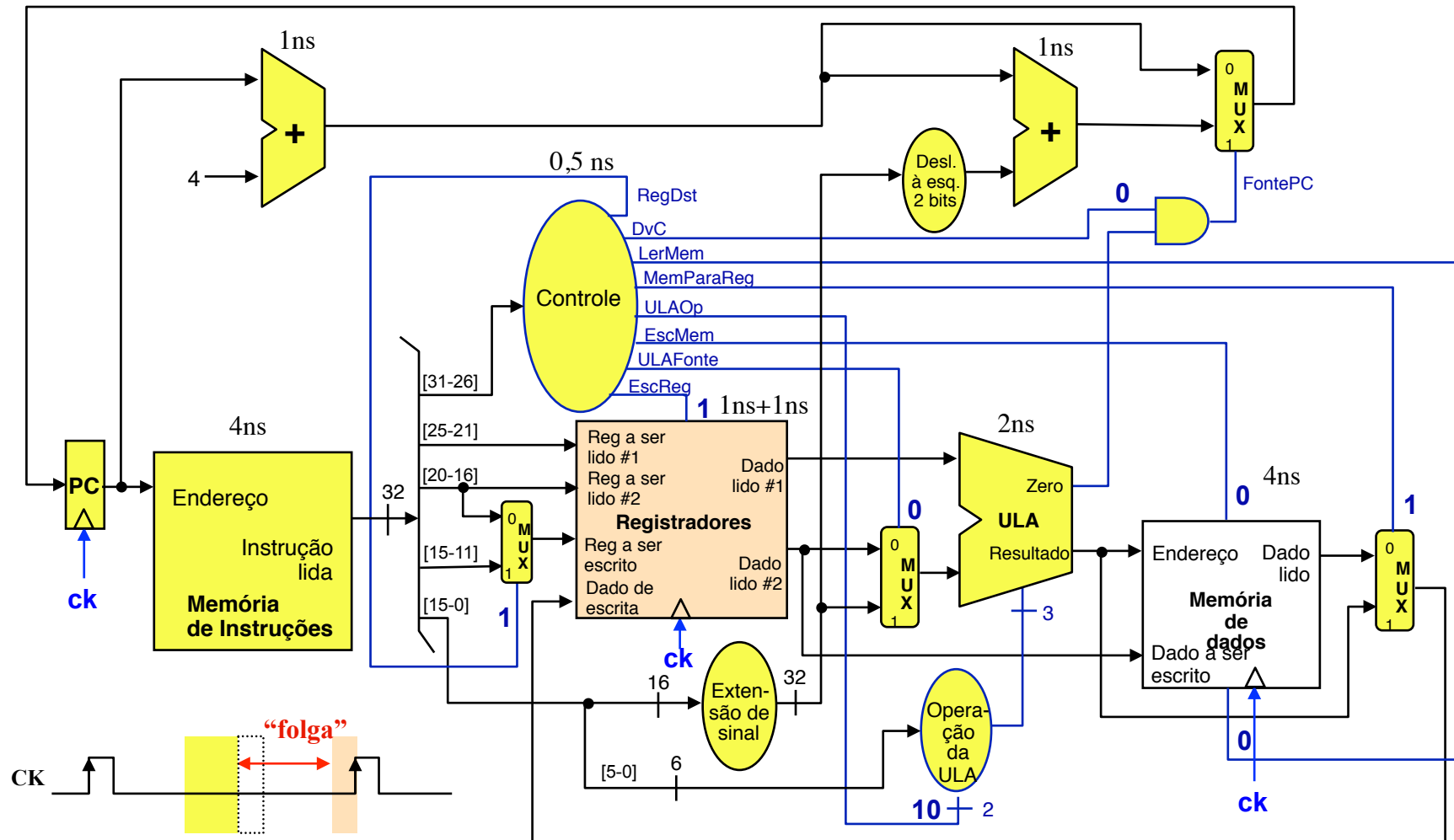
4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Instrução Tipo R: escrita no registrador-destino



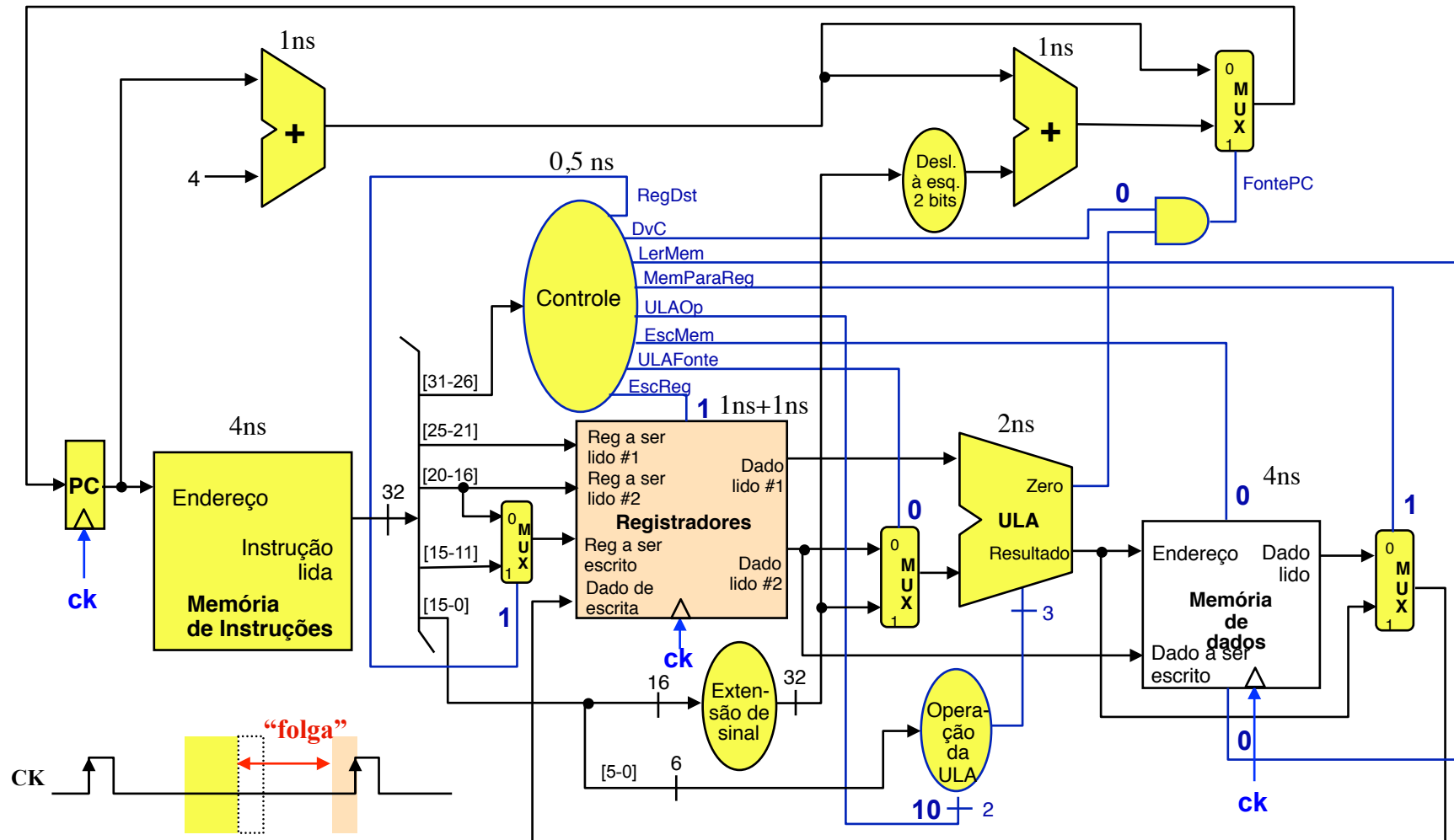
4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Instrução Tipo R: escrita no registrador-destino



4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT


▶ O Processador MIPS: BO + BC

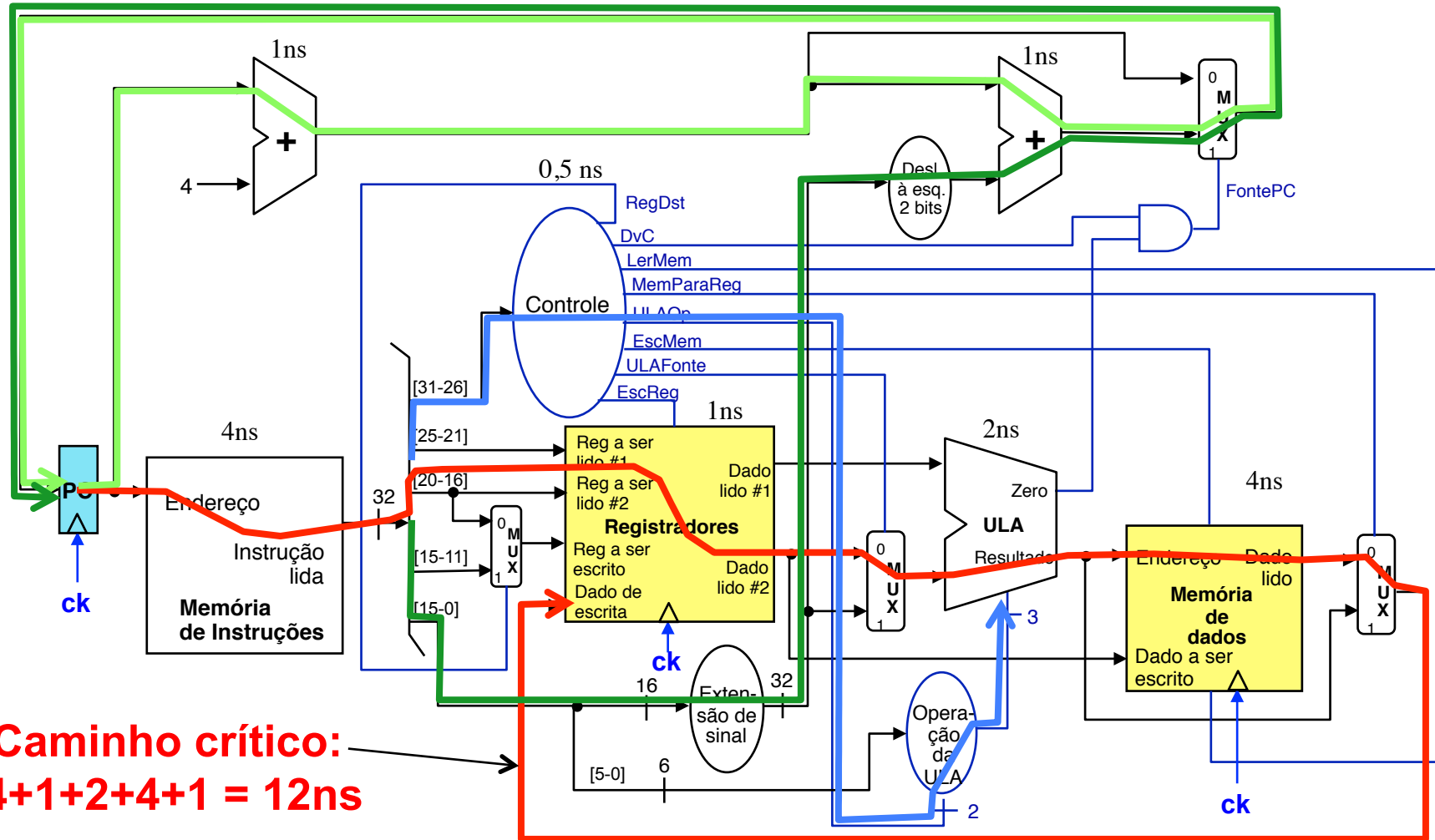

Caminho crítico:
 $4+1+2+4+1 = 12\text{ns}$

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Implementação Multiciclo

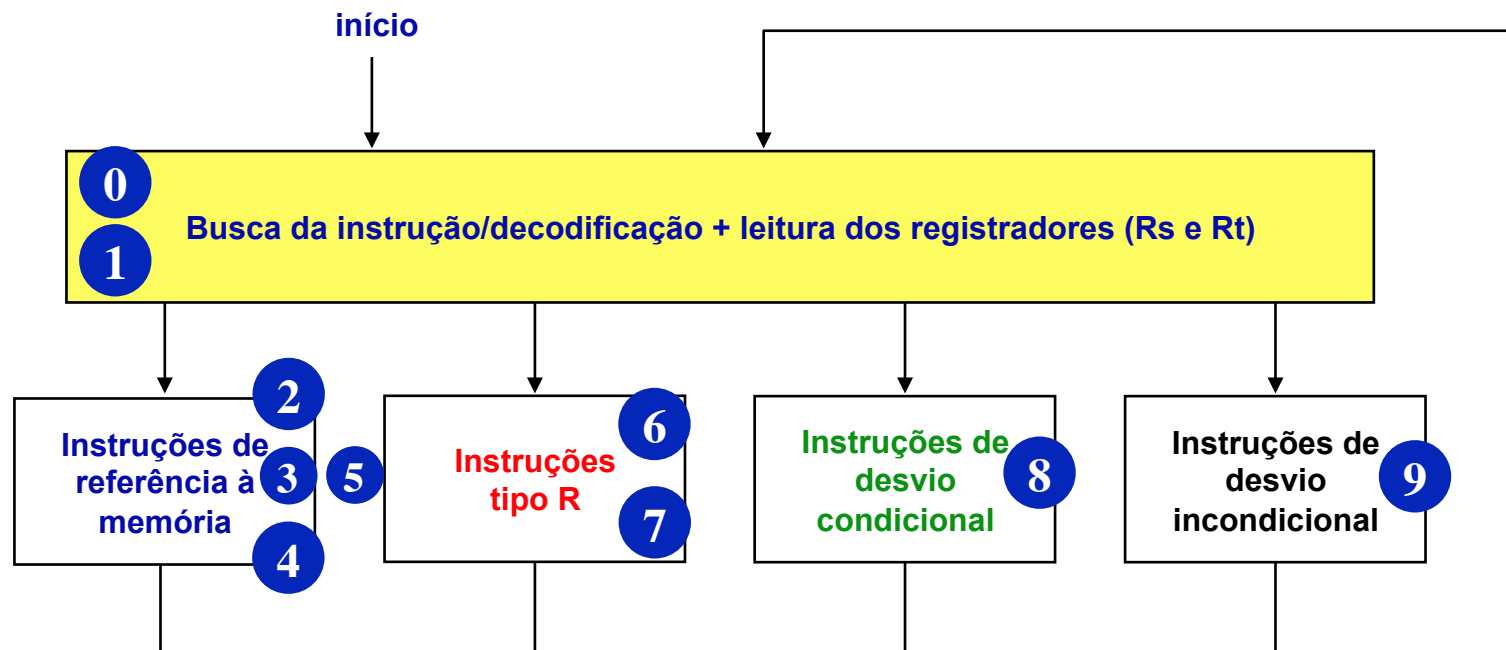

Cada caixa pode representar um ou mais passos e portanto, pode executar em um ou mais ciclos de relógio (dependendo da instrução).


4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Resumo dos Passos Necessários para Cada Instrução

Nome do passo	Instrução tipo R	Instrução lw	Instrução sw	Instrução beq	Instrução j
Busca da instrução	0 $RI = Mem[PC]$ $PC = PC + 4$				
Decodificação da instrução & leitura dos registradores Rs e Rt & cálculo do endereço de desvio (cond.)	1 $A = Reg [RI[25-21]]$ $B = Reg [RI[20-16]]$ $ULASaída = PC + (extensão\ de\ sinal(RI[15-0]) \ll 2)$				
Execução, cálculo do endereço de acesso à memória, término de uma instrução branch/jump	$ULAOp = A\ op\ B$ 6	$ULASaída = A + extensão\ de\ sinal(RI[15-0])$ 2	$Se\ (A == B)\ e\ (A < B) \ll 2$ 8	$PC = PC[25-0] (RI[25-0] \ll 2)$ 9	
Término de uma instrução store word ou de tipo R	$Reg [RI[15-11]] = ULASaída$ 7	$RDM = Mem [ULASaída]$ 3	$Mem [ULASaída] = B$ 5		
Término de uma instrução load word		$Reg[RI[20-16]] = RDM$ 4			
Número de passos	4	5	4	3	3

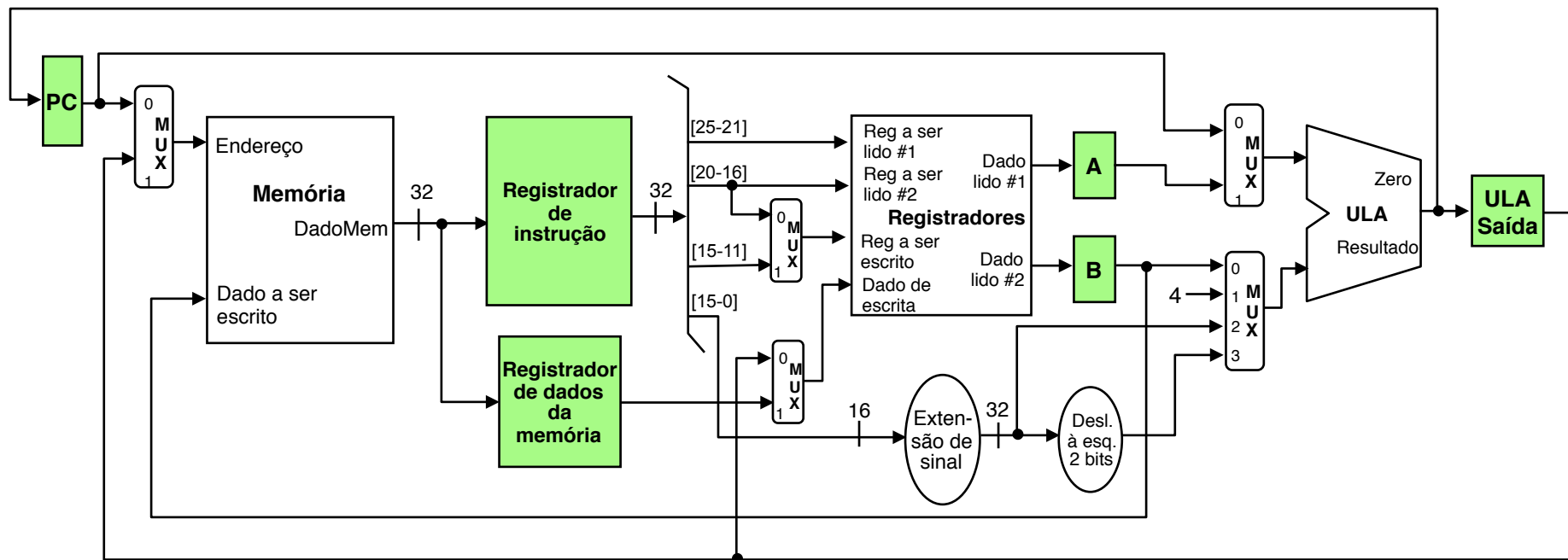4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT


► Bloco Operativo Multiciclo Registadores Não-Visíveis ao Programador



4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT


► Bloco Operativo Multiciclo

Os Sinais de Controle

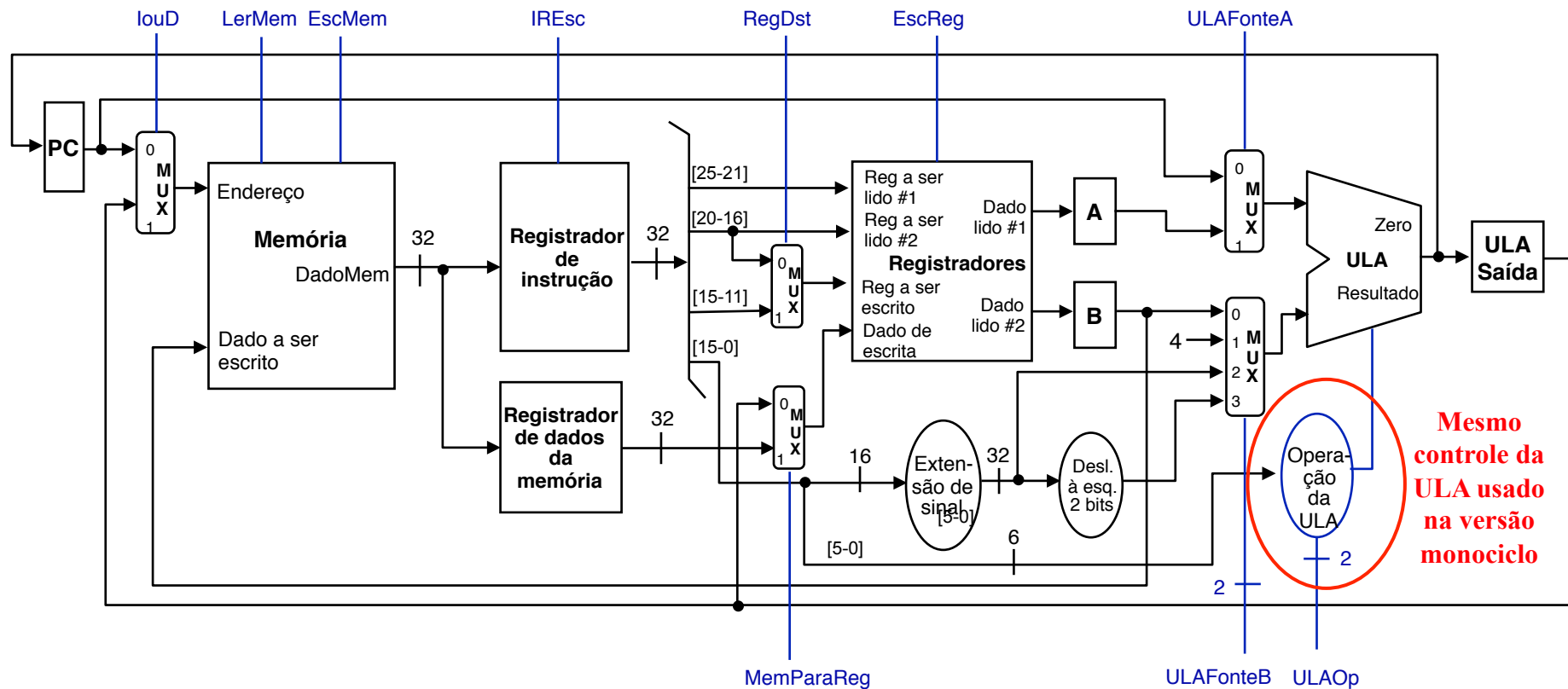

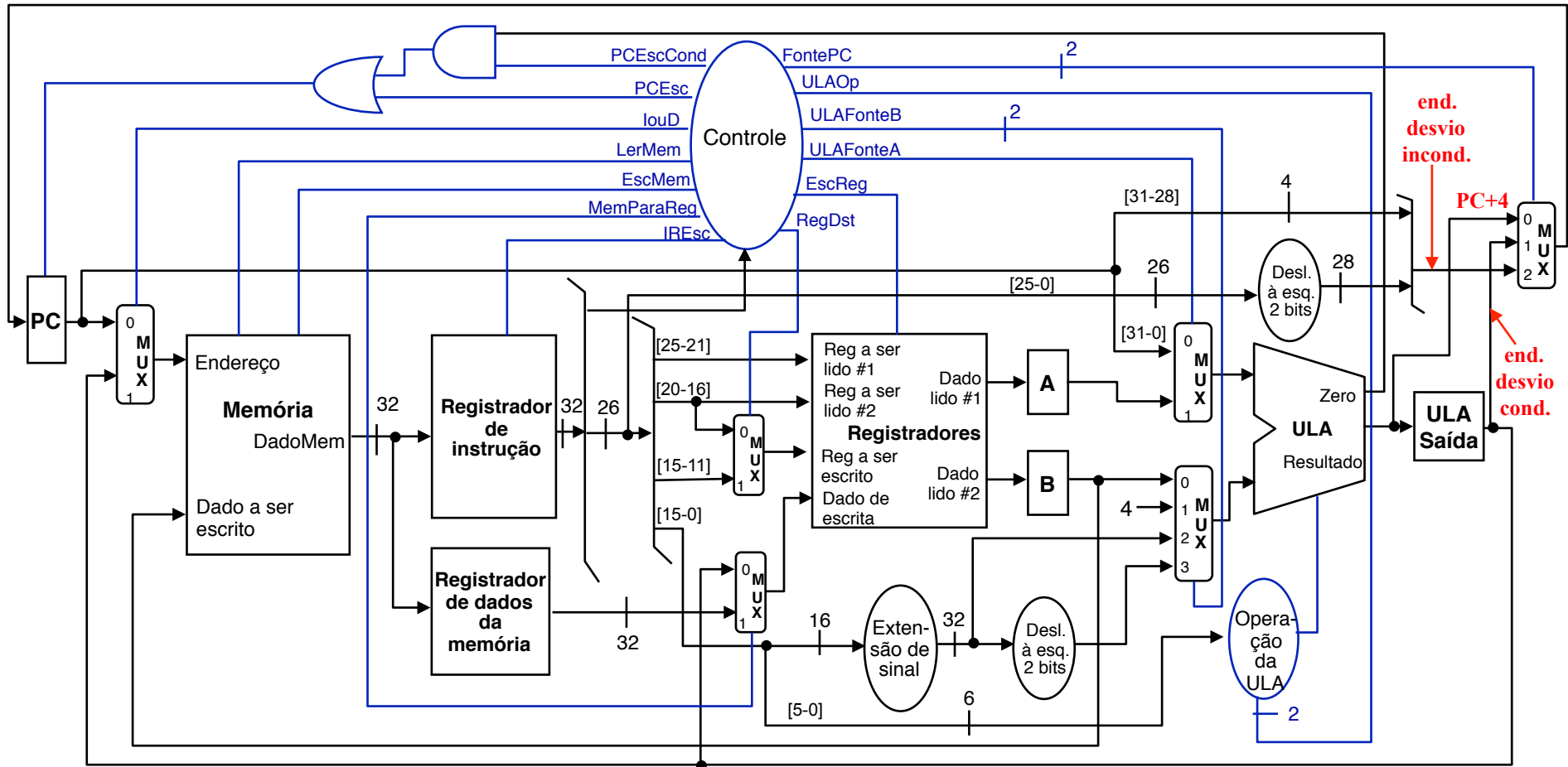
4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Sinais de Controle do Bloco Operativo Multiciclo



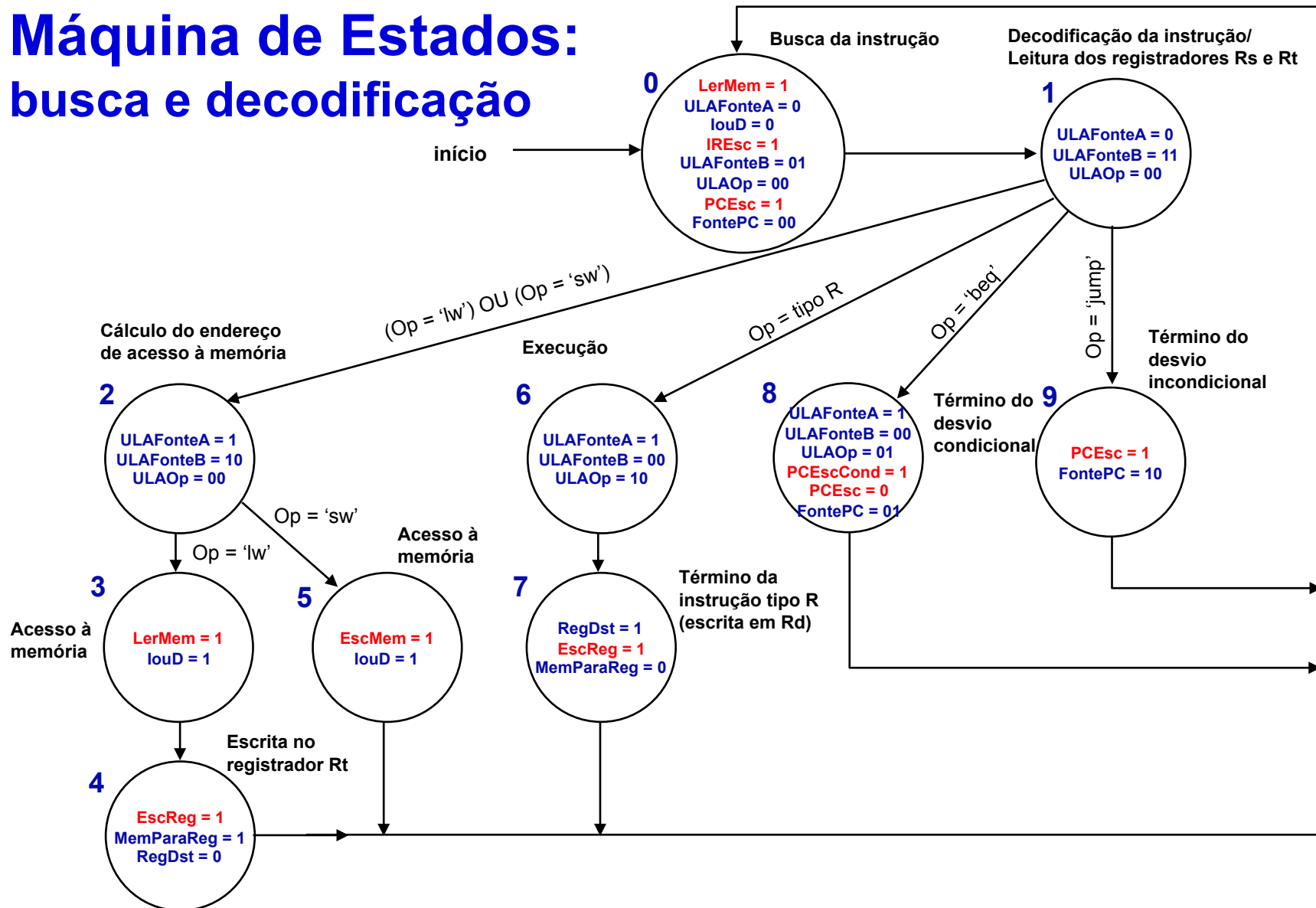4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Máquina de Estados: busca e decodificação



4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Caminhos Críticos (para Estimar o Relógio)

