



Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico
Departamento de Informática e Estatística
Curso de Graduação em Ciências da Computação



Sistemas Digitais

INE 5406

Aula 14-P

Descrição em VHDL, síntese e simulação de um sistema digital completo (BO + BC).

Prof. José Luís Guntzel
guntzel@inf.ufsc.br

www.inf.ufsc.br/~guntzel/ine5406/ine5406.html

Sistema Digital Completo (BO + BC)

► **Experimento 1: Setup Experimental**

1. Na pasta Meus_documentos, criar uma pasta com o seu nome (p. ex., “Paulo”). Na pasta “Paulo”, criar uma pasta com nome de “multiplicador”. Dentro da pasta “multiplicador”, criar uma pasta com nome “BO”
2. Acessar o sítio “www.inf.ufsc.br/~guntzel/ine5406/aula14P/acompletar/BO” e baixar os arquivos VHDL para a pasta “BO” recém criada.
3. Abrir o Quartus II e criar um projeto na pasta “BO”, selecionando “bo.vhd” como toplevel. Escolher o dispositivo FPGA EP2C35F672C6 e selecionar o ModelSim-Altera como EDA Simulation Tool.
4. Prestar atenção nas explicações que seguirão nos próximos slides

Sistema Digital Completo (BO + BC)

► **Experimento 1: Setup Experimental (cont.)**

5. Completar o arquivo “bo.vhd”. Obs: no BO, o comprimento dos dados será n=4.
6. Compilar o projeto criado.
7. A partir do Quartus II, chame o ModelSim-Altera e inicie uma simulação com atrasos (“Gate-level Simulation”).
8. Criar um arquivo de estímulos, nomeando-o “estimulosbo.do”.
Preparar os estímulos para simular a operação 3 x 4 (i.e., A=3 e B=4).

Sistema Digital Completo (BO + BC)

► Experimento 2: Setup Experimental

1. Dentro da pasta “multiplicador”, criar uma pasta com nome “BC”
2. Acessar o sítio “www.inf.ufsc.br/~guntzel/ine5406/aula14P/acompletar/BC” e baixar o arquivo “bc.vhd” para a pasta “BC” recém criada.
3. Abrir o Quartus II e criar um projeto na pasta “BC”, selecionando “bc.vhd” como toplevel. Escolher o dispositivo FPGA EP2C35F672C6 e selecionar o ModelSim-Altera como EDA Simulation Tool.
4. Prestar atenção nas explicações que seguirão nos próximos slides

Sistema Digital Completo (BO + BC)

► Experimento 2: Setup Experimental (cont.)

5. Completar o arquivo “[bc.vhd](#)”.
6. Compilar o projeto criado.
7. A partir do Quartus II, chame o ModelSim-Altera e inicie uma simulação com atrasos (“Gate-level Simulation”).
8. Criar um arquivo de estímulos, nomeando-o “[estimulosbc.do](#)”.
Preparar os estímulos para simular a operação 3×4 (i.e., $A=3$ e $B=4$).

Sistema Digital Completo (BO + BC)


► Experimento 3: Setup Experimental

- 1 Na pasta “multiplicador”, criar um arquivo VHDL chamado “multiplicador.vhd”. Este arquivo deve juntar o BO e o BC já simulados. Ainda na pasta “multiplicador”, criar um projeto “multiplicador”, escolhendo “multiplicador.vhd” como toplevel. Escolher o dispositivo FPGA EP2C35F672C6 e selecionar o ModelSim-Altera como EDA Simulation Tool.
- 2 Compilar o projeto criado.
- 3 A partir do Quartus II, chame o ModelSim-Altera e inicie uma simulação com atrasos (“Gate-level Simulation”).
- 4 Criar um arquivo de estímulos, nomeando-o “estimulos.do”. Preparar os estímulos para simular a operação 3×4 (i.e., A=3 e B=4).

Sistema Digital Completo (BO + BC)

► Código VHDL (incompleto) do BO do Multiplicador



Estrutura de Arquivos

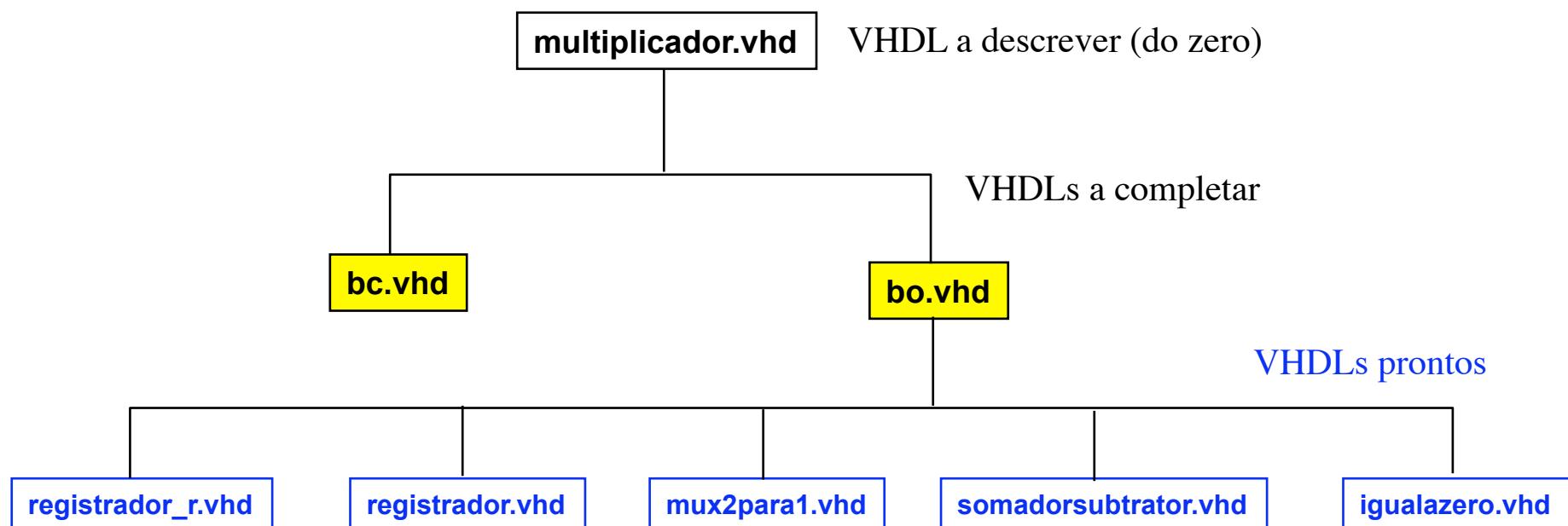

Sistema Digital Completo (BO + BC)



► Especificações: Comportamento e Interfaces
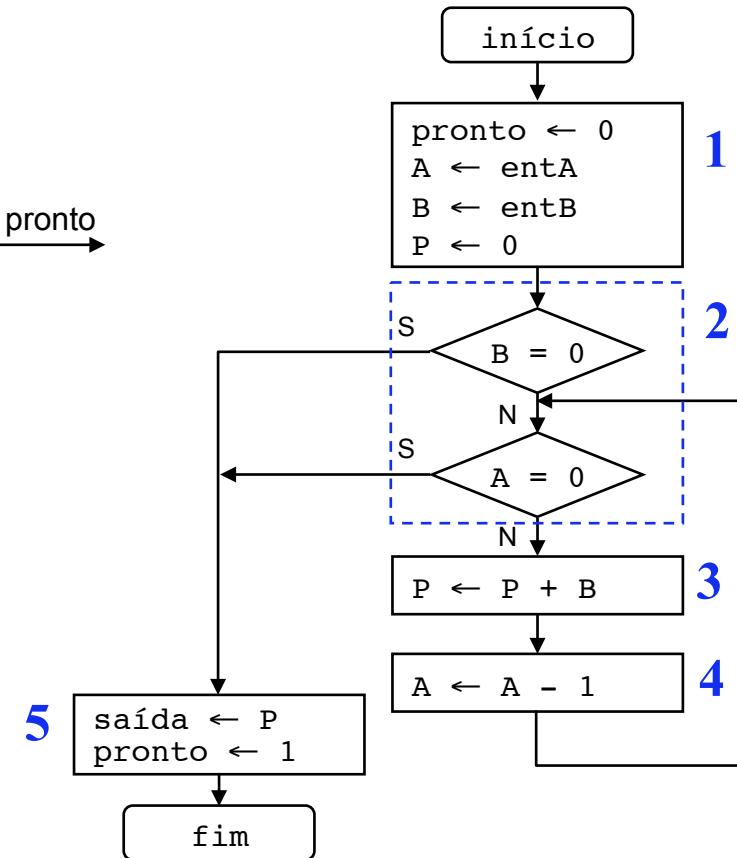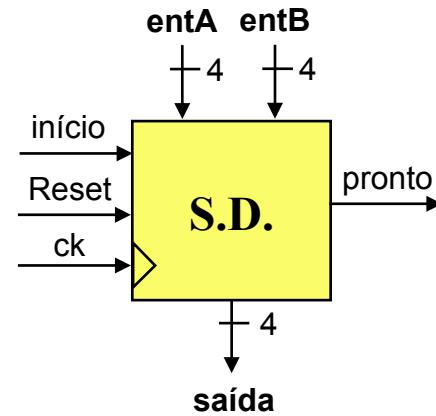
```
início
    pronto ← 0;
    A ← entA;
    B ← entB;
    P ← 0;
    Se B ≠ 0 então
        Enquanto A ≠ 0 faça
            início
                P ← P + B;
                A ← A - 1;
            fim
            saída ← P;
            pronto ← 1;
        fim
```



Sistema Digital Completo (BO + BC)

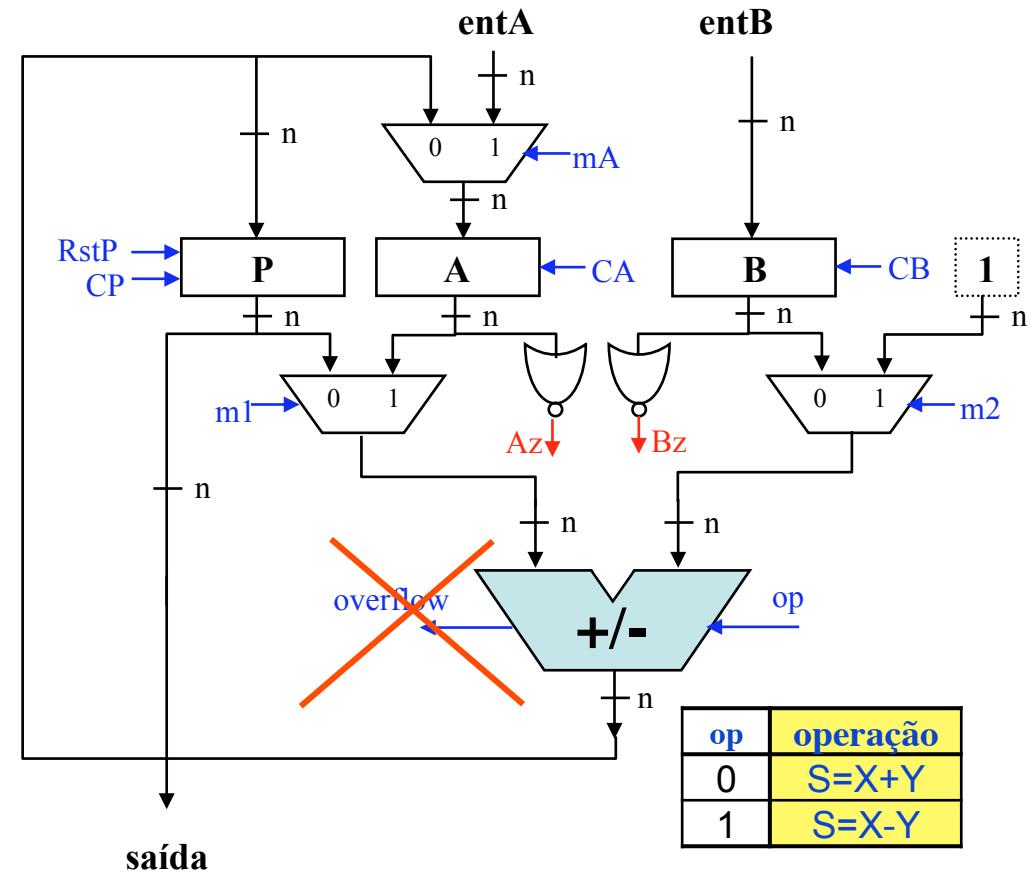
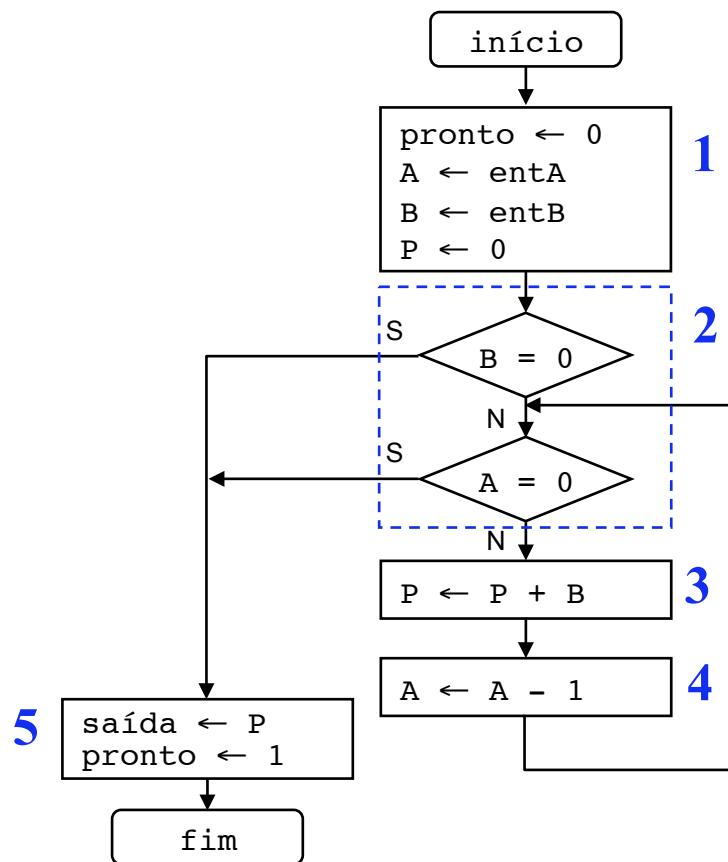
► Algoritmo e Bloco Operativo Visando Custo Mínimo



Sistema Digital Completo (BO + BC)

► Bloco de Controle Visando Custo Mínimo (Moore)


Diagrama de Estados e FSMD

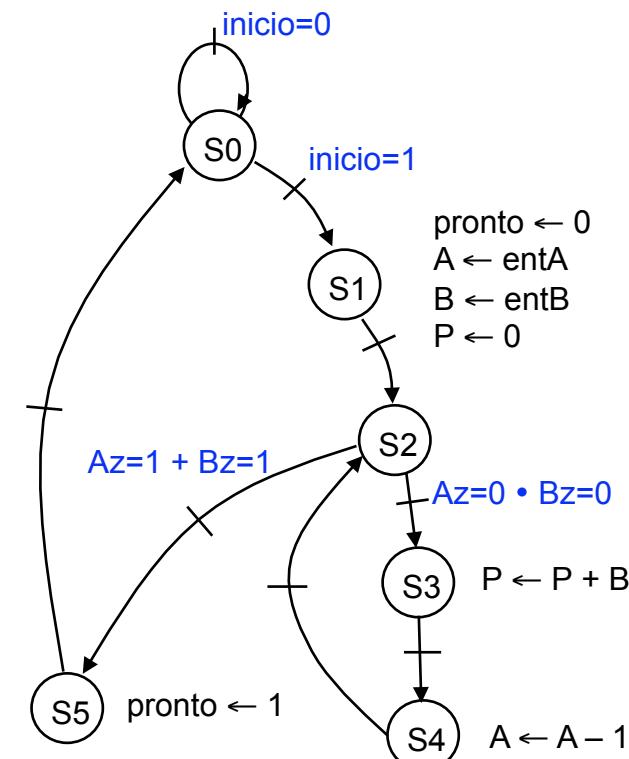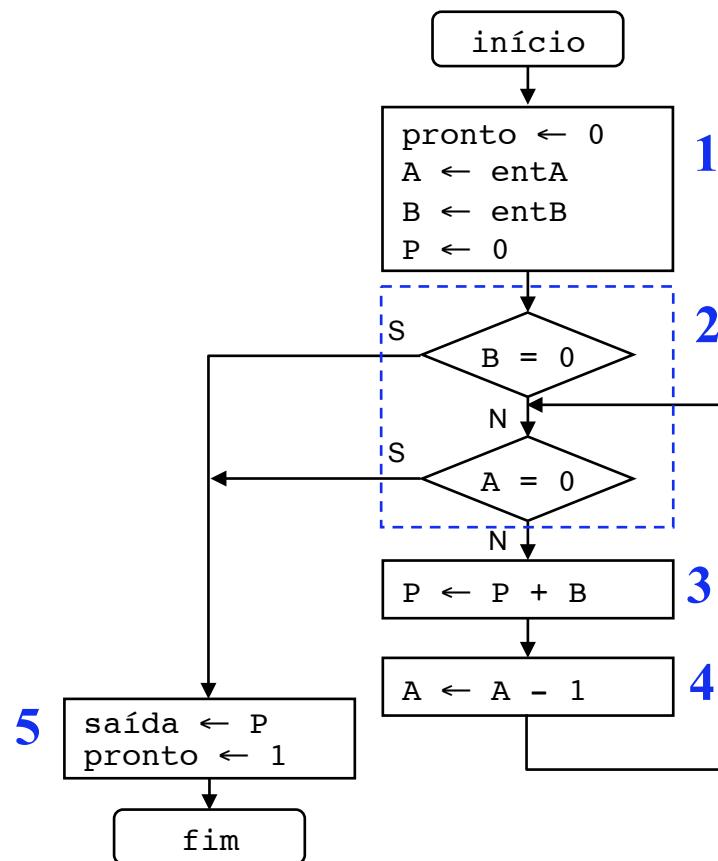

Sistema Digital Completo (BO + BC)

► Bloco de Controle Visando Custo Mínimo


Tabela de Saídas (Assumindo Moore)

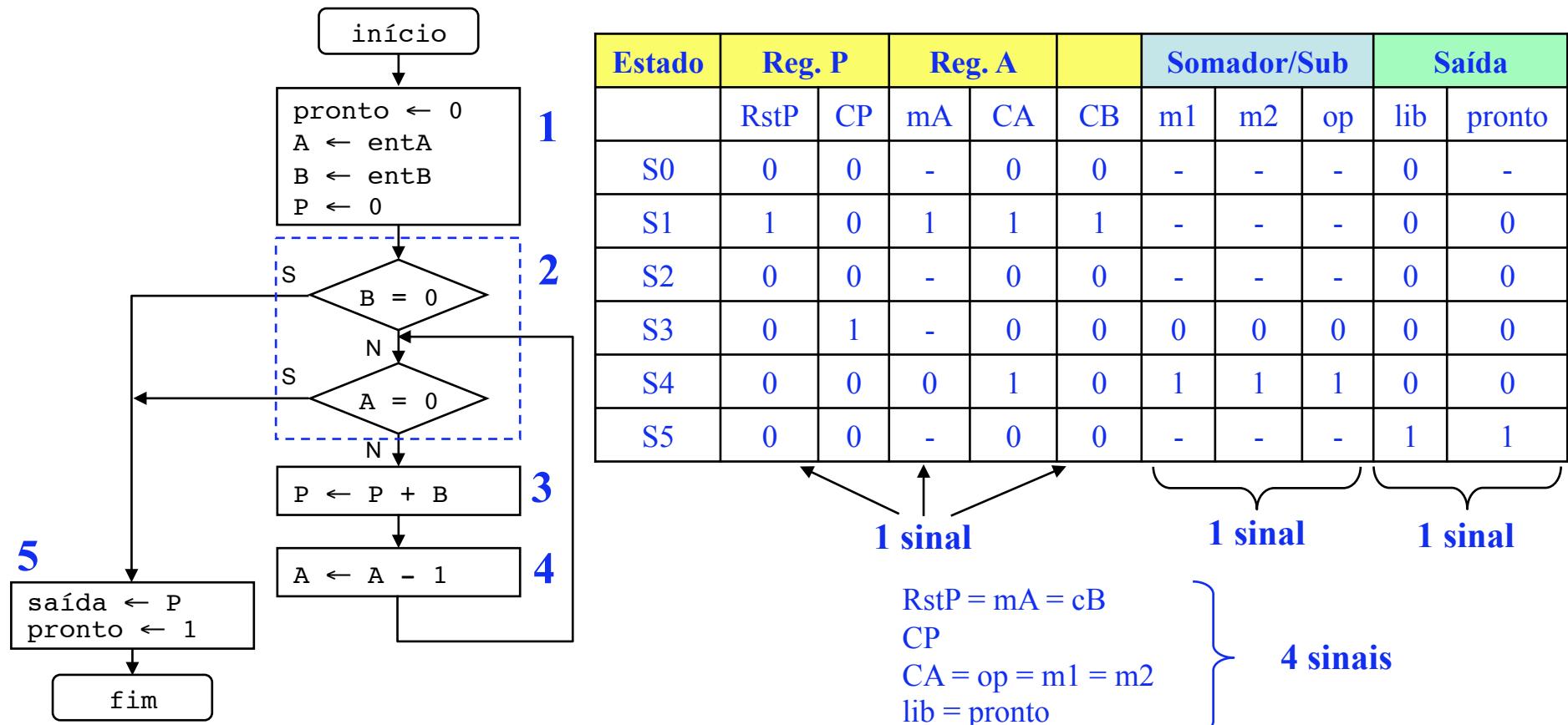

Sistema Digital Completo (BO + BC)


► Bloco de Controle Visando Custo Mínimo

Tabela de Saídas e FSMD

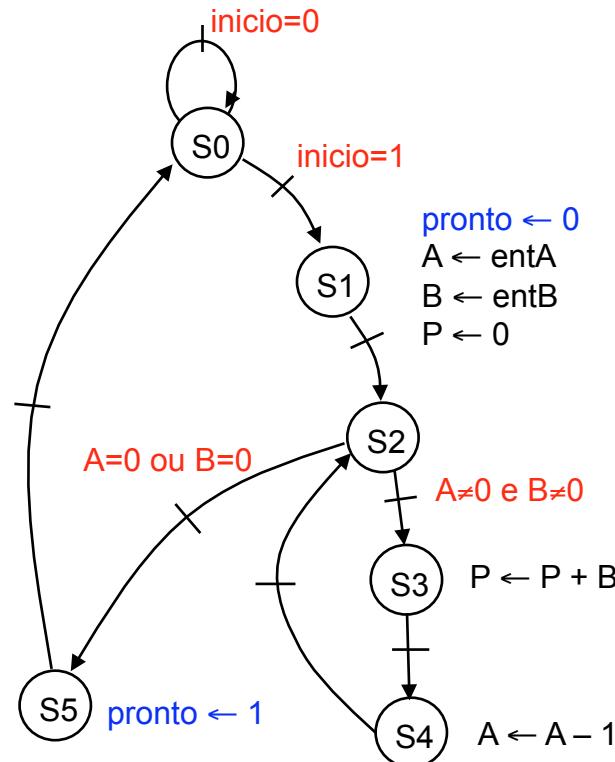

Solução da aula teórica


Estado	Reg. P		Reg. A			Somador/Sub			Saída
	RstP	CP	mA	CA	CB	m1	m2	op	
S0	0	0	-	0	0	-	-	-	1
S1	1	0	1	1	1	-	-	-	0
S2	0	0	-	0	0	-	-	-	0
S3	0	1	-	0	0	0	0	0	0
S4	0	0	0	1	0	1	1	1	0
S5	0	0	-	0	0	-	-	-	1

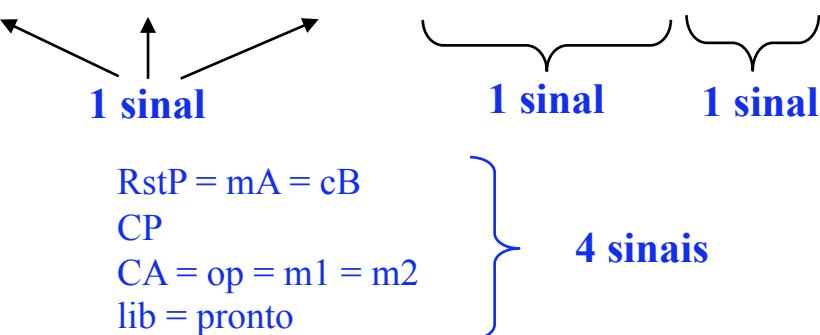


Sistema Digital Completo (BO + BC)

► Bloco de Controle Visando Custo Mínimo

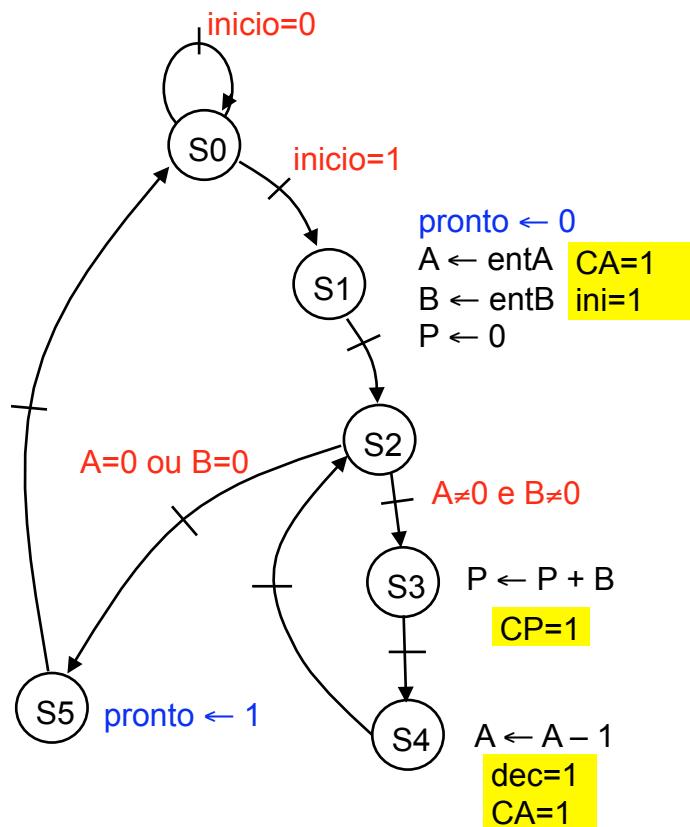Solução que adotaremos para descrever em VHDL: don't cares = 0




Estado	Reg. P		Reg. A		Somador/Sub	Saída			
	RstP	CP	mA	CA		m1	m2	op	pronto
S0	0	0	-	0	0	-	-	-	1
S1	1	0	1	1	1	-	-	-	0
S2	0	0	-	0	0	-	-	-	0
S3	0	1	-	0	0	0	0	0	0
S4	0	0	0	1	0	1	1	1	0
S5	0	0	-	0	0	-	-	-	1

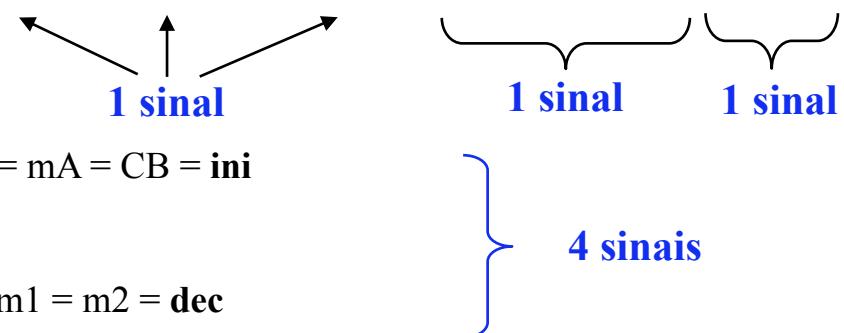

Sistema Digital Completo (BO + BC)

► Bloco de Controle Visando Custo Mínimo

FSMD/FSM

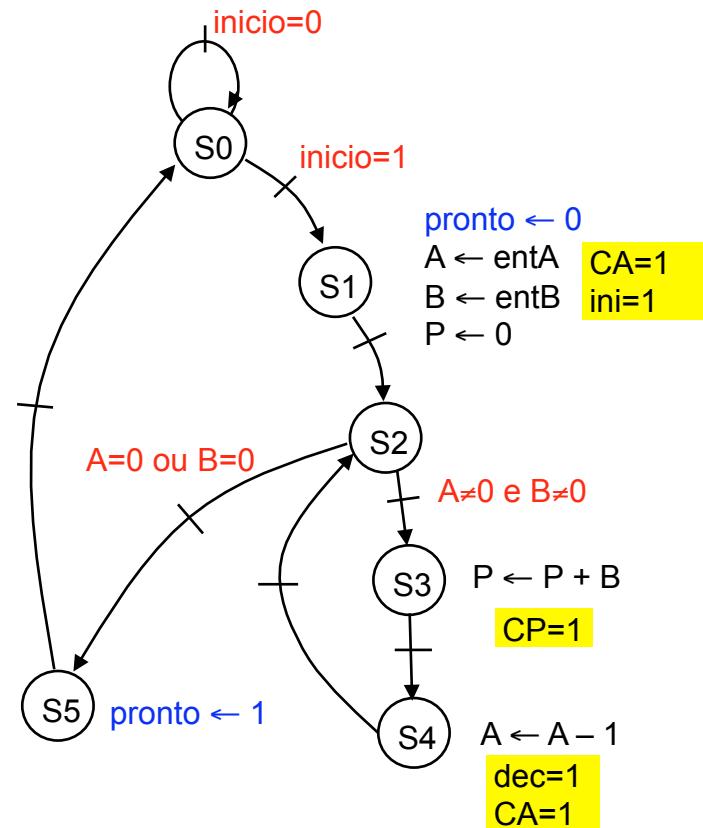

Estado	ini	CP	CA	dec
S0	0	0	0	0
S1	1	0	1	0
S2	0	0	0	0
S3	0	1	0	0
S4	0	0	1	1
S5	0	0	0	0

RstP = mA = CB = **ini**

CP


CA

op = m1 = m2 = **dec**

Sistema Digital Completo (BO + BC)

► Bloco de Controle Visando Custo Mínimo

FSM

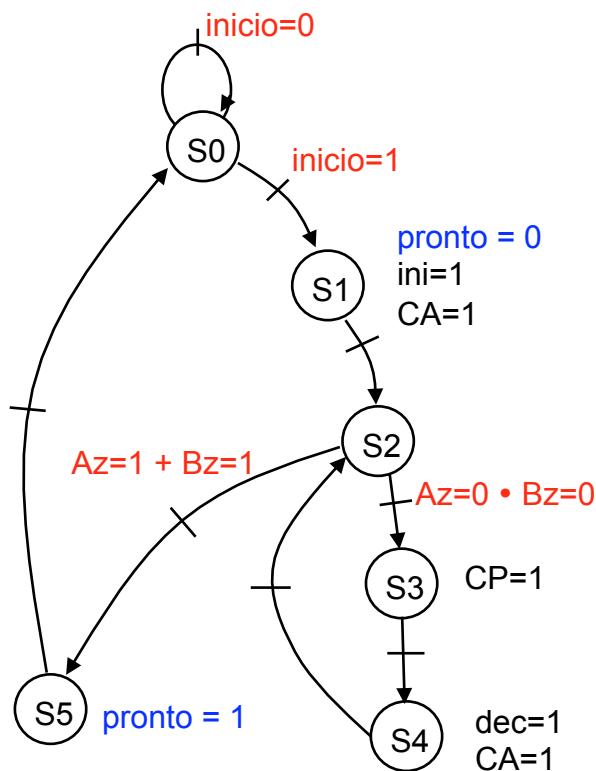

Estado	ini	CP	CA	dec
S0	0	0	0	0
S1	1	0	1	0
S2	0	0	0	0
S3	0	1	0	0
S4	0	0	1	1
S5	0	0	0	0

RstP = mA = CB = **ini**

CP


CA

op = m1 = m2 = **dec**

Sistema Digital Completo (BO + BC)

► Interfaces do Multiplicador


Obs: assumiremos dados com 4 bits.

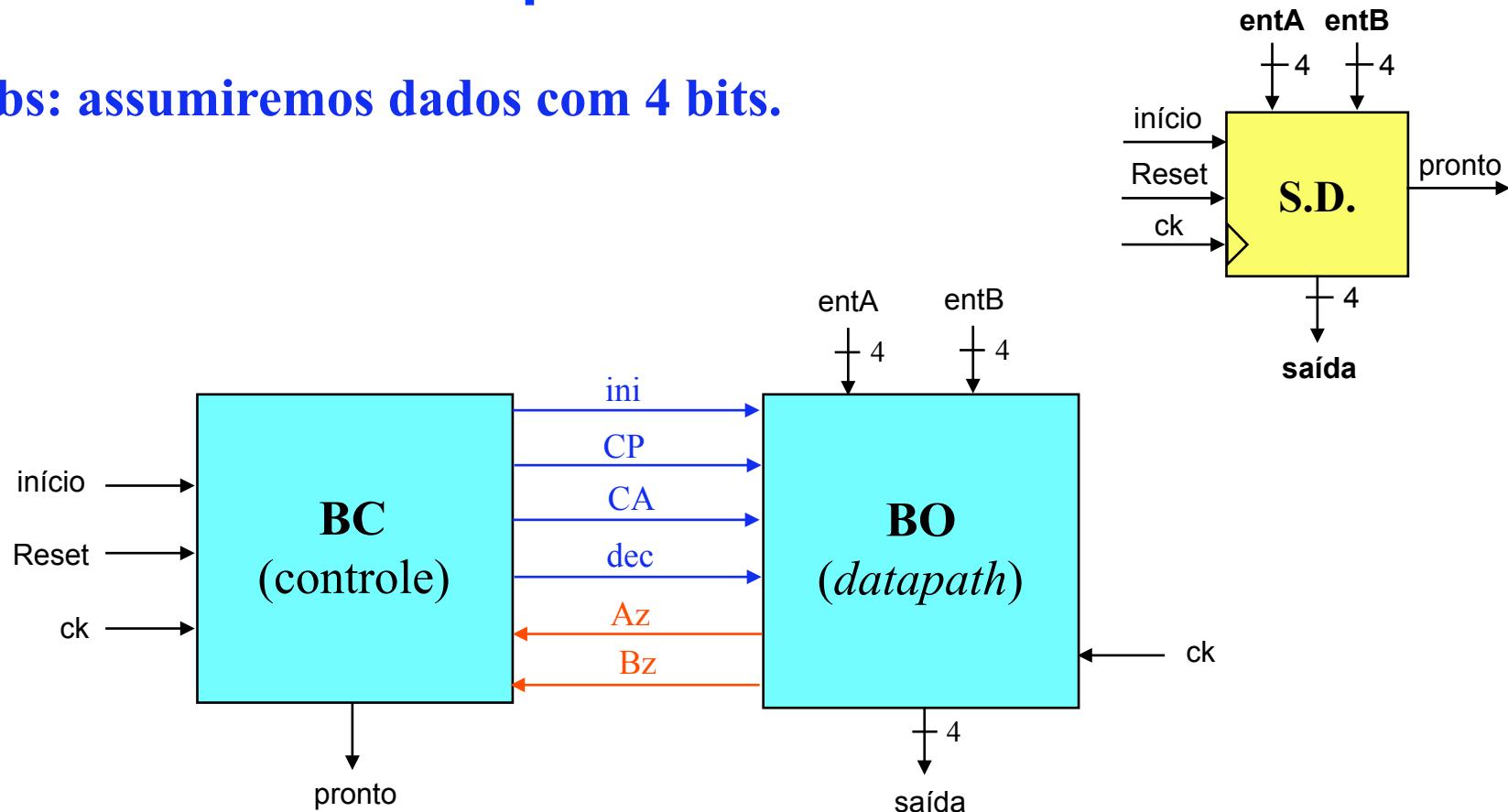

Sistema Digital Completo (BO + BC)


► Interfaces do Multiplicador

Obs: assumiremos dados com 4 bits.

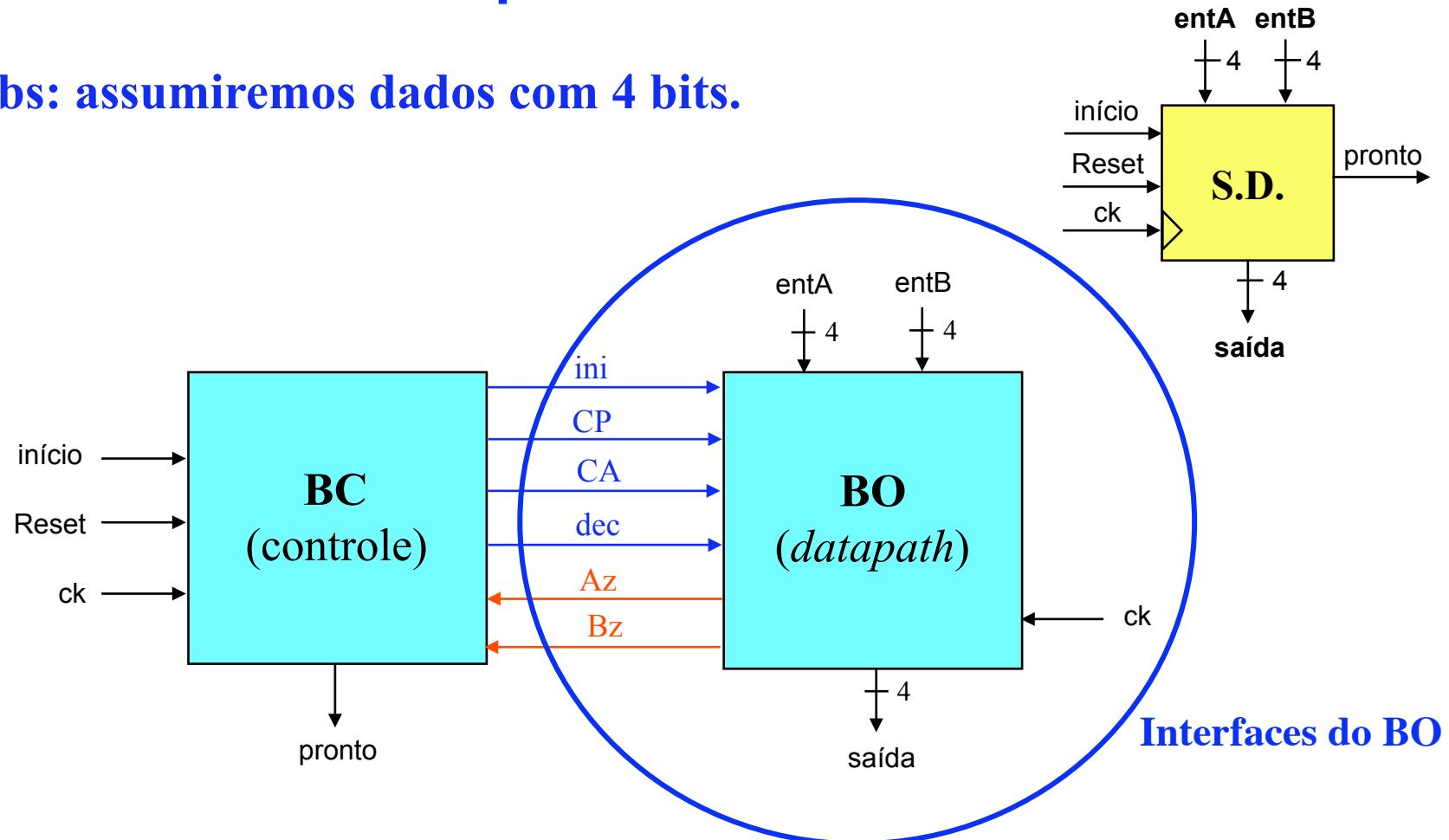


Sistema Digital Completo (BO + BC)

► Interfaces do BO

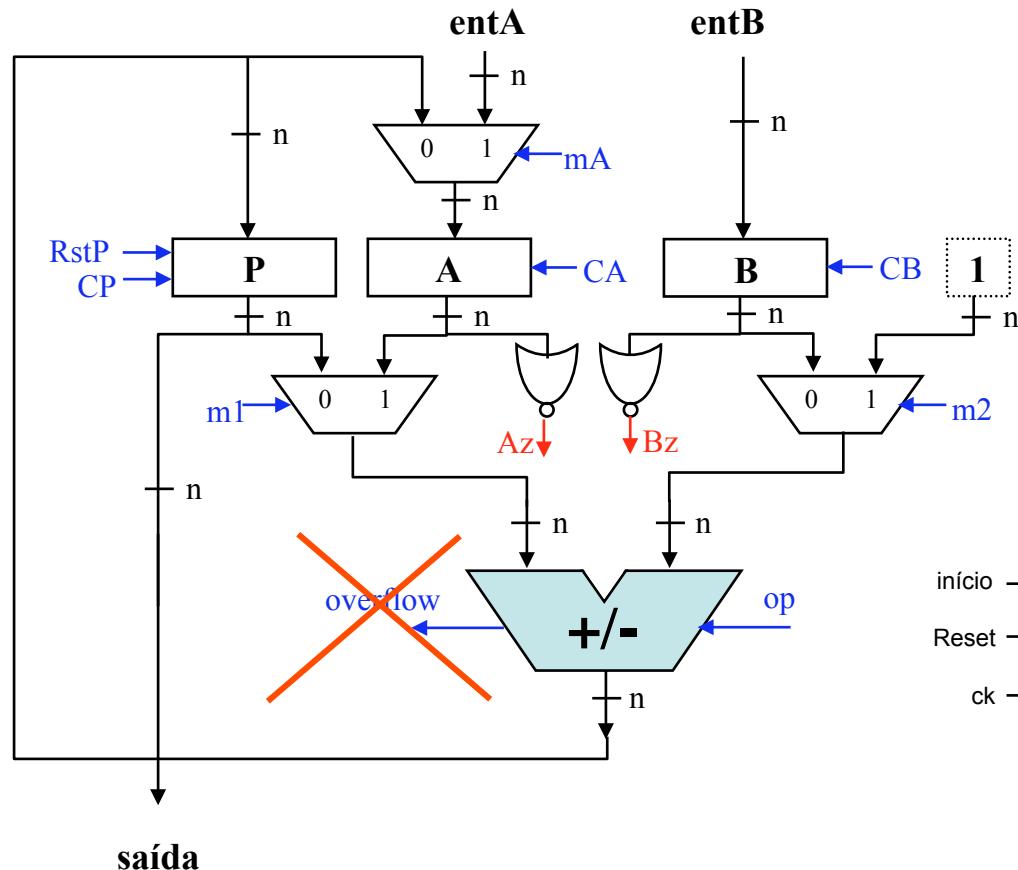


Agrupamento (e novos nomes dos sinais de controle)

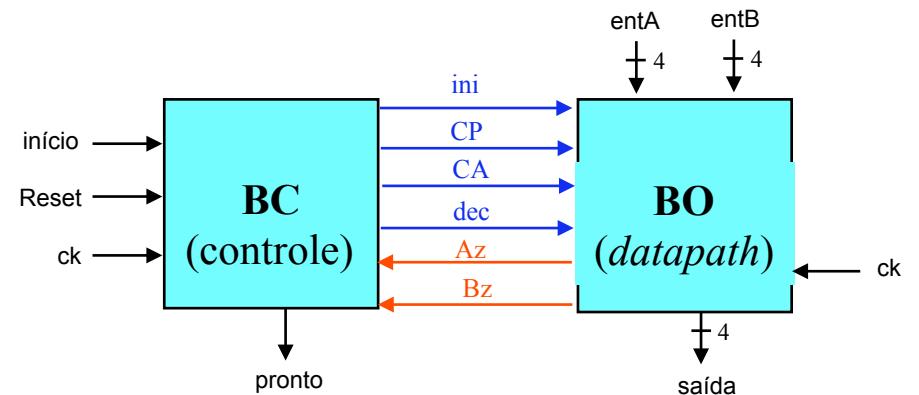$\text{RstP} = \text{mA} = \text{CB} = \text{ini}$
 CP
 CA
 $\text{op} = \text{m1} = \text{m2} = \text{dec}$




Sistema Digital Completo (BO + BC)

► Interfaces do BO

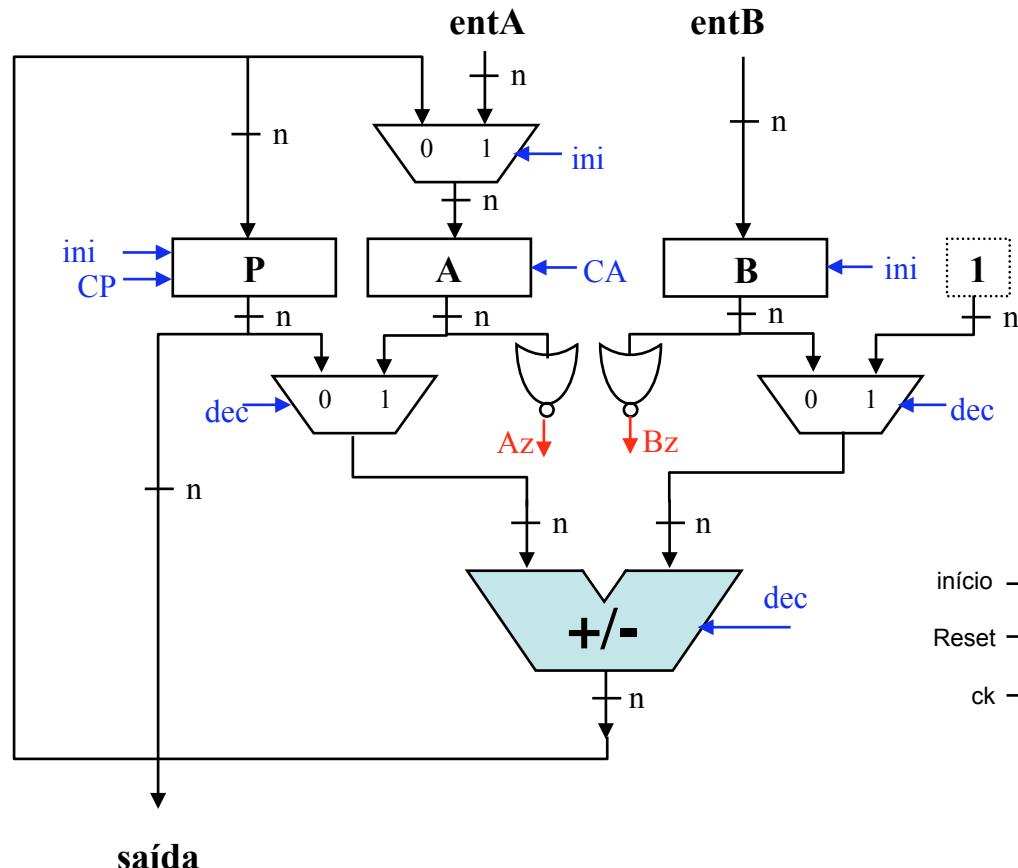


Agrupamento (e novos nomes dos sinais de controle)

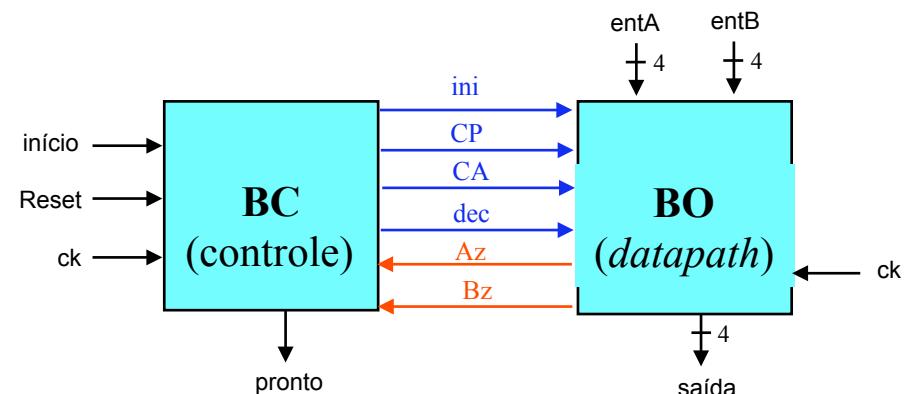RstP = mA = CB = **ini**
CP
CA
op = m1 = m2 = **dec**



Sistema Digital Completo (BO + BC)

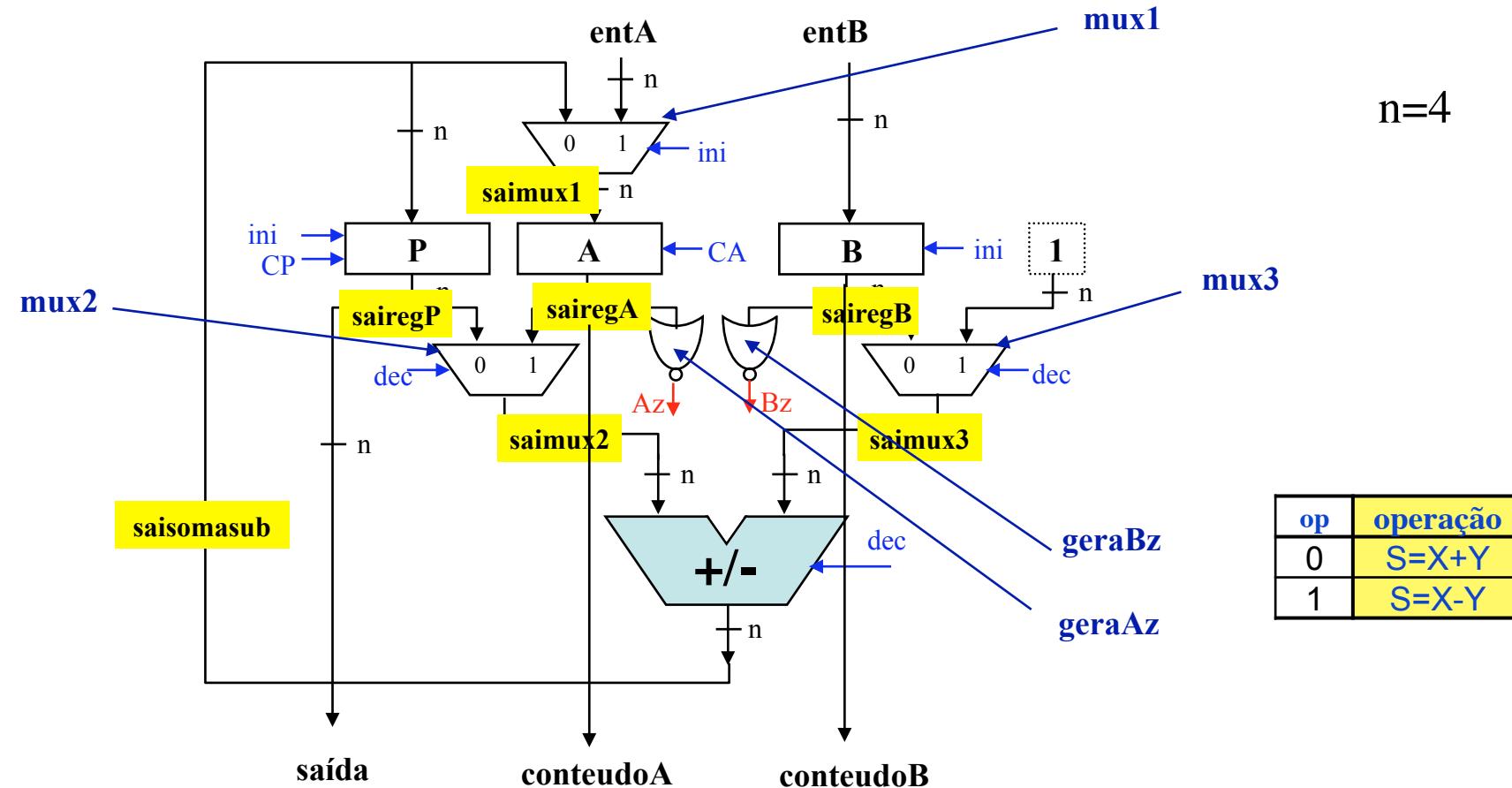
► Nomes para os Sinais e Componentes do BO (Usados nos arquivos VHDL fornecidos)



Sistema Digital Completo (BO + BC)

► Código VHDL (incompleto) do BO do Multiplicador

Estrutura de Arquivos

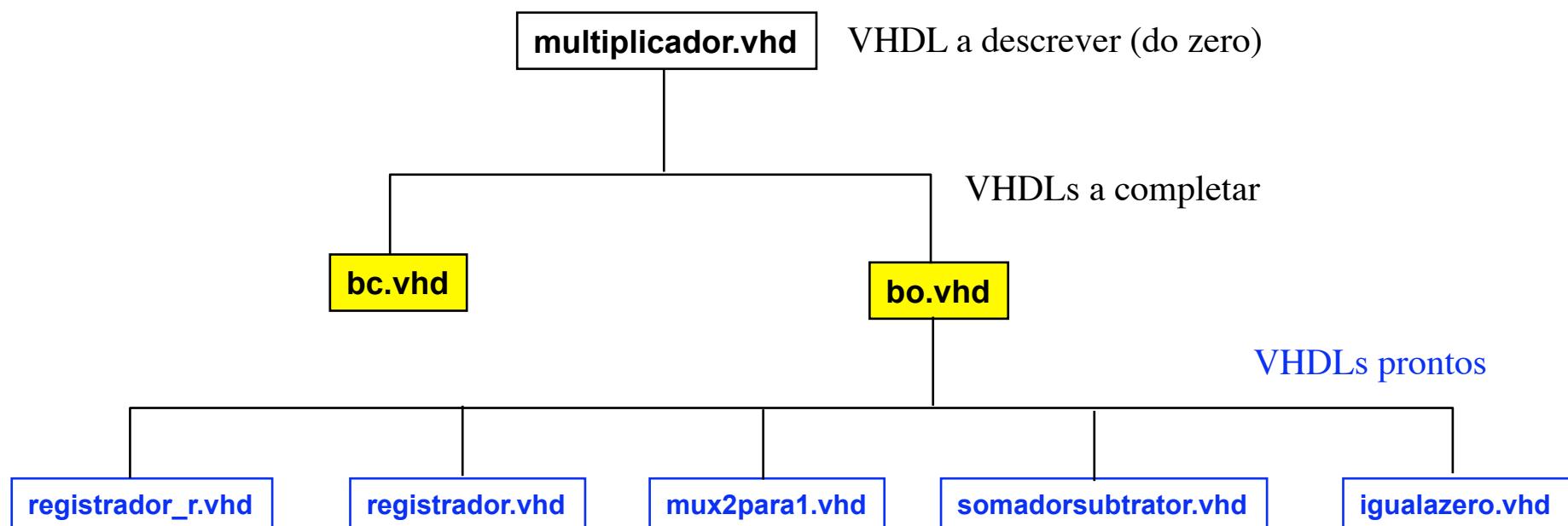

Sistema Digital Completo (BO + BC)

► Código VHDL (incompleto) do BO do Multiplicador

```
ENTITY bo IS
PORT (clk : IN STD_LOGIC;
      ini, CP, CA, dec : IN STD_LOGIC;
      entA, entB : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
      Az, Bz : OUT STD_LOGIC;
      saida, conteudoA, conteudoB : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0));
END bo;

-- comentarios
ARCHITECTURE estrutura OF bo IS

    COMPONENT registrador_r IS
    PORT (clk, reset, carga : IN STD_LOGIC;
          d : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
          q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0));
    END COMPONENT;

    COMPONENT registrador IS
    PORT (clk, carga : IN STD_LOGIC;
          d : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
          q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0));
    END COMPONENT;

    END COMPONENT;
    COMPONENT mux2para1 IS
    PORT ( a, b : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
           sel: IN STD_LOGIC;
           y : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0));
    END COMPONENT;
```

Sistema Digital Completo (BO + BC)

► Código VHDL (incompleto) do BO do Multiplicador

```
COMPONENT somadorsubrator IS
PORT (a, b : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
      op: IN STD_LOGIC;
      s : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0));
END COMPONENT;

COMPONENT igualazero IS
PORT (a : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
      igual : OUT STD_LOGIC);
END COMPONENT;

SIGNAL saimux1, saimux2, saimux3, sairegP, sairegA, sairegB, saisomasub: STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);

BEGIN
    mux1: mux2para1 PORT MAP ( );
    regP: registrador_r PORT MAP ( );
    regA: registrador PORT MAP ( );
    regB: registrador PORT MAP ( );
    mux2: mux2para1 PORT MAP ( );
    mux3: mux2para1 PORT MAP ( );
    somasub: somadorsubrator PORT MAP ( );
    geraAz: igualazero PORT MAP ( );
    geraBz: igualazero PORT MAP ( );

    saida <= sairegP;
    conteudoA <= sairegA;
    conteudoB <= sairegB;
END estrutura;
```


a completar

Sistema Digital Completo (BO + BC)

► Planejando a Simulação do BO

Simular 3 x 4: entA = 3, entB = 4 (ao final, A=0 e P=12)

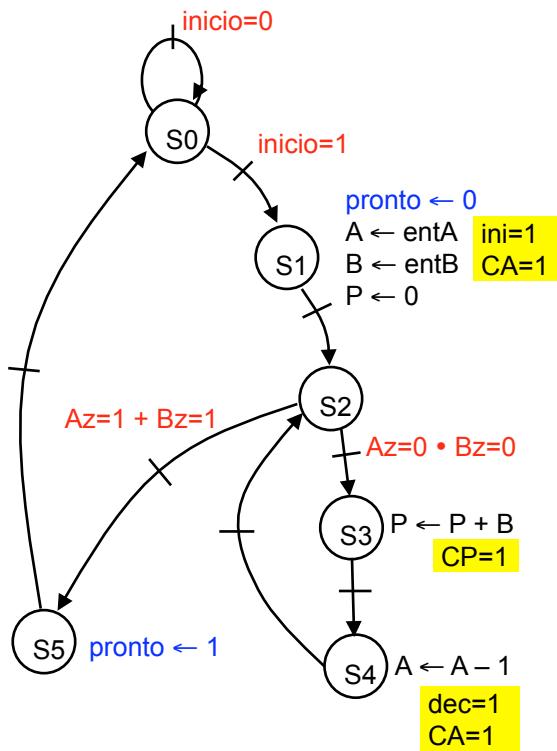Conteúdo dos registradores e valor de Az durante a execução de 3x4



	S0	S1	S2	S3	S4	S2	S3	S4	S2	S3	S4	S2	S5
A	X	3	3	3	2	2	2	1	1	1	0	0	0
B	X	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
P	X	0	0	4	4	4	8	8	8	12	12	12	12
Az	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0


- Os valores desta tabela devem ser confrontados com o resultado da simulação do BO projetado.
- Para realizar a simulação do BO é necessário determinar com precisão os valores dos sinais de comando ini, CA, CP e dec para cada estado (basta olhar a FSM ao lado...)

Sistema Digital Completo (BO + BC)

► Planejando a Simulação do BO

Simular 3×4 : $\text{entA} = 3$, $\text{entB} = 4$ (ao final, $A=0$ e $P=12$)

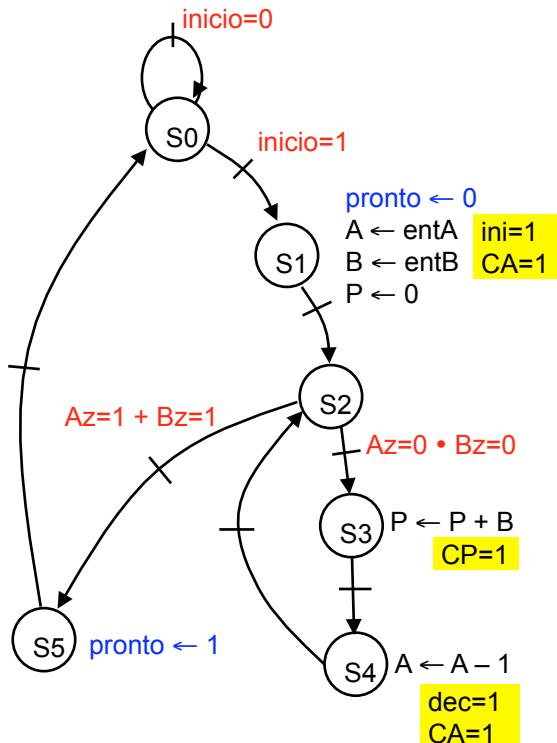Conteúdo dos registradores e valor de Az durante a execução de 3×4




	S0	S1	S2	S3	S4	S2	S3	S4	S2	S3	S4	S2	S5
A	X	3	3	3	2	2	2	1	1	1	0	0	0
B	X	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
P	X	0	0	4	4	4	8	8	8	12	12	12	12
Az	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

ini	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
CP	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
dec	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0

Sinais de comando para a execução de 3×4 (i.e., sinais que comandam a operação 3×4 no BO; devem ser usados para simular o BO)

Sistema Digital Completo (BO + BC)

► Simulação do BO


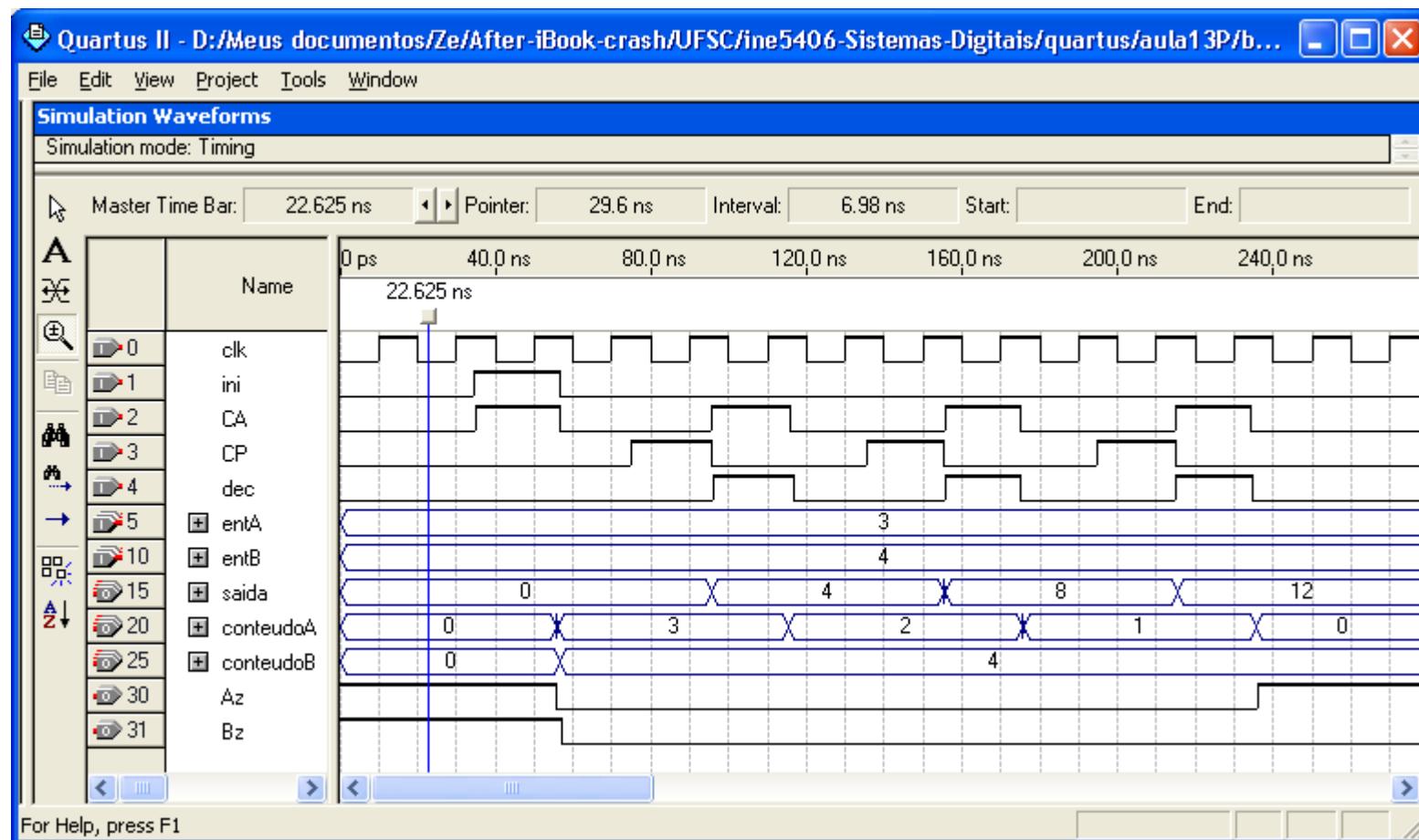


Sistema Digital Completo (BO + BC)

► Interfaces do Multiplicador

Obs: assumiremos dados com 4 bits.


Interfaces do BC

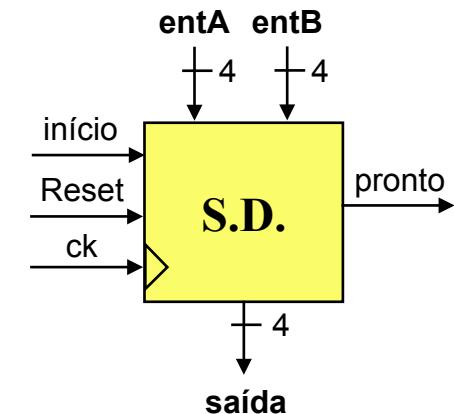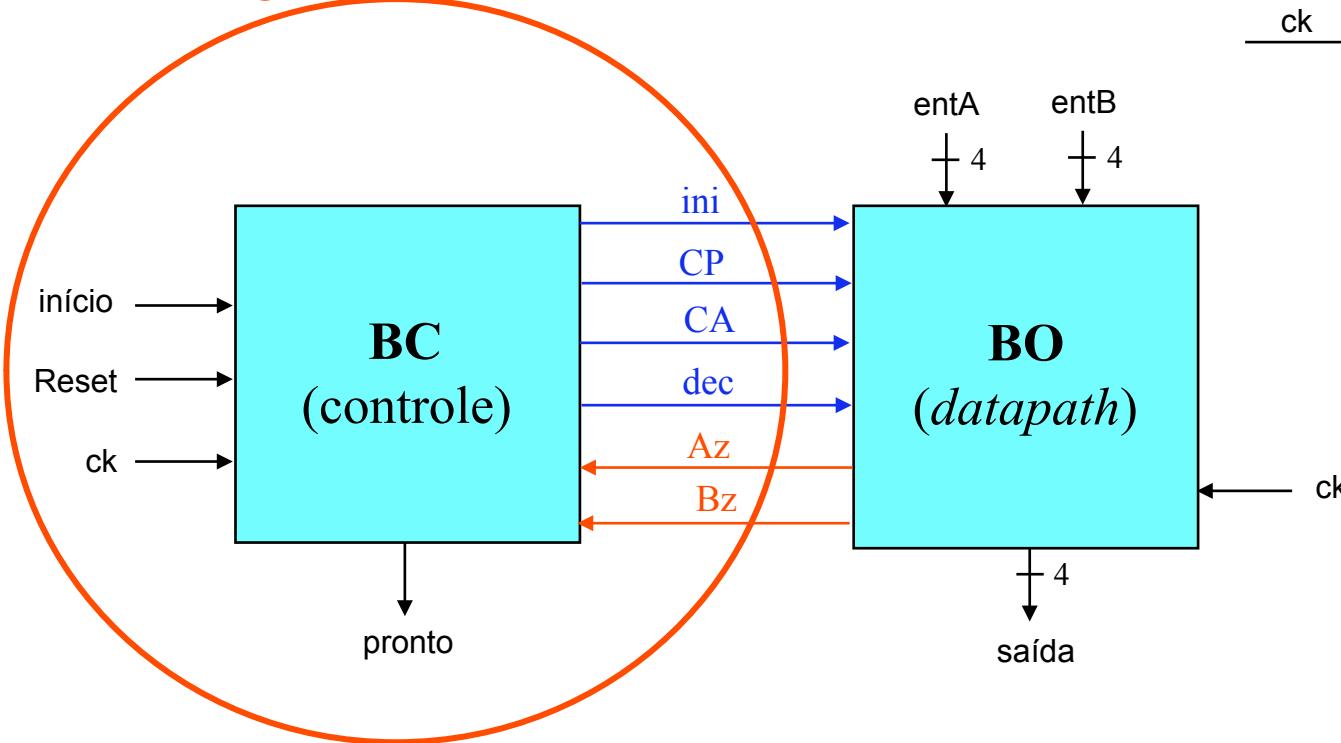

Sistema Digital Completo (BO + BC)

► Bloco de Controle Visando Custo Mínimo

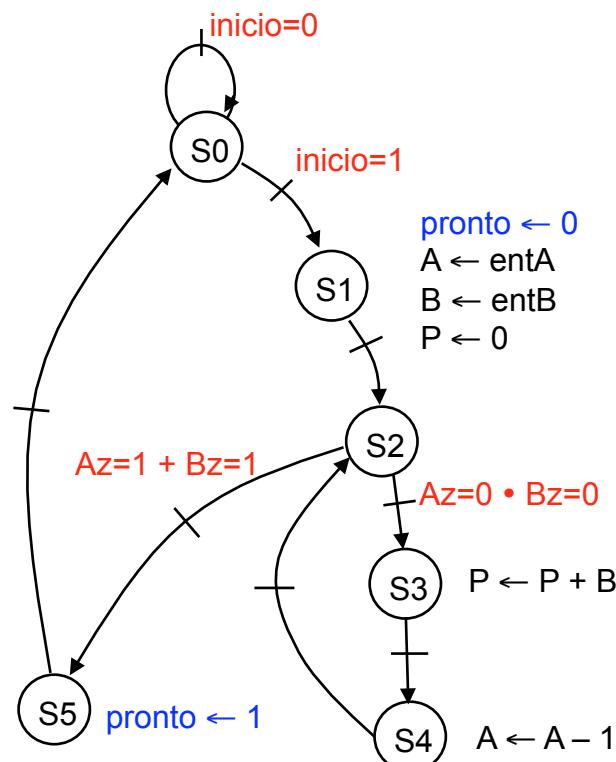Interfaces de Controle, FSMD e Tabela de Transição de Estados




Estado atual	Entradas			Próx. Estado
	início	BZ	AZ	
S0	0	-	-	S0
	1	-	-	S1
S1	-	-	-	S2
S2	-	0	0	S3
	-	0	1	S5
	-	1	0	S5
	-	1	1	S5
S3	-	-	-	S4
S4	-	-	-	S2
S5	-	-	-	S0

Sistema Digital Completo (BO + BC)

► Bloco de Controle Visando Custo Mínimo

Tabela de Transição de Estados e FSM

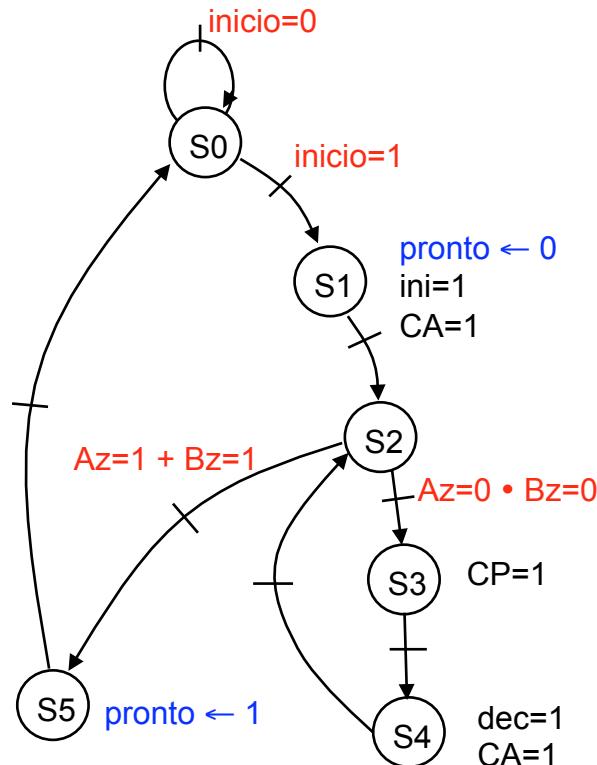


Estado atual	Entradas			Próx. Estado
	início	BZ	AZ	
S0	0	-	-	S0
	1	-	-	S1
S1	-	-	-	S2
S2	-	0	0	S3
	-	0	1	S5
	-	1	0	S5
	-	1	1	S5
S3	-	-	-	S4
S4	-	-	-	S2
S5	-	-	-	S0

Sistema Digital Completo (BO + BC)

► Bloco de Controle Visando Custo Mínimo

Tabela de Saídas (e FSMs)

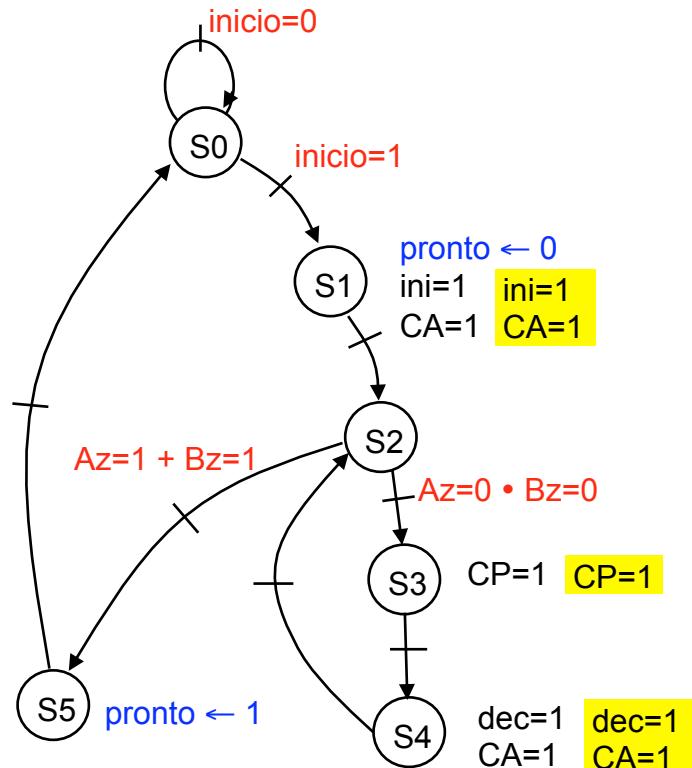

Estado	ini	CP	CA	dec	pronto
S0	0	0	0	0	0
S1	1	0	1	0	0
S2	0	0	0	0	0
S3	0	1	0	0	0
S4	0	0	1	1	0
S5	0	0	0	0	1

Sinais de comando

saída

Sistema Digital Completo (BO + BC)

► Código VHDL do BC do Multiplicador

```
ENTITY bc IS
PORT (Reset, clk, inicio : IN STD_LOGIC;
      Az, Bz : IN STD_LOGIC;
      pronto : OUT STD_LOGIC;
      ini, CA, dec, CP: OUT STD_LOGIC );
END bc;

-- comentarios

ARCHITECTURE estrutura OF bc IS
  TYPE state_type IS (S0, S1, S2, S3, S4, S5 );
  SIGNAL state: state_type;

BEGIN
  -- Logica de proximo estado (e registrador de estado)
  PROCESS (clk, Reset)
  BEGIN
    if(Reset = '1') THEN
      state <= S0 ;
    ELSIF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN
      CASE state IS
        WHEN S0 =>
          -- completar
        WHEN S1 =>
          -- completar
        WHEN S2 =>
          -- completar
        WHEN S3 =>
          -- completar
        WHEN S4 =>
          -- completar
        WHEN S5 =>
          -- completar
      END CASE;
    END IF;
  END PROCESS;
END;
```

a completar

Sistema Digital Completo (BO + BC)

► Código VHDL do BC do Multiplicador

```
-- completar  
-- completar  
-- completar
```

```
WHEN S3 =>
```

```
WHEN S4 =>
```

```
WHEN S5 =>
```

a completar

```
END CASE;  
END IF;  
END PROCESS;
```

Continua na próxima transparência...

Sistema Digital Completo (BO + BC)

► Código VHDL do BC do Multiplicador

```
-- Logica de saida
PROCESS (state)
BEGIN
    CASE state IS
        WHEN S0 =>
            ini <= '0';
            CA <= '0';
            dec <= '0';
            CP <= '0';
            pronto <= '0';

-- completar

-- completar

-- completar

-- completar

-- completar

WHEN S1 =>

WHEN S2 =>

WHEN S3 =>

WHEN S4 =>

WHEN S5 =>


-- completar

END CASE;
END PROCESS;
END estrutura;
```

Sistema Digital Completo (BO + BC)

► Planejando a Simulação do BC

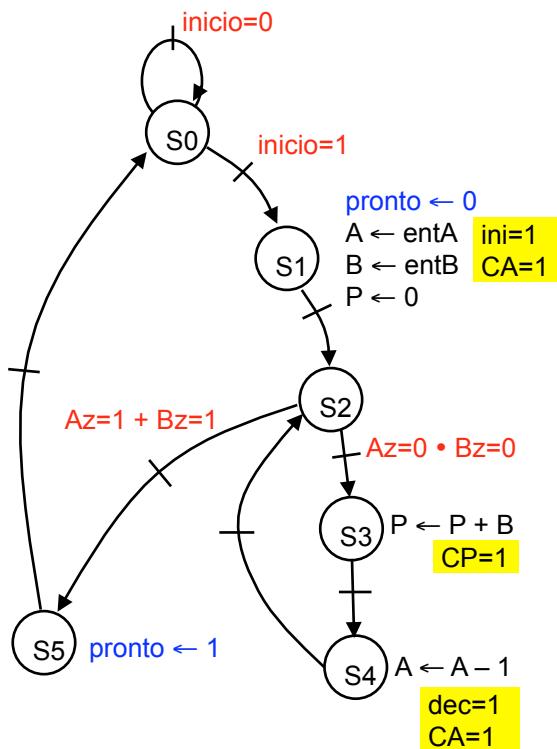Sinais de entrada usados pelo BC para decidir trocas de estados



	S0	S1	S2	S3	S4	S2	S3	S4	S2	S3	S4	S2	S5
Az	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ini cio	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conteúdo dos registradores (para acompanhamento da execução...)


A	X	3	3	3	2	2	2	1	1	1	0	0	0
B	X	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
P	X	0	0	4	4	4	8	8	8	12	12	12	12

ini	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
CP	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
dec	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0

Sinais de comando que devem ser gerados pelo BC para a execução de 3x4 (comparar com o resultado da simulação do BC)

Sistema Digital Completo (BO + BC)


► Simulação do BC

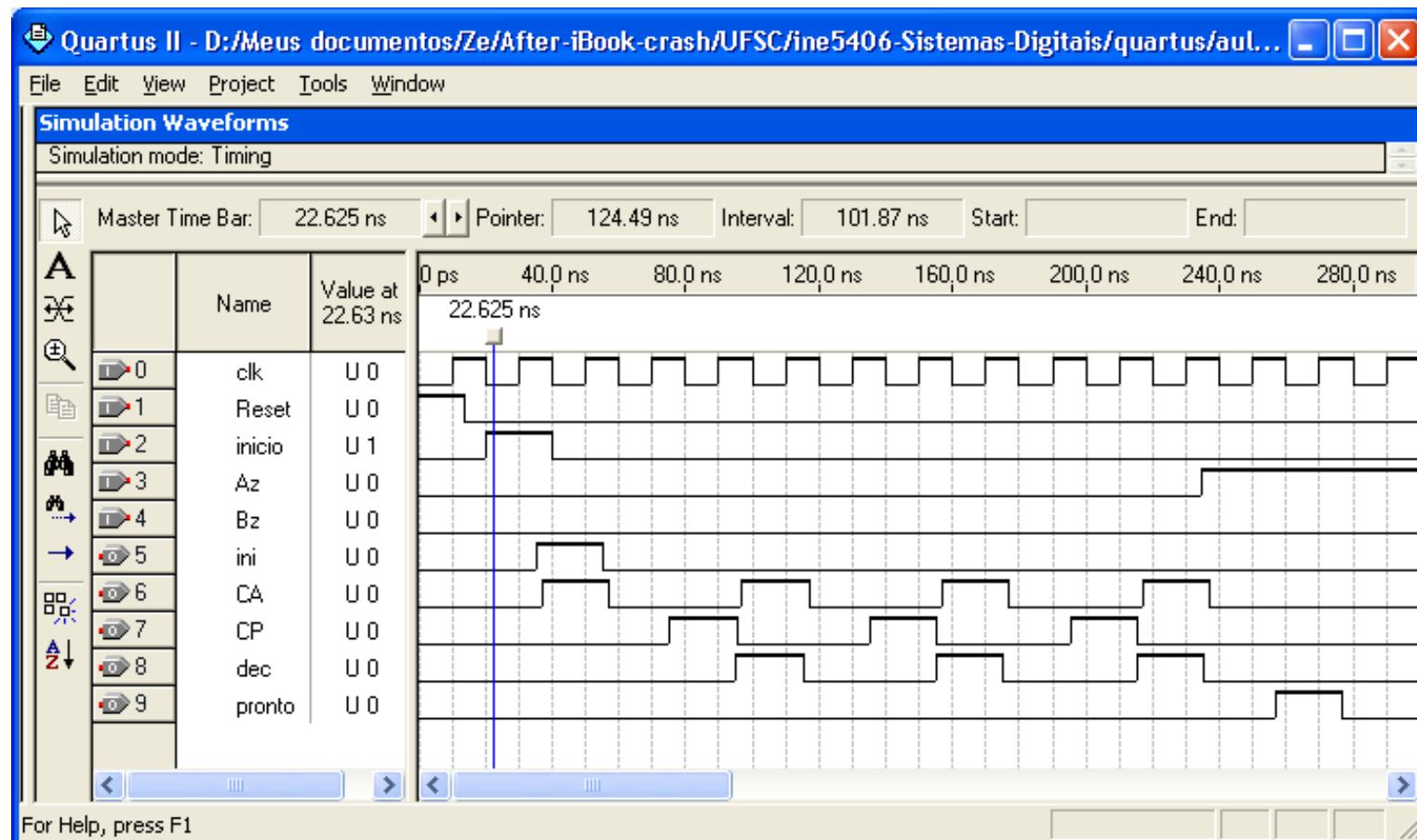


Sistema Digital Completo (BO + BC)

► Confrontando as Simulações de BO e de BC (p/ 3x4)

Resultado da simulação do BO

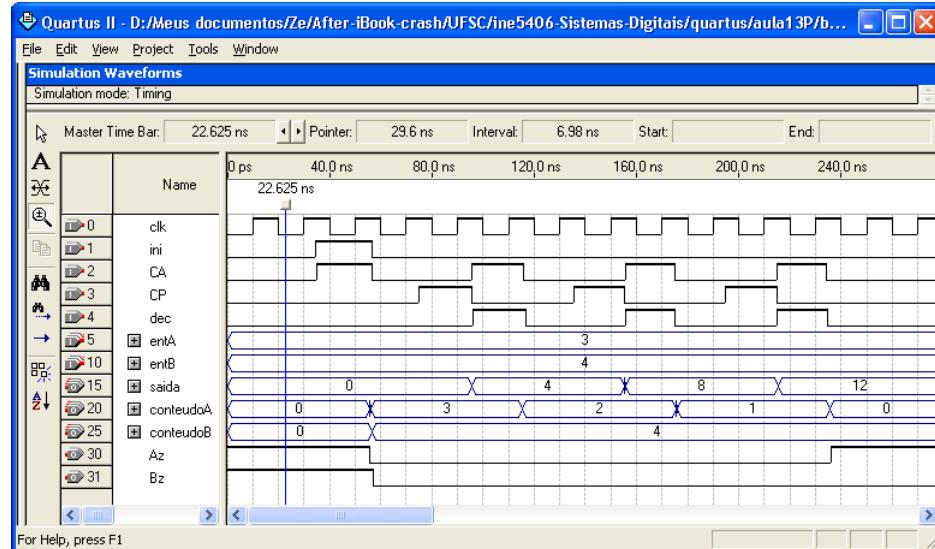

Resultado da simulação do BC

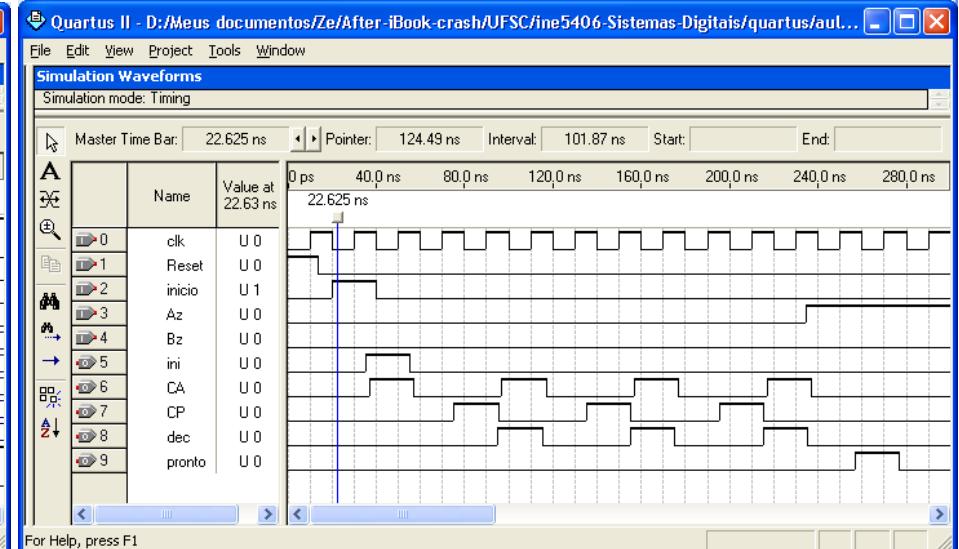

Sistema Digital Completo (BO + BC)

► Outros Experimentos (p/ Casa)

- Repetir as simulações de BO, BC e multiplicador para os seguintes operandos (entA x entB)
 - 4×3
 - 3×6
- O que ocorreu com o resultado da segunda operação acima?
- Modifique o VHDL de modo que este problema não ocorra mais.
- Tornar o código VHDL parametrizável, com relação ao número de bits dos operandos