



Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico
Departamento de Informática e Estatística
Curso de Graduação em Ciências da Computação



Sistemas Digitais

INE 5406

Aula 16-T

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT. Análise de *Timing* de um SD, Barramentos x Multiplexadores, Registradores x Banco de Registradores.


Prof. José Luís Güntzel
guntzel@inf.ufsc.br

www.inf.ufsc.br/~guntzel/ine5406/ine5406.html

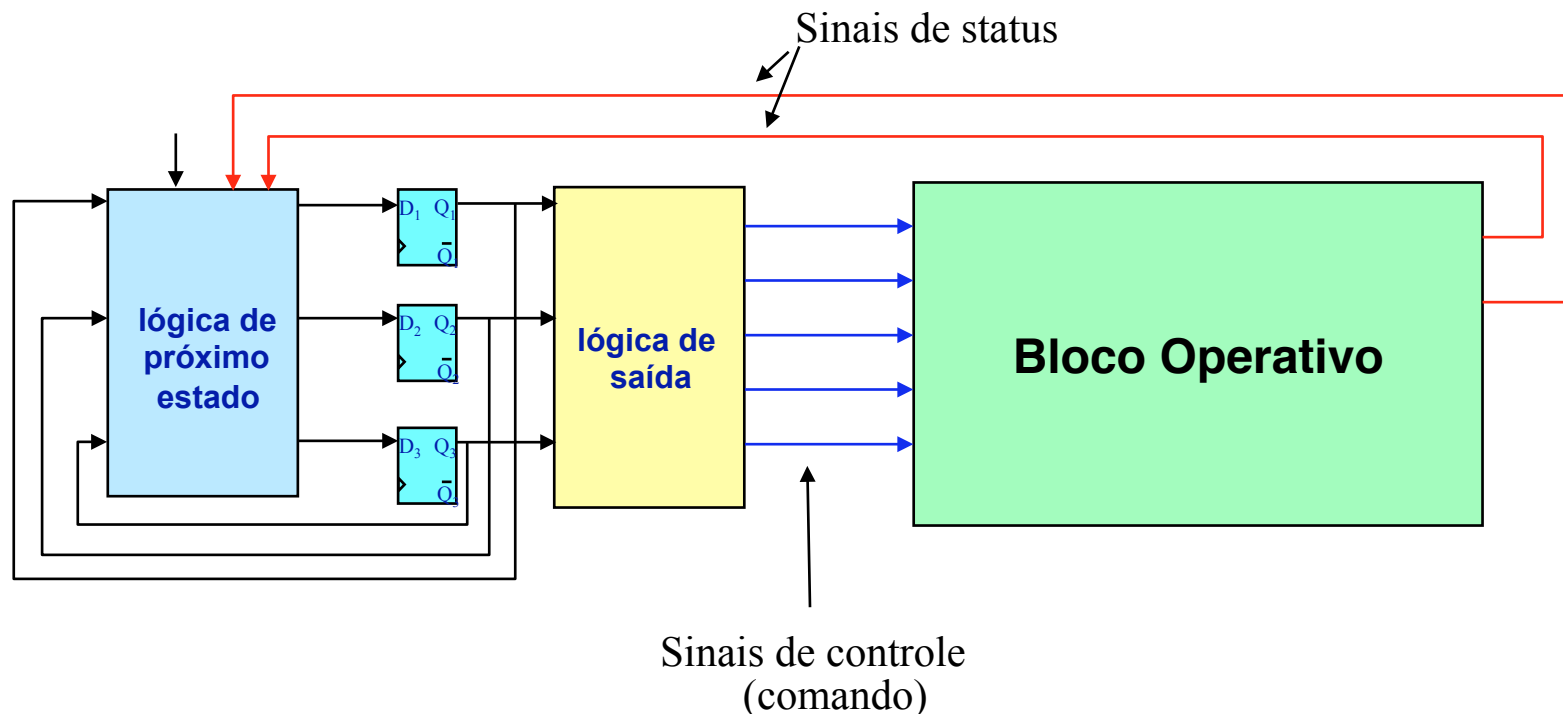4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ **Análise de *Timing***


Objetivo: encontrar o caminho mais longo entre dois registradores quaisquer (considerando BC & BO)



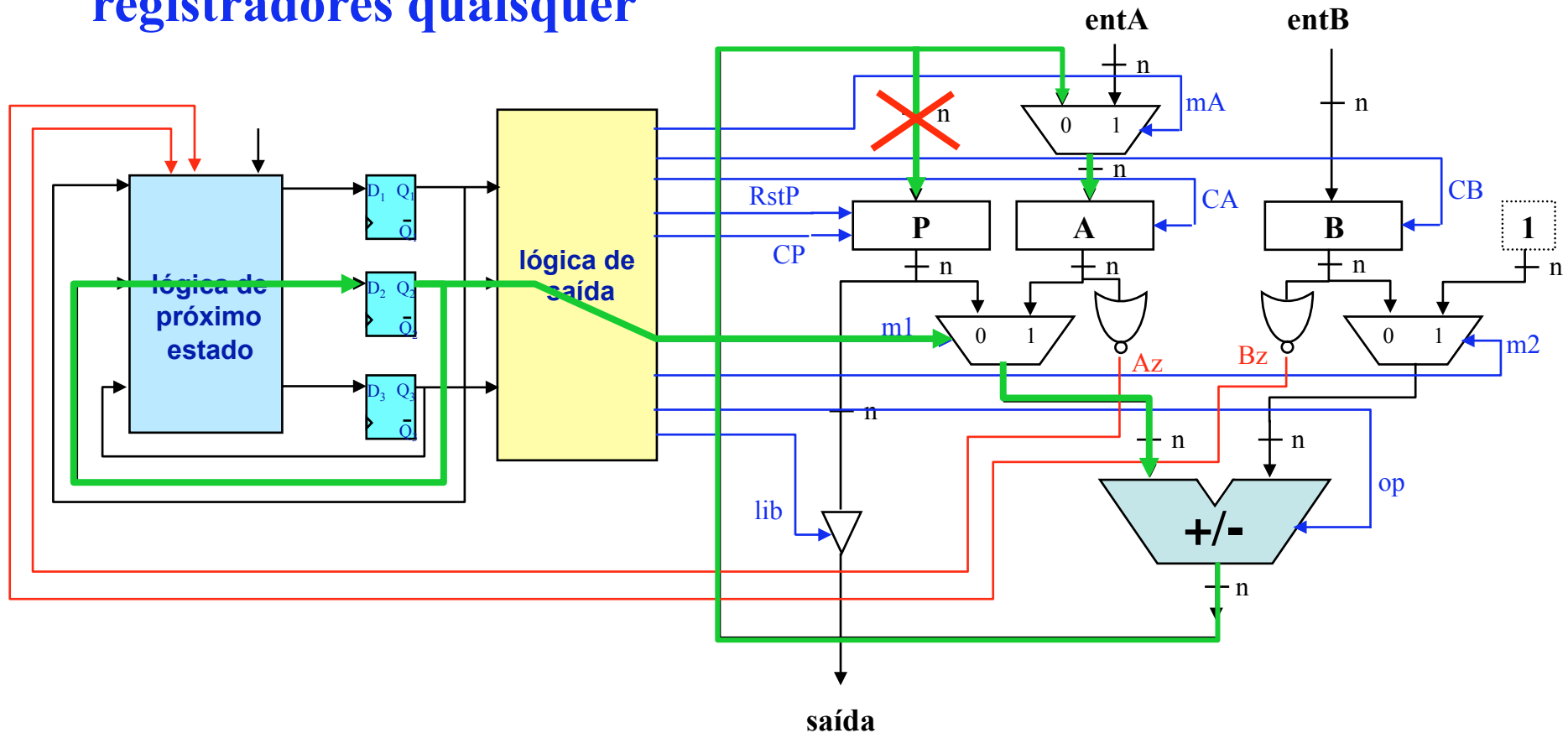4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT



► Análise de *Timing*

Objetivo: encontrar o caminho mais longo entre dois registradores quaisquer



4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

Análise de *Timing*

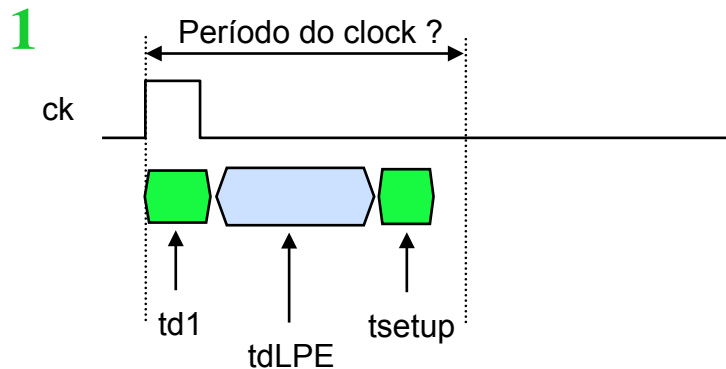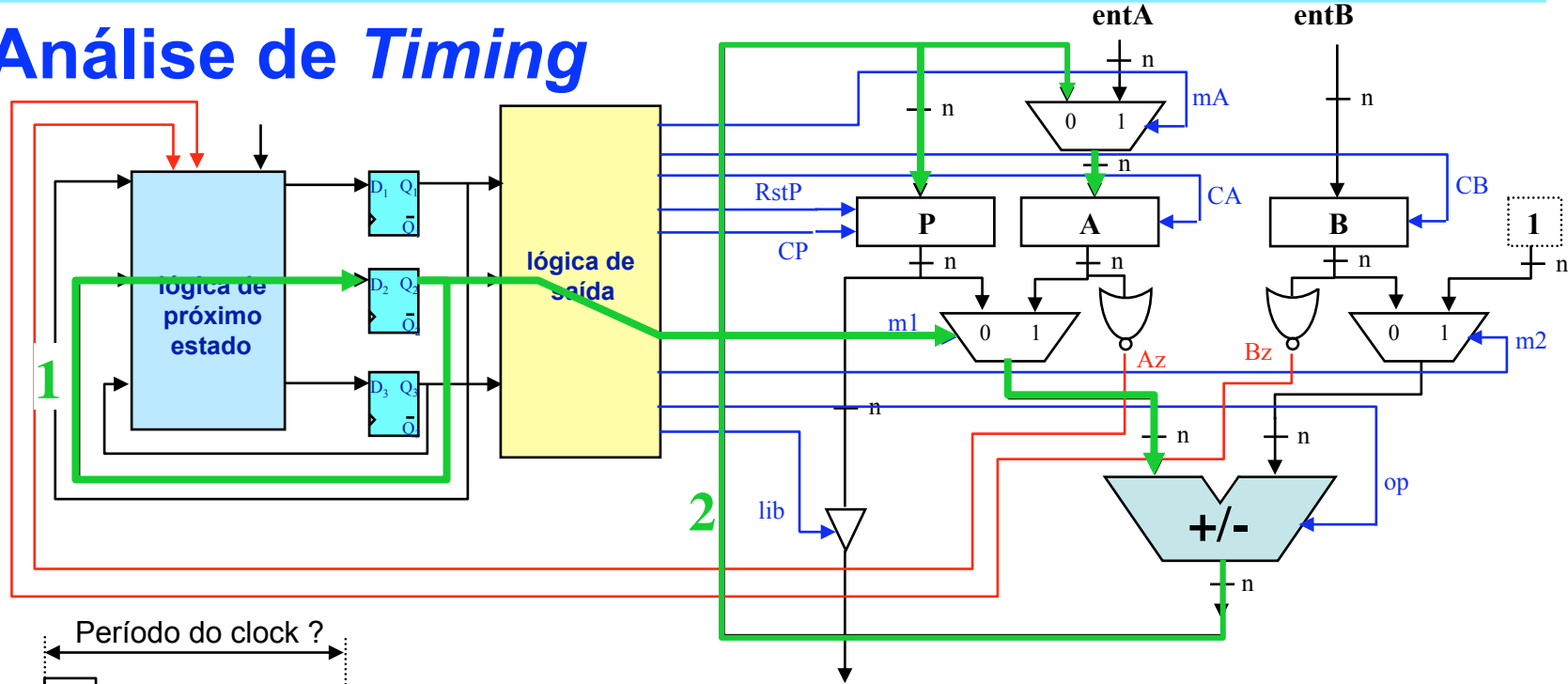

$td1 = \max \{ tdRegEst, thold \}$, onde:


- $tdRegEst$ = atraso de propagação do reg. de estado
- $thold$ = tempo de manutenção (hold) do reg. de estado

$tdLPE$ = atraso e propagação da lógica de próximo estado


$tdSU$ = tempo de *setup* do registrador de estado

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

Análise de *Timing*

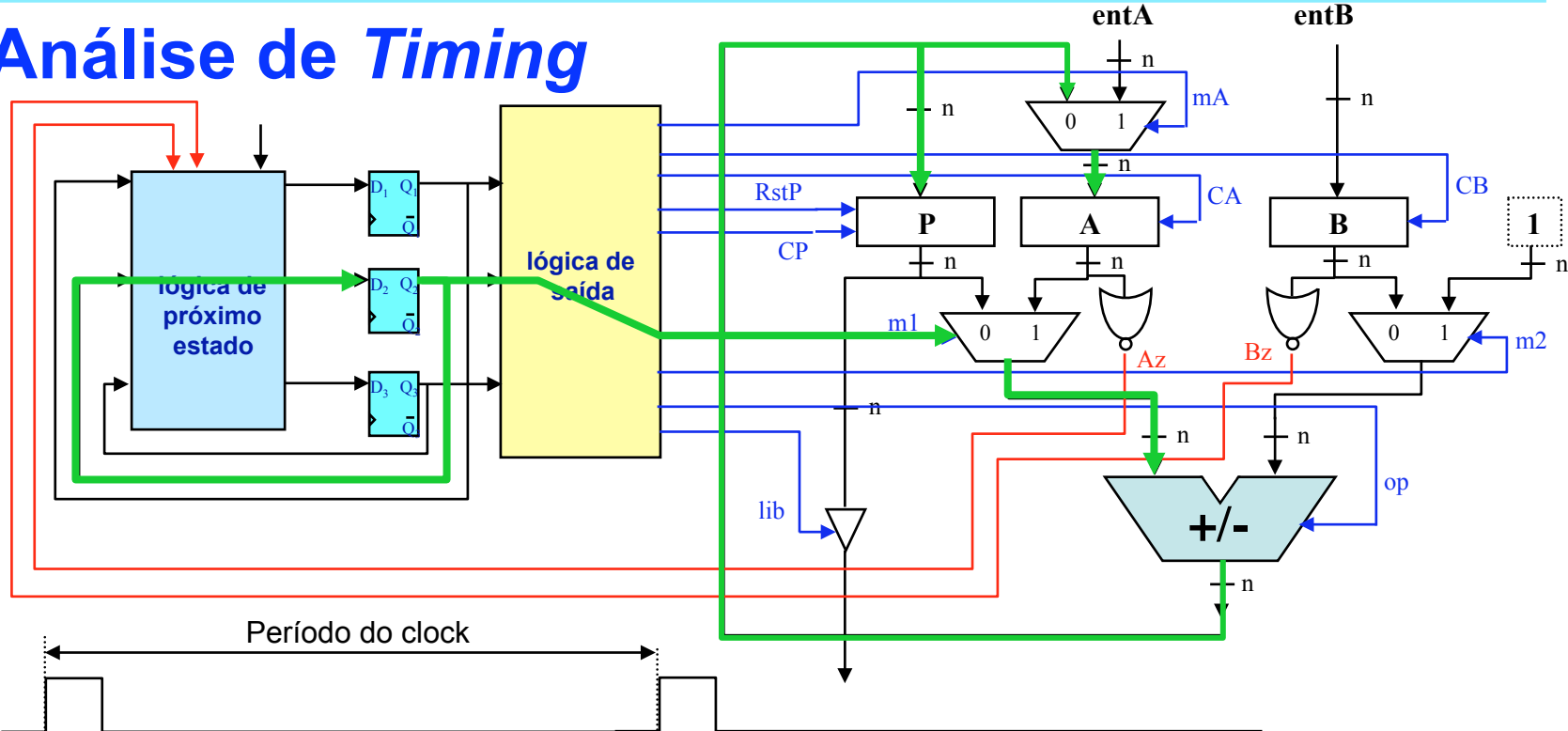

2

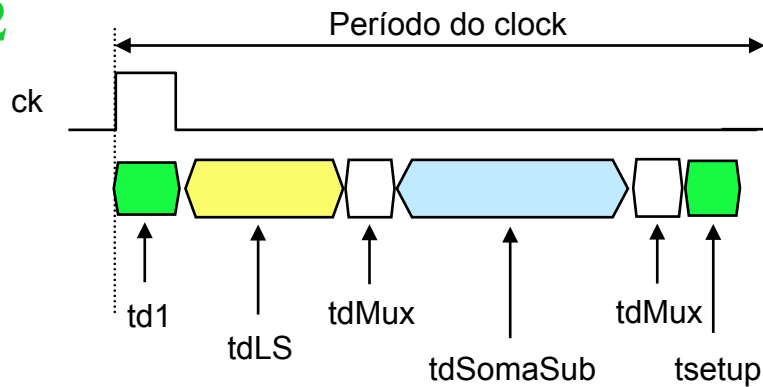

$$td1 = \max \{ tdRegEst, thold \}$$

$tdLS$ = atraso e propagação da lógica de saída

$tdMux$ = atraso de propagação de um mux 2:1

$tdSomaSub$ = atraso de propagação do somador-subtrator


$tdMux$ = atraso de propagação de um mux 2:1

$tsetup$ = tempo de *setup* do registrador A

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► BO com Multiplexadores

4 sinais para controlar o acesso à UF

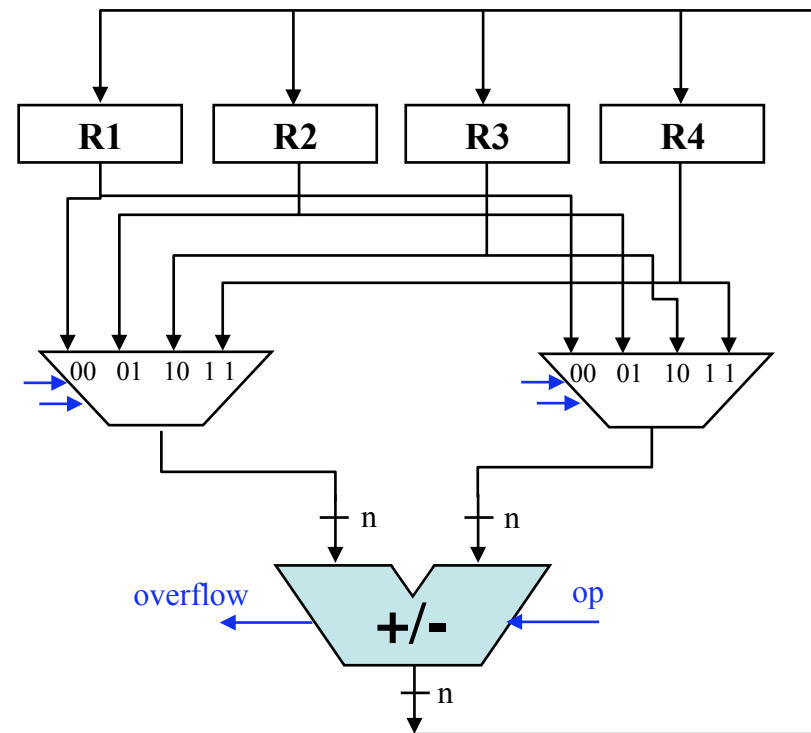


4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Barramentos x Multiplexadores

Porém:

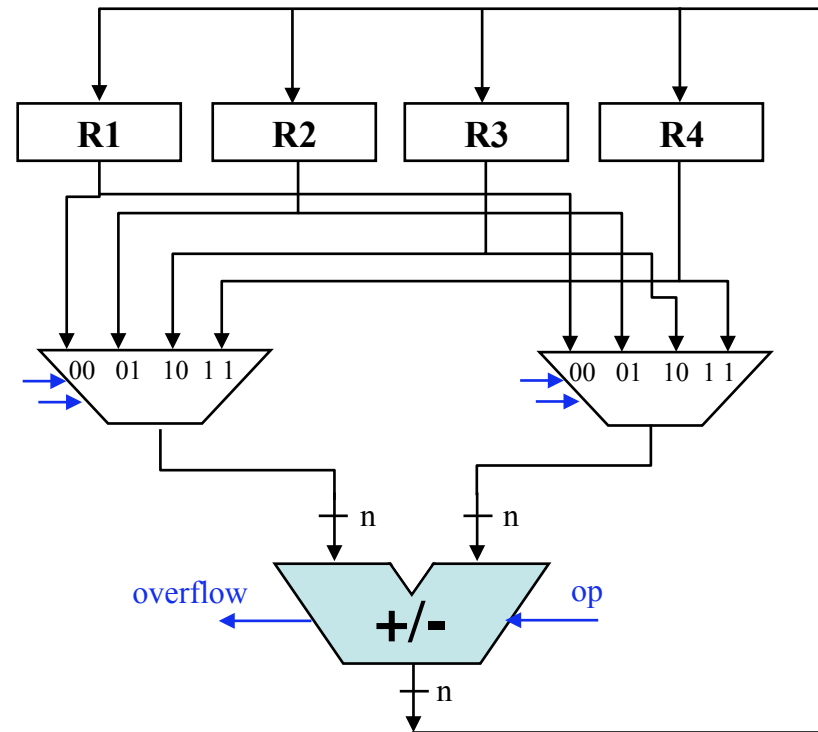- Se qualquer registrador pode ser fonte ou destino de dados para ambas as entradas da UF
- E se somente dois registradores servem de operandos para a UF (a cada ciclo de relógio)




4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Barramentos x Multiplexadores

- Então, é melhor usar barramentos (um por entrada da UF)!
- Usar chaves tri-state, pois somente um registrador pode escrever no barramento, por vez (i.e., por ciclo de relógio)

8 sinais para controlar o acesso à UF!

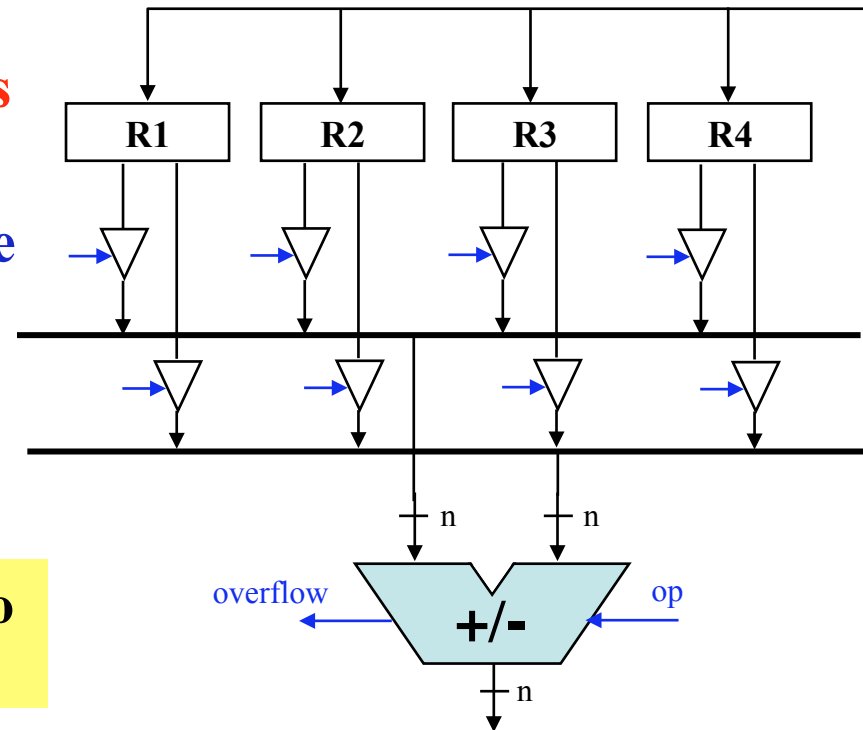


4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Barramentos x Multiplexadores

- Porém, somente um registrador pode escrever no barramento, por vez (i.e., por ciclo de relógio)
- Logo, usar *tri-state*

8 sinais de controle

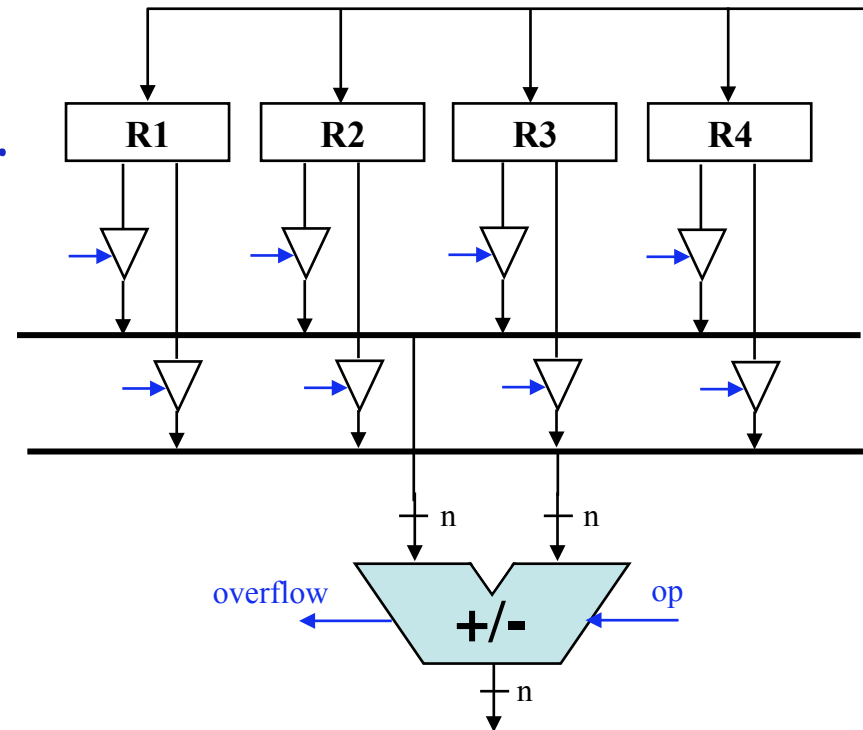

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT



▶ Registradores x Banco de Registradores

- Se houver uma quantidade grande de registradores (≥ 4)
- Se somente um registrador está conectado a cada entrada da UF, por vez (i.e., por ciclo de relógio)
- Então, é possível reduzir custo da rede de interconexão agrupando os registradores em um “banco de registradores”

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Registradores x Banco de Registradores

Exemplo 1:

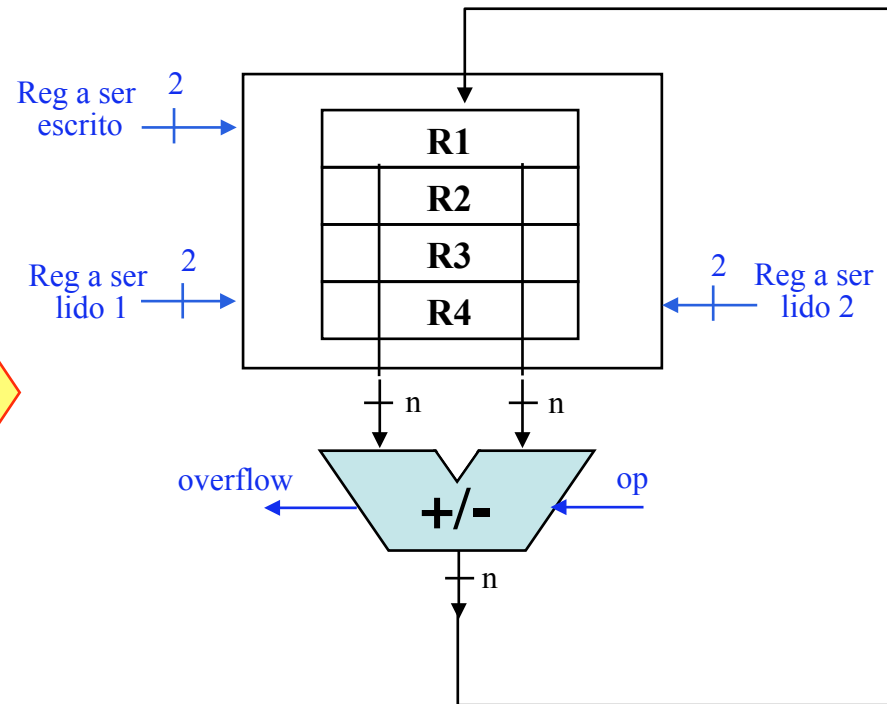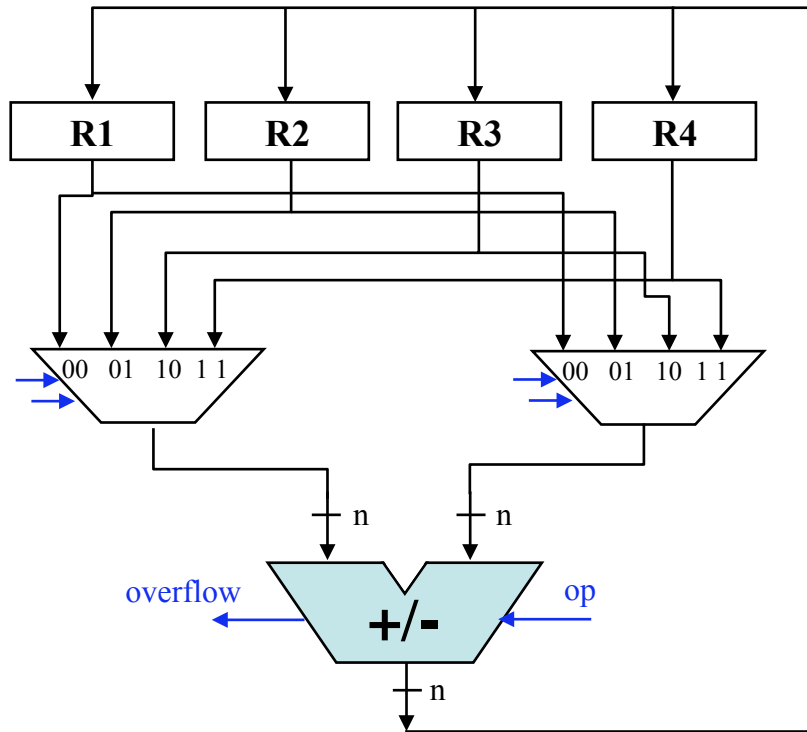


- 4 registradores
- 2 “portas” de leitura e 1 “porta” de escrita
- 2 bits de endereço/ por “porta”

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Registradores x Banco de Registradores

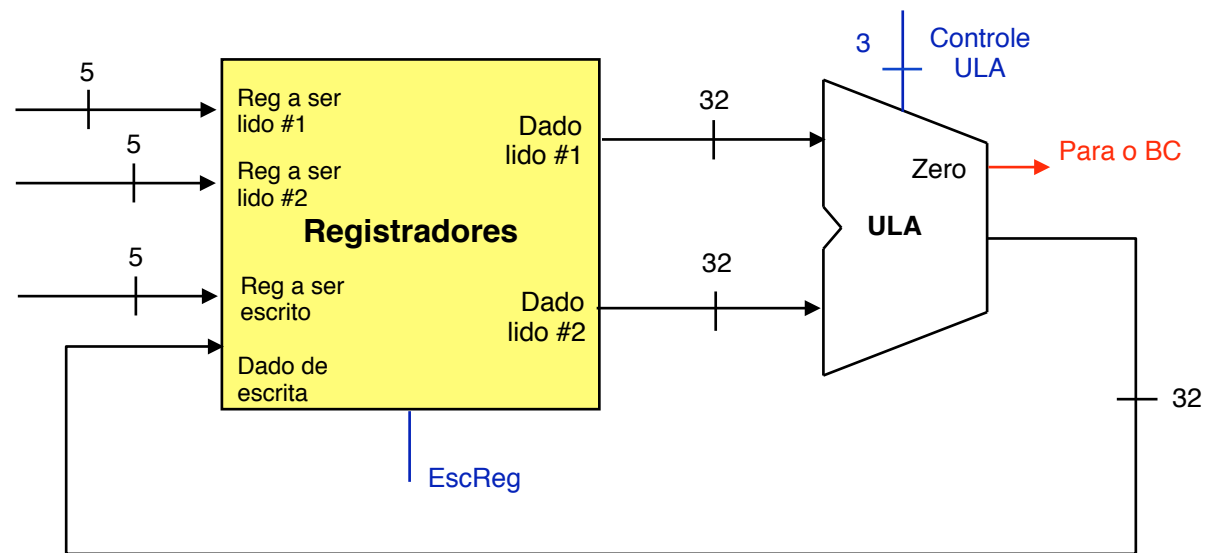Exemplo 2: Banco de registradores de um microprocessador




- 2 “portas” de leitura e 1 “porta” de escrita (há um sinal p/ habilitar escrita)
- Quantos registradores há neste banco de registradores?
- Qual o comprimento (ou tamanho) dos dados?

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Registradores x Banco de Registradores

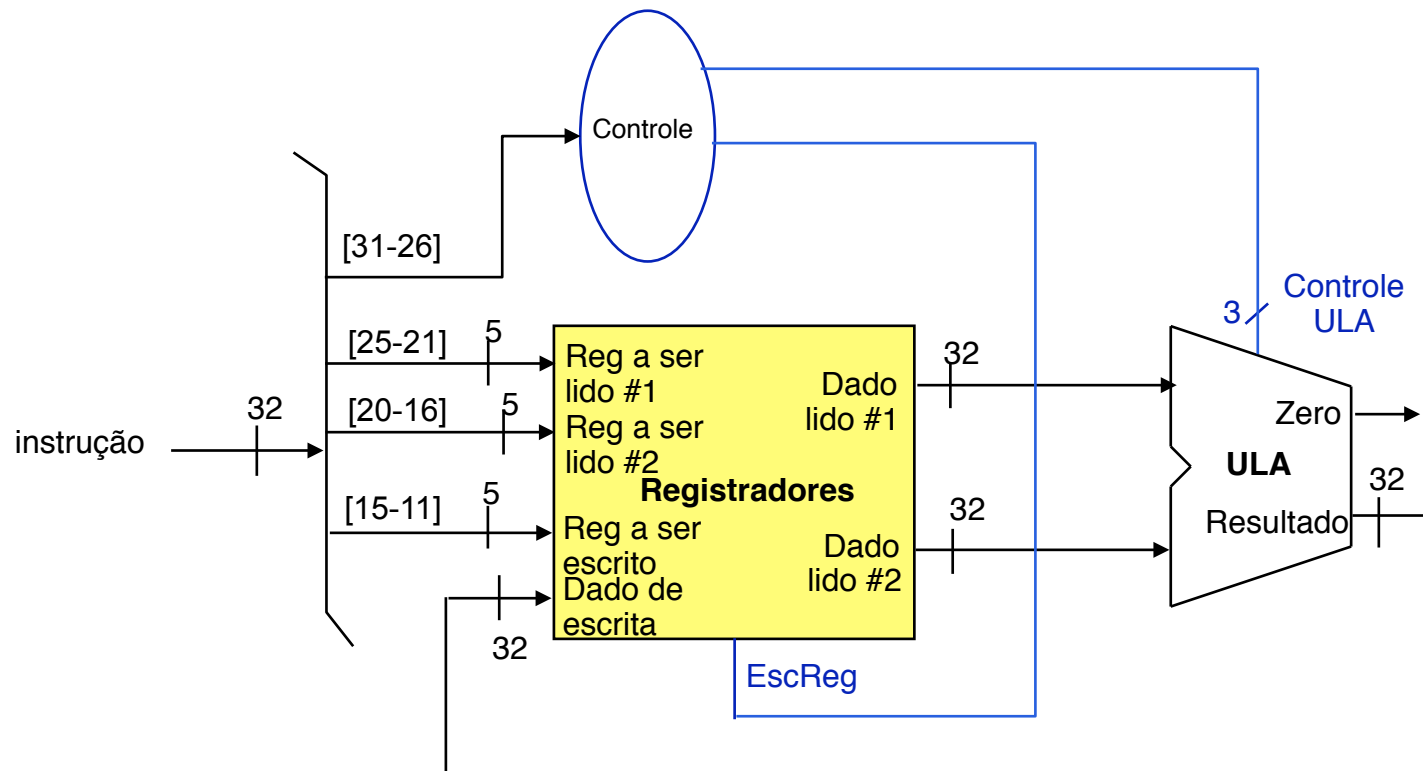Exemplo 2: Banco de registradores de um microprocessador




4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Exemplos de Instruções (o Processador MIPS)


Instrução tipo R:
 
```
add $s1,$s2, $s3  
( $\$s1 \leftarrow \$s2 + \$s3$ )
```



Instrução store word :
 
```
sw $s1, constante($s2)  
( $\text{Mem}[\$s2 + \text{constante}] \leftarrow \$s1$ )
```




Instrução load word:

```
lw $s1, constante($s2)  
( $\$s1 \leftarrow \text{Mem}[\$s2 + \text{constante}]$ )
```



4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ O Processador MIPS: BO + BC

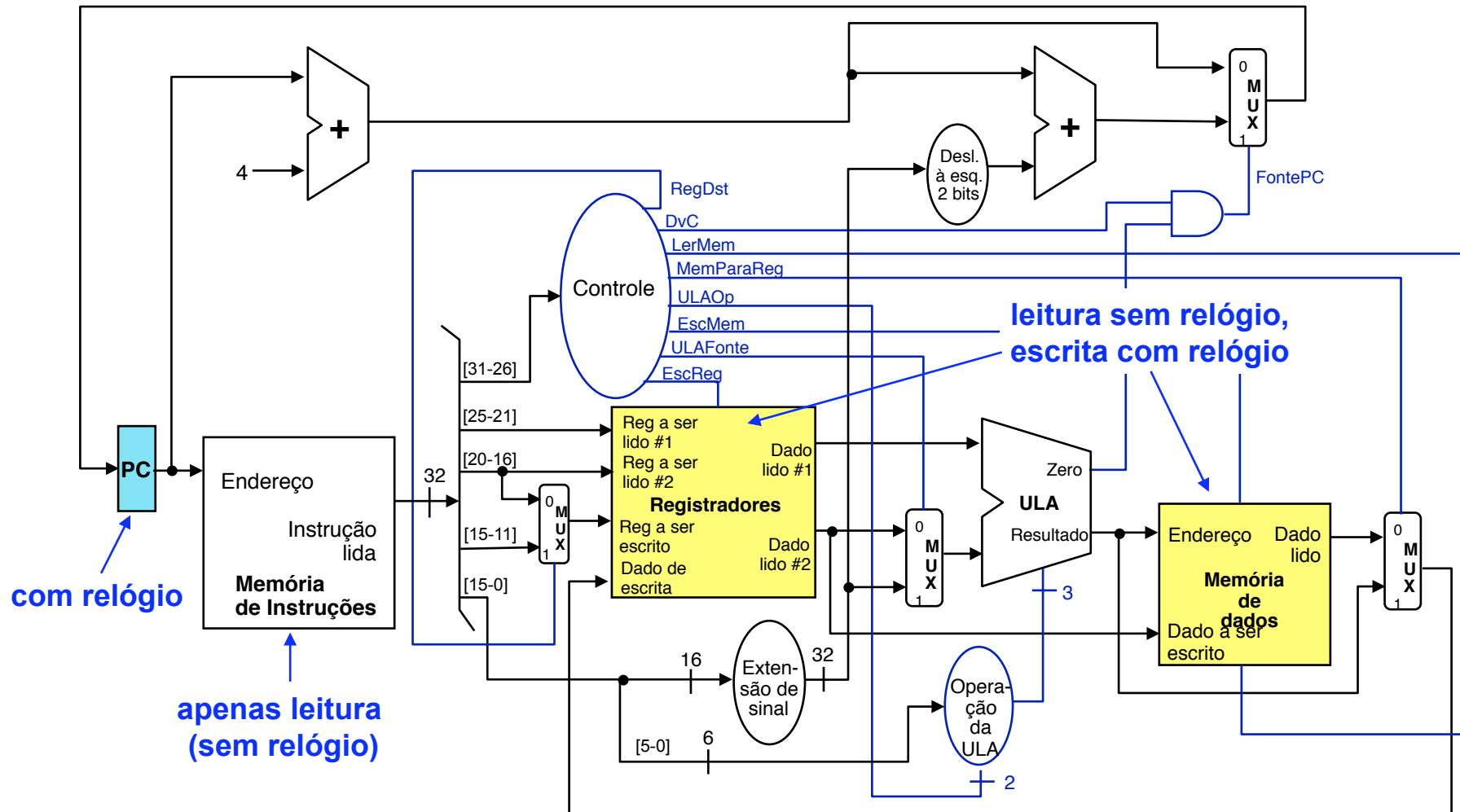

4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Execução de uma Instrução Tipo R

Seja uma instrução tipo R, como por exemplo `add $t1, $t2, $t3`:


Podemos imaginar que esta instrução é executada em 4 etapas:

1. Busca da instrução (na memória de instruções) e incremento do PC
2. Leitura de dois registradores (no caso, \$t2 e \$t3, ou Rs e Rt) e geração dos sinais de controle para o resto do bloco operativo (decodificação da instrução)
3. Operação na ULA
4. Escrita (do resultado da operação realizada na ULA) no registrador destino (\$t1 ou Rd)

Como estes passos ocorrem dentro do mesmo ciclo de relógio (regime monociclo), a ordem real irá depender do atraso de cada componente.

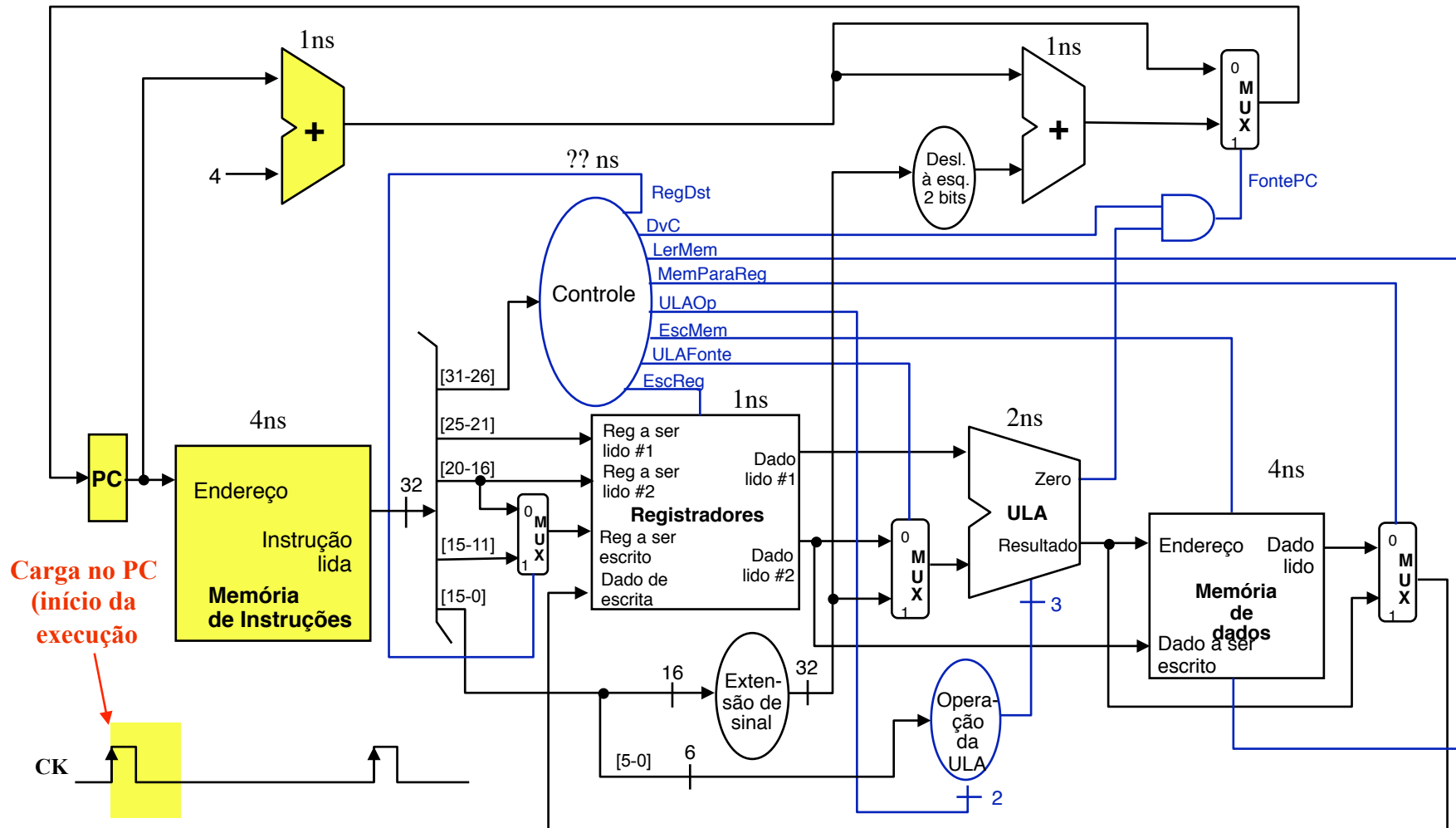4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT


► Instrução Tipo R: busca da instrução e cálculo de PC+4



Carga no PC
(início da
execução)

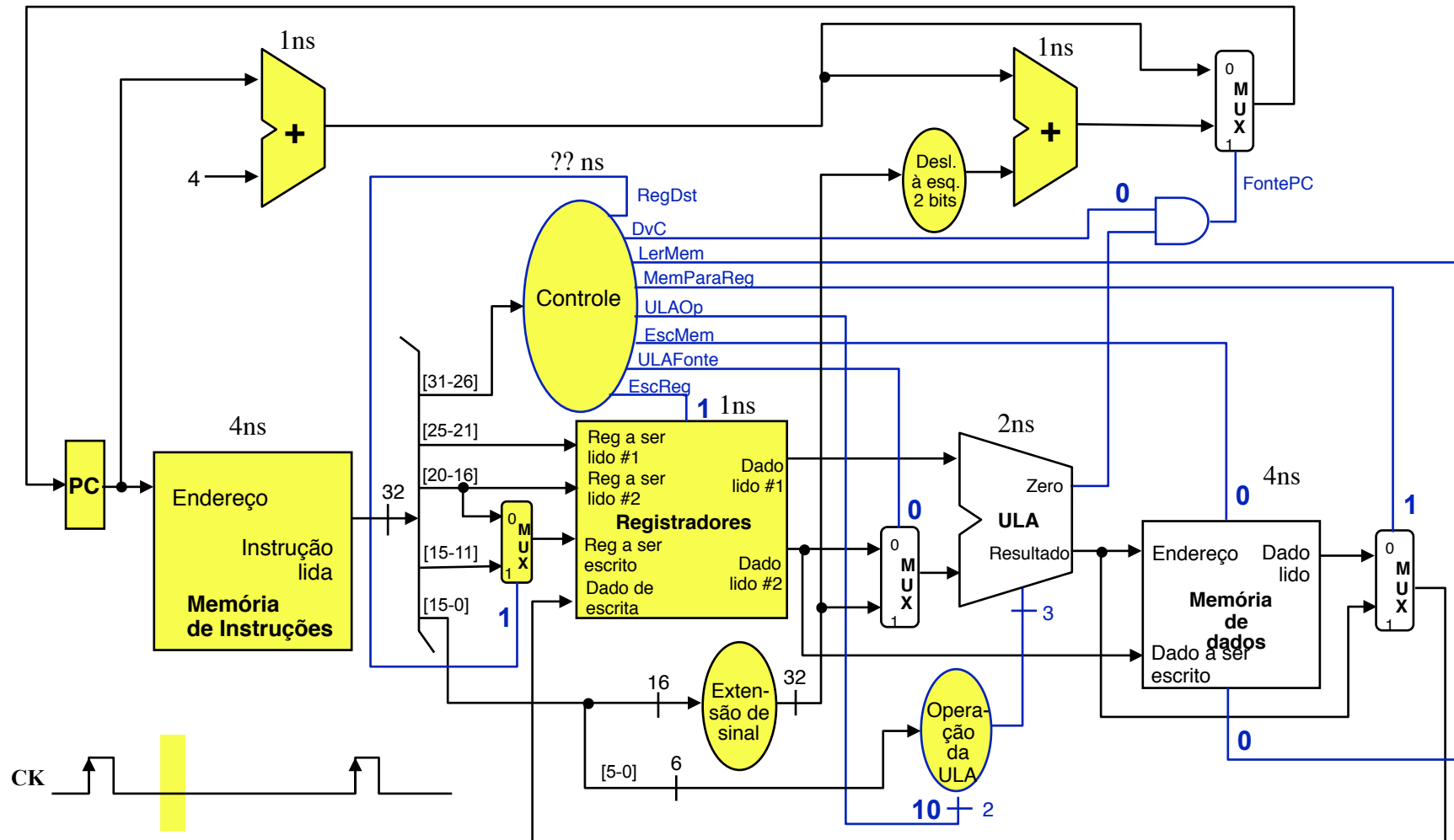
4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Instrução Tipo R: leit. de Rs e Rt e geração sinais de controle



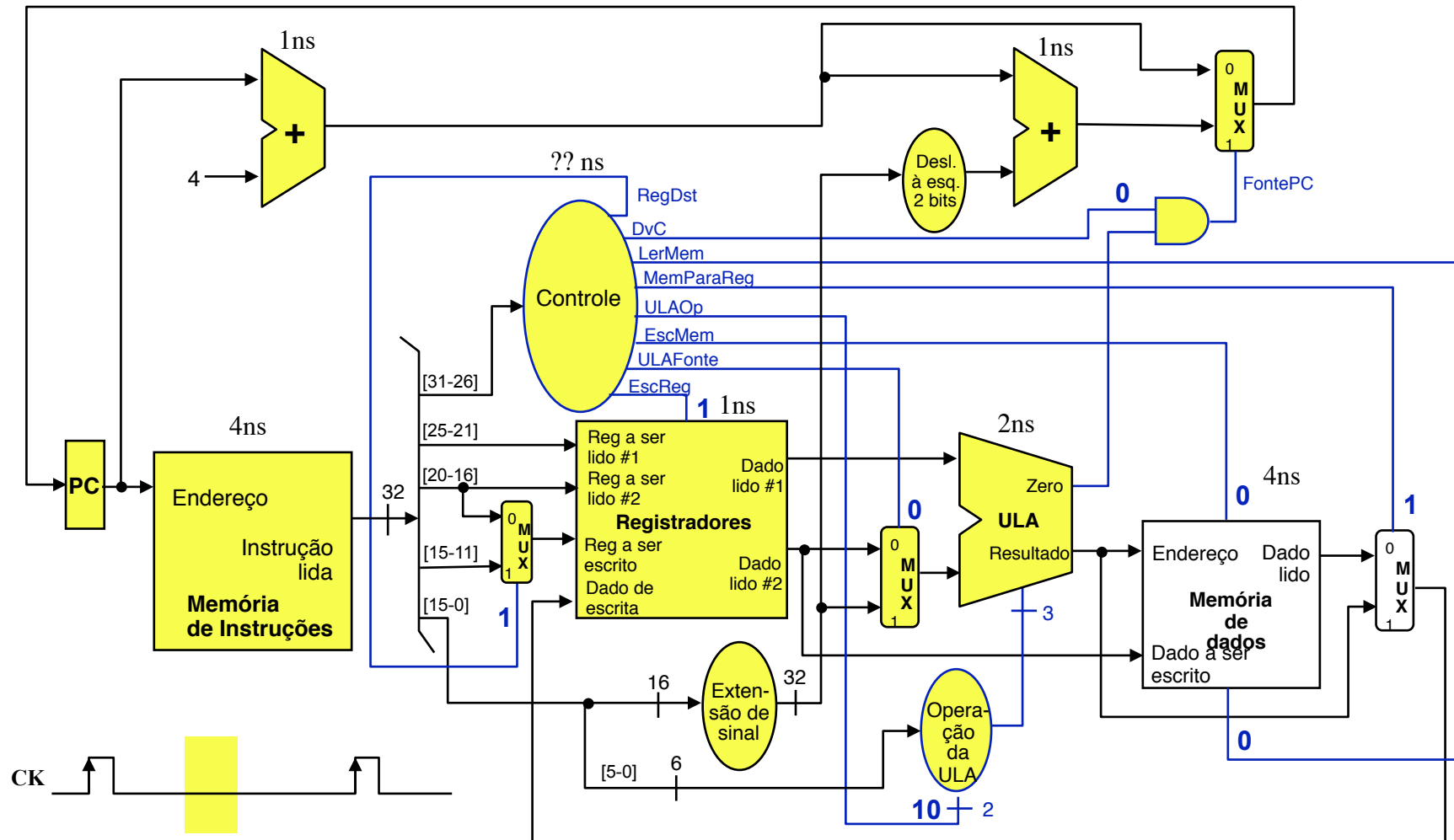
4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Instrução Tipo R: operação na ULA (depende de "funct")



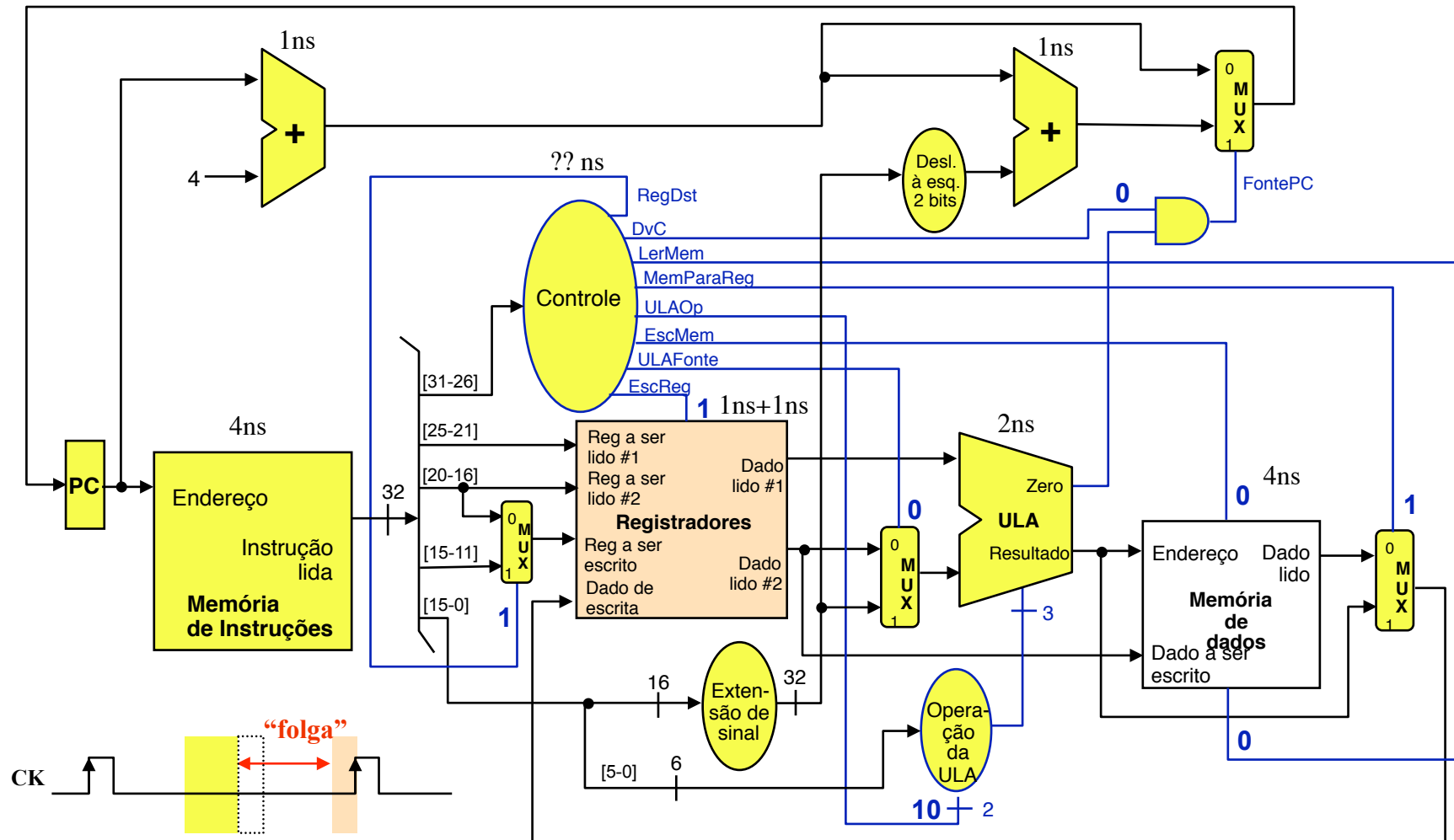4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Instrução Tipo R: escrita no registrador-destino



4. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Instrução Tipo R: escrita no registrador-destino

